

Fundamentos de Microprocesadores

Unidad 2: La Unidad Aritmético Lógica (ALU)

Escuela Politécnica Superior - UAM

Índice

- **Estructura básica de un ordenador (sumador)**
- Circuitos lógicos y aritméticos
 - ✓ Sumadores y Restadores
 - ✓ Desplazadores y Multiplicadores
 - ✓ Otros operadores
- Diseño de una ALU optimizada


Introducción

- Para diseñar un microprocesador, inicialmente se hace un diseño jerárquico reutilizando bloques.
- Bloques que usaremos:
 - ✓ Multiplexores, decodificadores, registros y memorias, circuitos lógicos y aritméticos, etc...
- Nos planteamos realizar un circuito ordenador muy simple para sumar un número cualquiera de operandos.

Circuito sumador genérico


Nos planteamos realizar un circuito para sumar un número cualquiera de operandos de 32 bits (un sumador de un número fijo de operandos no sirve):

 - ✓ $A + B$;
- ✓ $C + D + E$;
- ✓ $F + G + H + I$;
- ✓ ...



Sirve un sumador de dos entradas si almacenamos resultados parciales en registros => banco de registros

 - ✓ $R_1 = R_0 + F$;
 - ✓ $R_2 = R_1 + G$;
 - ✓ $R_3 = R_2 + H$;
 - ✓ $R_4 = R_3 + I$;
- Equivalente a:
 $R_4 = F + G + H + I$;
(el reg. R_0 es siempre 0)




Circuito sumador genérico

Por tanto, necesitamos un circuito capaz de realizar la siguiente “instrucción” (es un microprocesador muy simplificado):

$$✓ R_t \leq R_s + \text{Dato};$$

En cada “instrucción”, necesitamos darle la siguiente información:

 - ✓ Número del registro destino (R_t), del 0 al 31 => 5 bits
- ✓ Número del registro fuente (R_s), del 0 al 31 => 5 bits
- ✓ Dato (dato inmediato) => 16 bits



Circuito sumador genérico


¿Cómo recibe el micro las instrucciones?

- ✓ Se almacenan en una memoria (de programa)
- ✓ El micro tiene que ser capaz de ir leyendo la memoria, instrucción tras instrucción

Cada instrucción necesita como mínimo $5+5+16 = 26$ bits

- ✓ Se ajusta a 32 bits (potencia de 2), por una decisión de diseño.
- ✓ 32 bits \Rightarrow 4 bytes.

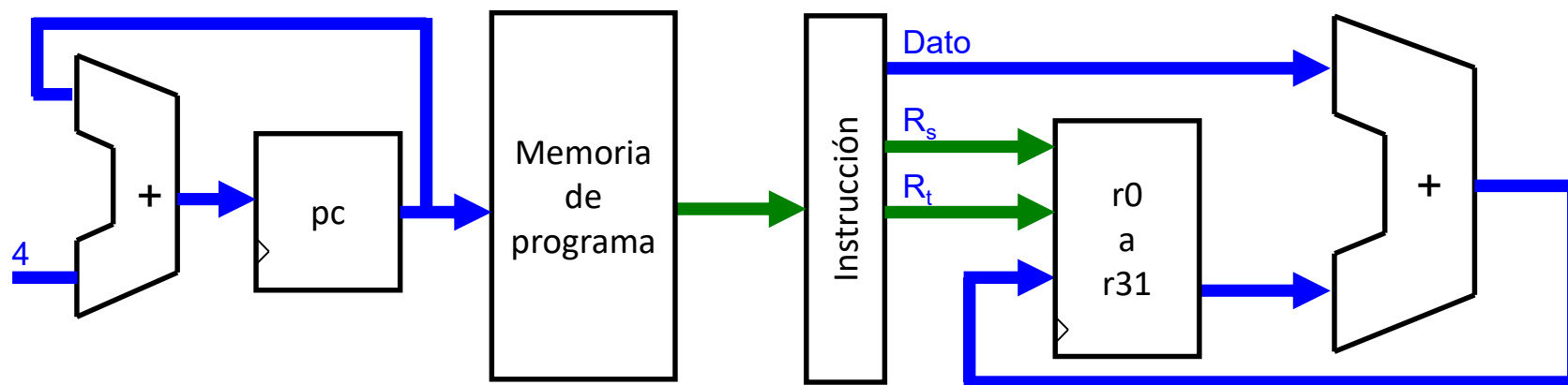Una instrucción se almacena en una dirección de memoria 4 bytes más adelante que la anterior



Ejemplo de funcionamiento

Sumar $8 + 21 + 14$. Se hace con un programa que tiene tres instrucciones:

$$\checkmark R_1 = R_0 + 8;$$

$$\checkmark R_2 = R_1 + 21;$$

$$\checkmark R_3 = R_2 + 14;$$

El contador de programa (*program counter*, pc) indica la dirección de memoria de la instrucción actual.


\checkmark Empieza en 0 y sube 4 cada instrucción

Dirección		Memoria de programa
0		$R_1 = R_0 + 8;$
4		$R_2 = R_1 + 21;$
8		$R_3 = R_2 + 14;$
C		????
...		
FF...C		????


Memoria de programa (instrucciones)

En cada posición de memoria se almacena una instrucción de 32 bits:

 
- ✓ 5 bits para el registro destino, R_t
- ✓ 5 bits para el registro fuente, R_s
- ✓ 16 bits para el dato inmediato
- ✓ Resto de bits no se usan. En los micros reales sirven para indicar el código de instrucción, *operation code* (op), ya que hay más de una instrucción de este mismo tipo



Ejemplo: $R3 = R2 + 14;$

 


Ejemplo: $R3 = R2 - 14;$

 

Ancho de palabra

Nuestro microprocesador utilizará datos de 32 bits:

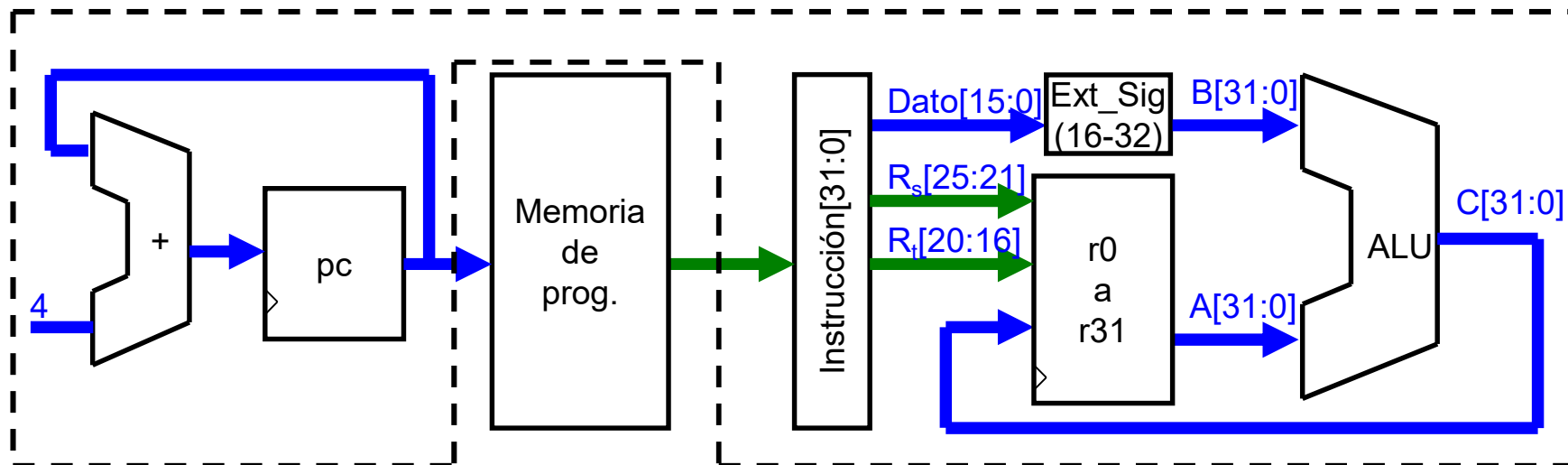
- ✓ Las entradas y salida del sumador (ALU) son de 32 bits
- ✓ Los registros del banco de registros son de 32 bits
- ✓ Como el dato inmediato es de 16 bits, se extiende (con signo) a 32 bits



Banco de Registros (GPR)

¿Cómo se realiza el banco de registros?

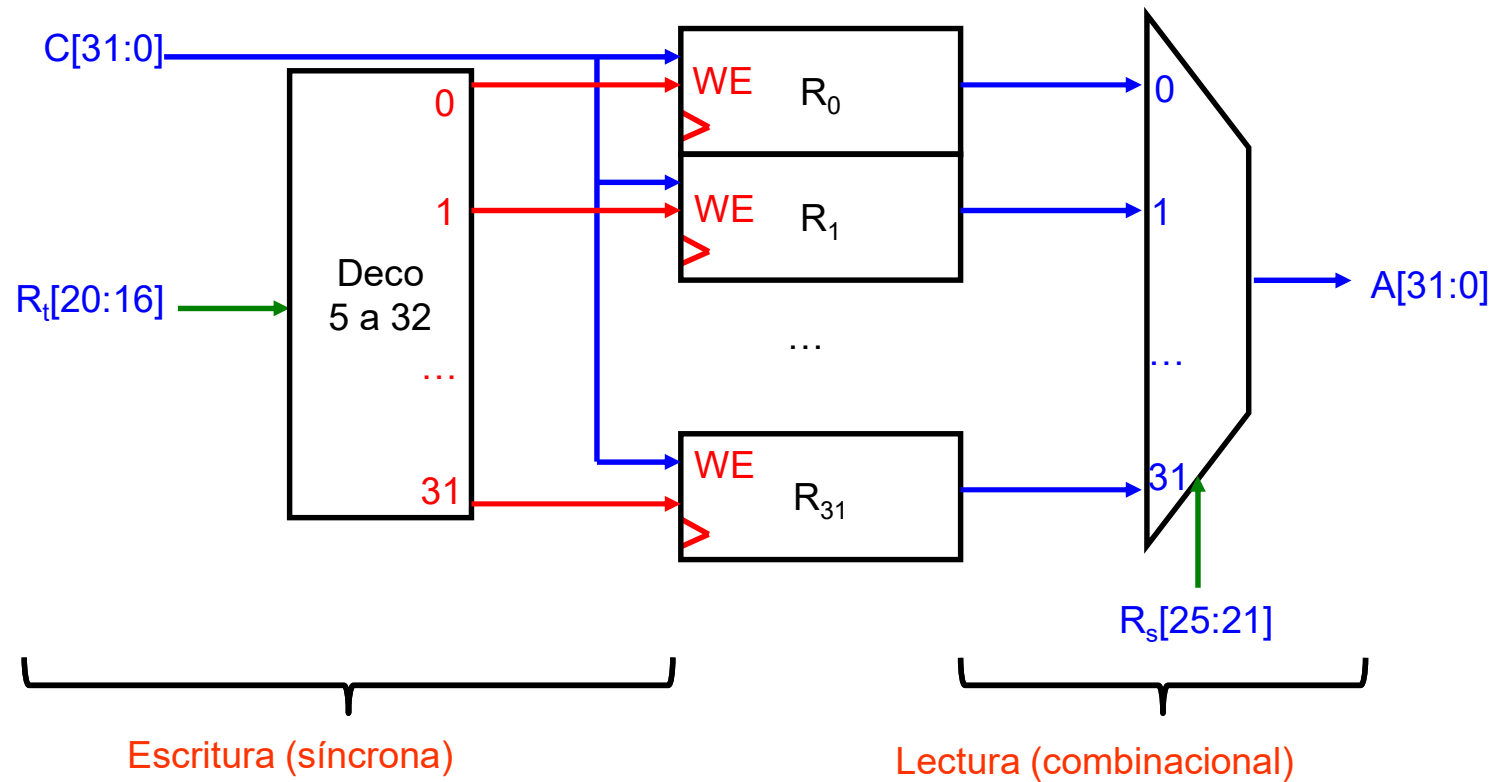✓ Básicamente, multiplexando 32 registros (cada uno de 32 bits)




Microprocesador Completo


¿Qué le falta para ser un microprocesador completo?

- ✓ Poder realizar otras operaciones (instrucciones aritmético-lógicas)
- ✓ Poder usar más de 32 datos, y para ello se añade la memoria de datos (instrucciones con acceso a memoria de datos)
- ✓ Poder variar la secuencia de ejecución para realizar bucles o control de flujo, como for, if, etc... (saltos condicionales e incondicionales)

Arquitectura clásica Von Neumann

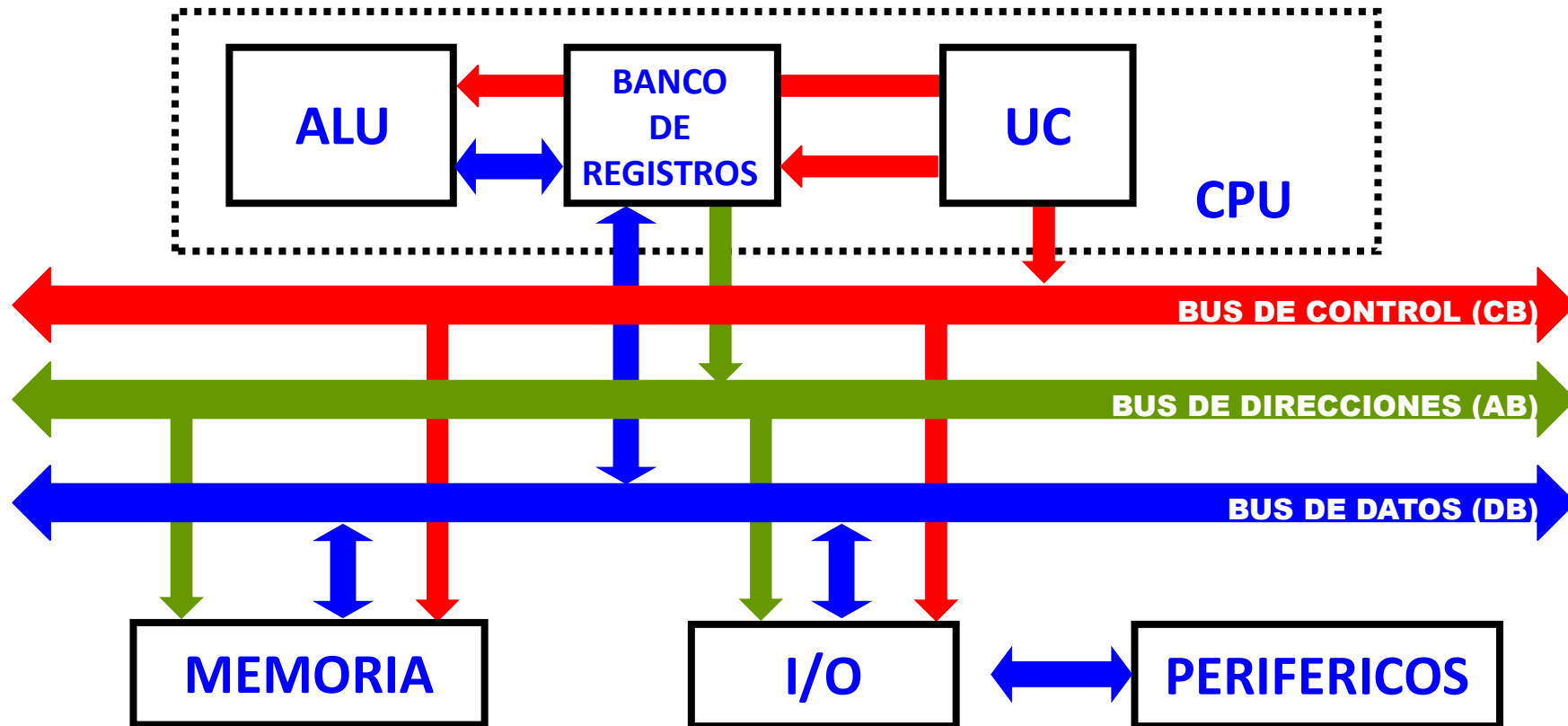

Arquitectura Harvard

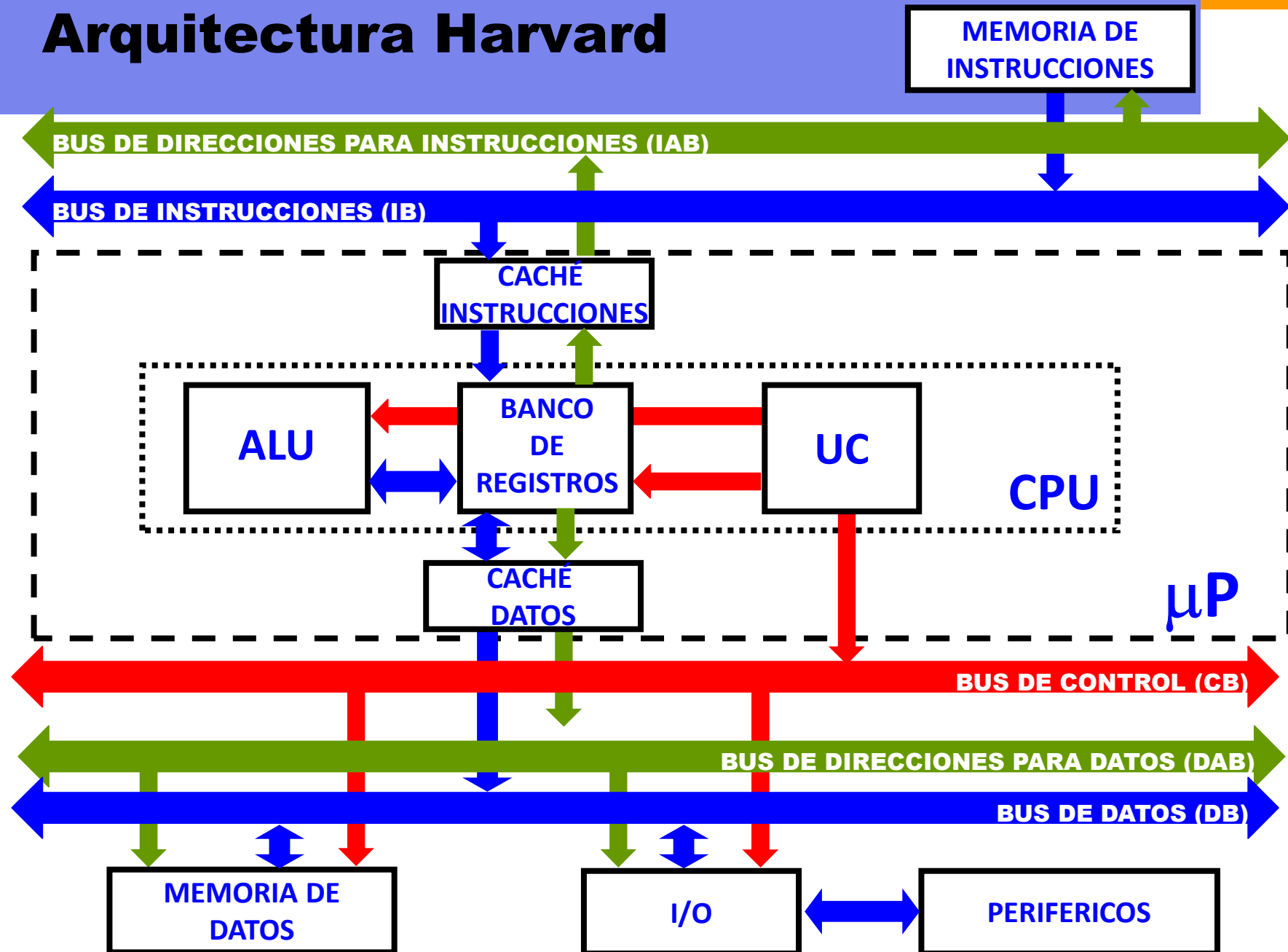


Índice

- Estructura básica de un ordenador (sumador)
- **Circuitos lógicos y aritméticos**
 - ✓ Sumadores y Restadores
 - ✓ Desplazadores y Multiplicadores
 - ✓ Otros operadores
- Diseño de una ALU optimizada

Sumadores/restadores multibit

 
- Sumadores/restadores multibit por propagación del acarreo (*carry propagate, CPA*) de tres tipos:
 - Sumadores/restadores ripple-carry, RCA (lento)
 - Sumadores carry-lookahead, CLA (rápido)
 - Sumadores prefijo-paralelo, PPA (+ rápido)
- Los sumadores/restadores CLA y PPA son más rápidos, pero requieren más hardware.



Banderas de la ALU

Señales de un bit que indican información adicional sobre el resultado:

 - Negative (N): Activa si el resultado es negativo
- Zero (Z): Activa si el resultado es 0
- Carry (C): Activa si el resultado ha generado un acarreo.
- Overflow (V): Activa si el resultado ha generado un desbordamiento



Desplazadores


- **Desplazador lógico (logical shifter):** desplaza el valor a izquierda o derecha y rellena con 0's.
 - ✓ Ex: $11001 \gg 2 = 00110$
 - ✓ Ex: $11001 \ll 2 = 00100$
- **Desplazador aritmético (arithmetic shifter):** igual que el lógico, salvo que hacia la derecha rellena con el bit de signo (msb).
 - ✓ Ex: $11001 \ggg 2 = 11110$
 - ✓ Ex: $11001 \lll 2 = 00100$
- **Rotador (rotator):** rota a izquierda o derecha los bits en círculo, lo que sale por un lado entra por el otro.
 - ✓ Ex: $11001 \text{ ROR } 2 = 01110$
 - ✓ Ex: $11001 \text{ ROL } 2 = 00111$

Desplazar para multiplicar o dividir

- Un desplazamiento a izquierda de N bits equivale a multiplicar por 2^N
 - ✓ Ex: $00001 \ll 2 = 00100$ ($1 \times 2^2 = 4$)
 - ✓ Ex: $11101 \ll 2 = 10100$ ($-3 \times 2^2 = -12$)
- Un desplazamiento aritmético a derecha de N bits equivale a dividir entre 2^N
 - ✓ Ex: $01000 \ggg 2 = 00010$ ($8 \div 2^2 = 2$)
 - ✓ Ex: $10000 \ggg 2 = 11100$ ($-16 \div 2^2 = -4$)

Desplazador en barril (*Barrel Shifter*)

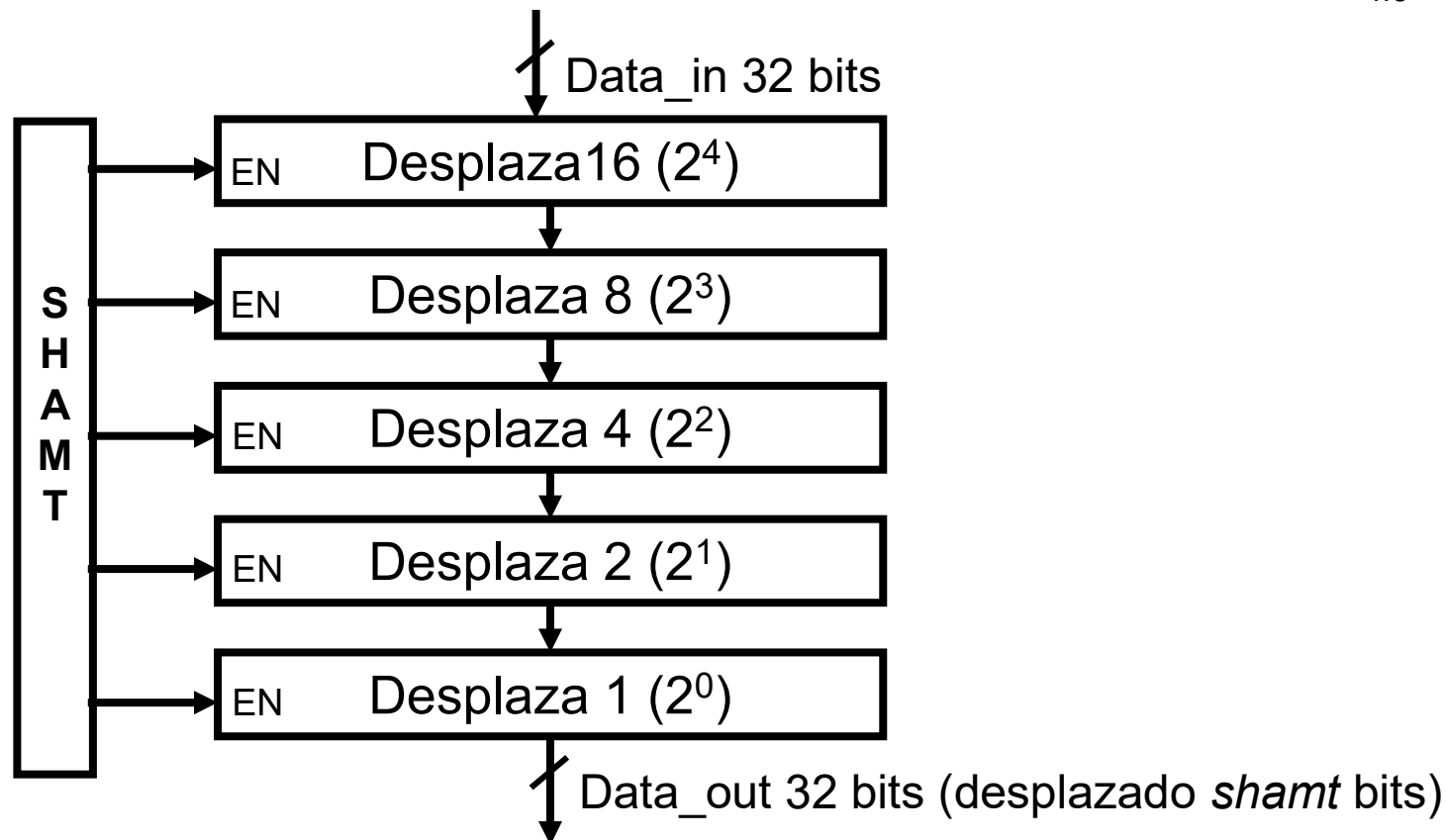- ¿Cómo desplazar un número variable de posiciones, de 0 a 31?
 - ✓ En MIPS, dicha cantidad se codifica en $shamt_{4:0}$
- Usando desplazadores fijos 2^N en cadena
 - ✓ Cada desplazador se activa o no dependiendo de un bit en $shamt_{4:0}$




Desplazador en barril (*Barrel Shifter*)

Ejemplo:

$\text{shamt}_{4:0} = 01001$ (9)

$\text{Data_in}_{31:0} = 0000.0000.0000.0000.0000.0000.1000.0000$ (128)

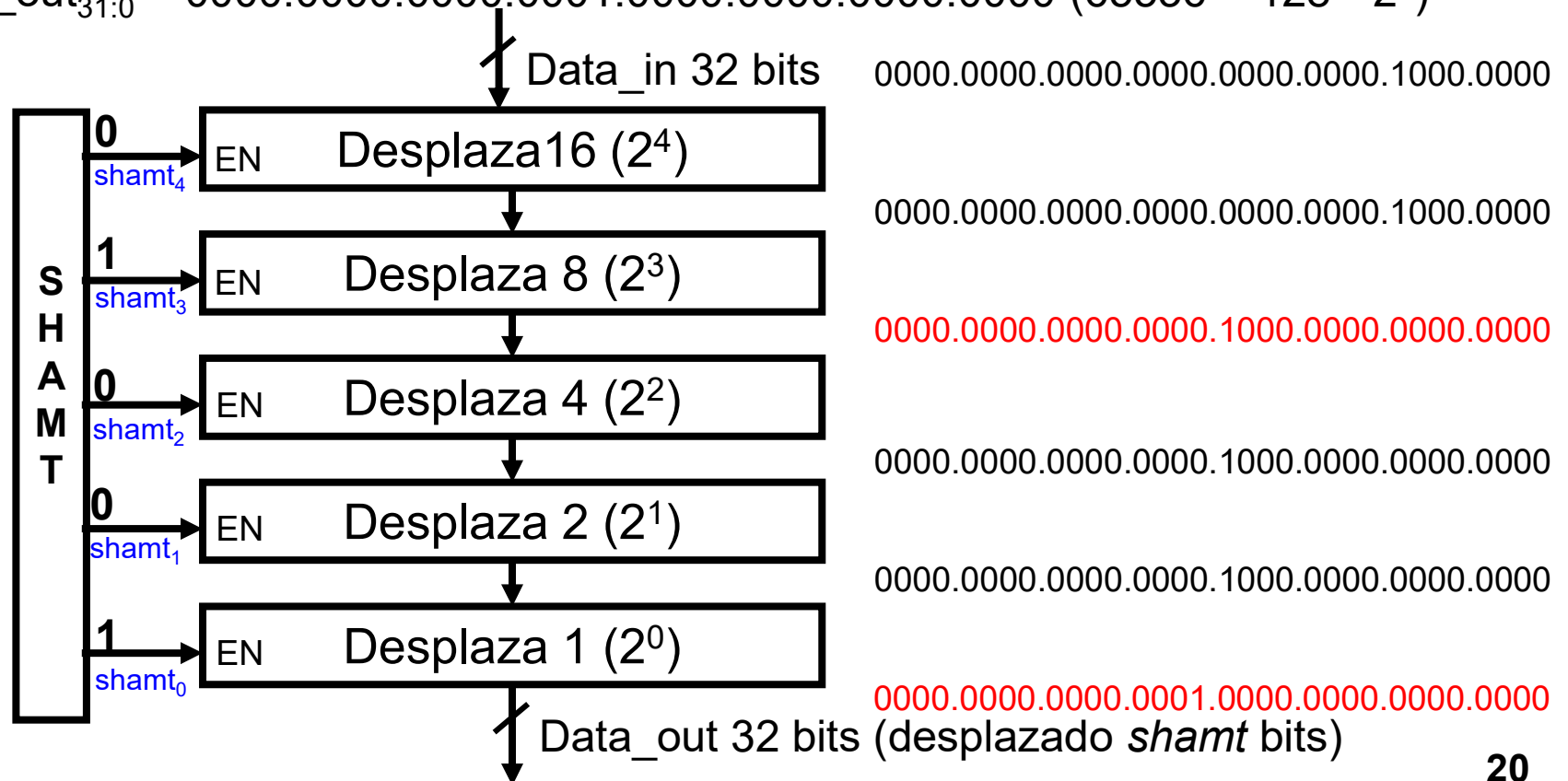
$\text{Data_out}_{31:0} = 0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000$ ($65536 = 128 * 2^9$)




Otros operadores

Comparador igualdad (*Equal*): ¿ $A = B$?

Symbol

 


Implementation

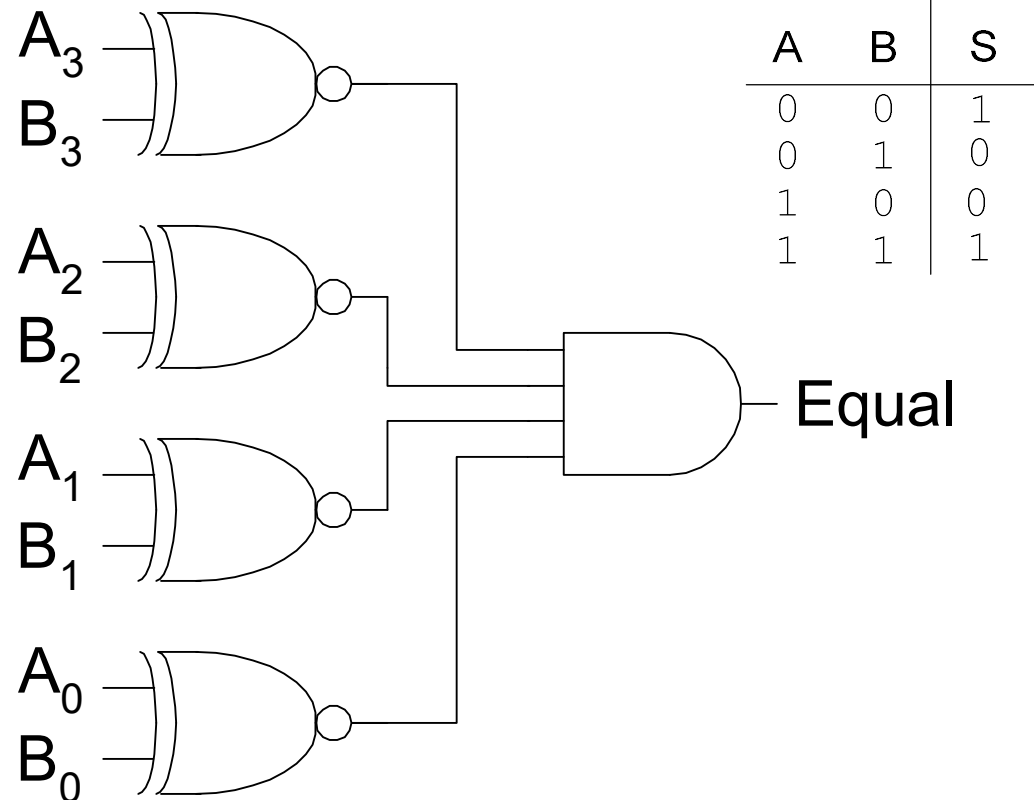

Dos números son iguales cuando todos sus bits son iguales

Otros operadores

 Comparador menor que (*Less Than*): ¿ $A < B$?




Para comprobar si un número es mayor/menor que otro, sólo hace falta restarlos y comprobar el signo del resultado (MSB)

Índice

- Estructura básica de un ordenador (sumador)
- Circuitos lógicos y aritméticos
 - ✓ Sumadores y Restadores
 - ✓ Desplazadores y Multiplicadores
 - ✓ Otros operadores
- **Diseño de una ALU optimizada**


Arithmetic Logic Unit (ALU)

$F_{2:0}$ = Selector de función

 


$F_{2:0}$	Función
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Sin usar
100	A and /B
101	A or /B
110	A - B
111	SLT

Diseño de la ALU

 


F _{2:0}	Función
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Sin usar
100	A and /B
101	A or /B
110	A – B
111	SLT

Diseño de la ALU

 


F _{2:0}	Función
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Sin usar
100	A and /B
101	A or /B
110	A – B
111	SLT

Diseño de la ALU

 


$F_{2:0}$	Función
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Sin usar
100	A and /B
101	A or /B
110	A - B
111	SLT

Diseño de la ALU

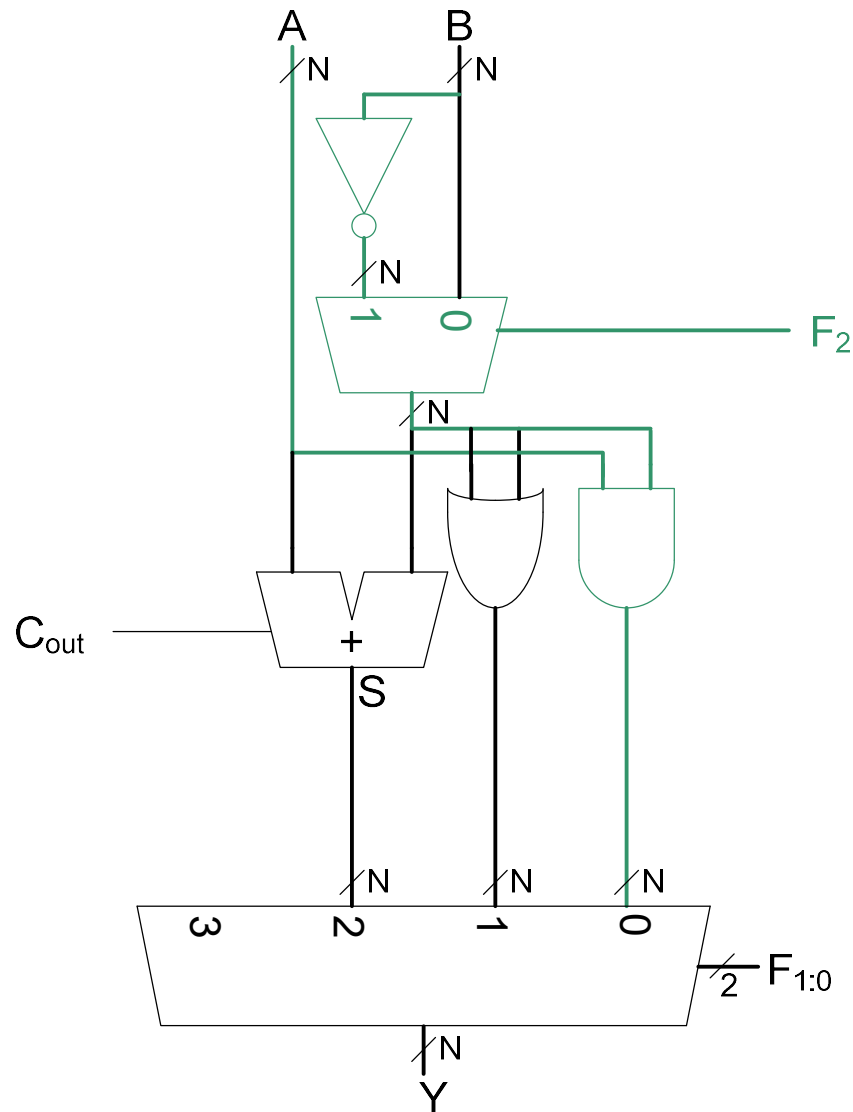


$F_{2:0}$	Función
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Sin usar
100	A and $\neg B$
101	A or $\neg B$
110	A - B
111	SLT

Diseño de la ALU

 


$F_{2:0}$	Función
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Sin usar
100	A and /B
101	A or /B
110	A - B
111	SLT

Diseño de la ALU

 


$F_{2:0}$	Función
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Sin usar
100	A and /B
101	A or /B
110	A - B
111	SLT

Diseño de la ALU

 

$F_{2:0}$	Función
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Sin usar
100	A and /B
101	A or /B
110	A - B
111	SLT

Ejemplo de “Set Less Than” (SLT)

 

2.4, 2.7, 2.8

- El resultado es 1 si $A < B$ y 0 en caso contrario. Suponemos $A = 25$ y $B = 32$.
 - A es menor que B, así que esperamos que Y sea la representación en 32 bits de 1 (0x00000001).
 - Para SLT, $F_{2:0} = 111$.
 - $F_2 = 1$ hace que el sumador haga la resta. Así que $25 - 32 = -7$.
 - La representación en C2 de -7 tiene un 1 en el “most significant bit”, así que $S_{31} = 1$.
 - Los bits $F_{1:0} = 11$, así que el mux elige $Y = S_{31}$ (zero extended) = 0x00000001.

Unidad 2: La Unidad Aritmético Lógica (ALU)

Escuela Politécnica Superior - UAM