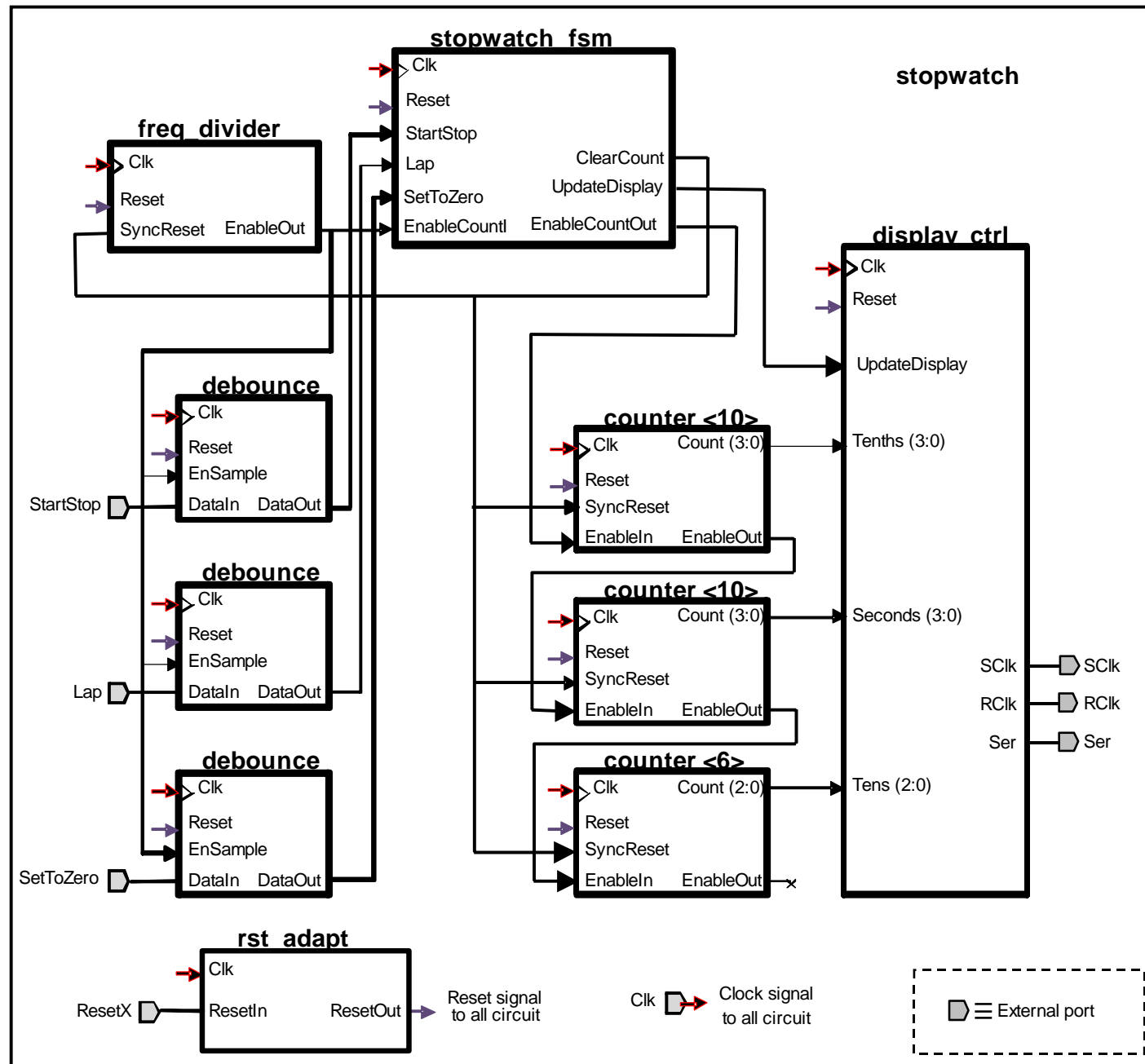



## Práctica 2

Diapositivas utilizadas en las explicaciones




Esquema  
stopwatch


# Base de tiempos = enable

 


# Base de tiempos = enable

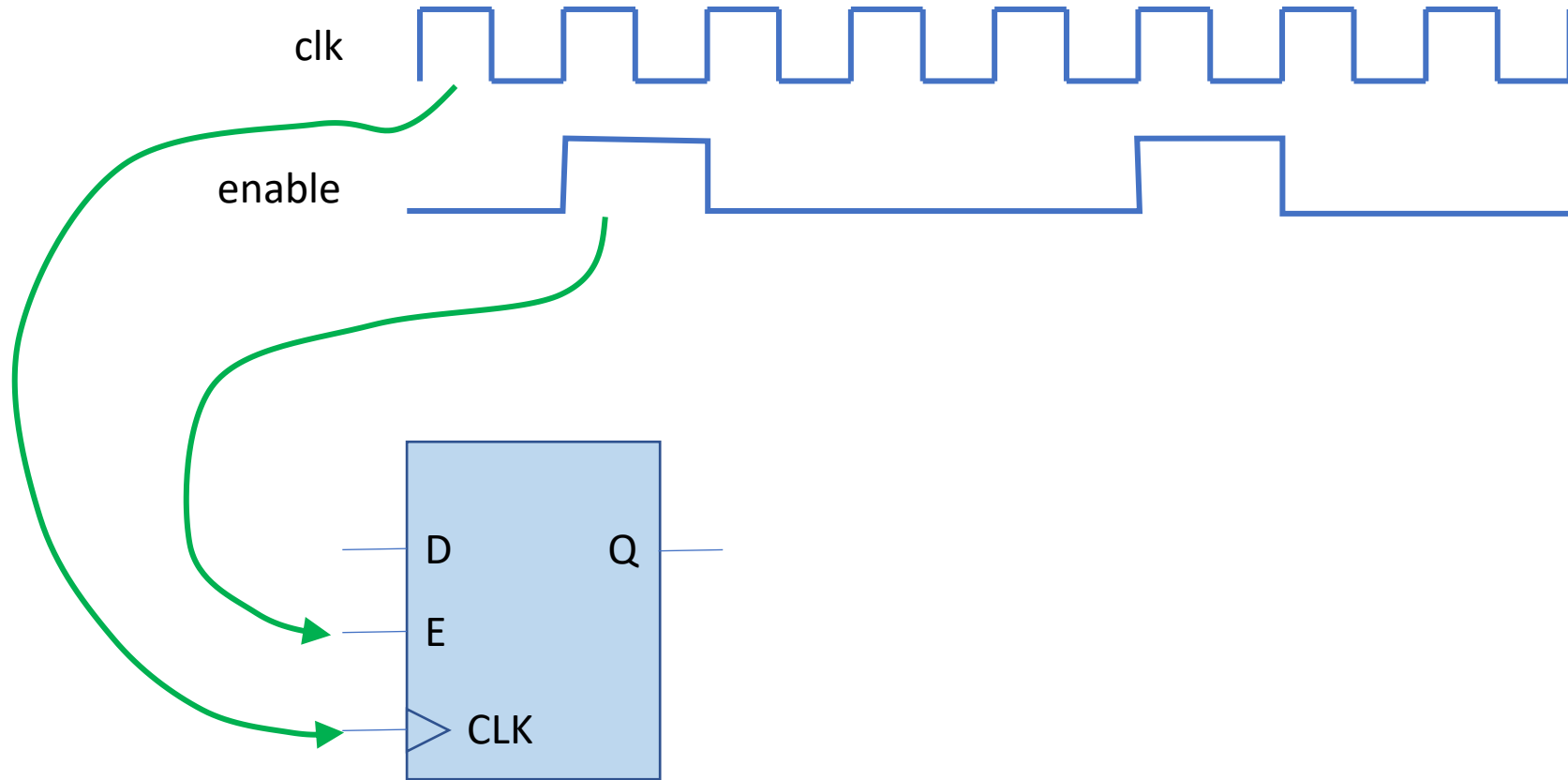

# Base de tiempos = enable

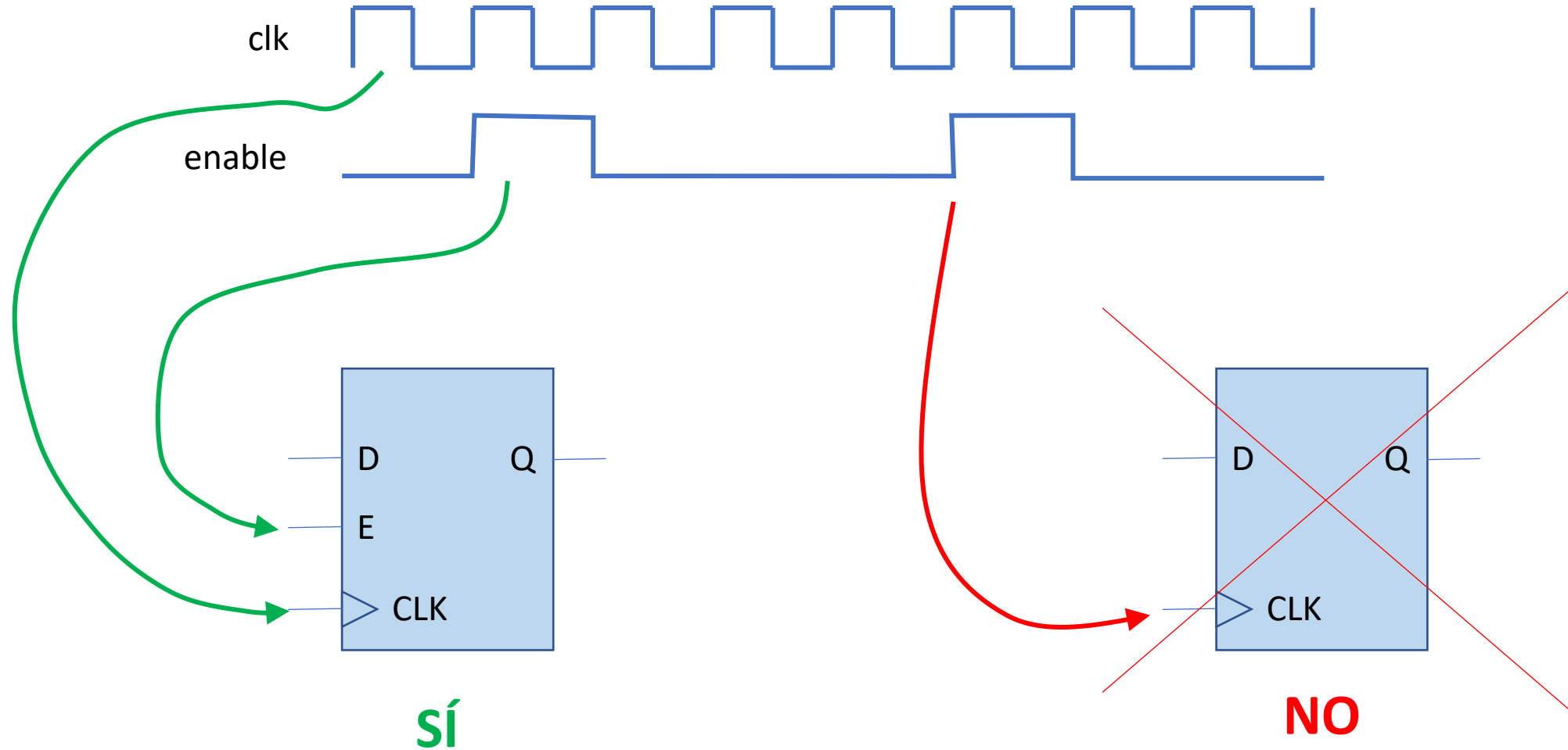

# Generics

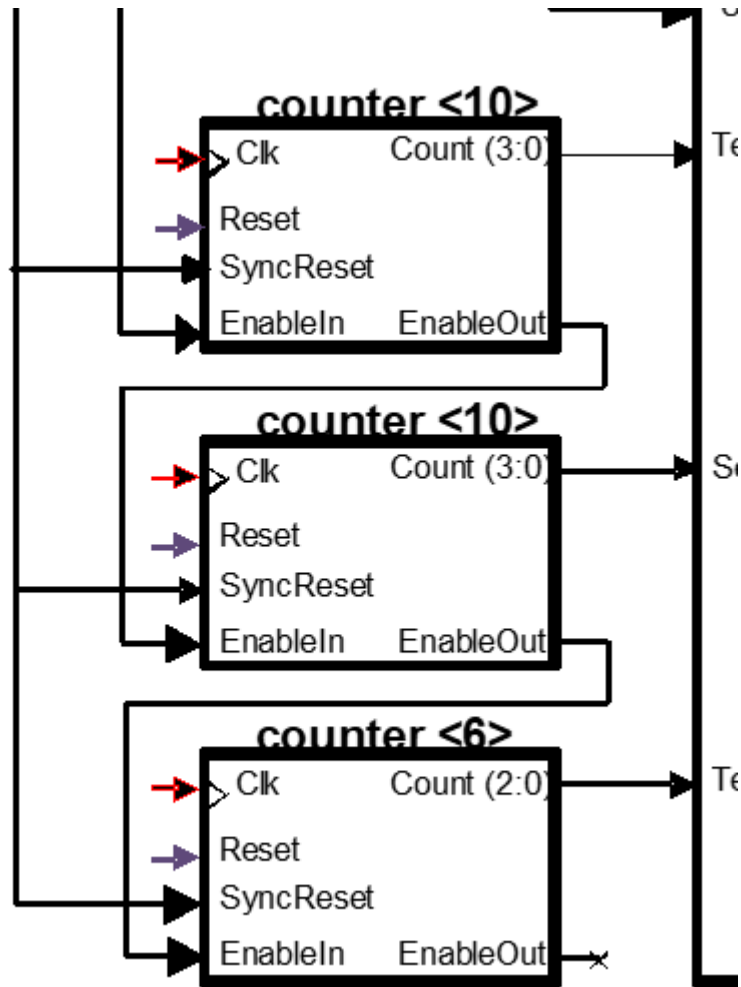


```
entity counter is
    generic (
        COUNT_LENGTH : integer := 100
    );
    port (
        Clk : in std_logic;
        ...
    );
end counter;
```



```
i_counter_tenths : counter
    generic map (
        COUNT_LENGTH => 10
    )
    port map (
        Clk => Clk,
        ...
    );
```
 
# Diseño síncrono

- **Ideal : reloj único** para todo el diseño
  - Soporte del concepto **RTL**
  - Simplifica el *Static Timing Analysis*



# Situación asíncrona 1: interfaz con el exterior

Exterior

Entrada  
asíncrona




Chip  
(FPGA/ASIC)

Dominio Clk:  
Síncrono




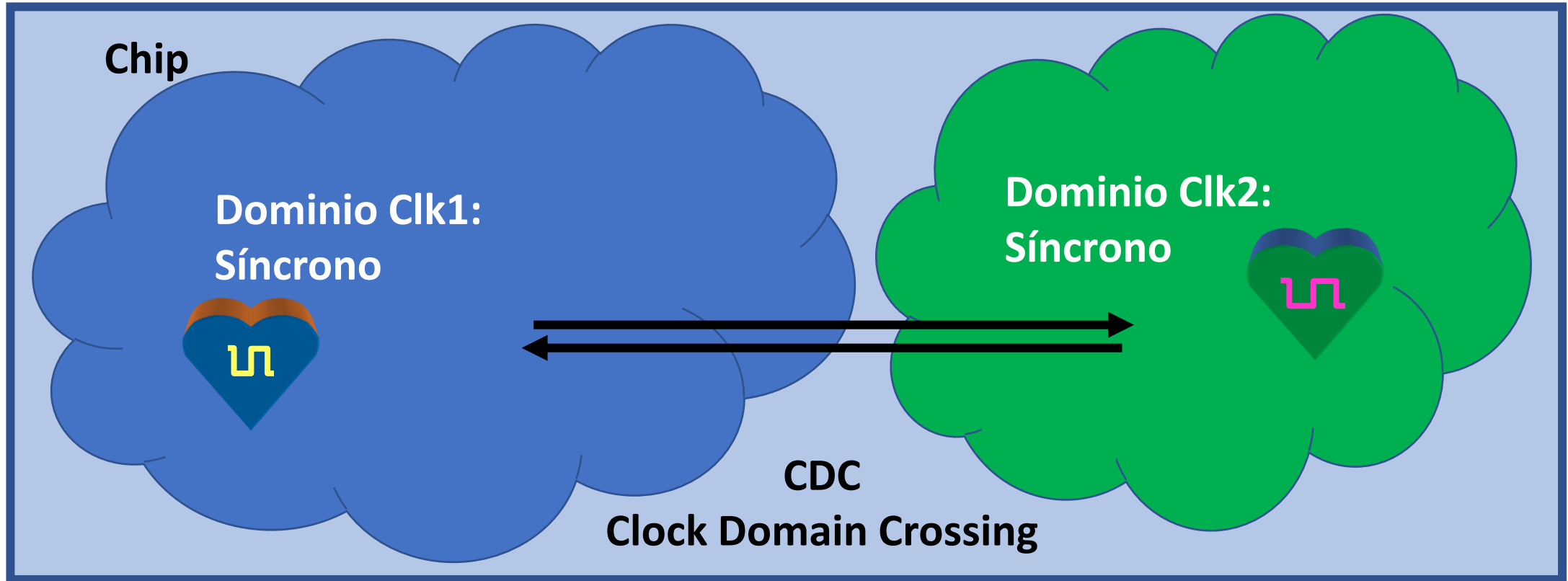
# Situación asíncrona 2: diferentes “dominios de reloj”



## **Clock Domain Crossing (CDC)**


= Transferencia entre 2 dominios de reloj

→ Hay que asegurarse de que se haga de un modo seguro

*(No confundir con el otro CDC, tener más de un dominio de reloj puede ser una enfermedad, pero también algo normal)*
 
# Muestreo múltiple

Si una señal de un dominio va a dos FFs de otro dominio totalmente asíncrono, debido a los diferentes retardos, uno de ellos puede considerar la señal antes y el otro después de una transición.




(situación similar a lo que puede pasar dentro de un dominio si no cumplimos la *constraint* de periodo de reloj)

**¡ 1 señal en nuestro RTL, múltiples valores en realidad !**

 
# El muestreo ha de ser único

Mejor si capturamos la señal con un único FF y luego la usamos en donde haga falta:



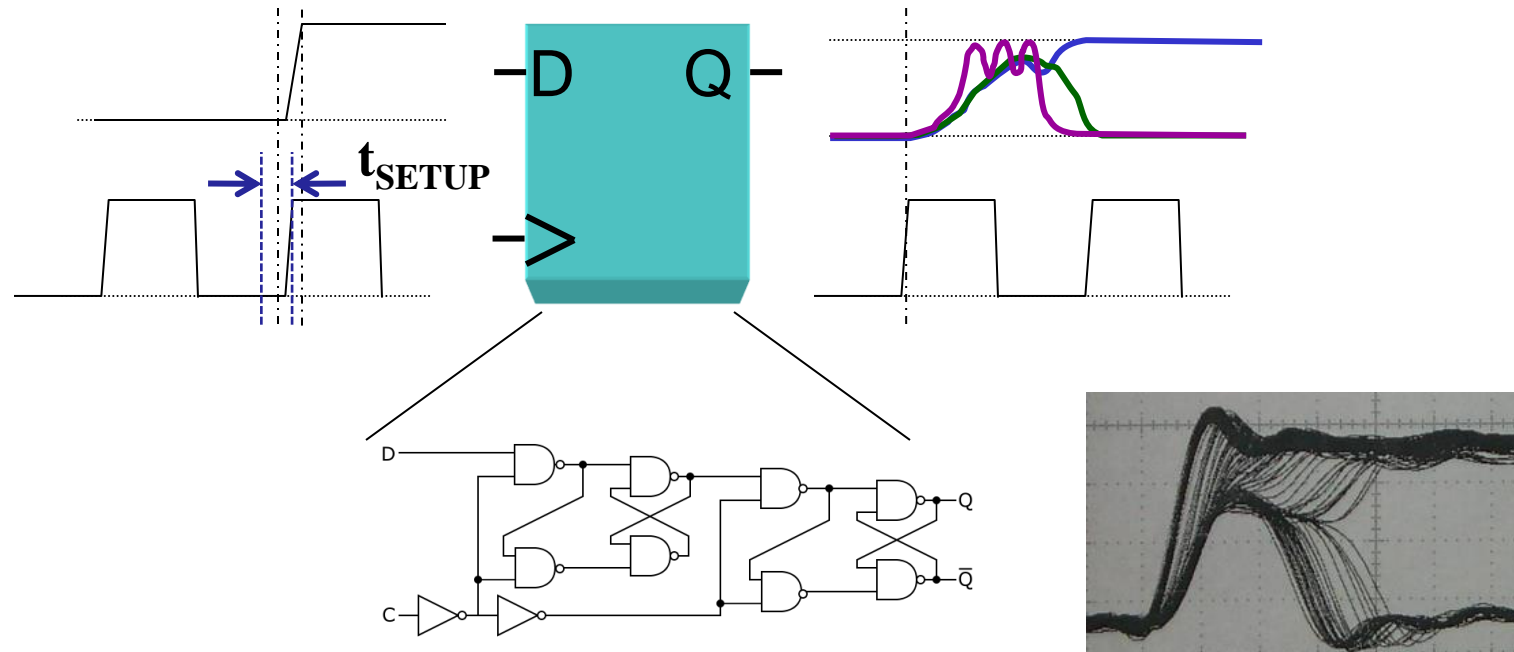
# Metaestabilidad

- Cuando el dato de entrada cambia “a la vez” que el reloj, el FF entra en un estado *metaestable*.



 
# Metaestabilidad (2)

- La salida del estado metaestable finalmente se produce, pero no está acotado cuánto puede tardar.  
→ Tiempo de asentamiento: distribución probabilística.



- Si la salida del FF es capturada por otros FFs cuando ya se ha estabilizado, no hay un problema en el funcionamiento de la lógica
  - Para esto hay que contar con cualquier retardo de lógica e interconexión hacia esos FFs destino


# Metaestabilidad: efectos

 

- Si la salida del FF metaestable llega a múltiples sitios podría causar corrientes elevadas, siendo peligroso.
- Si la señal va a varios destinos, cada uno la puede interpretar de una manera con la llegada del flanco de reloj.

**¡ 1 señal en nuestro RTL, múltiples valores en realidad !**

# Metaestabilidad: efectos (2)

 

Comportamiento  
exponencial

- Tiempo medio entre fallos:


$$MTBF = \frac{e^{T/\tau}}{f_{Clk} \cdot f_{IN} \cdot T_w} \longrightarrow$$

- $f_{Clk}$  : Frecuencia de reloj
- $f_{IN}$  : Frecuencia de transiciones en la entrada
- $T_w$  : Ventana de susceptibilidad del FF
- $\tau$  : Constante de tiempo de asentamiento del FF
- $T$  : Ventana de asentamiento

Cuanto más **tiempo  
haya disponible**, antes  
del siguiente flanco de  
reloj, para que la señal  
se asiente, menor  
probabilidad de fallo.

 
# Tolerancia a la metaestabilidad

- No podemos evitar la metaestabilidad pero si tolerarla.
- Solución simple: utilizar 2 FFs de sincronismo






# Sincronizador de cadena de FFs

 

 - Cuanta menor frecuencia, más fácil será que FF2 capture el dato ya estable.
- Cuanto más rápido el camino entre FF1 y FF2, más facilitaremos que FF2 capture el dato ya estable.
- Si aumentamos el número de FFs, introducimos un factor multiplicativo en el MTBF: interesante si la frecuencia es alta (donde “alta” depende de la tecnología utilizada).




Según la circunstancias  
puede ser recomendable  
usar más de 2 FFs

# Sincronizador en VHDL: 2 FFs

```
entity my_block is
  port (
    Clk      : in  std_logic; -- Reloj
    DataIn   : in  std_logic; -- Entrada de dato de otro dominio
    ...
  );
end my_block;

architecture rtl of my_block is
  signal dataMeta : std_logic;
  signal dataSync : std_logic;
begin

   process (Clk)
  begin
    if rising_edge(Clk) then
      dataMeta <= DataIn;
      dataSync <= dataMeta;
    end if;
  end process;
  ...
end architecture rtl;
```




**Barrera de antimetaestabilidad**

# Sincronizador en VHDL: N FFs

```
entity sync is
  generic (
    META_LENGTH : integer := 2 -- Numero de FFs en la cadena (min=2)
  );
  port (
    DataIn      : in  std_logic; -- Entrada de dato
    Clk         : in  std_logic; -- Reloj con el que sincronizar la salida
    DataOut     : out std_logic  -- Salida de dato
  );
end sync;
```

```
architecture rtl of sync is
  signal dataMeta : std_logic_vector (META_LENGTH-1 downto 0);
begin
  process (Clk)
  begin
    if rising_edge(Clk) then
      dataMeta <= dataMeta (META_LENGTH-2 downto 0) & DataIn;
    end if;
  end process;

   DataOut <= dataMeta (META_LENGTH-1);
end architecture rtl;
```




# Otros mecanismos de sincronización entre dominios de reloj

- En circuitos con más de un dominio de reloj, se aplican diversas técnicas para transferir señales entre dominios:


- Cadenas de antimetaestabilidad
- FIFOs
- Código *Gray* en buses
- *Handshaking*
- ...

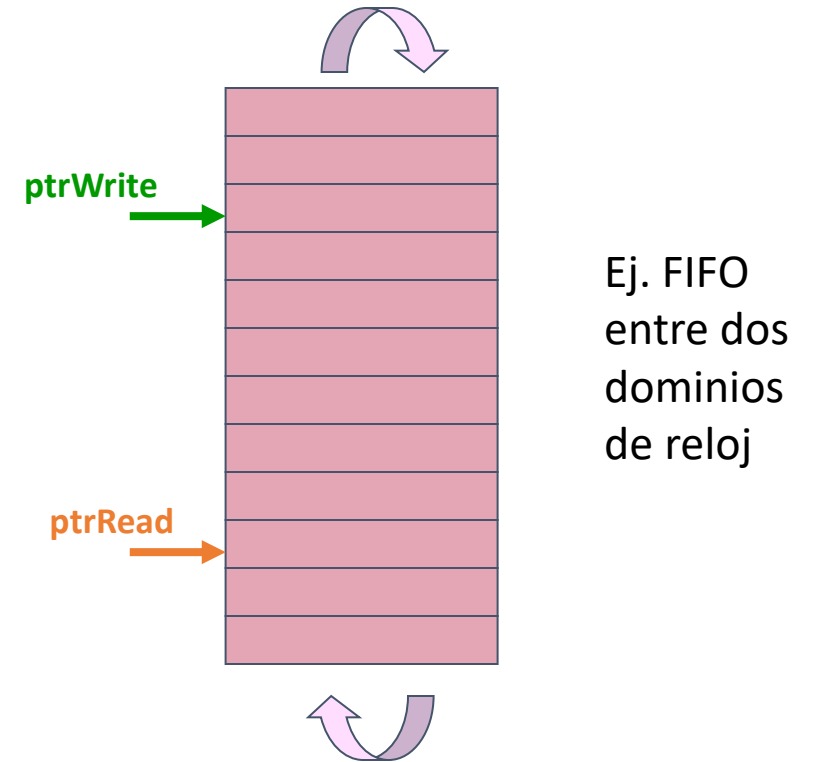- En el laboratorio de DIE solo usaremos 1 dominio interno y solo veremos las cadenas de antimetaestabilidad.



 
# *Debouncing* de pulsadores

- El pulsado de un botón no produce una señal limpia, hay “rebotes” entre 0 y 1 hasta que la señal finalmente se estabiliza.


 
# *Debouncing* de pulsadores

- El pulsado de un botón no produce una señal limpia, hay “rebotes” entre 0 y 1 hasta que la señal finalmente se estabiliza.




Si muestreamos la entrada del pulsador muy rápidamente, veremos las subidas y bajadas:

.....-0-0-0-0-0-1-0-1-0-1-1-1-1-0-1-1-0-.....-1-1-1-1-1-1-1.....
 
# Debouncing de pulsadores

- El pulsado de un botón no produce una señal limpia, hay “rebotes” entre 0 y 1 hasta que la señal finalmente se estabiliza.



Si espaciamos los muestreos, solo veremos una subida:

... 0	0	1	1	1 ...	o bien:
... 0	0	0	1	1 ...	

# Bloque *debounce*

```
entity debounce is
  port (
    Clk      : in  std_logic;  -- Clock (rising edge)
    Reset    : in  std_logic;  -- Async reset, active high
    EnSample : in  std_logic;  -- Sample DataIn when high
    DataIn   : in  std_logic;  -- Data input
    DataOut  : out std_logic   -- Filtered data output
  );
end debounce;
```

-----  
-- Architecture

```
architecture Behavioral of debounce is
```


```
  -- Anti-metastability FF chain for the input:
  signal dataInMeta : std_logic_vector (1 downto 0);
```

```
begin
```

```
  process (Clk, Reset)
  begin
    if Reset = '1' then
      dataInMeta <= (others => '0');
    elsif rising_edge (Clk) then
      dataInMeta <= dataInMeta(0) & DataIn;
      if EnSample = '1' then
        DataOut <= dataInMeta(1);
      end if;
    end if;
  end process;
```

```
end Behavioral;
```

Enable = base de tiempos 0.1 s

 

Antimetaestabilidad




Muestreo espaciado del dato  
ya sincronizado


   
# Sincronización del reset

- Cuando utilizamos un reset para un circuito, este puede venir del exterior o de otro dominio de reloj.
- En tal caso, es necesario sincronizarlo.
- Lo importante es sincronizar la “**de-asección**”, no la “asección”:  
Nos importa que todo el circuito **salga** de reset a la vez.

En ASICs es típico un esquema como el siguiente:



# Bloque *rst\_adapt*

```
entity rst_adapt is
  generic (
    META_DEPTH : integer := 3 -- Number of flops in anti-metastability
                                -- chain. Optimum configuration
                                -- depends on clock frequency.
  );
  port (
    -- Clock and external reset inputs:
    Clk      : in  std_logic;
    ResetIn   : in  std_logic;
    -- Synchronized reset output:
    ResetOut  : out std_logic
  );
end rst_adapt;
```

```
architecture rtl of rst_adapt is
  -- Signal declaration for anti-metastability flip-flop chain:
  signal resetMeta : std_logic_vector (META_DEPTH-1 downto 0);
begin


  -- Anti-metastability (shift reset bit in):

  process (Clk)
  begin
    if Clk'event and Clk = '1' then
      resetMeta <= resetMeta (META_DEPTH-2 downto 0) & ResetIn;
    end if;
  end process;



  -- Assertion is asynchronous, deassertion is synchronous:

  ResetOut <= ResetIn or resetMeta (META_DEPTH-1);

end rtl;
```

 

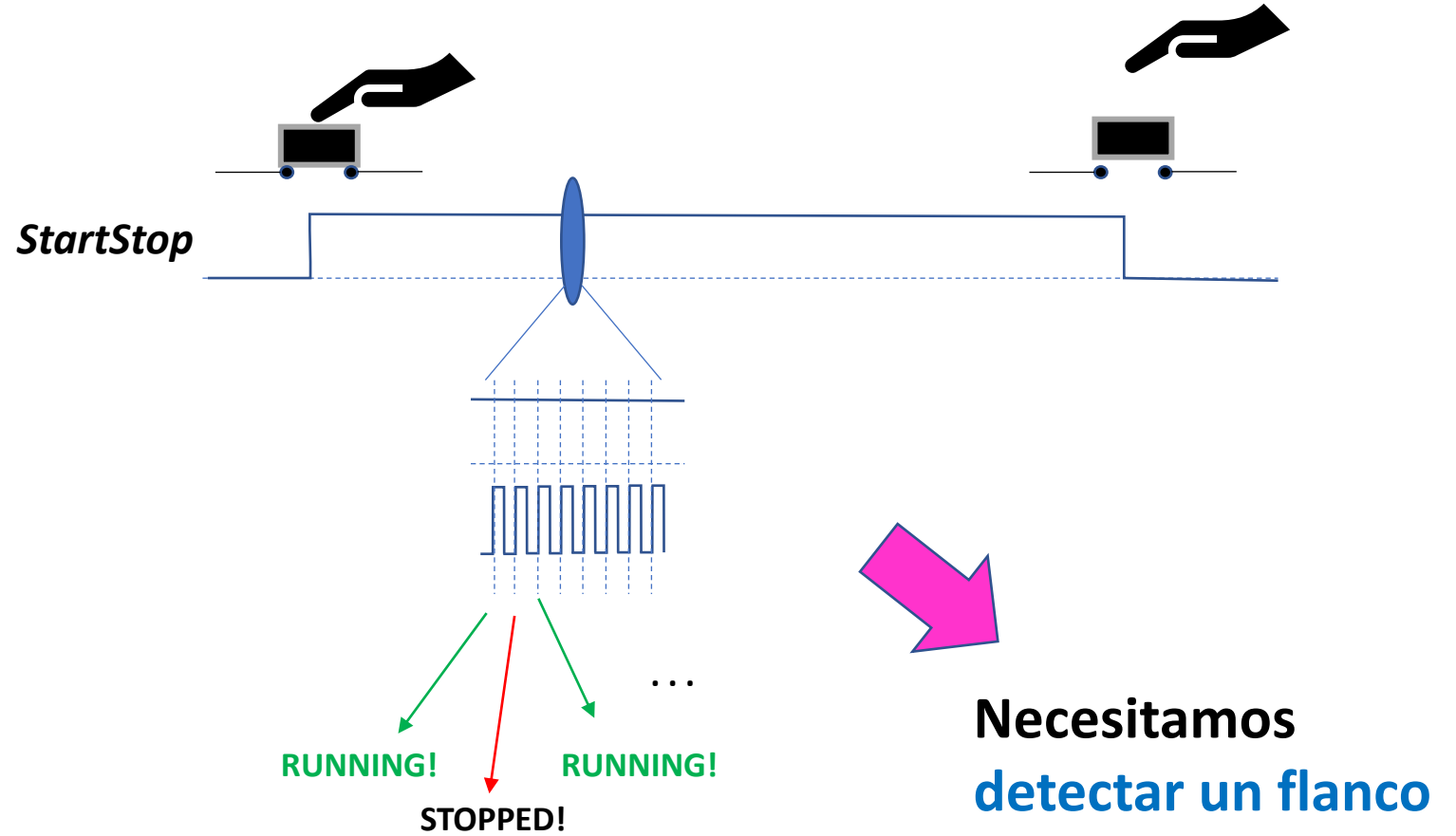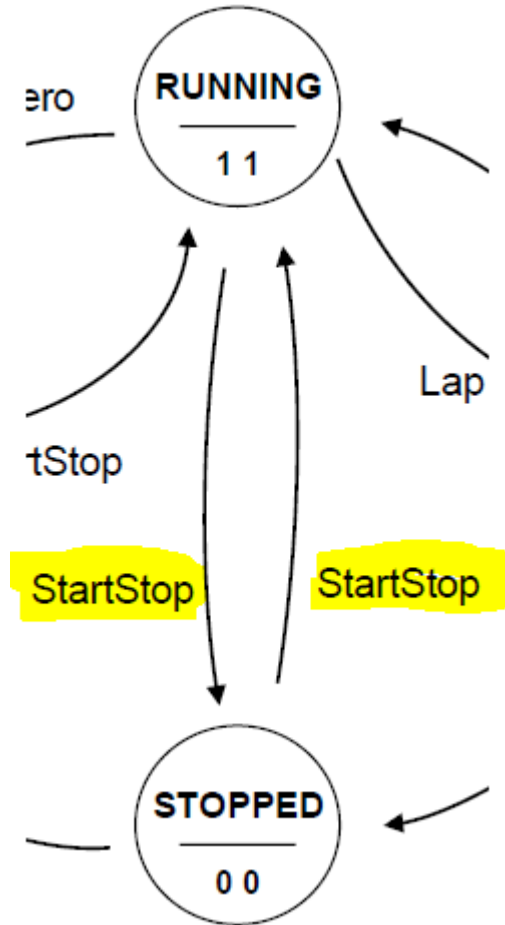
# Detección de botones en la máquina de estados


 
# Detectar un flanco (p.ej. de subida)




*Easy-peasy*, tenemos  
flip-flops que detectan  
flancos


 
# Detectar un flanco (p.ej. de subida)




*Easy-peasy, tenemos flip-flops que detectan flancos*



**NO**




 
# Detectar un flanco (p.ej. de subida) bien (I)



Pasar una señal por un FF es retrasarla un ciclo
 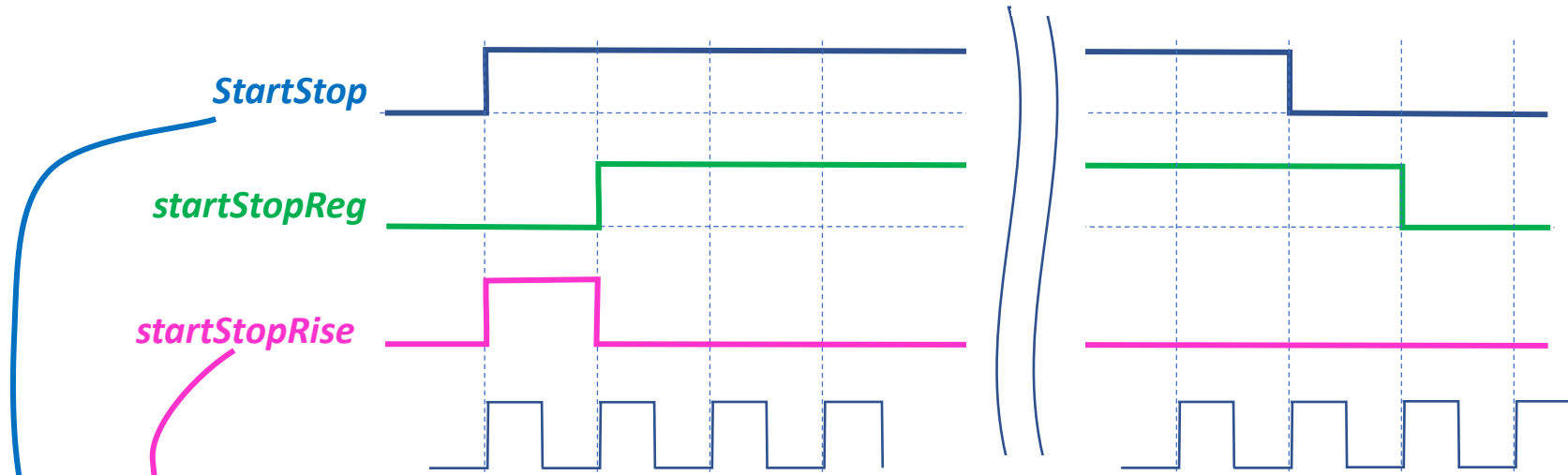
# Detectar un flanco (p.ej. de subida) bien (II)




Tenemos una señal que ocurre un solo ciclo por pulsación del botón, alineada al flanco de subida de *StartStop*

Usar ésta en la FSM
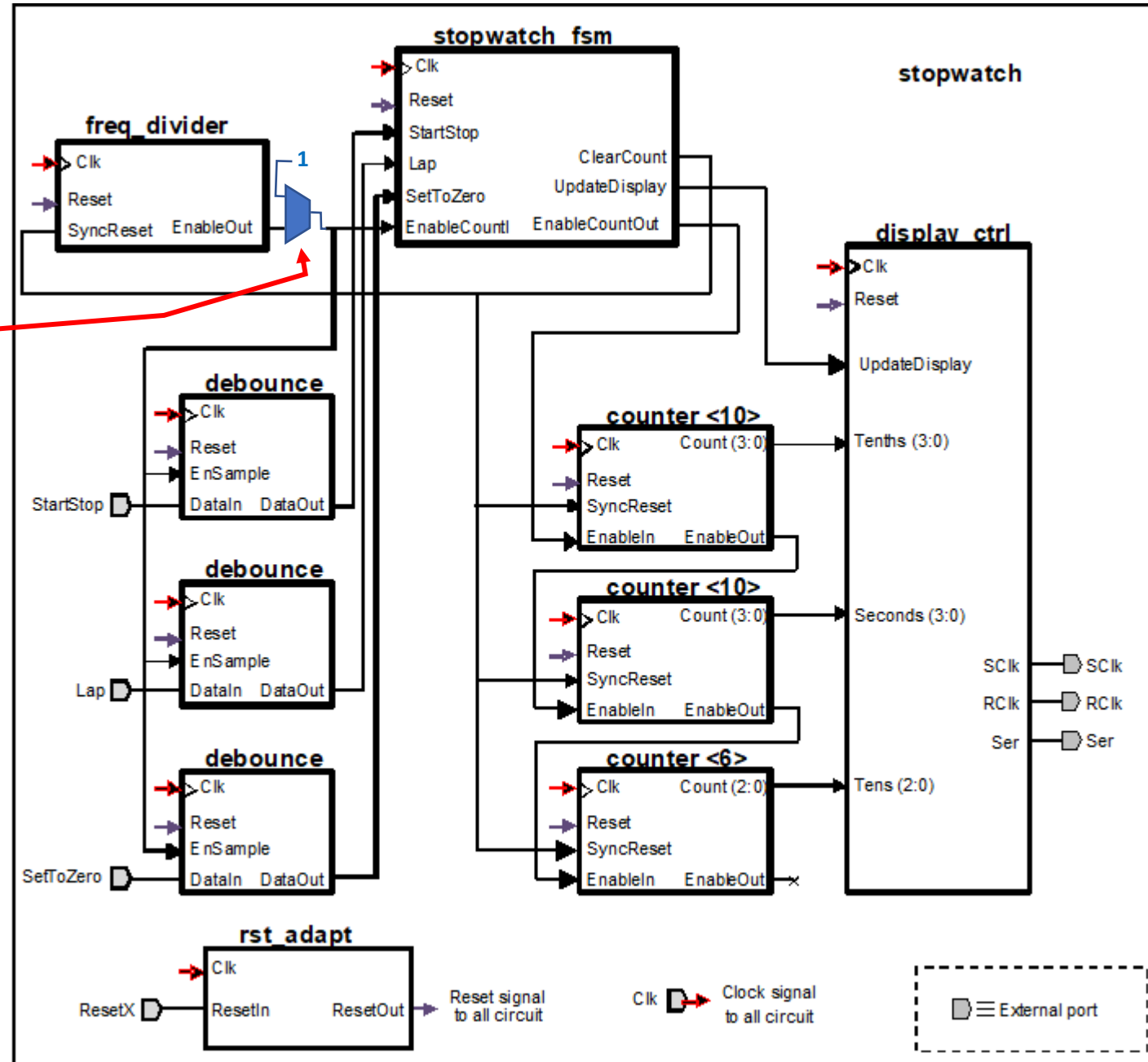
# FAST\_SIMULATION


- Truco para acelerar simulaciones mientras se depura el circuito.
- Añadimos multiplexor.





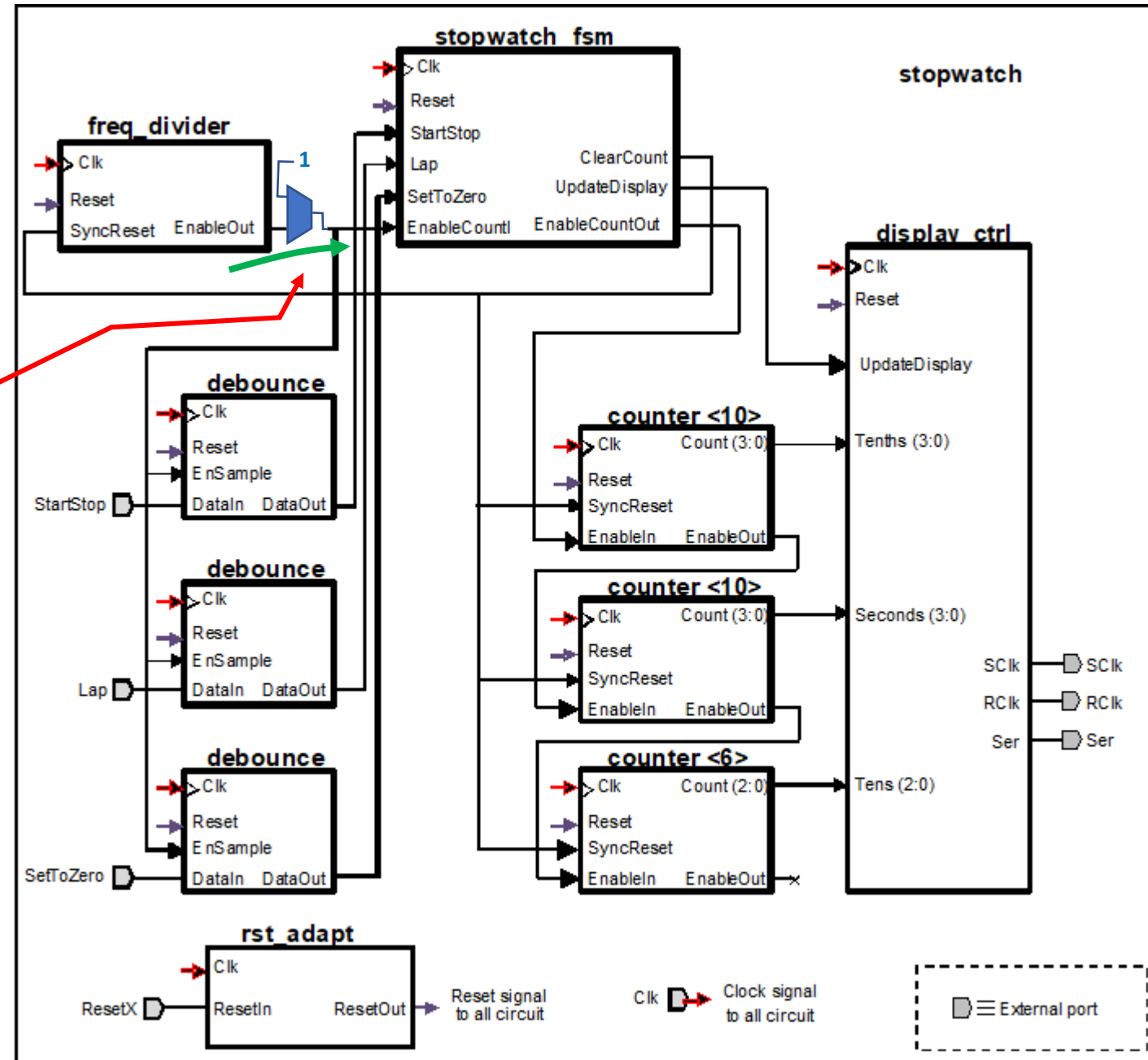
# FAST\_SIMULATION

- Truco para acelerar simulaciones mientras se depura el circuito.
- Añadimos multiplexor.
- En esa posición, funcionamiento normal.



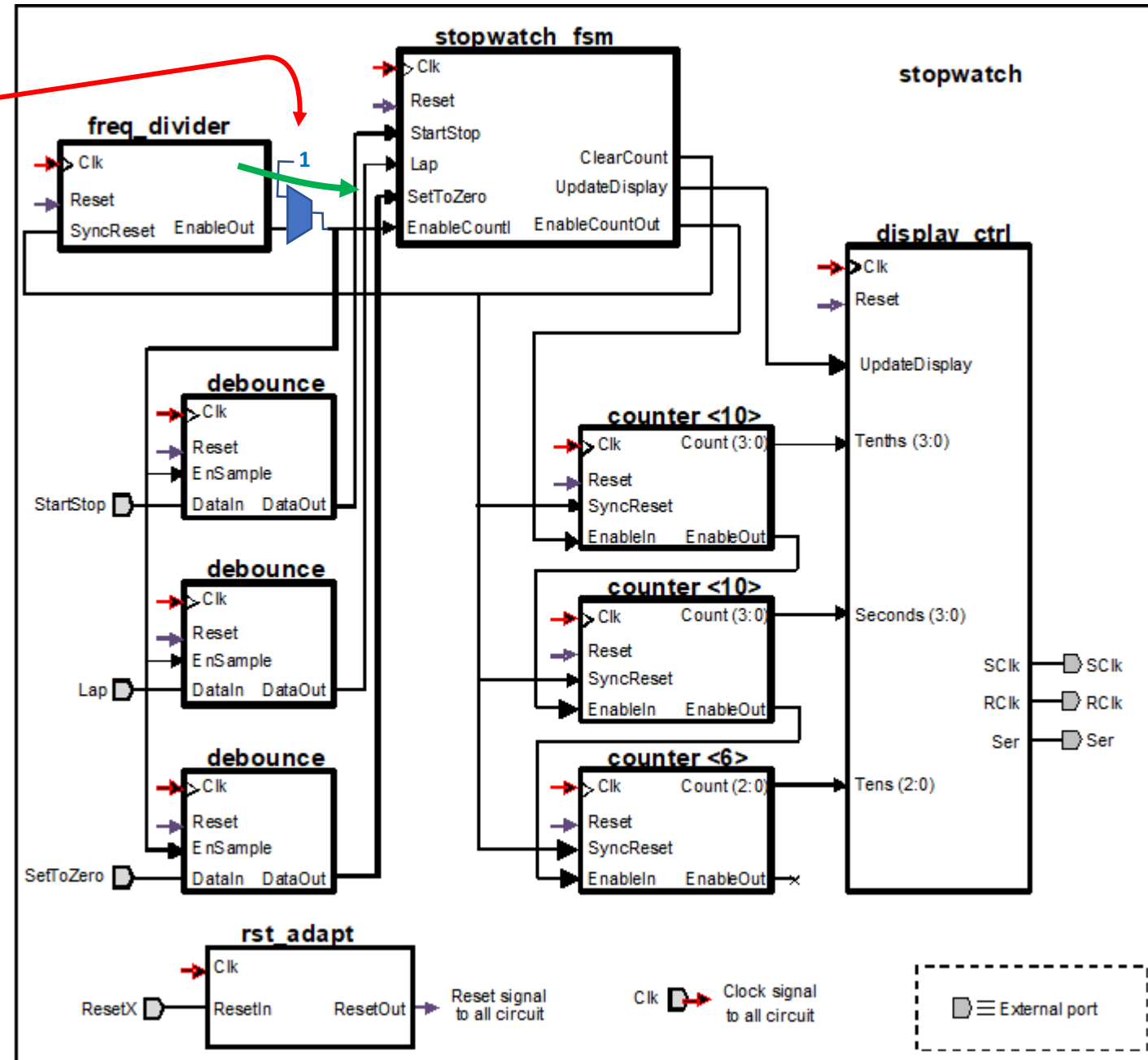
# FAST\_SIMULATION

- Truco para acelerar simulaciones mientras se depura el circuito.
- Añadimos multiplexor.
- En esa posición, funcionamiento normal.
- En esa otra posición, el tren de pulsos que era la base de tiempos es ahora un '1' fijo -> el contador de décimas de segundo se moverá con cada ciclo de reloj.


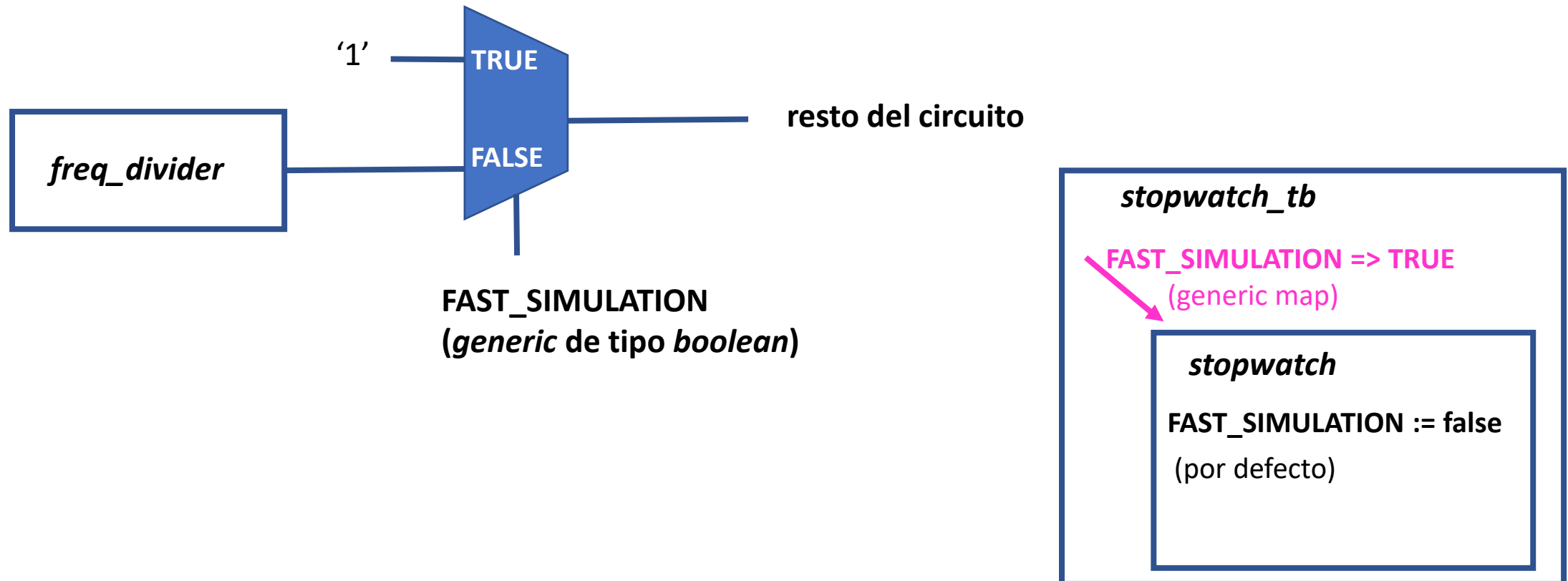
# FAST\_SIMULATION (II)

- Controlamos el multiplexor mediante un **generic**.
  - Su valor por defecto pondrá al multiplexor en funcionamiento normal → Síntesis
  - Desde el testbench, un *generic map* podrá acelerar las simulaciones.



# Testbench (I)

*entity stopwatch\_tb ...*

No tiene puertos ni *generics*

*end ...*

*architecture ...*

## Declaraciones:

- *component stopwatch* --> igual que *entity stopwatch*
- Constantes que el enunciado pide definir  
(periodo de reloj, tiempo de la fase principal de la simulación)
- Señales:
  - Las necesarias para estimular *stopwatch* y ver sus salidas
  - *endSimulation*, de tipo *boolean*

*begin*

# Testbench (II)

*architecture ...*

*begin ...*

**Instancia** de *stopwatch*

- Con *generic map* para *FAST\_SIMULATION* y señales conectadas

**process** para generar un reloj con periodo *CLK\_PERIOD*

- En bucle continuo hasta que *endSimulation* sea *TRUE*
- Para con un “*wait;*”

**process** para el “programa principal” del test:

- Dar valor a entradas de *stopwatch* (no al reloj)
- Retirar el reset *tras* N periodos de reloj (*wait for*)
- Hacer un “pulsado” de *StartStop* de duración  $T_p$
- Esperar el tiempo definido por la constante *SIM\_TIME*
- Activar *endSimulation*
- *wait;*

*N, T<sub>p</sub>, SIM\_TIME* → ver enunciado

estímulos

control fin de la simulación

*end ...*