



Lógica Combinacional en VHDL (I)



UNIVERSIDAD
NEBRIJA


Recordamos: Tipos de Circuitos Lógicos

- **Lógica combinacional**

- Sin memoria
- Salidas determinadas por el valor actual de la entrada


- **Lógica Secuencial**

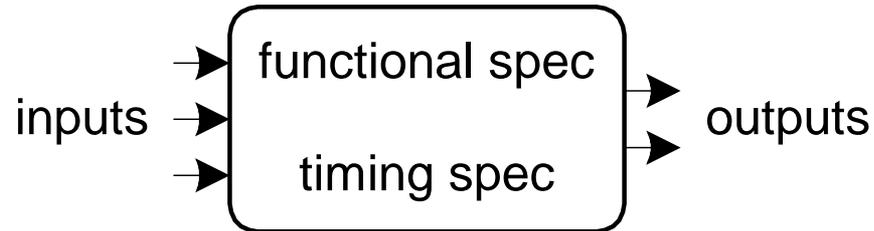- Con memoria
- Salidas determinadas por los valores actuales y anteriores de las entradas.



Regla de composición para lógica combinacional

 - Cada elemento es combinacional
- Cada nodo es o una entrada o conecta con exactamente una salida.
- El circuito no contiene rutas cíclicas
- **Ejemplo:**




Algunos Bloques Combinacionales

- Multiplexores
- Decodificadores
 - 7-Segmentos



Multiplexor (Mux)

 - Selecciona una de N entradas para conectarla a una salida
- $\log_2 N$ -bit entradas de selección
- Ejemplo: **2:1 Mux**



S	D_1	D_0	Y	S	Y
0	0	0	0	0	D_0
0	0	1	1	1	D_1
0	1	0	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		
1	1	1	1		



MUX en VHDL

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity mux2 is  
  port(d0, d1: in  STD_LOGIC;  
        s:      in  STD_LOGIC;  
        y:      out STD_LOGIC);  
end mux2;
```

```
architecture synth of mux2 is  
begin  
  pr: process (s, d0, d1)  
  begin  
    if s='1' then  
      y <= d1;  
    else  
      y <= d0;  
    end if;  
  end process;  
end synth;
```

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity mux4 is  
  port(d0, d1,  
        d2, d3: in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
        s:      in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);  
        y:      out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
end;
```

```
architecture synth1 of mux4 is  
begin  
  y <= d0 when s = "00" else  
    d1 when s = "01" else  
    d2 when s = "10" else  
    d3;  
end;
```




Implementación de multiplexores

- **Con puertas lógicas**

- Suma de productos


	D_0, D_1	00	01	11	10
Y	S				
	0	0	0	1	1
	1	0	1	1	0

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$

 

- **Buffers Triestado**

 - Para un mux de N entradas, usa N buffers triestado
- Activa exactamente uno para seleccionar la entrada apropiada



Implementación VHDL

```
library IEEE; use
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mux2 is
  port(d0, d1: in  STD_LOGIC;
        s:      in  STD_LOGIC;
        y:      out STD_LOGIC);
end mux2;

architecture synth of mux2 is
begin
  y <= (s='0' and d0='1')
        or (s='1' and d1='1');
end synth;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mux2 is
  port(d0, d1: in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        s:      in  STD_LOGIC;
        y:      out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end mux2;

architecture struct of mux2 is
  signal sbar: STD_LOGIC;
begin
  sbar <= not s;
  t0: entity work.tristate
      port map(d0, sbar, y);
  t1: entity work.tristate
      port map(d1, s, y);
end struct;
```




Lógica mediante Multiplexores

- Usar el mux como una tabla de verdad


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

 


Lógica usando multiplexores

- Reduciendo el tamaño del MUX

 

Decodificadores Binarios

 
- N entradas, 2^N salidas
- Salidas one-hot: solo una salida en alto a la vez



A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



Implementación del Decodificador

 

Decodificador Binario en VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


entity decode_2to4_top is
    Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- 2-bit input
          X : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- 4-bit output
          EN : in STD_LOGIC); -- enable input
end decode_2to4_top;

architecture Behavioral of decode_2to4_top is
begin
    process (A, EN)
    begin
        X <= "0000"; -- default output value
        if (EN = '1') then -- active high enable pin
            case A is
                when "00" => X(0) <= '1';
                when "01" => X(1) <= '1';
                when "10" => X(2) <= '1';
                when "11" => X(3) <= '1';
                when others => X <= "0000";
            end case;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```



Lógica Usando Decodificadores

- OR minterms

 

Decodificadores traductores entre códigos

- N entradas, 2^N salidas
- Puede haber varias salidas activadas a la vez.
- Ejemplo: decodificador BCD a 7 segmentos.




Ejemplo VHDL: bcd2seg.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity bcd2seg is
port ( input: in std_logic_vector(3 downto 0);
      seg: out std_logic_vector (6 downto 0));
end bcd2seg;

architecture arch of bin2seg is
begin
  uno:PROCESS (input)
  BEGIN
    CASE input IS
      WHEN "0000"=>seg<="1000000";
      WHEN "0001"=>seg<="1111001";
      WHEN "0010"=>seg<="0100100";
      WHEN "0011"=>seg<="0110000";
      WHEN "0100"=>seg<="0011001";
      WHEN "0101"=>seg<="0010010";
      WHEN "0110"=>seg<="0000010";
      WHEN "0111"=>seg<="1111000";
      WHEN "1000"=>seg<="0000000";
      WHEN "1001"=>seg<="0010000";
      WHEN OTHERS=>seg<="1111111";
    END CASE;
  END PROCESS;
end arch;
```

 


Temporización (Timing)

 - Retardo entre el cambio en la entrada y el cambio en la salida.
- ¿Cómo construir circuitos más rápidos?



Propagation & Contamination Delay

 - **Propagation delay:** t_{pd} = retardo desde que la entrada ha cambiado hasta que la salida se encuentra estable
- **Contamination delay:** t_{cd} = tiempo mínimo entre que cambia la entrada y empieza a cambiar la salida (sin estar aún estable)




Propagation & Contamination Delay

- Retardos causados por
 - Capacitancia y resistencia en un circuito
 - Limitación de la velocidad de la luz
- Razones por las que t_{pd} y t_{cd} pueden ser diferentes:
 - Diferentes retardos de subida y bajada
 - Múltiples entradas y salidas, algunas de las cuales pasan más rápido a la salida
 - Los circuitos funcionan más lento cuando se calientan y más rápido al enfriarse.



Ruta Crítica

 

Ruta crítica: $t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$

Ruta más corta: $t_{cd} = t_{cd_AND}$




Glitches

- Cuando el cambio de una entrada produce varios cambios en la salida.



 Ejemplo de Glitch

- ¿Qué ocurre cuando $A = 0$, $C = 1$, B cae?





		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$



Ejemplo de Glitch

  

Solucionando el Glitch

