

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

1.- Determine la Transformada de Fourier de las siguientes funciones: (4 puntos)


a)  $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t-n).$

b)  $f(t) = e^{-at}u(t), a>0.$  Aplique este resultado para calcular la transformada de  $g(t) = \frac{5}{4+jt}.$

2. Considere el circuito de la siguiente figura, donde  $R_1=R_2=R_5=1\Omega$ ,  $R_3=R_4=2\Omega$ ,  $C_3=C_1=0.5F$  y  $C_2=C_4=2F$ .a) Calcule  $h(t)$  (2 puntos).

b) ¿Es estable dicho sistema? (justifique su respuesta) (0.5 puntos).

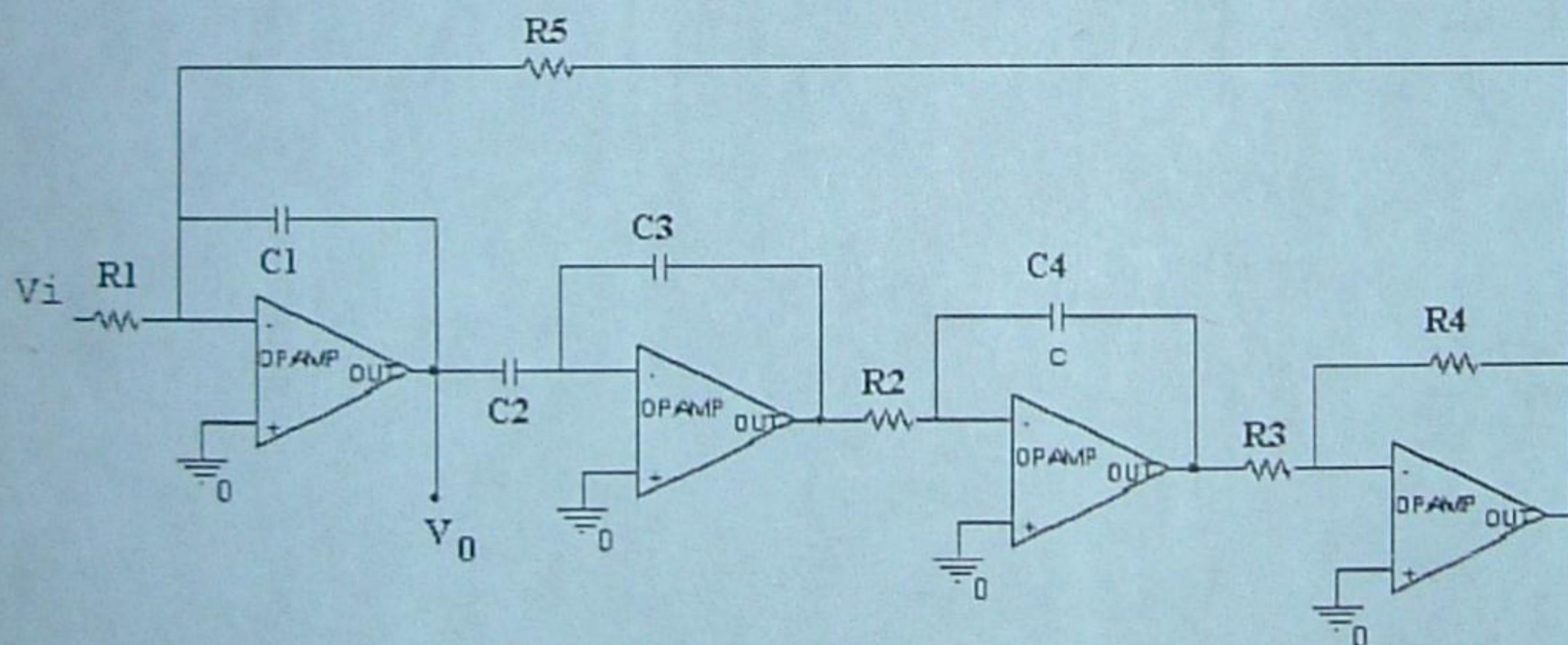c) Calcule la salida del sistema para una entrada escalón unitario (0.5 puntos).



3.- Diseñe un filtro BP con elementos activos con las siguientes características: (3 puntos)

- Su banda de paso es máximamente plana (aproximación de Butterworth) y no presenta ni atenuación ni ganancia.
- Está comprendida entre los 1 KHz y 5 KHz (Nota: a estas frecuencias existe una atenuación de 3 dB respecto a su frecuencia central).
- A 100 Hz la atenuación debe ser como mínimo de 35 dB y a 50 KHz debe ser de al menos 70 dB.