
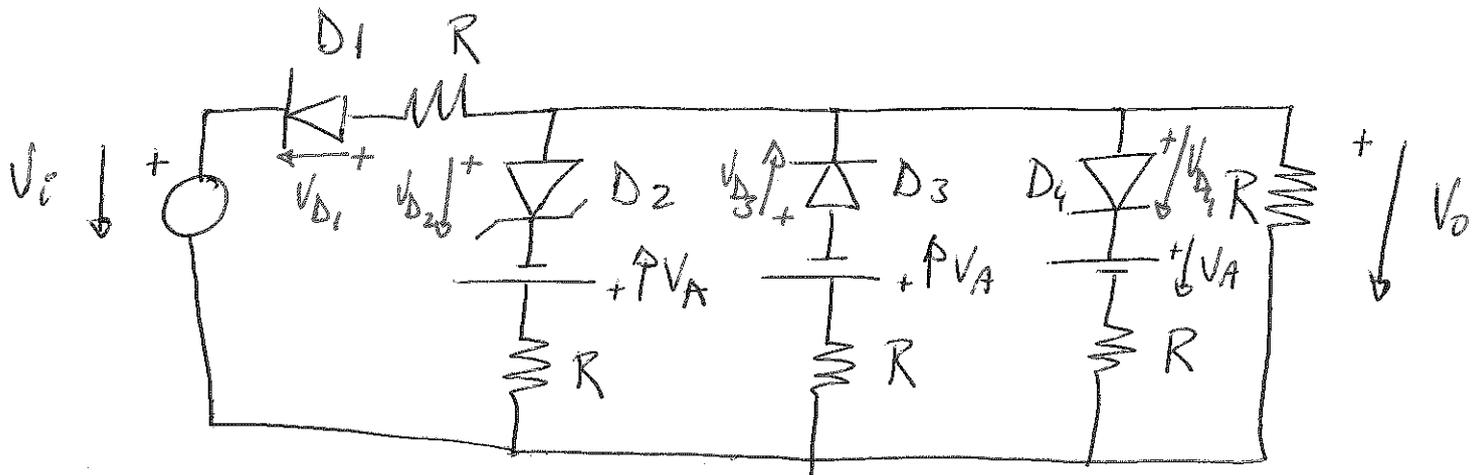


# PROBLEMA REFUERZO DIODOS

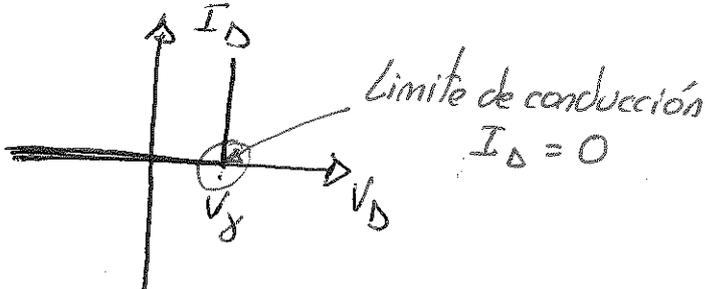

## CALCULO DE LIMITES DE CONDUCCION DE CADA DIODO

En el limite de conduccion de un diodo no pasa corriente por ese diodo ( $I_D = 0$ )



### LIMITE DE CONDUCCION DE D1

$$V_c = \cancel{I_D \cdot R} + V_0 - V_{D1} \Rightarrow V_{D1} = V_0 - V_c = V_g \leftarrow \text{LIMITE}$$

$$V_D = V_0 - V_c \geq V_g \Rightarrow D1 \text{ on}$$

$$V_D = V_0 - V_c < V_g \Rightarrow D1 \text{ off}$$

## LÍMITE DE CONDUCCIÓN DEL D2

$$V_{D1} + \cancel{I_D R} = V_A + V_0 \Rightarrow V_{D1} = V_A + V_0 \text{ LÍMITE}$$

$$\text{Si } V_{D1} = V_A + V_0 \geq V_{\gamma} \Rightarrow V_0 \geq V_{\gamma} - V_A = -6,3V \text{ D2 on}$$

$$\text{Si } V_{D1} = V_A + V_0 \leq -|V_{z2}| \Rightarrow V_0 \leq -(V_{z2} + V_A) = -10,3V \text{ D2 ruptura}$$

$$-10,3V < V_0 < -6,3V \Rightarrow \text{D2 off}$$

## LÍMITE DE CONDUCCIÓN DEL D3

$$V_0 + V_A + V_{D3} + \cancel{I_D R} = 0 \Rightarrow V_{D3} = -(V_0 + V_A) \text{ LÍMITE}$$

$$\text{Si } V_{D3} = -(V_0 + V_A) \geq V_{\gamma} \Rightarrow V_0 \leq -V_A - V_{\gamma} = -7,7V \Rightarrow \text{D3 on}$$

$$\text{Si } V_0 > -7,7V \Rightarrow \text{D3 off}$$


## LÍMITE DE CONDUCCIÓN DEL D4

$$V_A + V_{D4} + \cancel{I_D R} = V_0 \Rightarrow V_{D4} = V_0 - V_A \text{ LÍMITE}$$

$$\text{Si } V_{D4} = V_0 - V_A \geq V_{\gamma} \Rightarrow V_0 \geq V_{\gamma} + V_A = 7,7V \Rightarrow \text{D4 on}$$

$$\text{Si } V_0 < 7,7V \Rightarrow \text{D4 off}$$

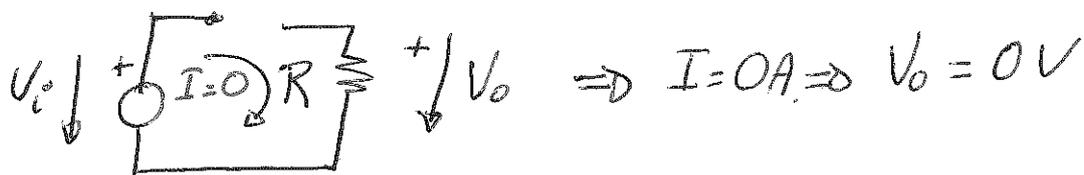1.- Suponemos todos los diodos off. El circuito que queda es:



Comprobamos límites

$$D1 \Rightarrow V_o - V_i < V_{\gamma} \Rightarrow -V_i < V_{\gamma} \Rightarrow \text{Si } V_i > -V_{\gamma} \text{ el } D1 \text{ off}$$

$$D2 \Rightarrow -10,3V < V_o < -6,3V \text{ off. No se cumple por } V_o = 0V$$


EL NODO D2 NO ESTÁ OFF

$$D3 \Rightarrow V_o = 0V > -7,7V \Rightarrow D3 \text{ off O.K.}$$

$$D4 \Rightarrow V_o = 0V < 7,7V \Rightarrow D4 \text{ off O.K.}$$

LA SUPOSICIÓN ES INCORRECTA, CON  $V_o = 0V \Rightarrow \boxed{D2 \text{ on}}$

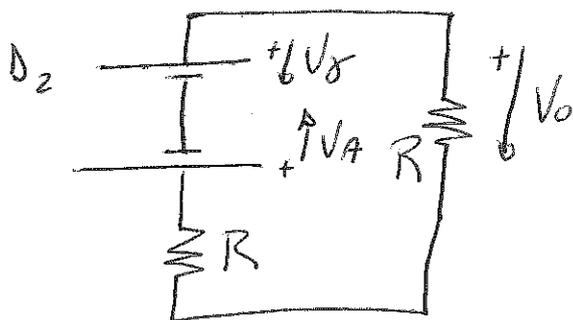2.- Suponemos  $D_1, D_3, D_4$  off y  $D_2$  on. El circuito que nos queda es:



$$I \cdot R + V_A + V_o = V_{\gamma} \Rightarrow I = \frac{V_{\gamma} - V_A - V_o}{R}$$

$$V_o = IR = \frac{V_{\gamma} - V_A - V_o}{R} \cdot R$$

$$V_o = \frac{V_{\gamma} - V_A}{2} = -3,5V$$

Comprobamos: ( $V_0 = -3,15V$ )

$$D_1 \text{ off} \Rightarrow V_0 - V_c < V_\gamma \Rightarrow -V_c < 3,15 + 0,7 = 3,85V$$

$$V_c > -7V \Rightarrow D_1 \text{ off}$$

$$D_2 \text{ on} \Rightarrow V_0 = -3,15V \geq -6,3V \Rightarrow \text{o.k.}$$


$$D_3 \text{ off} \Rightarrow V_0 = -3,15V \geq -7,7V \Rightarrow \text{o.k.}$$

$$D_4 \text{ off} \Rightarrow V_0 = -3,15V < 7,7V \Rightarrow \text{o.k.}$$

$D_1, D_3, D_4$  off y  $D_2$  on se cumple mientras  $V_c > -3,85V$

Si  $V_c \leq -3,85V \Rightarrow D_1$  on.

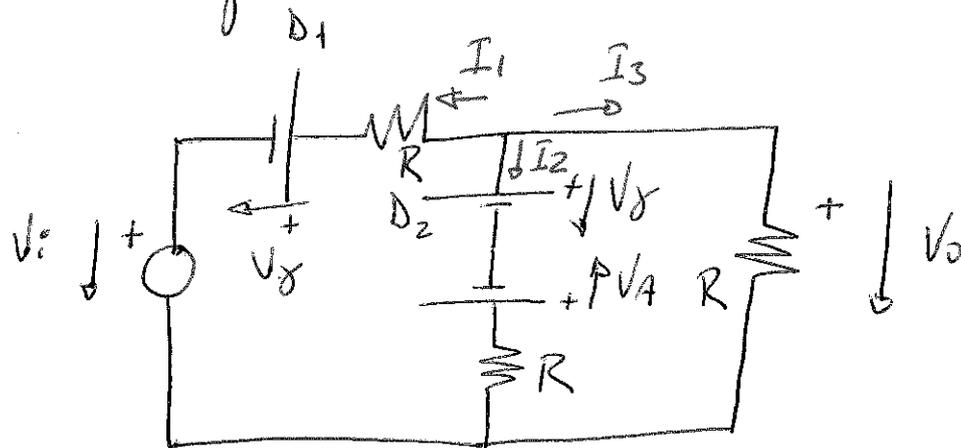3.- Suponemos  $D_1, D_2$  on y  $D_3, D_4$  off para  $V_c \leq -3,85V$



$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$I_1: V_c = -V_\gamma - I_1 R + V_0 \Rightarrow I_1 = \frac{-V_c + V_0 - V_\gamma}{R}$$

$$I_2: V_0 + V_A = V_\gamma + I_2 R \Rightarrow I_2 = \frac{V_0 + V_A - V_\gamma}{R}$$

$$I_3: V_0 = I_3 R \Rightarrow I_3 = \frac{V_0}{R}$$

$$\frac{-V_c + V_0 - V_\gamma}{R} + \frac{V_0 + V_A - V_\gamma}{R} + \frac{V_0}{R} = 0 \Rightarrow V_0 = \frac{2V_\gamma + V_c - V_A}{3} \Rightarrow$$

$$V_0 = -1,8 + \frac{V_c}{3}$$

Comprobamos  $(V_o = -1,8 + \frac{V_i}{3})$  Para  $V_i \leq -3,85V$

$$D_1 \text{ on} \Rightarrow V_o - V_i \geq V_\gamma$$

$$-1,8 - V_i + \frac{V_i}{3} \geq V_\gamma$$

$$-V_i \geq \frac{3}{2}(V_\gamma + 1,8) = -3,75V$$

$$V_\gamma = 0,7$$

$$V_i \leq 3,75V \text{ o.k.}$$

$$D_2 \text{ on} \Rightarrow V_o \geq -6,3V$$

$$-1,8 + \frac{V_i}{3} \geq -6,3V$$

$$V_i \geq -(6,3 - 1,8) \cdot 3 = -13,5V$$

$$D_3 \text{ off} \Rightarrow V_o > -7,7V$$

$$-1,8 + \frac{V_i}{3} > -7,7V$$


$$V_i > -(7,7 - 1,8) \cdot 3 = -17,7V$$

$$D_4 \text{ off} \Rightarrow V_o < 7,7V$$

$$V_i < (7,7 + 1,8) \cdot 3 = 28,5V \text{ o.k.}$$

$D_2$  pasa a estar off cuando  $V_i < -13,5V$   
 $D_3$  pasa a estar on cuando  $V_i \leq -17,7V$   $\Rightarrow$  Primero  
pasa  $D_2$   
a estar off

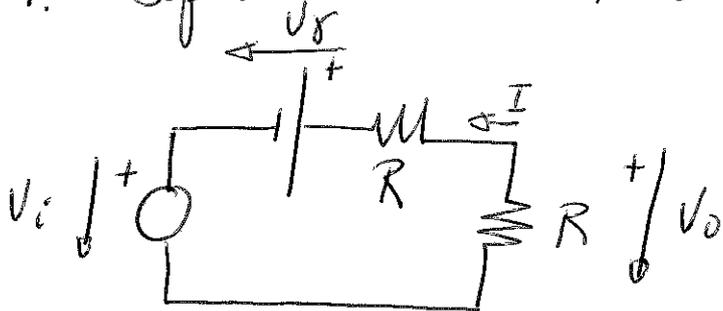4.- Suponemos  $D_1$  on,  $D_2, D_3, D_4$  off ( $V_i \leq -13.5V$ )



$$V_i + V_g + IR = V_o$$

$$V_o = -IR$$

$$V_i + V_g - V_o \frac{R}{R} = V_o$$

$$V_o = \frac{V_i + V_g}{2}$$

Comprobamos:

$$D_1 \text{ on} \Rightarrow V_o - V_i \geq V_g$$

$$\frac{V_i}{2} + \frac{V_g}{2} - V_i \geq V_g$$

$$-V_i \geq \frac{V_g}{2} \Rightarrow V_i \leq -V_g \text{ o.k.}$$

$$D_2 \text{ off} \Rightarrow -10.3V < V_o < -6.3V$$

$$-10.3V < \frac{V_i + V_g}{2} < -6.3V$$

$$-21.3V = -V_g - (10.3 \cdot 2) < V_i < - (6.3 \cdot 2) - V_g = -13.3V$$

$$D_3 \text{ off} \Rightarrow V_o > -7.7V$$


$$\frac{V_i + V_g}{2} > -7.7 \Rightarrow V_i > (-7.7) \cdot 2 - V_g = -16.1V$$

$$D_4 \text{ off} \Rightarrow V_o < 7.7V$$

$$\frac{V_i + V_g}{2} < 7.7V \Rightarrow V_i < 7.7 \cdot 2 - 0.7 = 14.7 \text{ o.k.}$$

$D_2$  pasa a ruptura cuando  $V_c \leq -21,3V$  } Primero pasa  
 $D_3$  pasa a on cuando  $V_c \leq -16,1V$  }  $\Rightarrow D_3$  a  
 este on

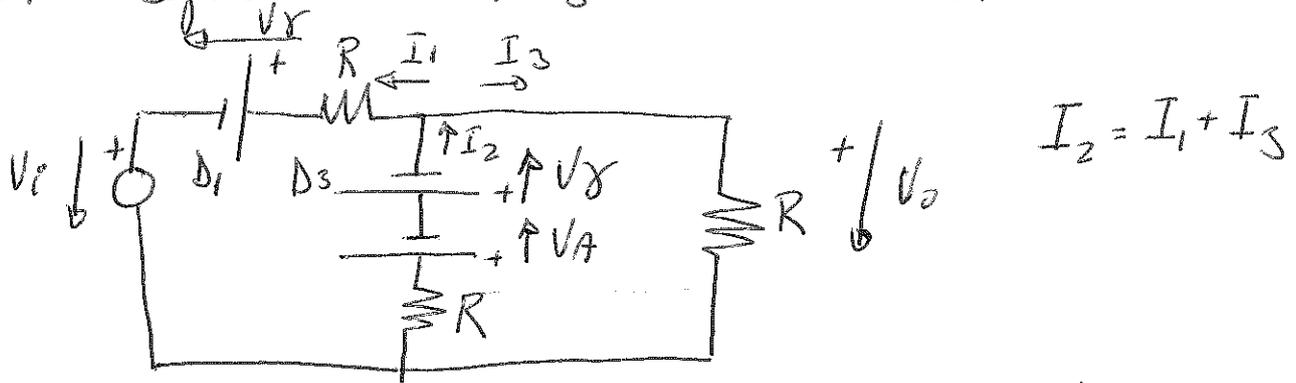5.- Suponemos  $D_1, D_3$  on,  $D_2, D_4$  off  $V_c \leq -16,1V$



$$I_1 : V_c + V_\gamma + I_1 R = V_o \Rightarrow I_1 = \frac{V_o - V_c - V_\gamma}{R}$$

$$I_2 : V_o + V_\gamma + V_A + I_2 R = 0 \Rightarrow I_2 = -\frac{V_o + V_A + V_\gamma}{R}$$

$$I_3 : V_o = I_3 R \Rightarrow I_3 = \frac{V_o}{R}$$

$$-V_o - V_A - V_\gamma = V_o - V_c - V_\gamma + V_o$$

$$V_o = \frac{-V_c - V_\gamma + V_A + V_\gamma}{3} = \frac{V_c - V_A}{3} = \frac{V_c}{3} - \frac{7}{3}$$

Comprobamos:

$$D_1 \text{ on} \Rightarrow V_o - V_c \geq V_\gamma$$

$$\frac{V_c}{3} - \frac{7}{3} - V_c \geq V_\gamma$$

$$-V_c \geq \frac{3}{2} \left( V_\gamma + \frac{7}{3} \right) = 4,55V$$

$$V_c \leq 4,55V \text{ o.k.}$$

$$D_2 \text{ off} \Rightarrow -10,3V < V_o < -6,3V$$

$$-10,3V < \frac{V_i}{3} - \frac{7}{3} < -6,3V$$

$$-23,9V = 3 \cdot \left(-10,3 + \frac{7}{3}\right) < V_i < \left(-6,3 + \frac{7}{3}\right) \cdot 3 = -11,9V$$

$$D_3 \text{ on} \Rightarrow V_o \leq -7,7V$$

$$\frac{V_i}{3} - \frac{7}{3} \leq -7,7V$$

$$V_i \leq 3 \left(-7,7 + \frac{7}{3}\right) = -16,1V \text{ o.k.}$$


$$D_4 \text{ off} \Rightarrow V_o < 7,7V$$

$$\frac{V_i}{3} - \frac{7}{3} < 7,7$$

$$V_i < \left(7,7 + \frac{7}{3}\right) \cdot 3 = 30,1V \text{ o.k.}$$

Para  $V_i \leq -23,9V \Rightarrow D_2$  ruptura.

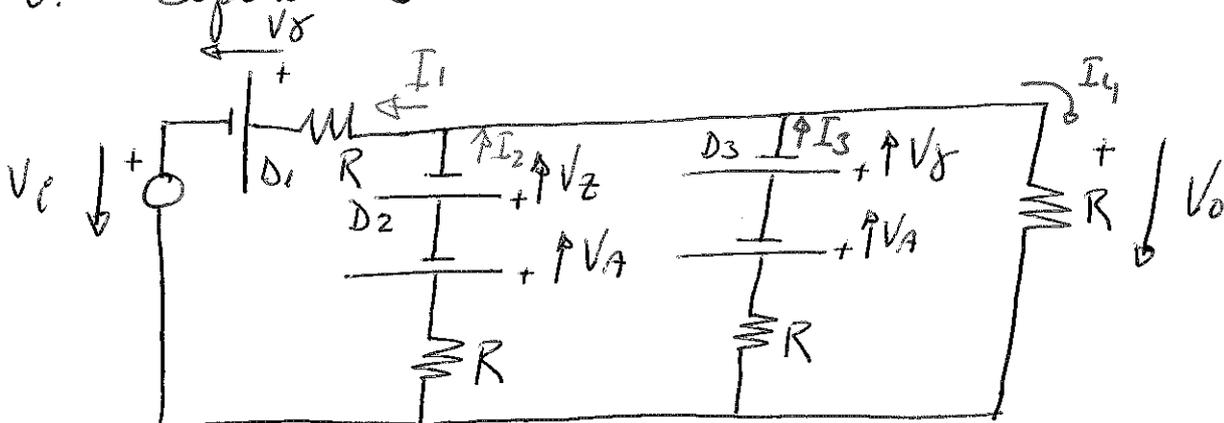6.- Suponemos  $D_1, D_3$  on,  $D_2$  ruptura,  $D_4$  off



$$I_1 + I_4 = I_2 + I_3$$

$$I_1: I_1 R + V_c + V_y = V_0 \Rightarrow I_1 = \frac{V_0 - V_c - V_y}{R}$$

$$I_2: V_A + V_Z + V_0 + I_2 R = 0 \Rightarrow I_2 = -\frac{V_0 + V_A + V_Z}{R}$$

$$I_3: V_A + V_y + V_0 + I_3 R = 0 \Rightarrow I_3 = -\frac{V_0 + V_A + V_y}{R}$$

$$I_4: V_0 = I_4 R \Rightarrow I_4 = \frac{V_0}{R}$$

$$V_0 - V_c - V_y + V_0 = - (V_0 + V_A + V_A + V_0 + V_y + V_Z)$$

$$V_0 = \frac{V_c + V_y - V_A - V_A - V_y - V_Z}{4} = \frac{V_c - 2V_A - V_Z}{4}$$

$$V_0 = \frac{V_c}{4} - 4,325$$

Comprobamos:

$$D_1 \text{ on} \Rightarrow V_0 - V_c \geq V_y$$

$$\frac{V_c}{4} - V_c - 4,325 \geq V_y$$

$$-V_c \geq (V_y + 4,325) \cdot \frac{4}{3} = 6,7$$

$$V_c \leq -6,7 \text{ V o.k.}$$

$$D_2 \text{ ruptura} \Rightarrow V_0 \leq -10,3 \text{ V}$$

$$\frac{V_c}{4} - 4,325 \leq -10,3 \text{ V}$$

$$V_c \leq (4,325 - 10,3) \cdot 4 = -23,9 \text{ V o.k.}$$

$$D_3 \text{ on} \Rightarrow V_0 \leq -7,7 \text{ V}$$

$$\frac{V_c}{4} - 4,325 \leq -7,7 \text{ V}$$

$$V_c \leq (4,325 - 7,7) \cdot 4 = -13,5 \text{ o.k.}$$

$$D_4 \text{ off} \Rightarrow V_0 < 7.7 \text{ V}$$

$$\frac{V_i}{4} - 4.325 < 7.7 \text{ V}$$

$$V_i < (7.7 + 4.325) \cdot 3 = 36.075 \text{ V}$$

o.k.

## RESUMEN

$$-3.85 \text{ V} < V_i \quad D_1, D_3, D_4 \text{ off} \quad D_2 \text{ on} \quad \Rightarrow \quad V_0 = -3.15 \text{ V}$$

$$-13.5 \text{ V} \leq V_i \leq -3.85 \text{ V} \quad \begin{array}{l} D_1, D_2 \text{ on} \\ D_3, D_4 \text{ off} \end{array} \quad \Rightarrow \quad V_0 = -1.8 + \frac{V_i}{3}$$

$$-16.1 \text{ V} < V_i < -13.5 \text{ V} \quad \begin{array}{l} D_1 \text{ on} \\ D_2, D_3, D_4 \text{ off} \end{array} \quad \Rightarrow \quad V_0 = 0.35 + \frac{V_i}{2}$$

$$-23.9 \text{ V} < V_i \leq -16.1 \text{ V} \quad \begin{array}{l} D_1, D_3 \text{ on} \\ D_2, D_4 \text{ off} \end{array} \quad \Rightarrow \quad V_0 = \frac{V_i}{3} - \frac{7}{3}$$

$$V_i \leq -23.9 \text{ V} \quad \begin{array}{l} D_1, D_3 \text{ on} \\ D_2 \text{ rupture} \\ D_4 \text{ off} \end{array} \quad \Rightarrow \quad V_0 = \frac{V_i}{4} - 4.325$$