


Apellidos..... Nombre.....
 Grupo.....

Nota importante: Toda corriente o tensión que se utilice en las ecuaciones ha de estar necesariamente identificada en el circuito correspondiente

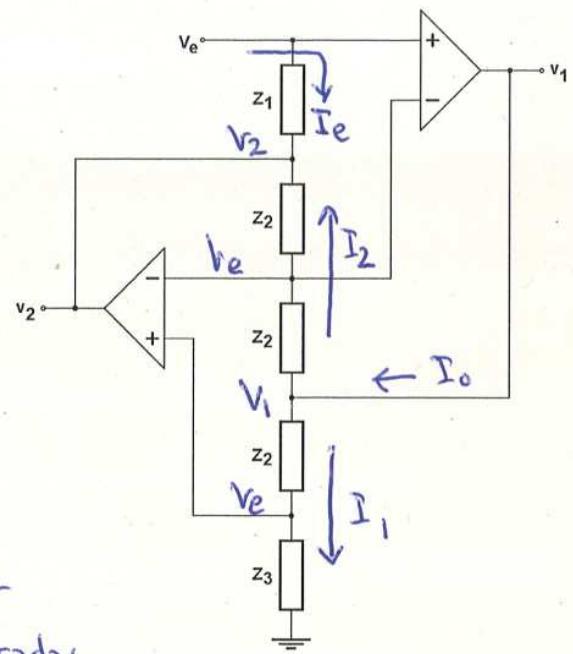- 1) (4/12) Considerando ideales los amplificadores operacionales del circuito, obtener:

- Las tensiones v_1 y v_2 en función de la tensión de entrada v_e .
- La corriente suministrada por el primer operacional en función de v_e .
- La expresión de la impedancia de entrada del circuito cuando $Z_1 = Z_3 = R$, y Z_2 son tres condensadores iguales de capacidad C .

- En los dos operacionales $V_+ = V_- = v_e$
- Al ser $I_+ = I_- = 0$, podemos asignar las corrientes I_1 , I_2 e I_e mostradas.



a)

$$\boxed{V_1 = v_e + I_1, Z_2 = v_e + v_e \frac{Z_2}{Z_3} = v_e \left(1 + \frac{Z_2}{Z_3}\right)}$$

$$\boxed{V_2 = v_e - I_2 Z_2 = v_e - (V_1 - v_e) \frac{Z_2}{Z_2} = 2v_e - V_1 = v_e \left(1 - \frac{Z_2}{Z_3}\right)}$$

b)

$$\boxed{I_o = I_1 + I_2 = 2 \frac{V_1 - v_e}{Z_2} = \frac{2v_e}{Z_3}}$$


c)

$$I_e = \frac{v_e - V_2}{Z_1} = v_e \frac{Z_2}{Z_1 Z_3} ; \boxed{Z_e = \frac{V_2}{I_e} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2} = f w C R^2}$$

2) (4/12) a) Para el circuito de la figura determinar la ganancia de tensión (V_s/V_e), en función de las impedancias del circuito.

b) Suponiendo $R_1=R_2$, expresar el módulo y la fase de la ganancia anterior en función de la frecuencia.

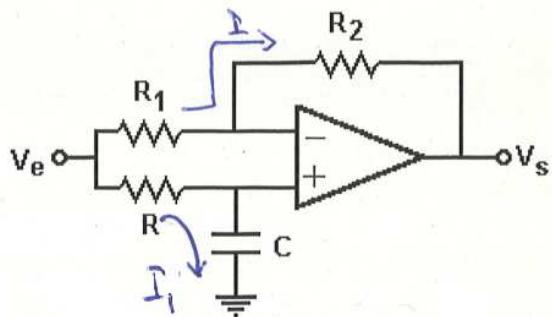c) Suponiendo además que $R=1\text{kohm}$ y $C=1\mu\text{F}$ ¿a qué frecuencia el desfase vale -60° ?



a)

$$V_+ = Z_c I_1 = \frac{V_e Z_c}{R + Z_c}$$

$$V_s = V_+ - I R_2 = \frac{V_e Z_c}{R + Z_c} - \frac{R_2}{R_1} (V_e - V_+) = \frac{V_e Z_c}{R + Z_c} - \frac{R_2}{R_1} \frac{V_e R}{R + Z_c}$$

$$\boxed{A_v = \frac{V_s}{V_e} = \frac{\frac{Z_c}{R + Z_c} - \frac{R_2}{R_1} \frac{R}{R + Z_c}}{\frac{Z_c}{R + Z_c}}} = \frac{R_1 Z_c - R_2 R}{R_1 Z_c + R_1 R}$$

b)

$$R_1 = R_2$$

$$A_v = \frac{Z_c - R}{Z_c + R} = \frac{1 - j\omega c R}{1 + j\omega c R}$$

$$\boxed{|A_v| = \frac{(1 + \omega^2 c^2 R^2)^{1/2}}{(1 + \omega^2 c^2 R^2)^{1/2}} = 1} : \varphi = 2\pi f (-\omega c R) - 2\pi f (\omega c R) = -2\pi f (\omega c R)$$

c)

$$\omega_0 = \frac{1}{CR} = 10^3 \text{ rad/s}$$



$$\varphi = -2\pi f \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) = -60^\circ$$

$$\omega = \omega_0 \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\omega_0}{\sqrt{3}} = \frac{10^3}{\sqrt{3}} = 577 \text{ rad/s} \rightarrow \boxed{f = 92 \text{ Hz}}$$

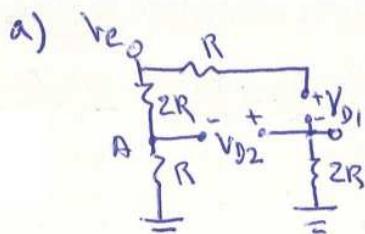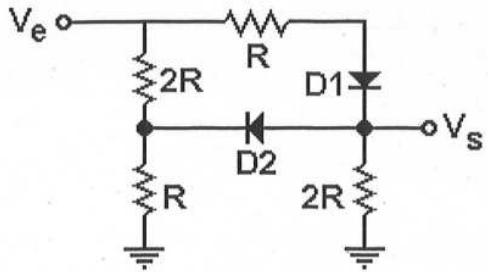3) (4/12) En el circuito de la figura los diodos, iguales, se comportan según el modelo lineal de la tensión umbral con una tensión V_r . Para cada una de las situaciones en las que:

- no conduce ningún diodo,
- conduce D1 y no conduce D2, y
- no conduce D1 y conduce D2,



dibujar el correspondiente circuito sustituyendo cada diodo por su modelo lineal, determinar la dependencia de la tensión de salida con la de entrada, y el rango de valores de entrada en el que se da la correspondiente situación.



$$\boxed{V_s = 0}$$

$$V_{D1} = V_e - 0 < V_r \quad ; \quad \underline{V_e < V_r}$$
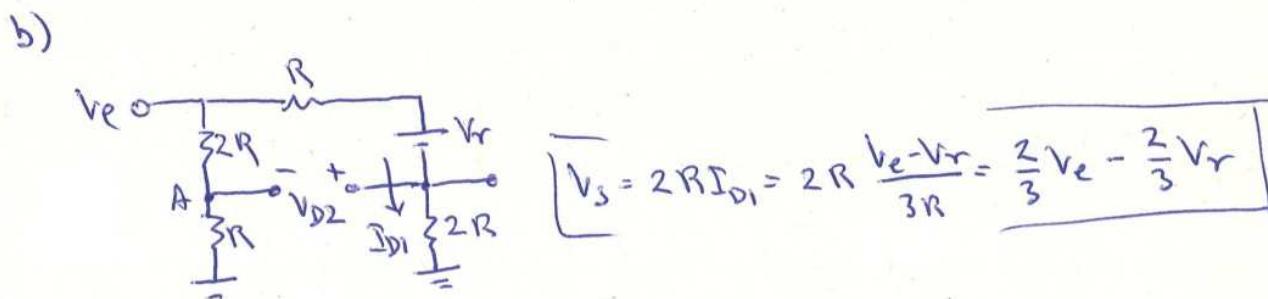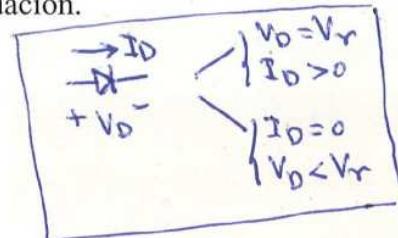
$$V_{D2} = 0 - V_A = -\frac{V_e}{3} < V_r \quad ; \quad \underline{V_e > -3V_r}$$




$$\boxed{V_s = 2R I_{D1} = 2R \frac{V_e - V_r}{3R} = \frac{2}{3} V_e - \frac{2}{3} V_r}$$

$$I_{D1} > 0 \rightarrow \frac{V_e - V_r}{3R} > 0 \rightarrow \underline{V_e > V_r}$$

$$V_{D2} < V_r \rightarrow V_s - V_A < V_r \rightarrow \frac{2}{3} V_e - \frac{2}{3} V_r - \frac{1}{3} V_e < V_r$$

$$\frac{1}{3} V_e < \frac{5}{3} V_r \rightarrow \underline{V_e < 5V_r}$$

$$\boxed{V_r < V_e < 5V_r}$$

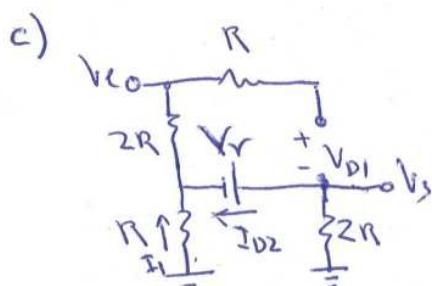

$$V_s = -I_{D2} \cdot 2R$$

$$-I_{D2} \cdot 2R - V_r = -I_1 R$$

$$V_e = -I_1 R - 2R(I_1 + I_{D2}) = -3I_1 R - 2I_{D2} R$$

$$V_e = -6I_{D2} R - 3V_r - 2I_{D2} R = -8I_{D2} R - 3V_r$$

$$I_{D2} = \frac{-V_e - 3V_r}{8R} ; \quad \boxed{V_s = \frac{V_e + 3V_r}{4}}$$

$$I_{D2} > 0 \rightarrow \underline{V_e < -3V_r}$$

$$V_{D1} < V_r \rightarrow V_e - V_s < V_r \rightarrow V_e - \frac{1}{4} V_e - \frac{3}{4} V_r < V_r \rightarrow \frac{3}{4} V_e < \frac{7}{4} V_r \rightarrow \underline{V_e < \frac{7}{3} V_r}$$

$$\boxed{V_e < -3V_r}$$