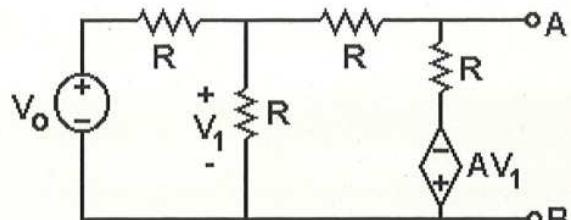



Apellidos..... Nombre.....
 Grupo.....

Nota importante: Toda corriente o tensión que se utilice en las ecuaciones ha de estar necesariamente identificada en el circuito correspondiente

- 1) (4/12) Calcular los equivalentes de Thevenin y Norton entre los terminales de A y B del siguiente circuito.



Thevenin

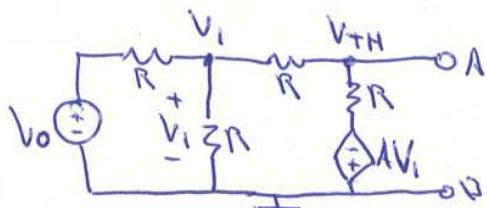


$$\bullet \frac{V_1 - V_o}{R} + \frac{V_1}{R} + \frac{V_1 - V_{TH}}{R} = 0 \rightarrow 3V_1 - V_o - V_{TH} = 0$$

$$\bullet \frac{V_{TH} - V_1}{R} + \frac{V_{TH} + AV_1}{R} = 0 \rightarrow 2V_{TH} - V_1 + AV_1 = 0$$

$$\boxed{V_{TH} = V_o \frac{1-A}{5+A}}$$



Norton

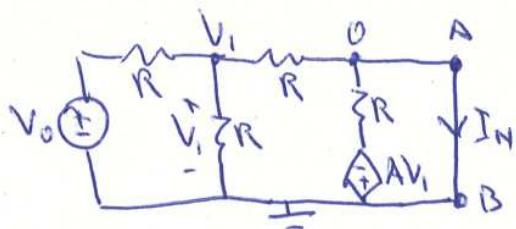

$$\bullet \frac{V_1 - V_o}{R} + \frac{V_1}{R} + \frac{V_1}{R} = 0 \rightarrow V_1 = \frac{V_o}{3}$$


$$\bullet \frac{V_1 - 0}{R} + \frac{-AV_1 - 0}{R} = I_N \rightarrow \boxed{I_N = \frac{V_1(1-A)}{R} = V_o \frac{(1-A)}{3R}}$$
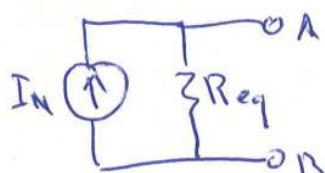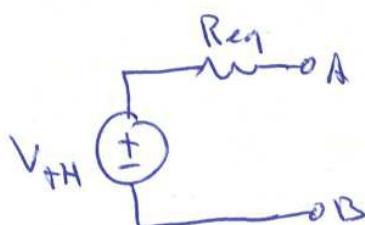
$$\boxed{R_{eq} = \frac{V_{TH}}{I_N} = \frac{3R}{5+A}}$$




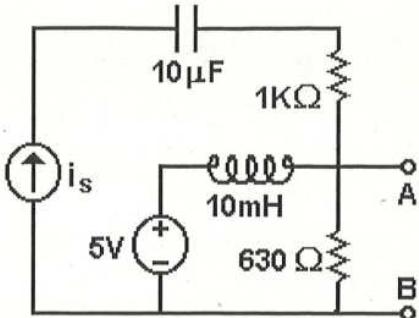2) (4/12) En el circuito de la figura, i_s es una fuente de corriente sinusoidal, que proporciona una intensidad $i_s = 10 \text{ mA} \cdot \sin(2\pi f t)$, siendo la frecuencia f de 5 KHz. Determinar:

- la componente continua de la tensión V_{AB}
- la amplitud de la componente alterna de V_{AB}
- su fase con respecto a la de i_s
- representar V_{AB} frente al tiempo.



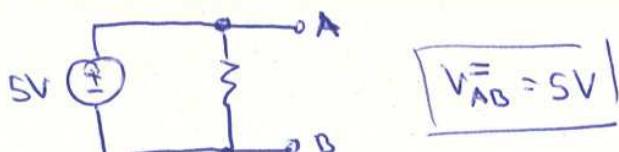
a) i_s : Circuito abierto ; $Z_c = \infty$; $Z_L = 0$



$$V_{AB}^{\bar{v}} = 5V$$

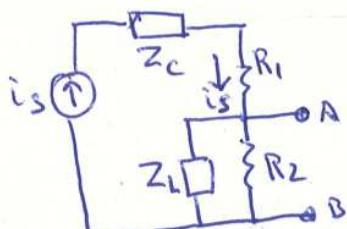b) y c)

$5V$: Cortocircuito ; $Z_L = j\omega L = 314j\Omega$




$$V_{AB}^{\tilde{v}} = i_s (R_2 || Z_L) = i_s \frac{R_2 Z_L}{R_2 + Z_L} = i_s \frac{630 \cdot 314j}{630 + 314j}$$

$$|V_{AB}^{\tilde{v}}| = 10 \text{ mA} \cdot \frac{630 \cdot 314}{[630^2 + 314^2]^{1/2}} \Omega = 10 \text{ mA} \cdot 281 \Omega = 2'81V$$


$$\varphi(V_{AB}^{\tilde{v}}) - \varphi(i_s) = 90^\circ - 2\pi \operatorname{tg}\left(\frac{314}{630}\right) = 63'50^\circ$$

d)

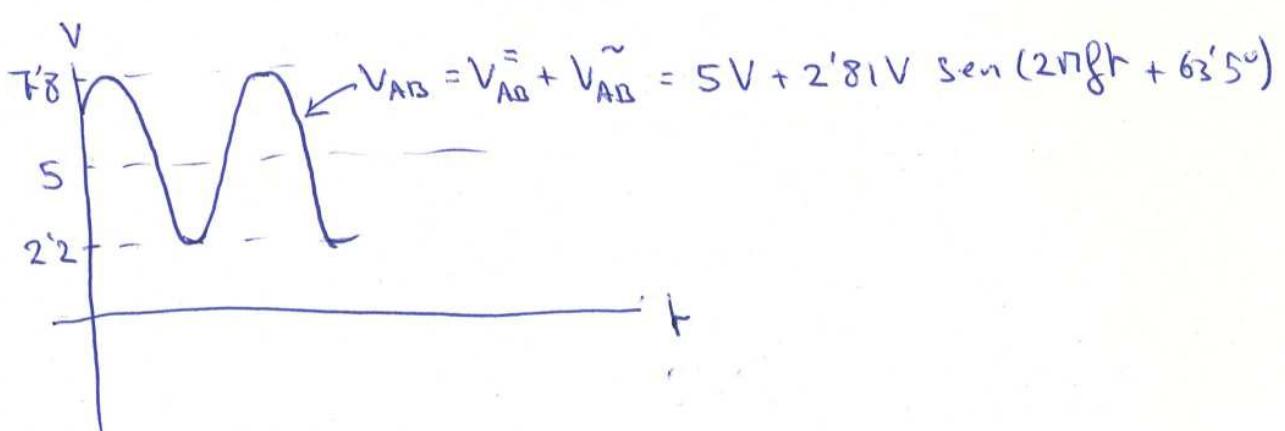

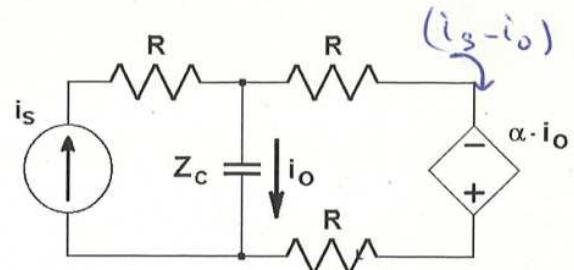3) (4/12) La fuente de corriente del circuito es una fuente sinusoidal de frecuencia variable.

- Obtener la expresión de la ganancia de corriente, $A_i = i_o / i_s$, en función de las impedancias del circuito y del parámetro α .
- Obtener la ganancia de corriente, su módulo y fase en función de la frecuencia de la fuente, sabiendo que el parámetro α es real y positivo.
- ¿Cuáles son los límites, tanto del módulo como de la fase, cuando la frecuencia tiende a cero y a infinito respectivamente?
- Representar el diagrama de Bode del módulo de la ganancia de corriente, sabiendo que $R=1k\Omega$, $C=320nF$ y $\alpha=3k\Omega$.



a)

$$2R(i_s - i_o) - \alpha i_o - Z_c i_o = 0$$

$$2Ri_s = (2R + \alpha + Z_c)i_o$$

$$\boxed{\frac{i_o}{i_s} = \frac{2R}{2R + \alpha + Z_c}}$$

b)

$$\boxed{A_i = \frac{2R}{2R + \alpha + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C \cdot 2R}{1 + j\omega C(2R + \alpha)}}$$

$$\boxed{|A_i| = \frac{2\omega CR}{[1 + \omega^2 C^2 (2R + \alpha)^2]^{1/2}} ; \quad \varphi(A_i) = \frac{\pi}{2} - 2\operatorname{arg}[j\omega C(2R + \alpha)]}$$

c)

$$l_{in} - |A_i| = 0 \quad ; \quad l_{in} - |A_i| = \frac{2R}{2R + \alpha} = 0'4 \quad (20 \lg(0'4) = -8 \text{dB})$$

$$l_{in} - \varphi(A_i) = \frac{\pi}{2} \quad ; \quad l_{in} - \varphi(A_i) = 0$$

d)

$$(2CR)^{-1} \equiv \omega_1 = 2\pi f_1 : \quad f_1 = \frac{1}{4\pi CR} \approx 250 \text{Hz} \quad (248'7)$$

$$[(2R + \alpha)C]^{-1} \equiv \omega_2 = 2\pi f_2 : \quad f_2 = \frac{1}{2\pi C(2R + \alpha)} \approx 100 \text{Hz} \quad (99'5)$$

$$|A_i|_{dB} = 20 \log\left(\frac{f}{f_1}\right) - 20 \log\left[1 + \frac{f^2}{f_2^2}\right]^{1/2}$$

