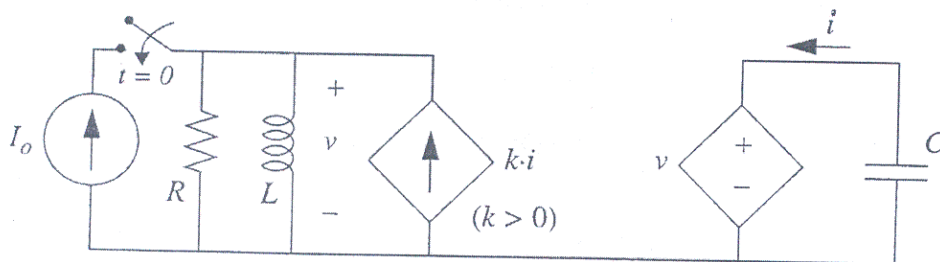


Dic 03/04


9.-

Bol.3

P1.- Considere que en el circuito de la figura la llave lleva abierta el tiempo suficiente como para que se haya alcanzado un estado estacionario.



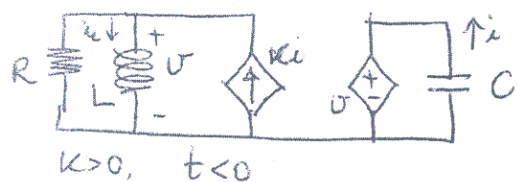1.a) Determine la intensidad y la caída de tensión en el condensador y en la bobina un instante antes de cerrar la llave ($t = 0^-$). Razone la respuesta.



$k > 0, t < 0$


$$\frac{v}{R} + i = k i$$

$$v = L \frac{di}{dt}; i = -C \frac{dv}{dt} \left\{ \frac{L}{R} \frac{d^2 i}{dt^2} + i = -k L C \frac{d^2 i}{dt^2} \right.$$

$$k L C \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{1}{2kLC} \left[-\frac{L}{R} \pm \sqrt{\left(\frac{L}{R}\right)^2 - 4kLC} \right] \Rightarrow \text{Si } k > 0, s_{1,2} \text{ están en el semiplano izquierdo.} \Rightarrow \text{Sistema estable} \Rightarrow \text{Efectivamente se llega al estacionario}$$

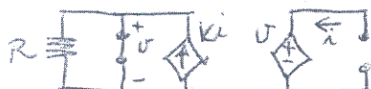
En $t=0^-$, si se ha alcanzado el estacionario:



$$\begin{aligned} v_L(0^-) &= 0 & i_L(0^-) &= 0 \\ i_L(0^-) &= 0 & v_C(0^-) &= 0 \end{aligned}$$

1.b) Suponiendo que en $t = 0$ se cierra la llave, determine la ecuación diferencial que rige el comportamiento de la intensidad en la bobina para $t > 0$.

$t > 0$

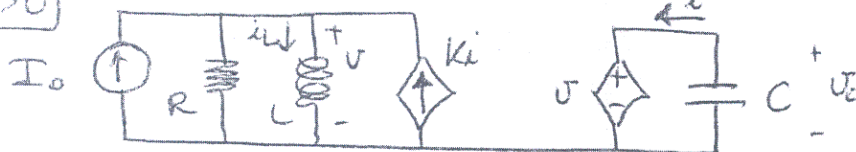

con $k > 0; i_L(0^-) = 0; v_C(0^-) = 0$

$$\begin{aligned} I_0 + k i &= \frac{v}{R} + i \\ v &= L \frac{di}{dt} \\ i &= -C \frac{dv}{dt} \end{aligned} \left\{ \right.$$

$$I_0 - k L C \frac{d^2 i}{dt^2} = \frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i$$

$$k L C \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = I_0$$

$$\begin{aligned} \text{con } i_L(0^-) &= 0 \\ i_L(0^-) &= 0 \end{aligned}$$

1.c) Determine el tipo de respuesta para $t > 0$ en función de k .
¿Qué diferencias habría en el comportamiento si k pudiera tomar valores negativos?

Partiendo de la ec. diferencial anterior:

$$KLCs^2 + \frac{L}{R}s + 1 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \frac{1}{2KLC} \left[-\frac{L}{R} \pm \sqrt{\left(\frac{L}{R}\right)^2 - 4KLC} \right]$$

Si $k > 0 \Rightarrow$ $\underbrace{\frac{1}{2KLC}}_{>0} \underbrace{\left[-\frac{L}{R} \pm \sqrt{\left(\frac{L}{R}\right)^2 - 4KLC} \right]}_{>0}$

$$\left(\frac{L}{R}\right)^2 = 4KLC \Rightarrow K = \frac{L}{4R^2C}$$

• Si $0 < k < \frac{L}{4R^2C} \Rightarrow s_{1,2}$ reales distintas y en semiplano izquierdo \Rightarrow Respuesta sobreamortiguada

• Si $k = \frac{L}{4R^2C} \Rightarrow s_{1,2}$ reales e iguales y en semiplano izquierdo \Rightarrow Respuesta críticamente amortiguada
($s_{1,2} = -\frac{1}{2KLC} = -\frac{1}{2 \cdot \frac{L}{4R^2C} \cdot C} = -\frac{2R}{L}$)

• Si $k > \frac{L}{4R^2C} \Rightarrow s_{1,2}$ complejas conjugadas y con parte real negativa (semiplano izquierdo) \Rightarrow Respuesta subamortig.


En cualquiera de los casos anteriores tendríamos que las exponenciales convergen a 0 para $t \rightarrow \infty$ y $i_L(\infty) = I_0$. Se anula la componente natural de $i_L(t)$ y solo quedará componente forzada.

• Si $k < 0 \Rightarrow s_{1,2} = \frac{1}{2KLC} \left[-\frac{L}{R} \pm \sqrt{\left(\frac{L}{R}\right)^2 - 4KLC} \right] \Rightarrow$ Una de las raíces está en el semiplano derecho y el sistema sería INESTABLE

[Notese que si $k=0$, la dinámica sería de 1er orden para $i_L(t)$]
 $I_0 \rightarrow \text{Circuit diagram showing a current source } I_0 \text{ in parallel with a resistor } R \text{ and an inductor } L \text{ in series with a capacitor } C. \text{ The voltage across the capacitor is } v_C(t) \text{ and the current through the inductor is } i_L(t).$

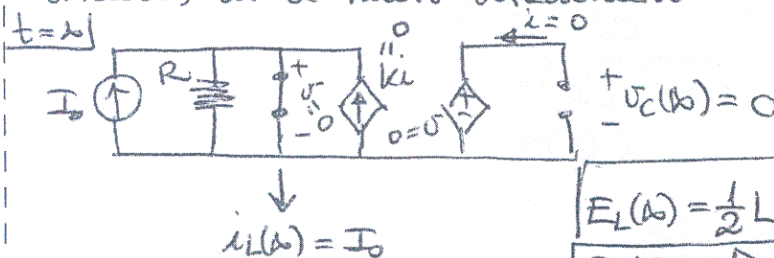1.d) Determine la energía almacenada en la bobina y en el condensador cuando se haya llegado al nuevo estado estacionario (asumiendo $k > 0$).

Dado que si $k > 0$, independientemente del tipo de respuesta, ésta es estable, en el nuevo estacionario



$$E_L(\infty) = \frac{1}{2} L I_0^2$$

$$E_C(\infty) = \frac{1}{2} C v_C^2(\infty) = 0$$