
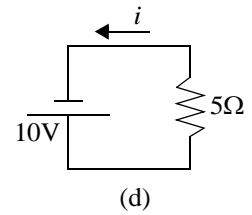
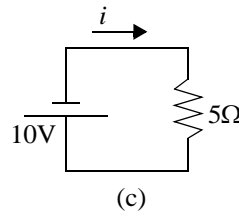
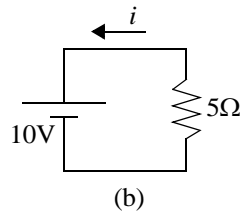





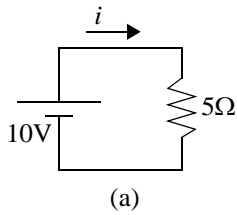
1. Calcular la intensidad en los siguientes circuitos:



2. Calcular la resistencia equivalente entre los puntos *A* y *B* de la red de la Fig.2. Si se conecta a esos terminales una batería de 50V, ¿qué corriente se suministrará a la red?

3. En el circuito de la Fig.3, ¿cuál es la razón entre las corrientes que circulan por las resistencias de 15Ω?

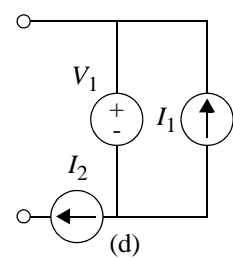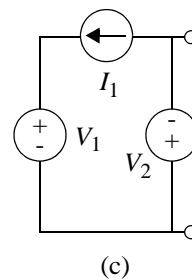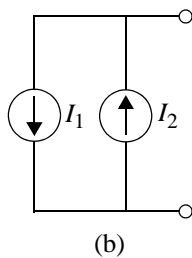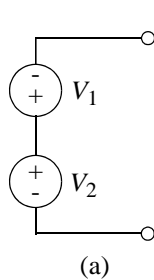4. Obtener una representación equivalente simplificada para las siguientes redes:



5. Para el circuito de la Fig.5, calcular el sentido y la magnitud de las corrientes en las resistencias de 20Ω y 30Ω.

6. Resolver por completo los circuitos de la Fig.6. Tratar de resolver el de la Fig.6b sin tener que proponer todas las ecuaciones.

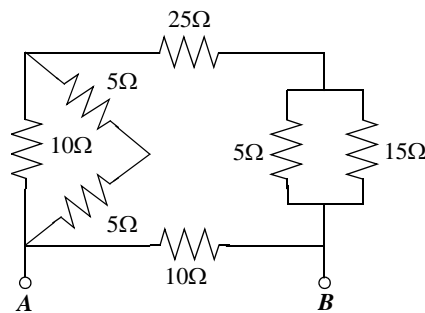


Fig. 2

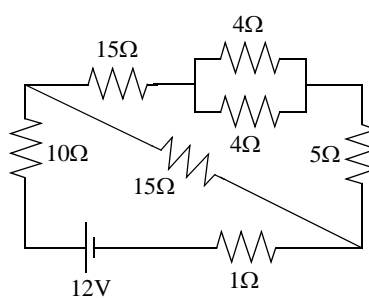


Fig. 3

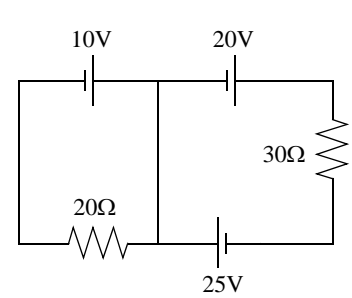


Fig. 5

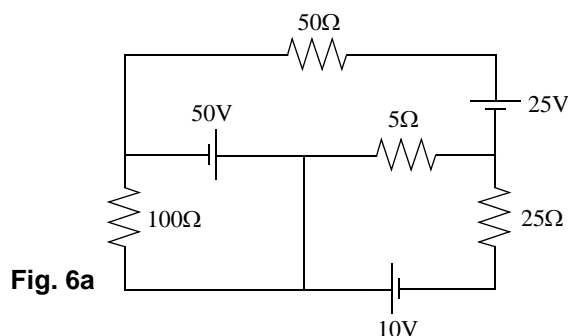


Fig. 6a

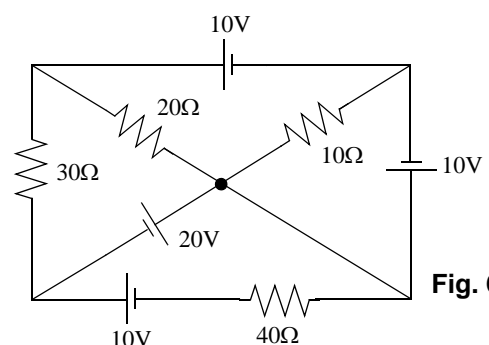


Fig. 6b

7. Al tratar de medir una resistencia  $R$ , se conectan un amperímetro y un voltímetro con una batería y la resistencia, tal y como se indica en las Fig.7a y Fig.7b. Si  $I_A$  es la lectura del amperímetro,  $R_A$  su resistencia de derivación,  $V_V$  es la lectura del voltímetro y  $R_V$  su resistencia multiplicadora, demostrar que se cumplen las siguientes relaciones:

$$(a) \frac{1}{R} = \frac{I_A}{V_V} - \frac{1}{R_V}$$

$$(b) R = \frac{V_V}{I_A} - R_A$$

Fig. 7a


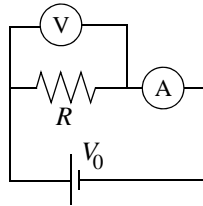



Fig. 7b

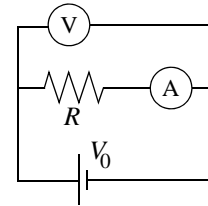

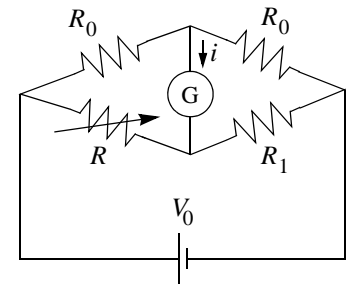8. El circuito de la figura es un puente de Wheatstone. Demostrar que la corriente a través del galvanómetro es:

$$i = \frac{(R - R_1)V_0}{(R_0 + 2R_G)(R + R_1) + 2RR_1}$$

donde  $R_G$  es la resistencia del galvanómetro.



9. Obtener los equivalentes Thévenin y Norton de las puertas de la Fig.9.

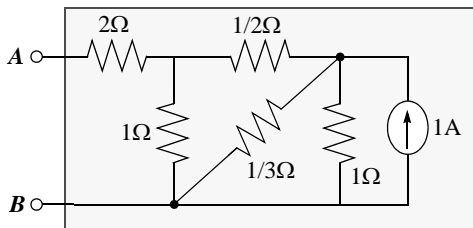


Fig. 9a

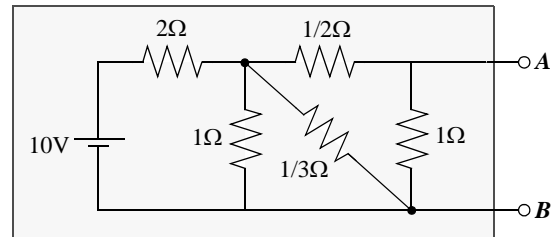


Fig. 9b

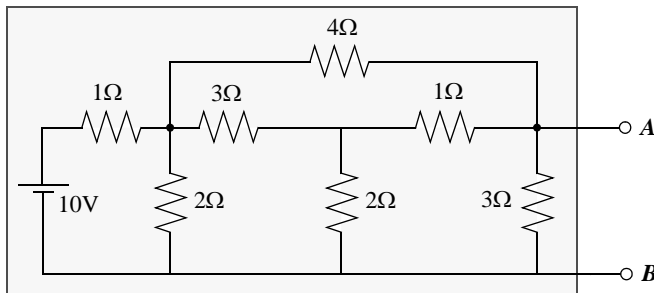


Fig. 9c

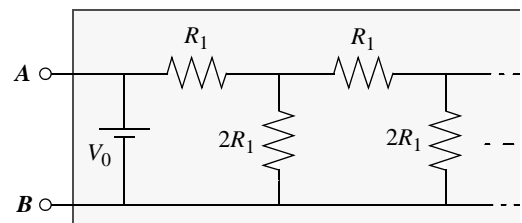


Fig. 9d


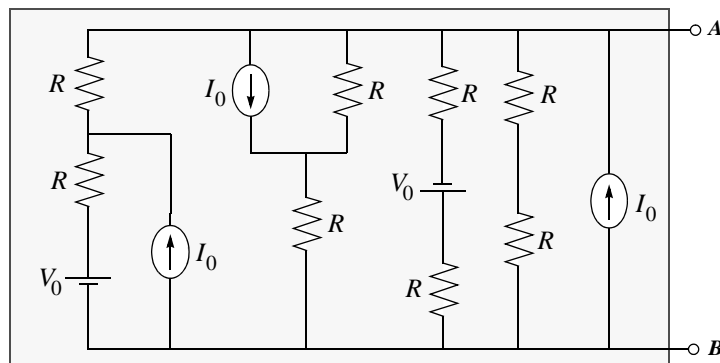



Fig. 9e

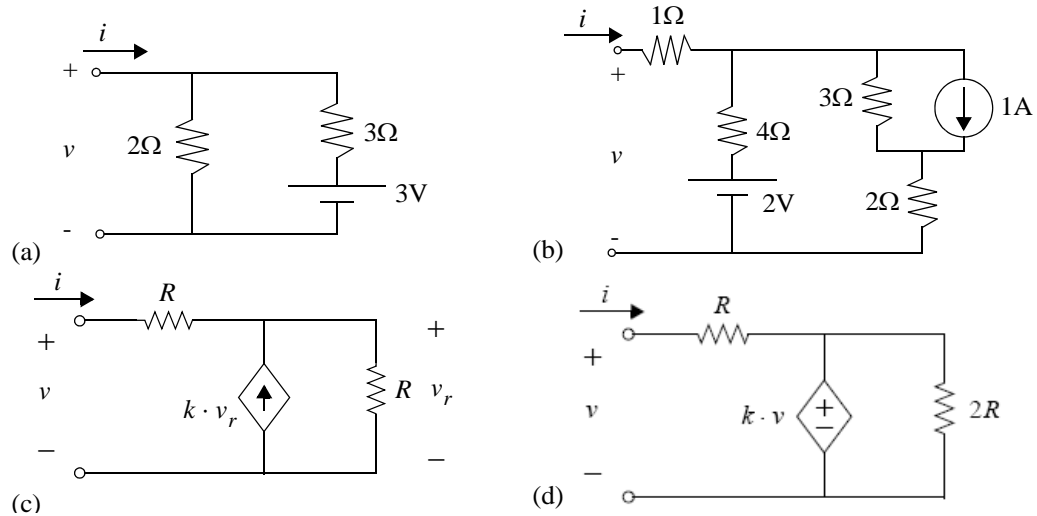10. Para las siguientes redes:


- Determinar la característica  $i-v$  y dibujarla.
- Determinar una red equivalente que conste de una fuente independiente de intensidad y un resistor lineal.



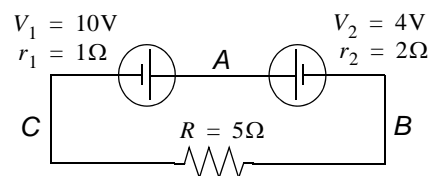
11. En el circuito de la figura: ¿Cuál es la tensión entre A y B? ¿Cuál es la tensión entre C y A?



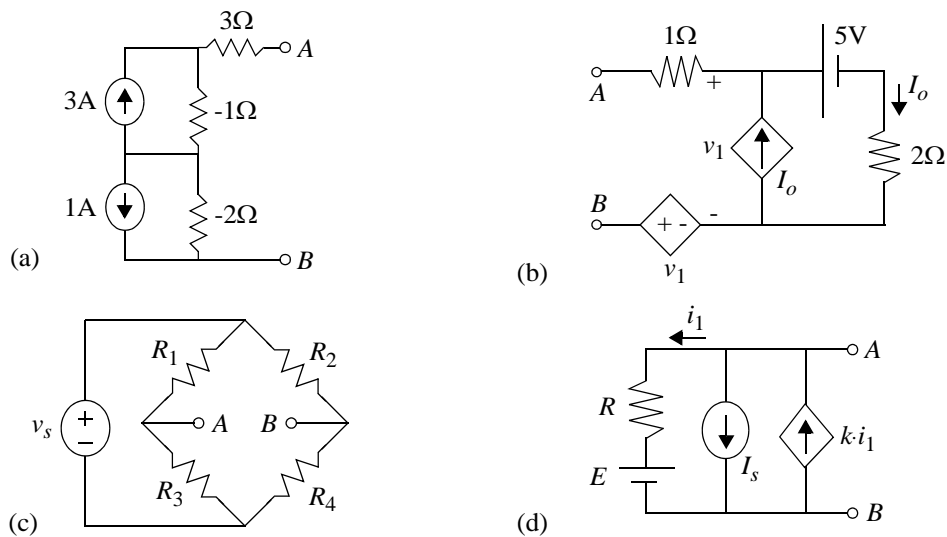
12. Determinar los equivalentes Thévenin y Norton desde los terminales A y B para las siguientes redes:



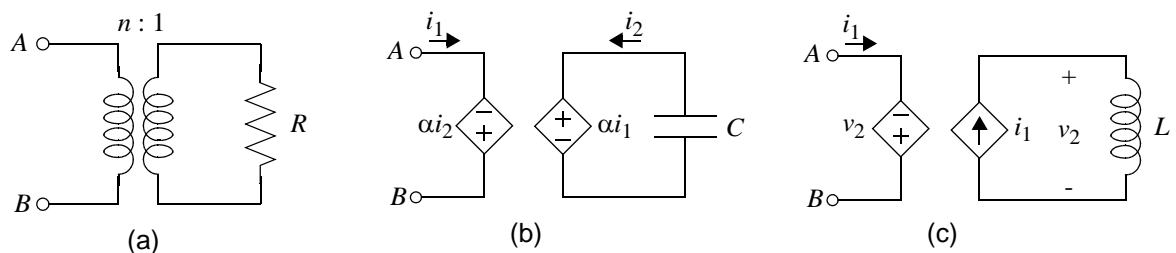
13. Determine qué tipo de elemento se implementa utilizando los circuitos de la figura.



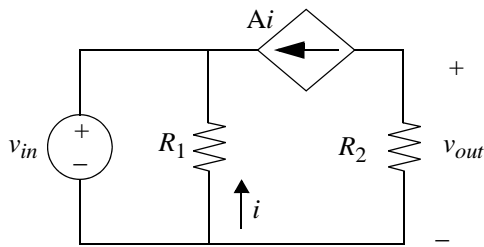14. Para los circuitos de la figura, determine la variable de salida en función de la entrada y dibuje la característica entrada-salida del circuito.




(a)  $v_{out} = f(v_{in}) = ??$

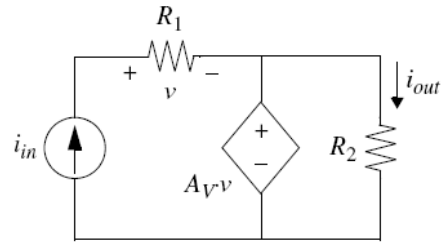


(b)  $i_{out} = f(i_{in}) = ??$

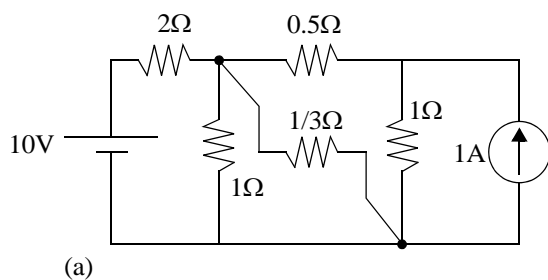15. Escribir las ecuaciones de análisis de nudos para el circuito en (a) y de análisis de mallas en el circuito en (b):




(a)

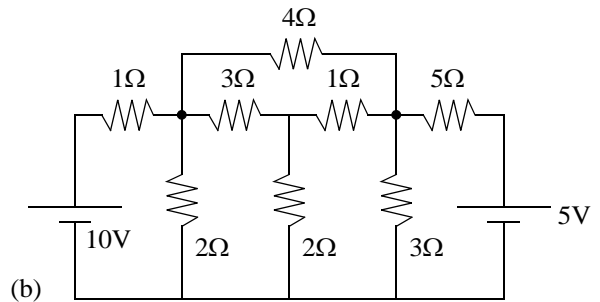


(b)

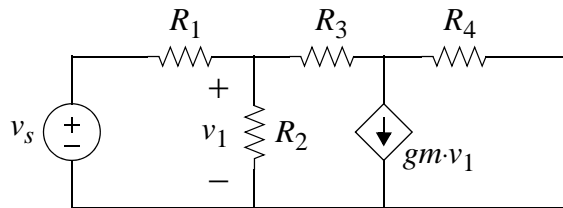
16. Formular las ecuaciones de análisis de nudos y de mallas para el circuito de la figura.



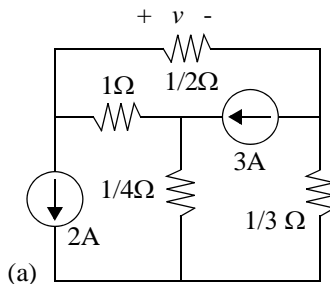
17. Aplicar análisis nodal para determinar  $v$  en el circuito (a),  $v_1$  y  $v_2$  en el circuito (b) y las intensidades de malla en el circuito (c).



(a)

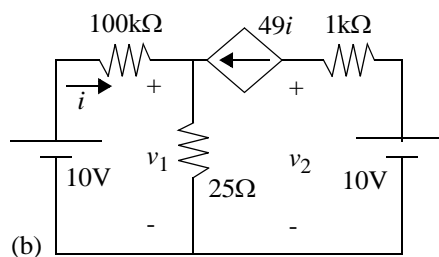


(b)

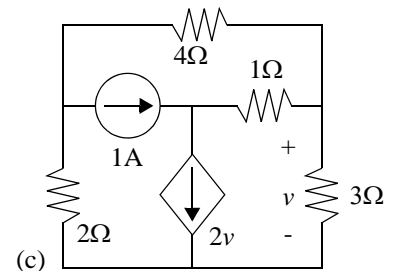

(c)

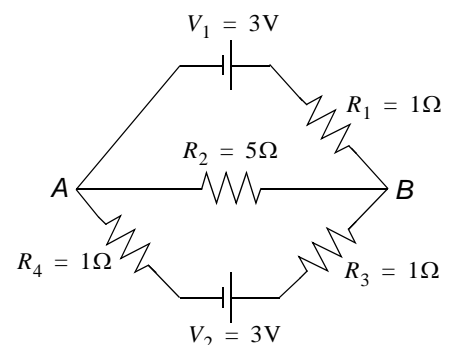18. Considerando el circuito de la figura, determine la tensión entre A y B, la potencia conjunta disipada en todos los resistores y la potencia suministrada por las pilas.



**19.** Considerando el circuito de la Fig.19, determine la tensión entre  $A$  y  $B$  y la potencia disipada en el resistor  $R_1$ .

**20.** Obtener la capacidad equivalente de la red capacitiva del circuito de la Fig.20.

**21.** Considerar en la Fig.21 el proceso de redistribución de carga entre dos condensadores:  $C_1 = 1\text{pF}$  con condición inicial  $V_1(0^-) = 2\text{V}$  y  $C_2 = 3\text{pF}$  con condición inicial  $V_2(0^-) = 0\text{V}$ . Calcular la energía almacenada en los condensadores antes y después del cierre de la llave.

**22.** En el circuito de la Fig.22a, las llaves cambian de posición cuando la correspondiente señal de control pasa del valor bajo al alto (Fig.22b). Suponer  $v = A$  para  $t < t_0$ . Calcular  $v$  para  $t_0 < t < t_1$ ,  $t_1 < t < t_2$  y  $t > t_2$ .

**23.** La intensidad  $i_L(t)$  que circula por un inductor lineal invariante en el tiempo,  $L = 10\text{mH}$ , es la indicada en la Fig.23. Calcular para  $t \geq 0$  la tensión  $v_L(t)$ , la potencia instantánea  $p(t)$  y la energía  $E(t)$  almacenada en el inductor.

**24.** Suponer un condensador lineal invariante en el tiempo con capacidad  $C = 2\mu\text{F}$ . Dadas las intensidades  $i_C(t)$  indicadas en la Fig.24, calcular y dibujar para  $t \geq 0$  la tensión  $v_C(t)$ , la potencia dada por la fuente y la energía almacenada. Suponer  $v_C(0) = 0$ .

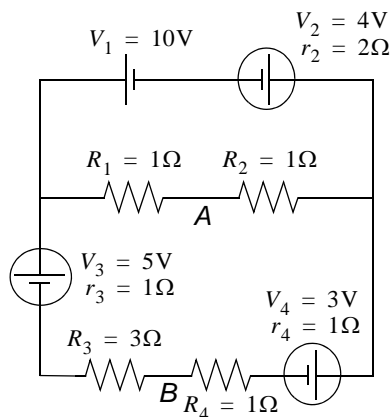


Fig. 19

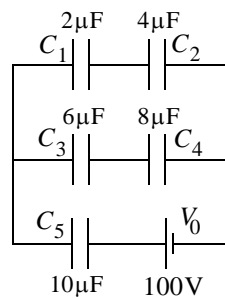


Fig. 20

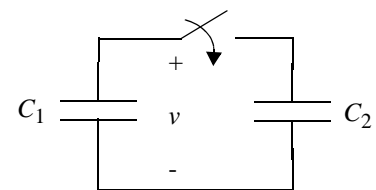


Fig. 21

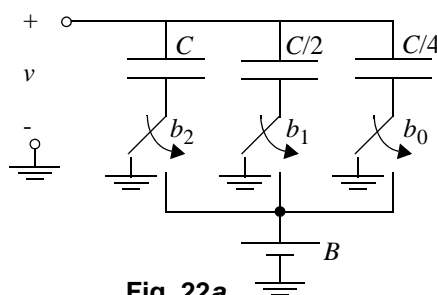


Fig. 22a

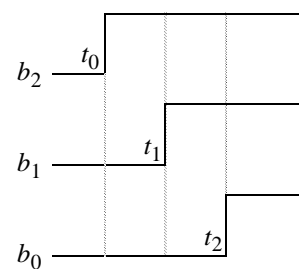


Fig. 22b

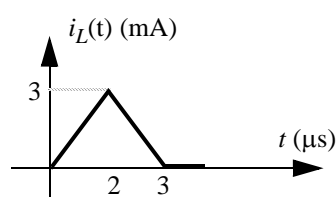


Fig. 23

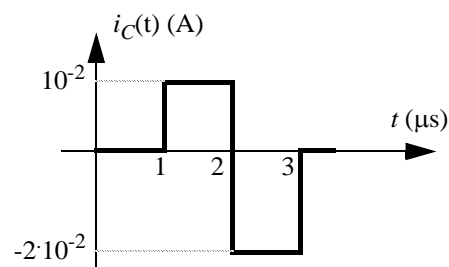


Fig. 24