
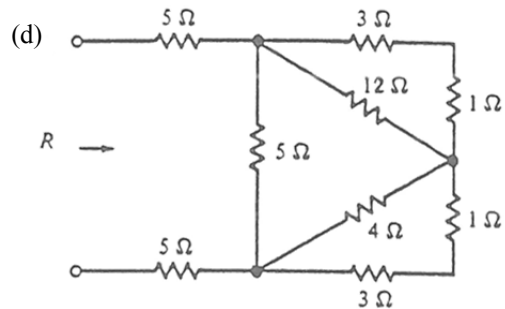
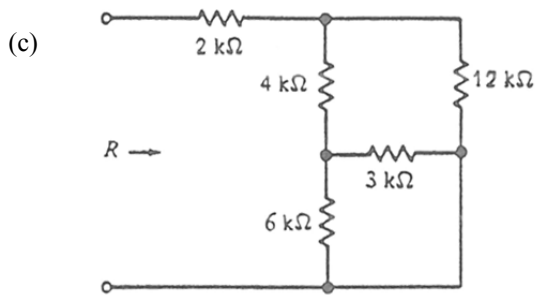
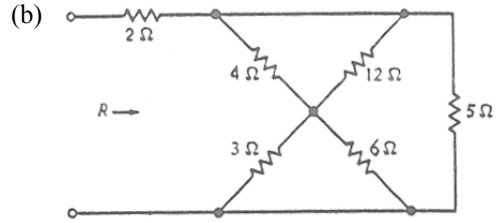


TEMA 0. KCL-KVL EN CIRCUITOS RESISTIVOS






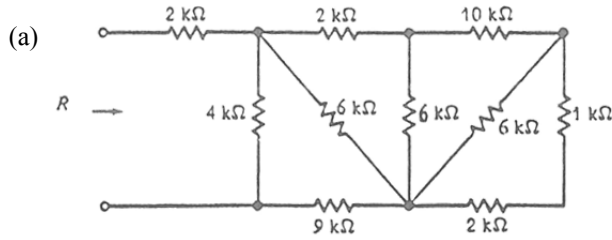
0. PROBLEMA 1. Calcular la resistencia equivalente vista entre los terminales *A* y *B*

Solución: (a) 5kΩ (b) 4.5 kΩ (c) 6 kΩ (d) 12.5 Ω



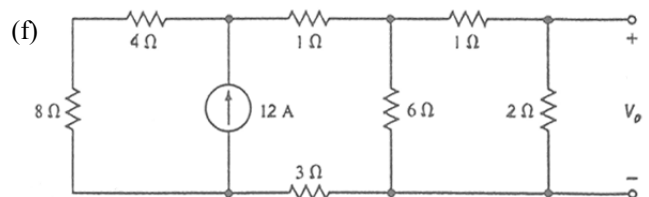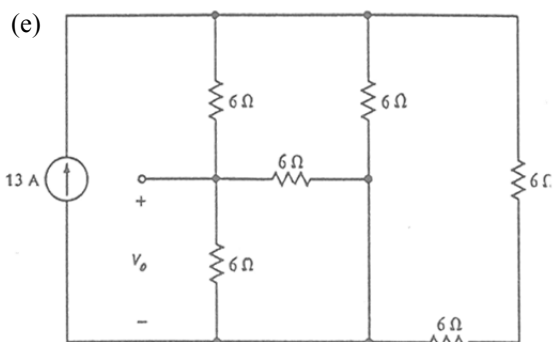
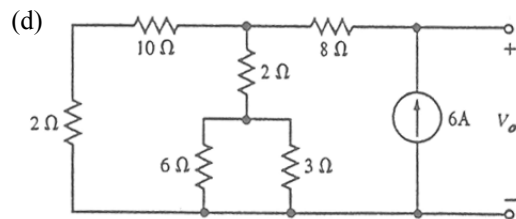
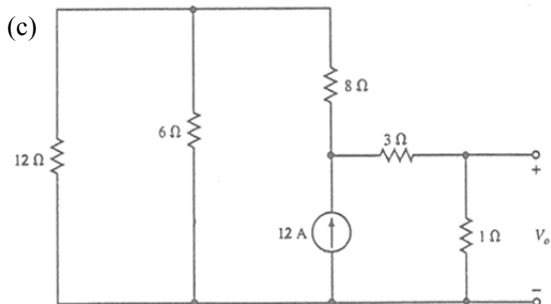
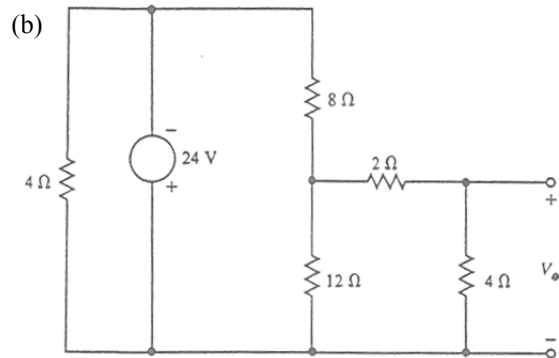
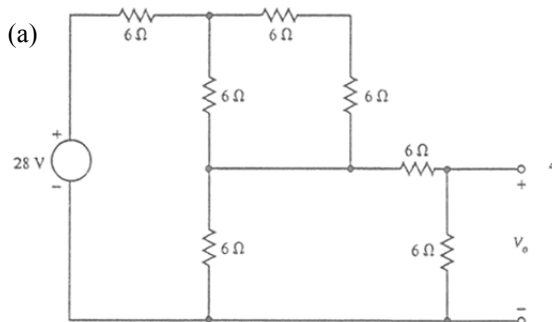
0. PROBLEMA 2. Calcular la tensión V_o en los siguientes circuitos.

Solución: (a) 4V (b) -16/3 V (c) 9V (d) 66V (e) 12V (f) 32/3 V



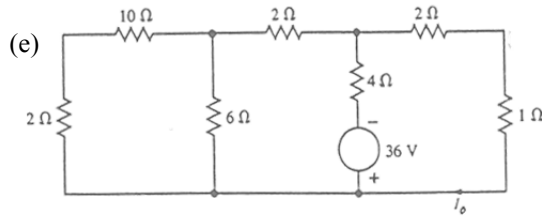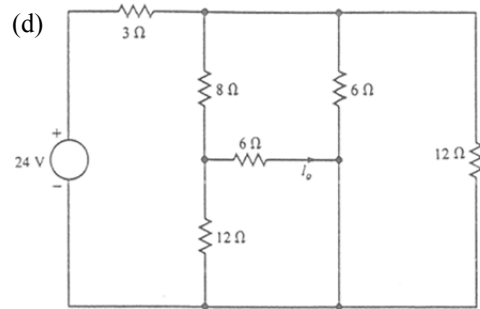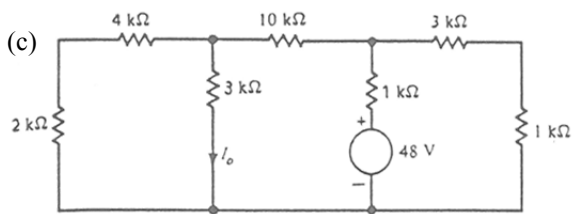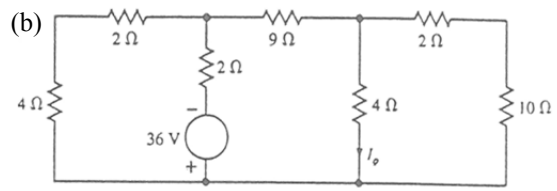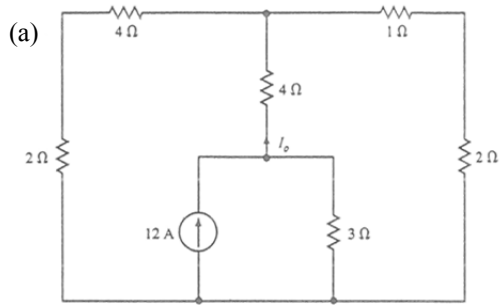
0. PROBLEMA 3. Calcular la corriente I_o en los siguientes circuitos

Solución: (a) 4 A (b) -1.5 A (c) 2mA (d) 2/3 A (e) - 4 A




0. PROBLEMA 4. Calcular V_S si la potencia que se disipa en la resistencia de 4 Ω es 64W

Solución: 45V

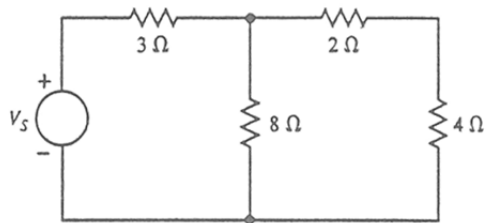


0. PROBLEMA 5. Calcular V_o si la corriente I_1 es 6A

Solución: 6V

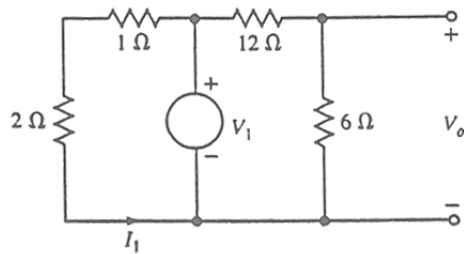


0. PROBLEMA 6. Calcular V_S si la corriente I es 4A

Solución: -72 V

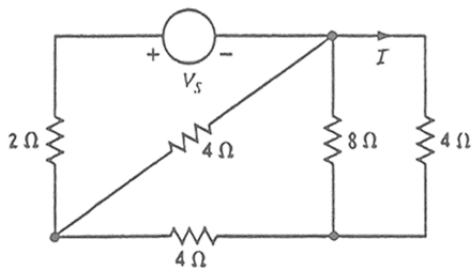


0. PROBLEMA 7. Calcular I_S si la corriente I_o es 4A


Solución: 9 A

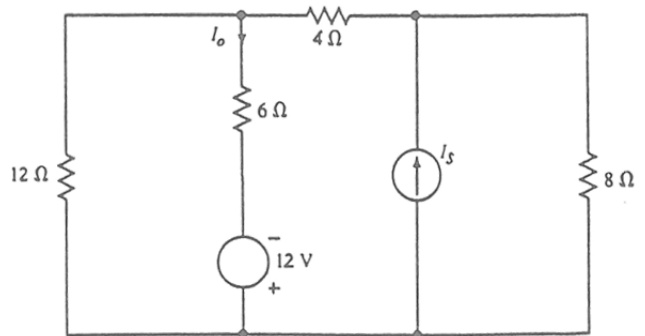

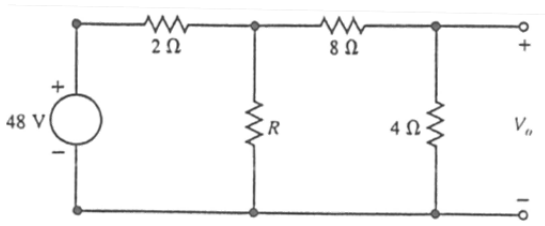
0. PROBLEMA 8. Calcular R si la tensión V_o es 12V
 Solución: 12 Ω



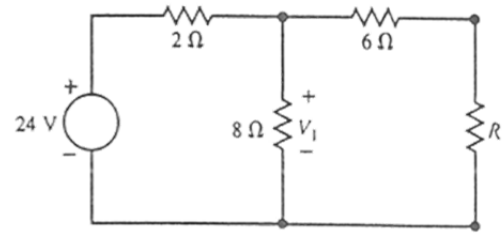
0. PROBLEMA 9. Calcular R si la tensión V_1 es 16V
 Solución: 2 Ω



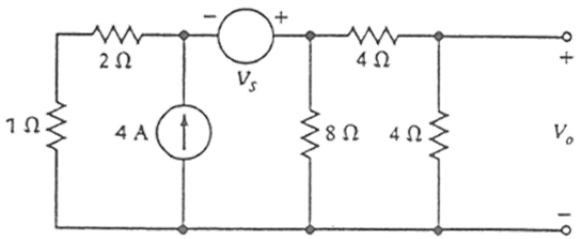0. PROBLEMA 10. Calcular V_S si la tensión V_o es 12V en ambos circuitos
 Solución: (a) 30V (b) 47V







(a)

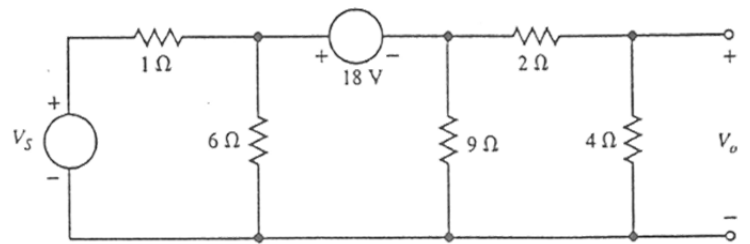

(b)

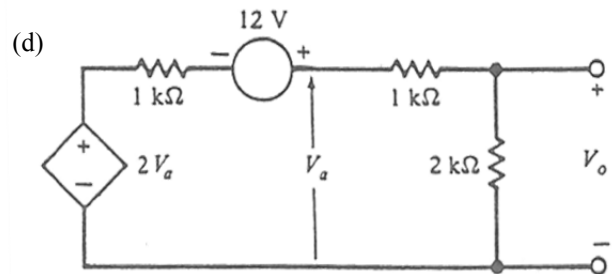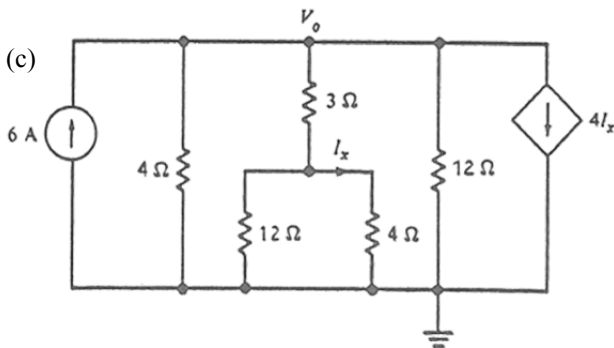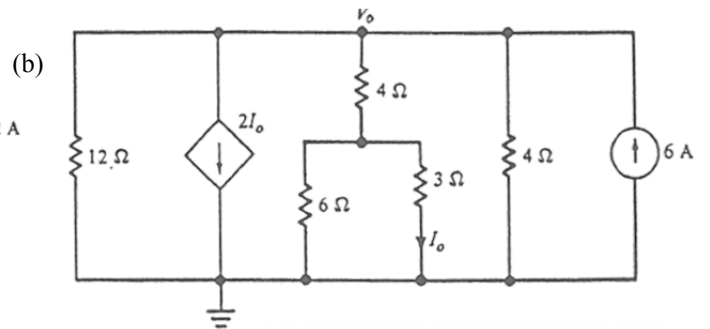
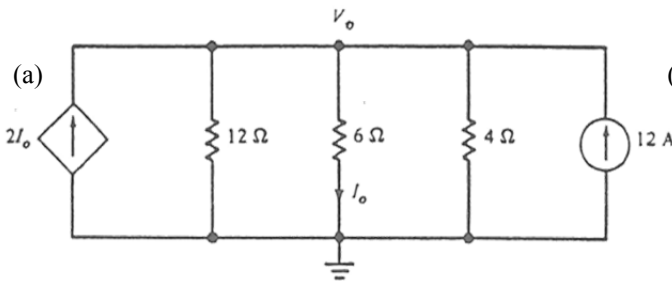
0. PROBLEMA 11. Calcular el voltaje V_o en los siguientes circuitos y la potencia que se disipa en las resistencias de 12 Ω .

Solución: (a) 72V; 432W (b) 8.3V; 5.75W (c) 6V; 3W; 0.75W (d) - 12V



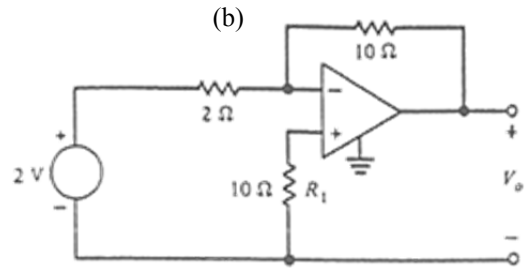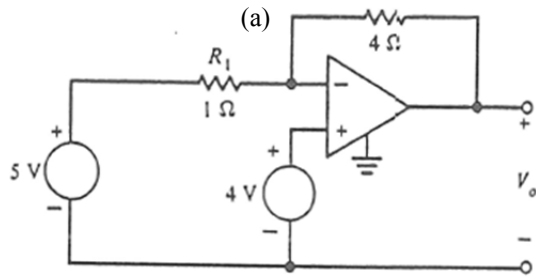
0. PROBLEMA 12. Bajo suposición de op-amp ideal, calcular la tensión de salida V_o y la ganancia K de cada etapa. En (b), ¿qué efectos produce la resistencia R_1 ?

Solución: (a) $0V$; $K=0$ (b) $-10 V$; $K=-5$




0. PROBLEMA 13. El circuito de la figura actúa como un convertor de corriente-tensión, también denominado amplificador de transconductancia. Suponiendo que el op-amp es ideal, calcular la relación v_o/i_s

Solución: 1Ω

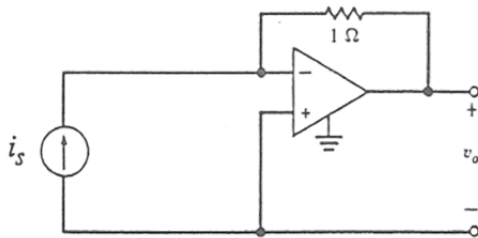

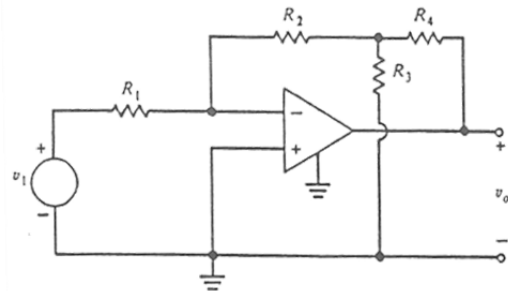
0. PROBLEMA 14. Determinar la relación v_o/v_1 bajo supuesto de op-amp ideal.

Solución: $-\frac{R_4}{R_1} \left[1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_4} \right]$




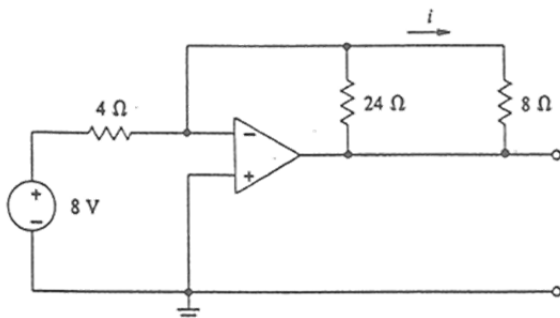0. PROBLEMA 15. Admitiendo un modelo ideal para el op-amp, calcular las corrientes i indicadas en los siguientes circuitos.


Solución: (a) $1.5A$ (b) $6mA$ (c) $200 mA$ (d) $5 mA$




(a)

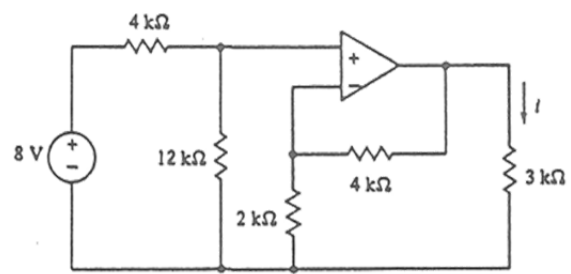

(b)

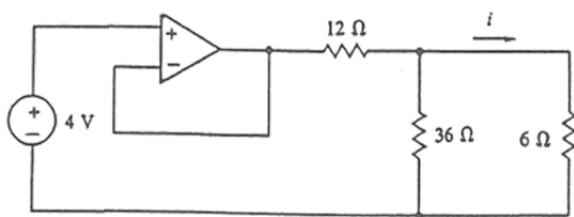

(c)

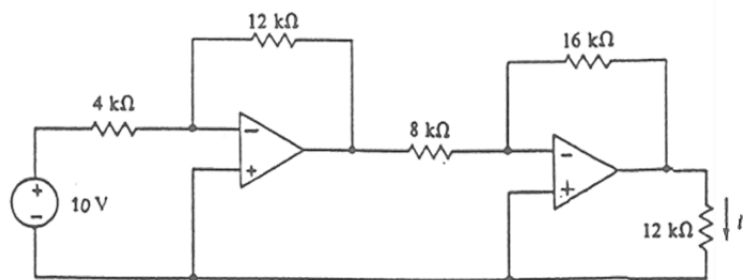

(d)