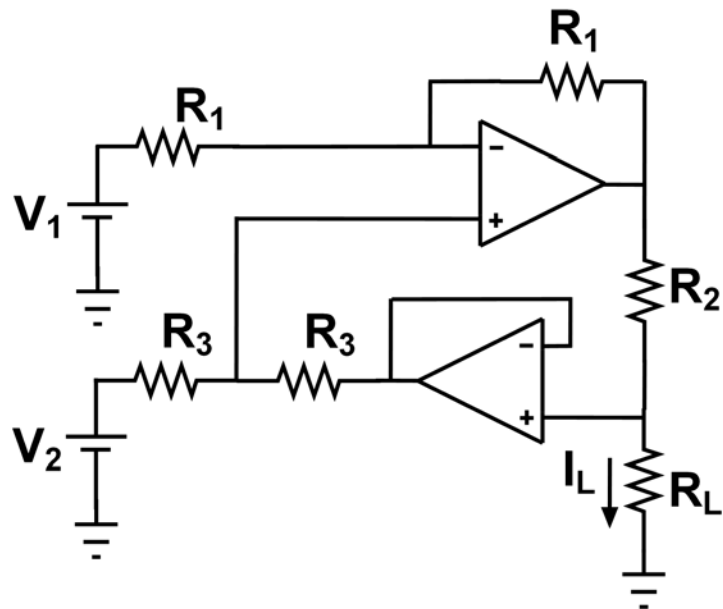
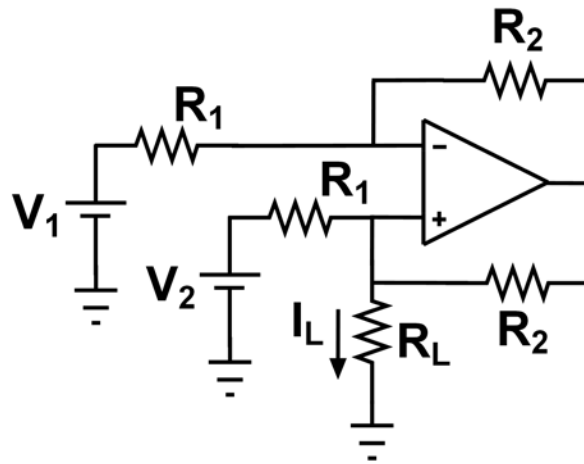


Para los circuitos siguientes, basados en AO en lazo cerrado:



Comprobar que la intensidad I_L :

- No depende de R_L .
- Es directamente proporcional a la diferencia de voltajes de entrada $V_2 - V_1$