



Electrónica

Tema 5 Circuitos Combinacionales


Puertas XOR

- Como una puerta OR, pero excluyendo el caso de que ambas entradas sean 1.


X	Y	$X \oplus Y$ (XOR)	$(X \oplus Y)'$ (XNOR)
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- XNOR: complemento de XOR


Símbolos XOR y XNOR

 

Circuitos XOR a nivel de puertas

 


XOR con múltiples entradas

 


Se usa para generar bits de paridad en sistemas de computación

Árbol de paridad

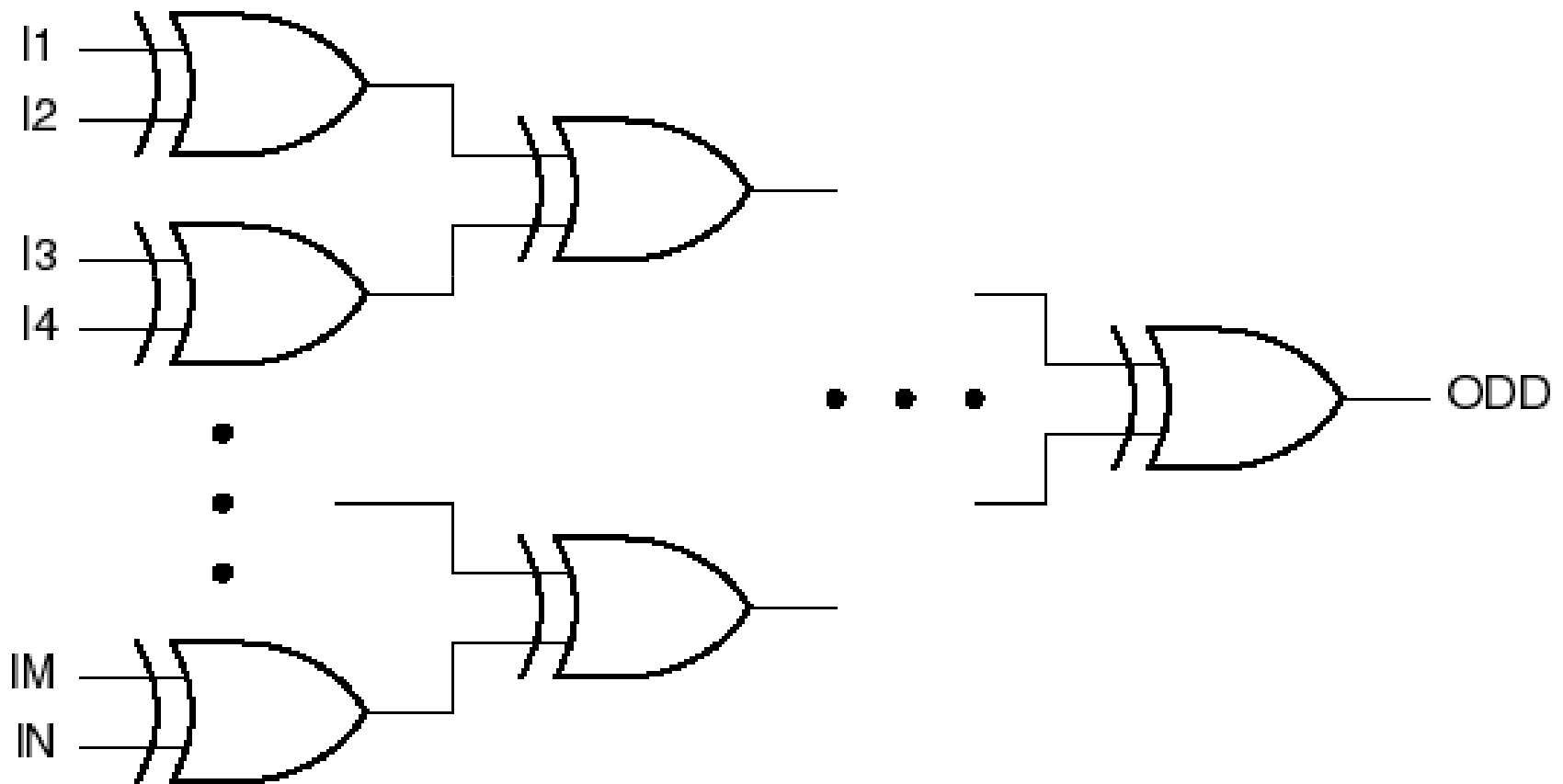

Buffer Tri-estado

- Salida= LOW, HIGH, o Hi-Z.

 

EN	A	OUT
----	---	-----

L	L	Hi-Z
---	---	------





L	H	Hi-Z
---	---	------

H	L	L
---	---	---

H	H	H
---	---	---


- Puede unir múltiples salidas simultáneamente.

Diferentes representaciones

 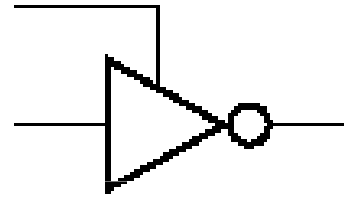 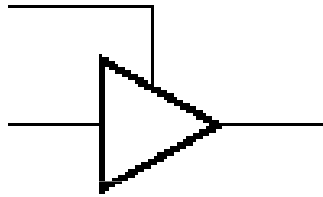


Decodificadores

- Estructura general de un decodificador

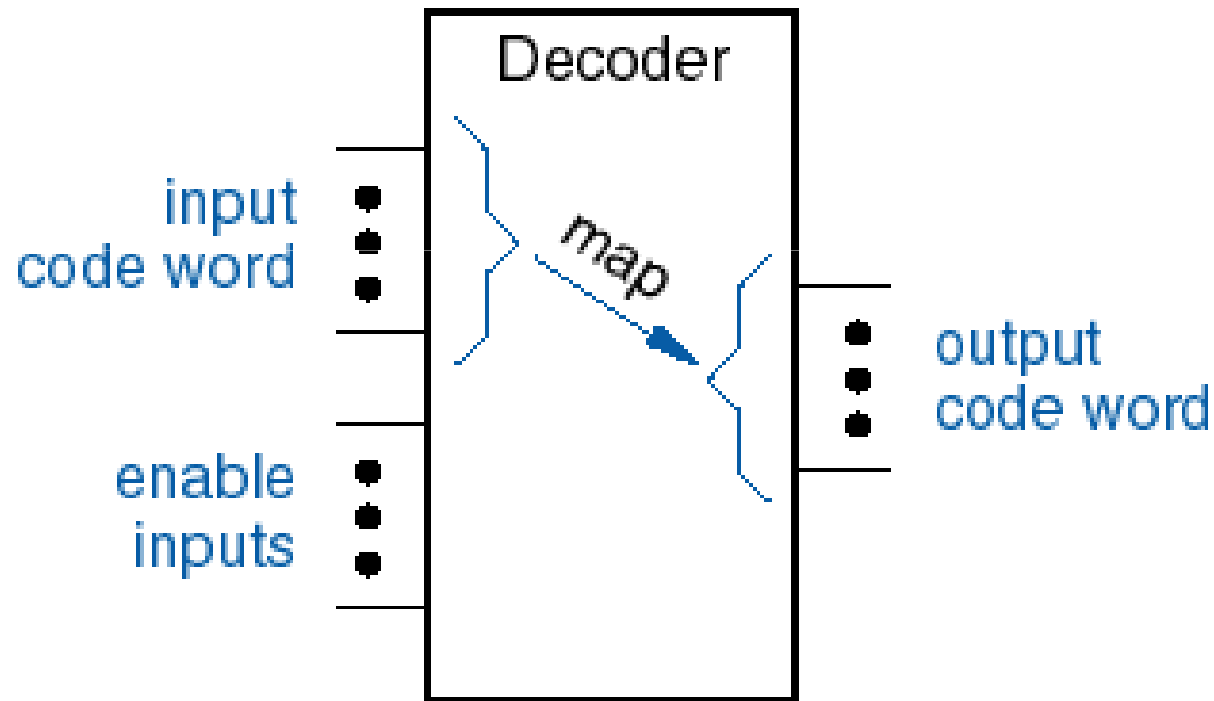

- Tiene n entradas y 2^n salidas
(2-a-4, 3-a-8, ...)


Decodificador 2-a-4

 


<i>Inputs</i>			<i>Outputs</i>			
EN	I1	I0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

“x”: Notación “don’t care”


Diagrama lógico del Decodificador 2-a-4

 


Símbolo del Decodificador 2-a-4

 


Decodificador 3-a-8

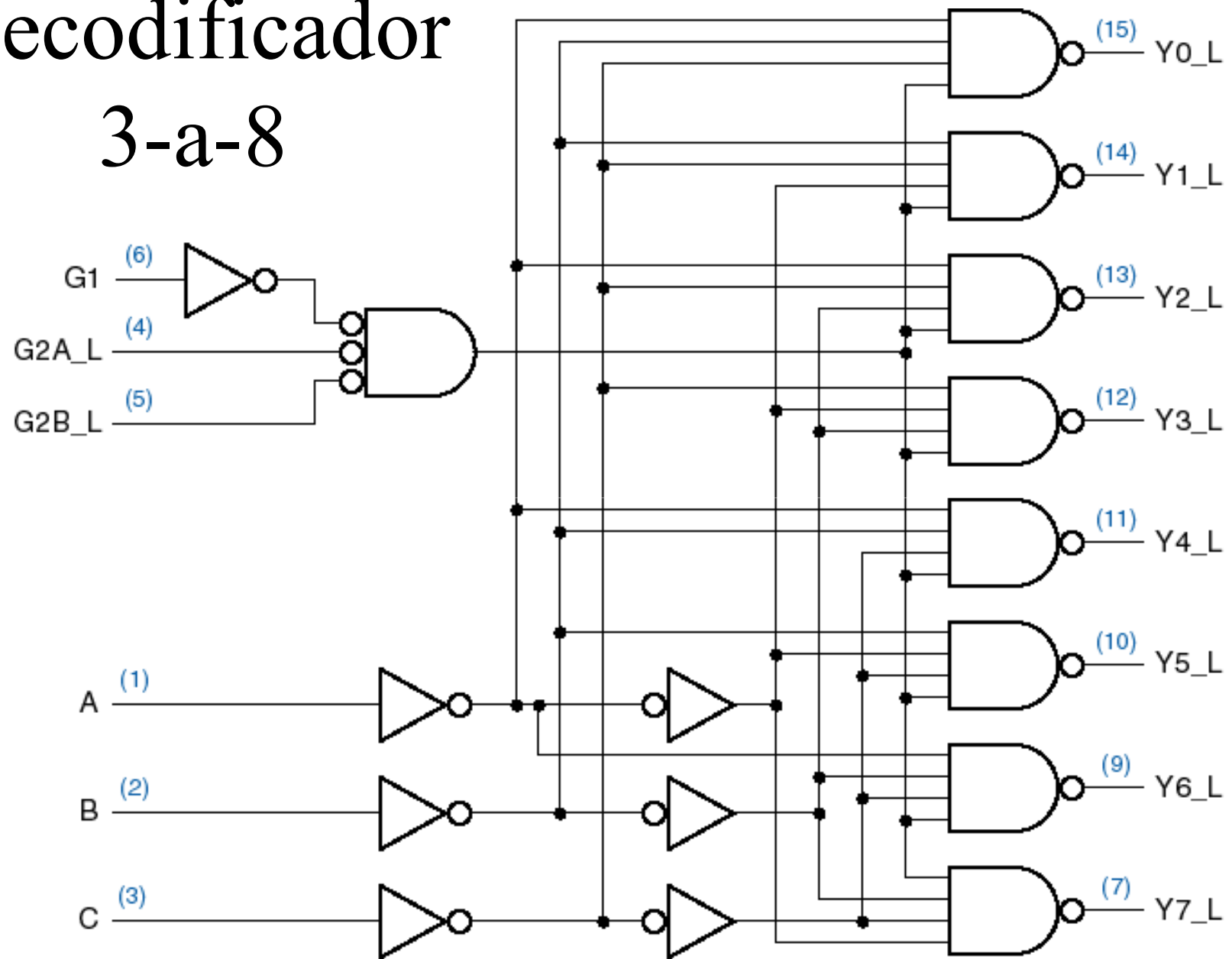

Símbolo del Decodificador 3-a-8

 


Decodificadores en cascada

 


Decodificador 4-a-16


Decodificador 5-a-32

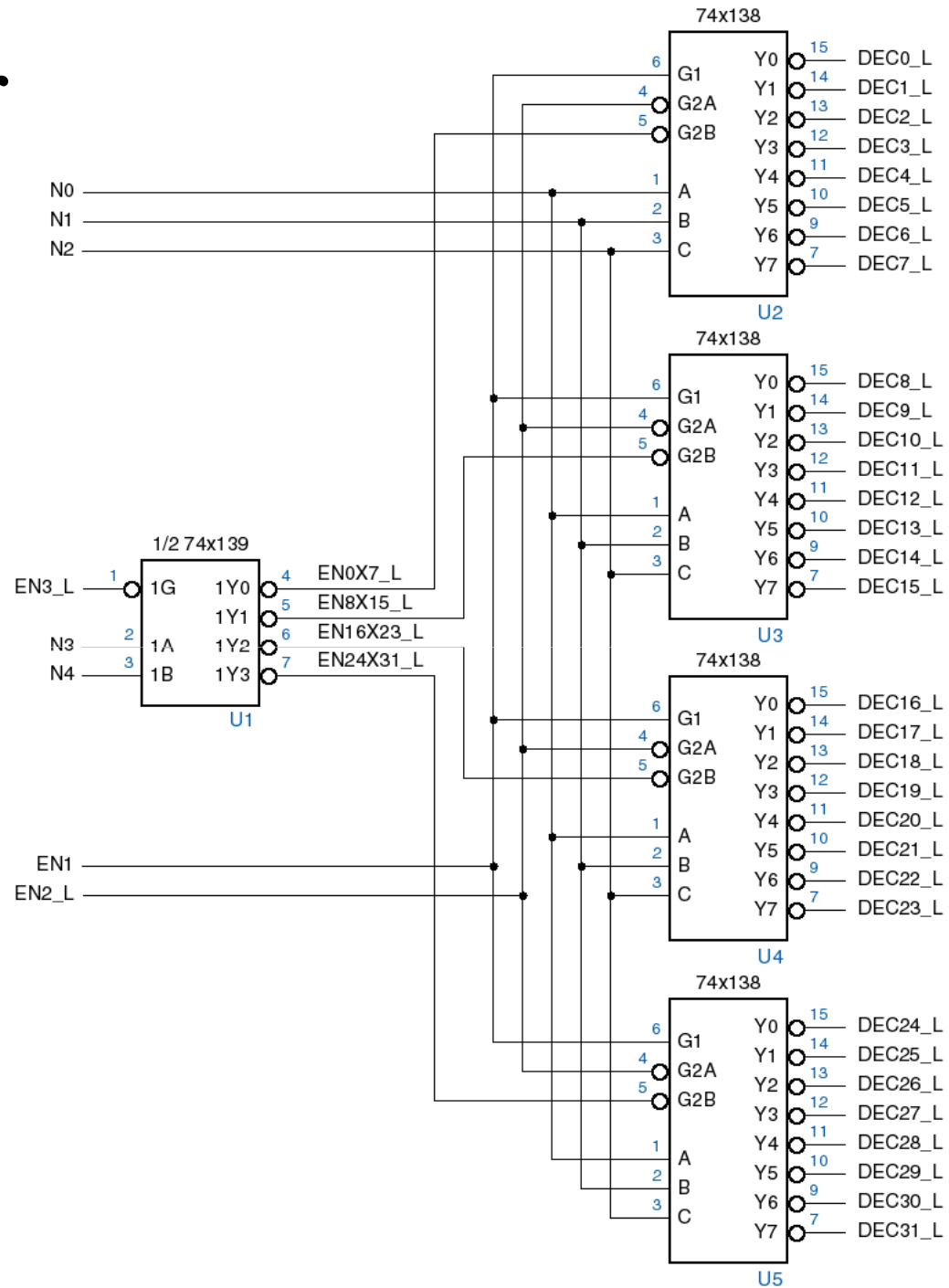


Codificadores

 

Aplicaciones de prioridad

 


Decodificadores vs. Codificadores

 

Ambos módulos realizan operaciones opuestas

Codificador de prioridad de 8 entradas

 

Ecuaciones del codificador de prioridad

$$A2 = H4 + H5 + H6 + H7$$

$$A1 = H2 + H3 + H6 + H7$$

$$A0 = H1 + H3 + H5 + H7$$


$$H7 = I7$$

$$H6 = I6 \cdot I7'$$

$$H5 = I5 \cdot I6' \cdot I7'$$

$$\begin{aligned} \text{IDLE} &= (I0 + I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7)' \\ &= I0' \cdot I1' \cdot I2' \cdot I3' \cdot I4' \cdot I5' \cdot I6' \cdot I7' \end{aligned}$$


Codificador de 8 entradas

 



<i>Inputs</i>									<i>Outputs</i>				
EL_L	I0_L	I1_L	I2_L	I3_L	I4_L	I5_L	I6_L	I7_L	A2_L	A1_L	A0_L	GS_L	EO_L
1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1
0	x	x	x	x	x	x	0	1	0	0	1	0	1
0	x	x	x	x	x	0	1	1	0	1	0	0	1
0	x	x	x	x	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	x	x	x	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	x	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Codificadores de prioridad en cascada

 - Codificador de prioridad de 32 entradas



Multiplexores

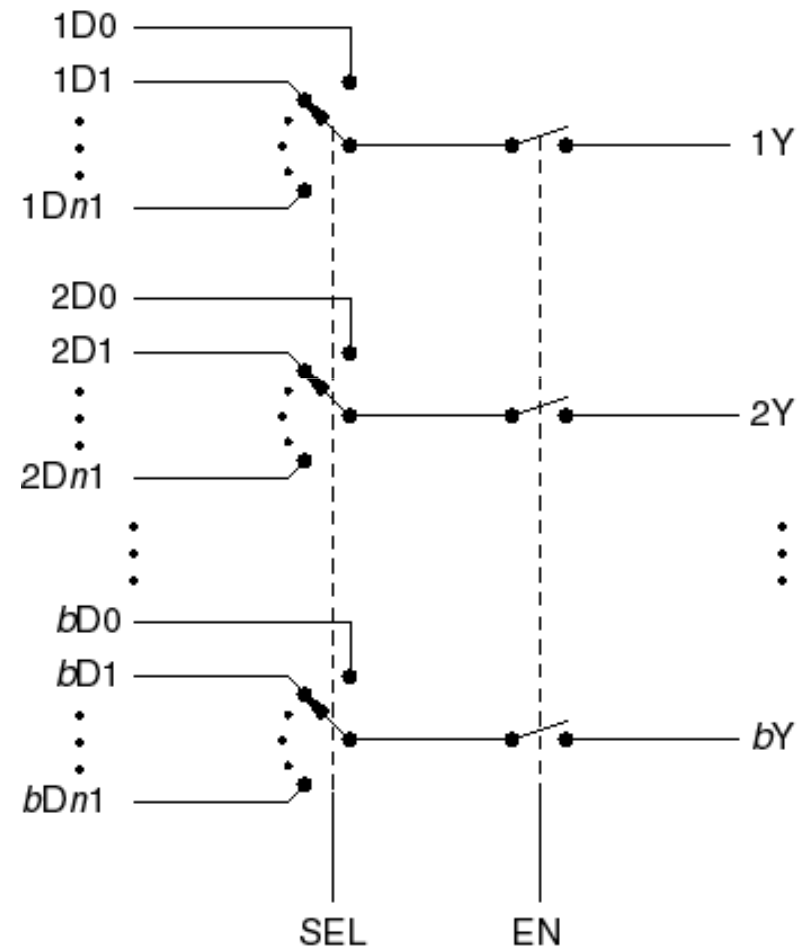 

Multiplexor de 8 entradas


 


Tabla de verdad

<i>Inputs</i>				<i>Outputs</i>	
EN_L	C	B	A	Y	Y_L
1	x	x	x	0	1
0	0	0	0	D0	D0'
0	0	0	1	D1	D1'
0	0	1	0	D2	D2'
0	0	1	1	D3	D3'
0	1	0	0	D4	D4'
0	1	0	1	D5	D5'
0	1	1	0	D6	D6'
0	1	1	1	D7	D7'


Demultiplexores

 

Operación opuesta a la del multiplexor:


- 1 entrada de datos
- n entradas de selección
- $N=2^n$ salidas de datos

Demultiplexor de 8 salidas

 


Comparadores



- Comparador de 1 bit

 


- Comparador de 4 bits

 

Comparador de 8 bits

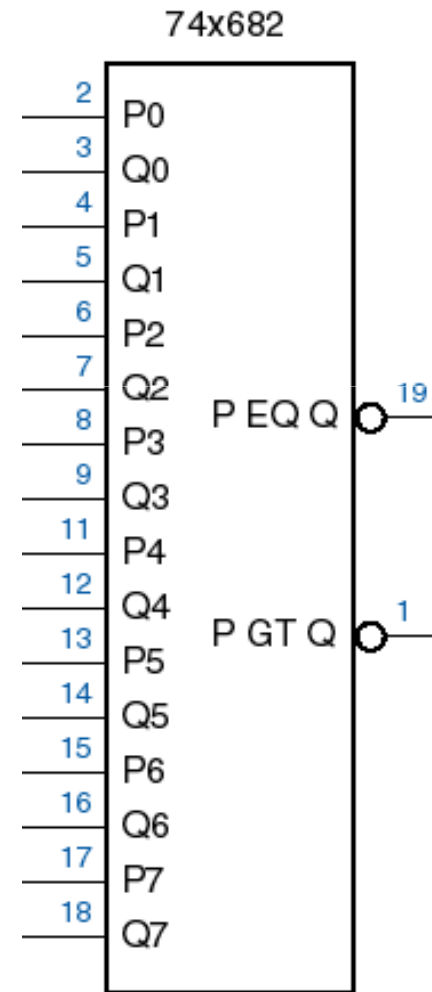 

Otras condiciones

 


Sumadores


Tabla de verdad

X	Y	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sumador de 1 bit con acarreo

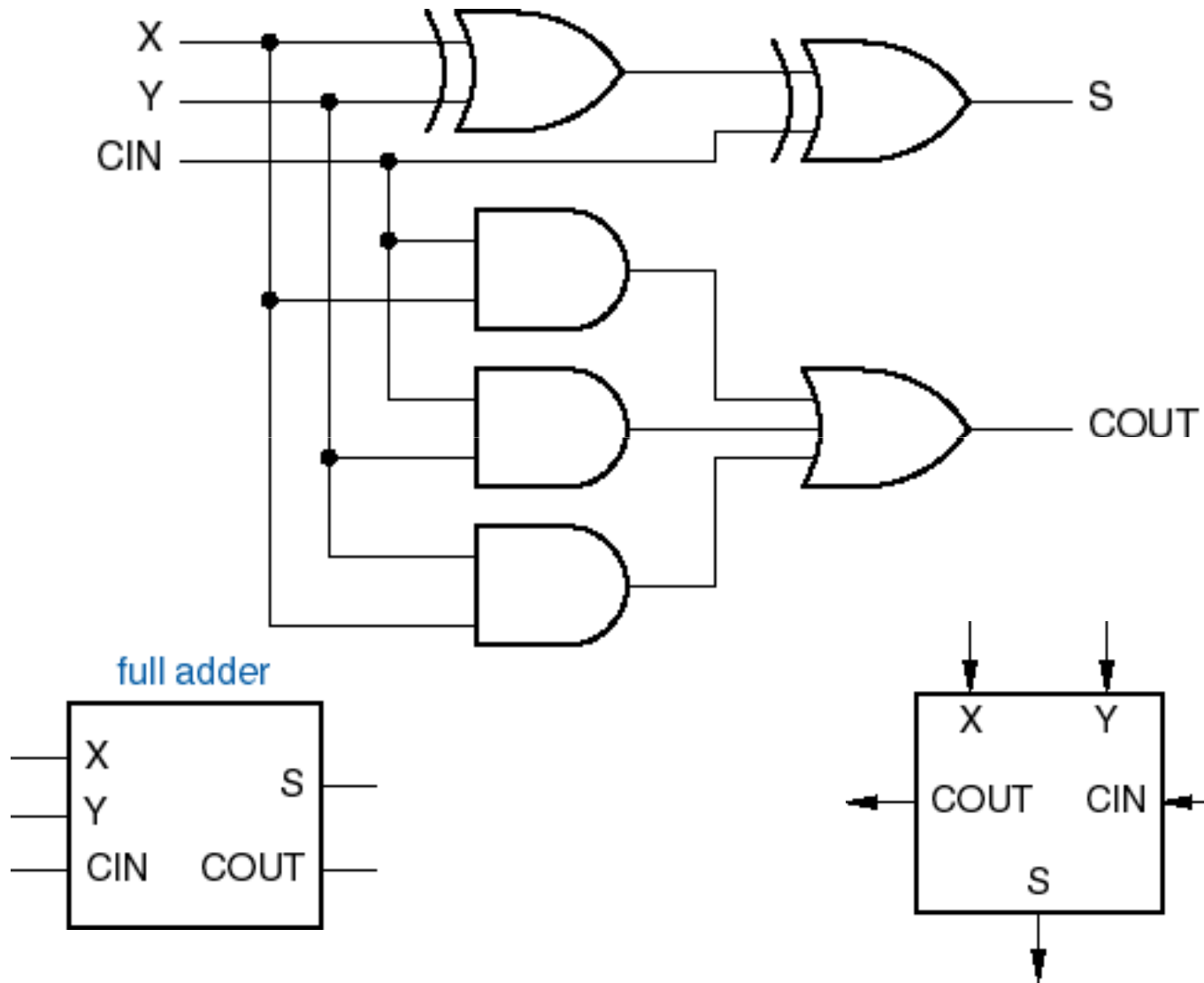

Sumadores encadenados

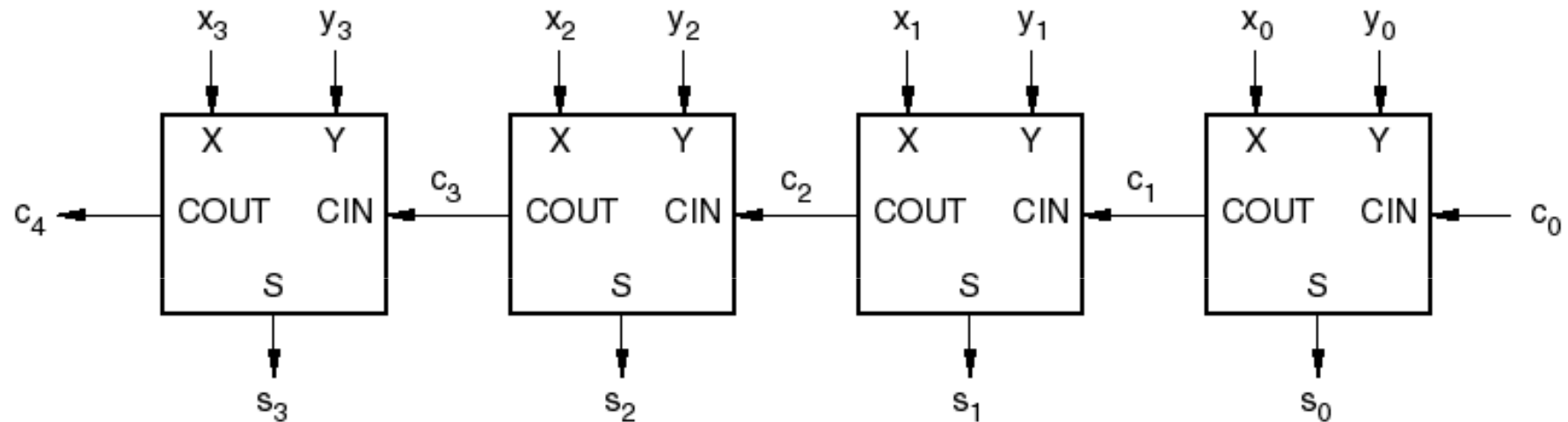


- La velocidad está limitada por la transmisión del acarreo.


Restadores

- No existe un circuito específico para realizar la resta, sino que se lleva a cabo sumando el valor opuesto.
- El valor opuesto se calcula usando la representación de “Complemento a 2”.

Restador de 4 bits

 



Memorias ROM

 

Ventajas de la ROM

- Una ROM se puede ver como una imagen física de una tabla de verdad:
 - Puede realizar cualquier función lógica
 - Direcciones (entradas) = Entradas de la función
 - Datos (salidas) = Salidas de la función

  Implementación de funciones lógicas con ROM



Inputs			Outputs			
A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0