



Universidad
Carlos III de Madrid



Departamento
Tecnología
Electrónica

Fundamentos de Ingeniería Electrónica


Sesión 3b: Amplificadores (Introducción).

Amplificadores. Introducción

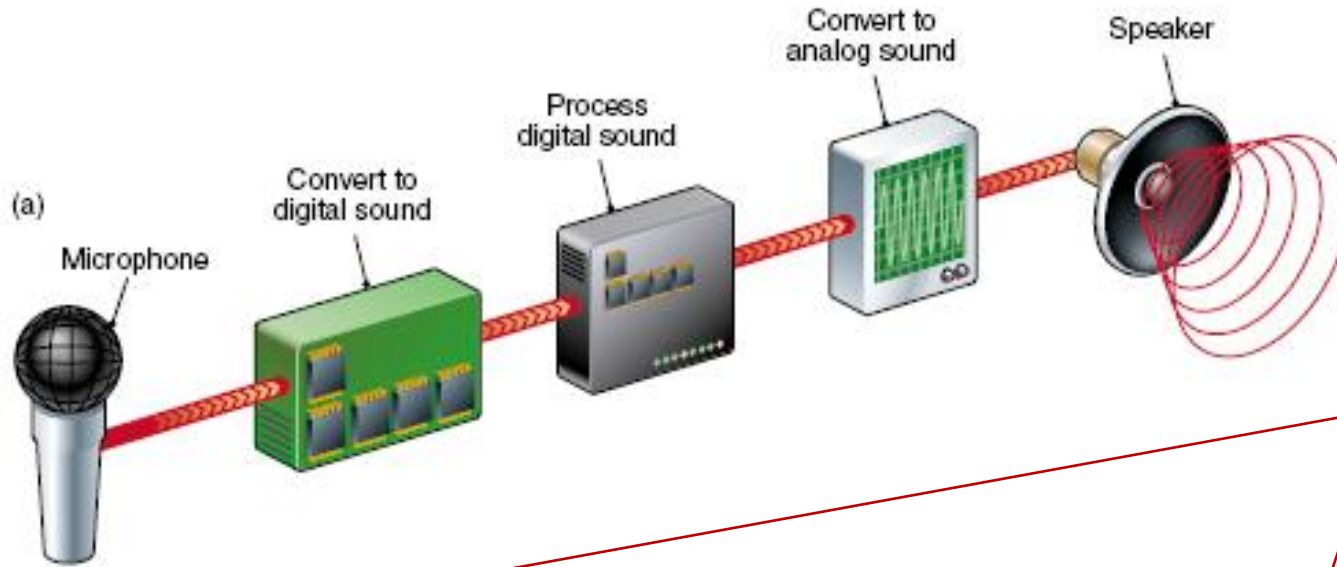
1. Concepto de amplificación.
2. Parámetros importantes de un amplificador.
3. Tipos de amplificadores.
4. Efectos de carga: cómo es un amplificador ideal y por qué.
5. Ancho de banda y condensadores de acoplo.

Amplificadores

"Engineering: our digital future"., G. Orsak et al; Pearson Education 2004



Amplificadores

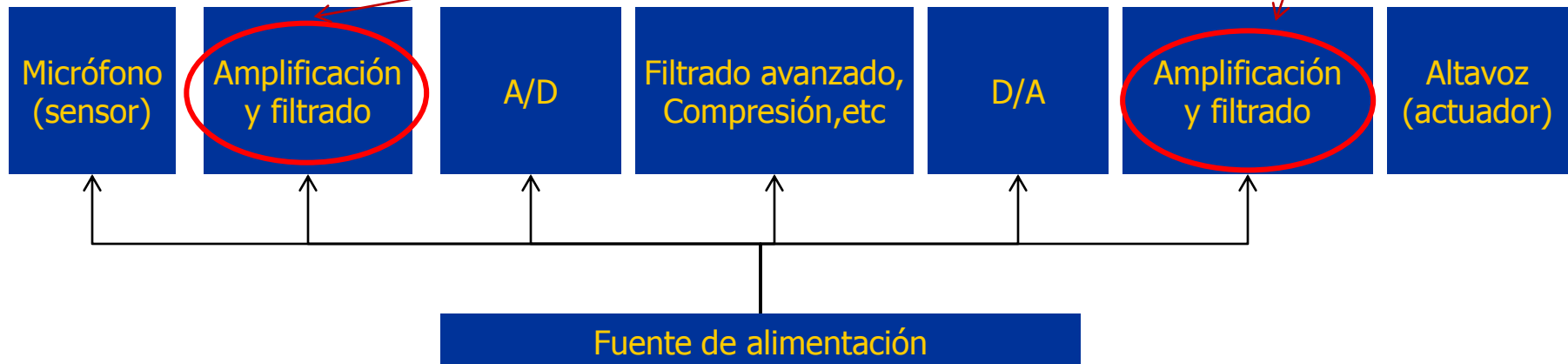

TECHNICAL INFORMATION SHEET: NEMOTO NAP-50A & NAP-55A Catalytic Flammable Gas Sensors



Features:

- Low cost design for Domestic Gas Detectors
- Linear output to 50%LEL (Natural Gas)
- Small size
- Long life

General Description:

The Nemoto NAP-50A and NAP55A are catalytic

tended to use less expensive, but less stable and less selective semiconductor type gas sensors.


The two variants of this sensor (NAP-50A and NAP-55A) are very similar in performance: The NAP50A is a slightly modified version of the original NAP55A sensor, to reduce the effect of potential cross sensitive gases likely to be encountered in domestic premises, particularly Ethanol, in compliance with the European standard for domestic gas detectors EN 50194.

The NAP-55A should therefore be used where maximum sensitivity to all flammable gases is required, whereas the NAP-50A should be selected if high sensitivity to natural gas or LPG only is required, and the lowest cross sensitivity to other flammable gases and vapours is desirable.


Specifications: (applies to both variants)

Recommended Voltage:	2.6V +/- 0.25V
Current Drawn:	170 +/- 10mA
Zero Offset:	0mV +/- 35mV
Output Sensitivity:	12-16mV @3000ppm CH ₄
Range:	0-50% LEL
Repeatability:	+/- 0.5mV CH ₄
Maximum Long Term Drift:	
Expected Lifetime in the field:	>5 years*




Concepto de amplificación

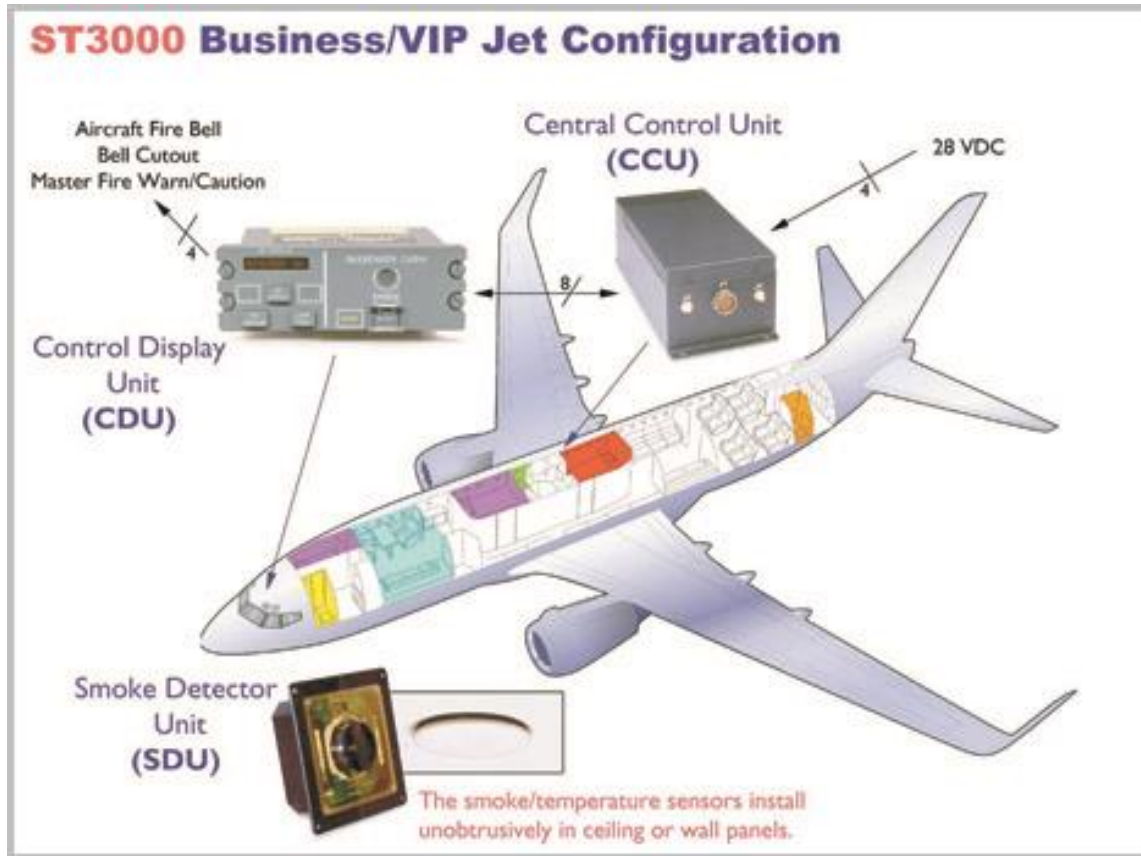

Aviation International News

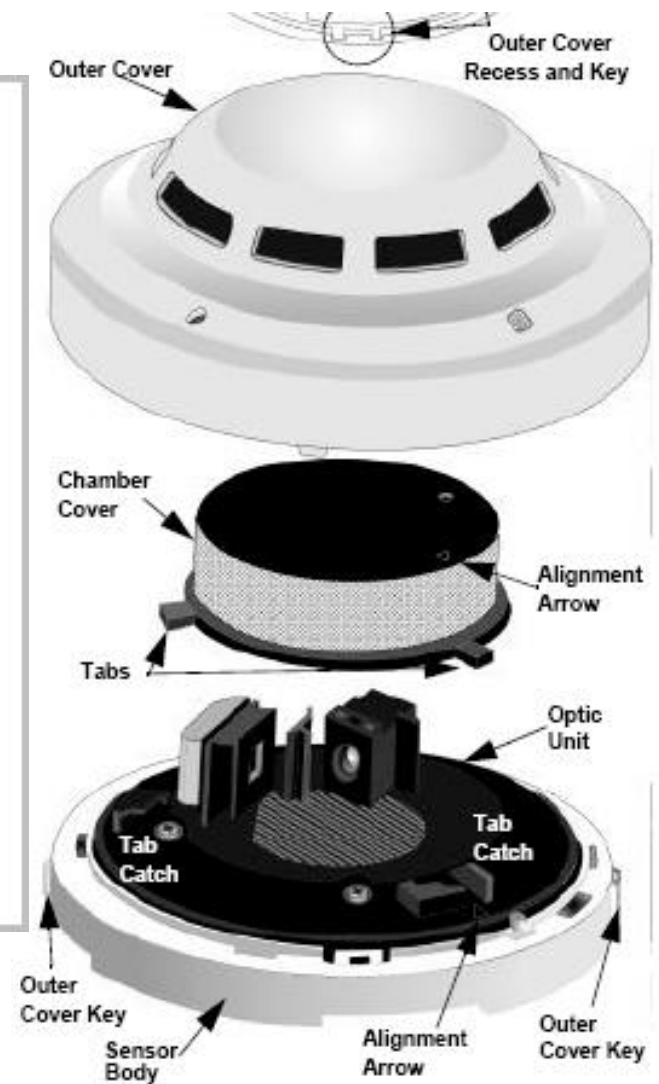

Concepto de amplificación

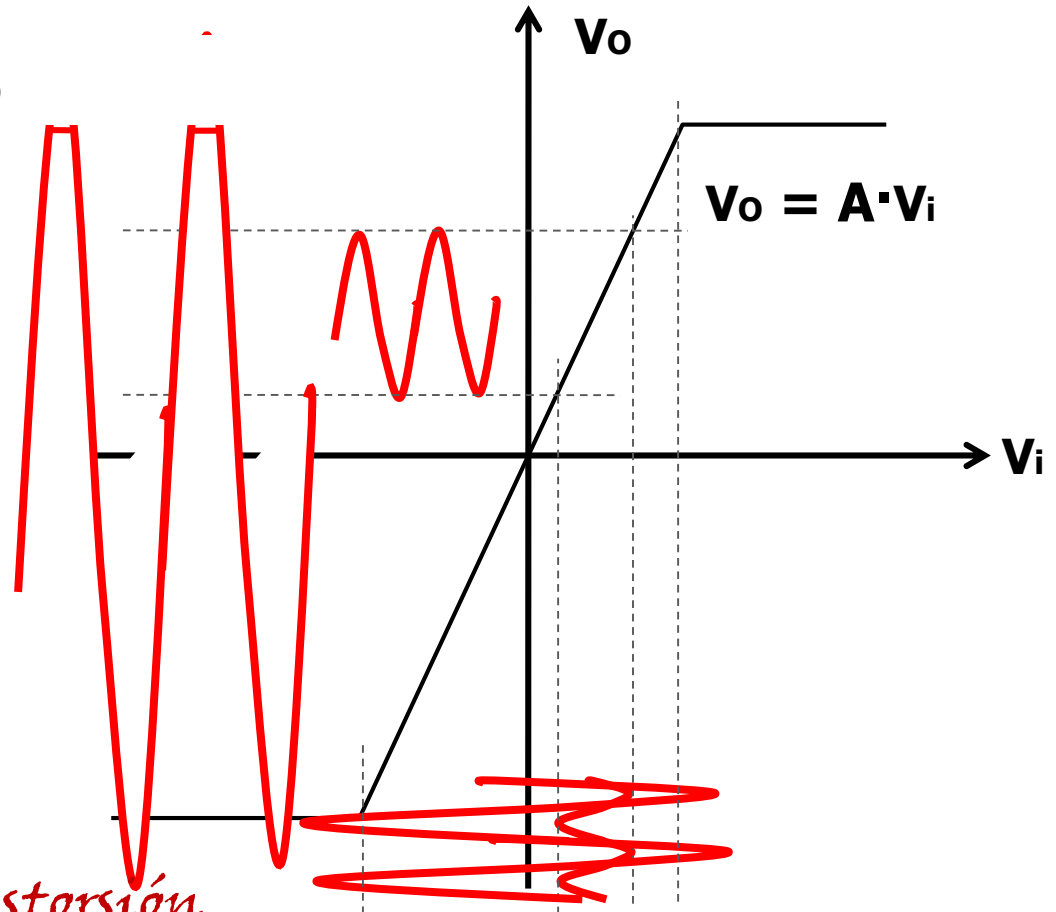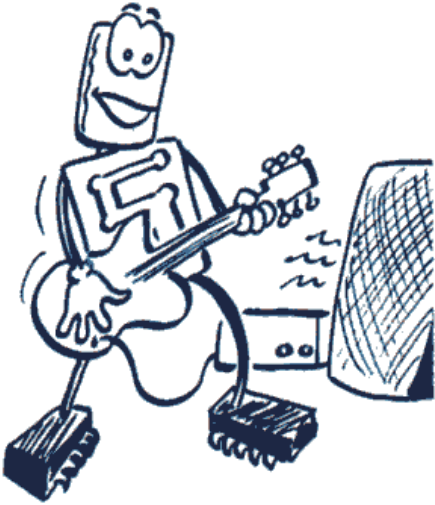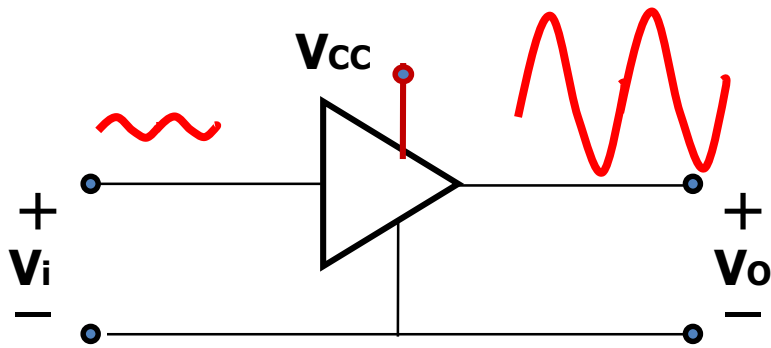


- Alimentación
- Linealidad
- Saturación

Distorsión

<http://www.dte.uc3m.es>


Fundamentos de Ingeniería Electrónica.

Parámetros de amplificación

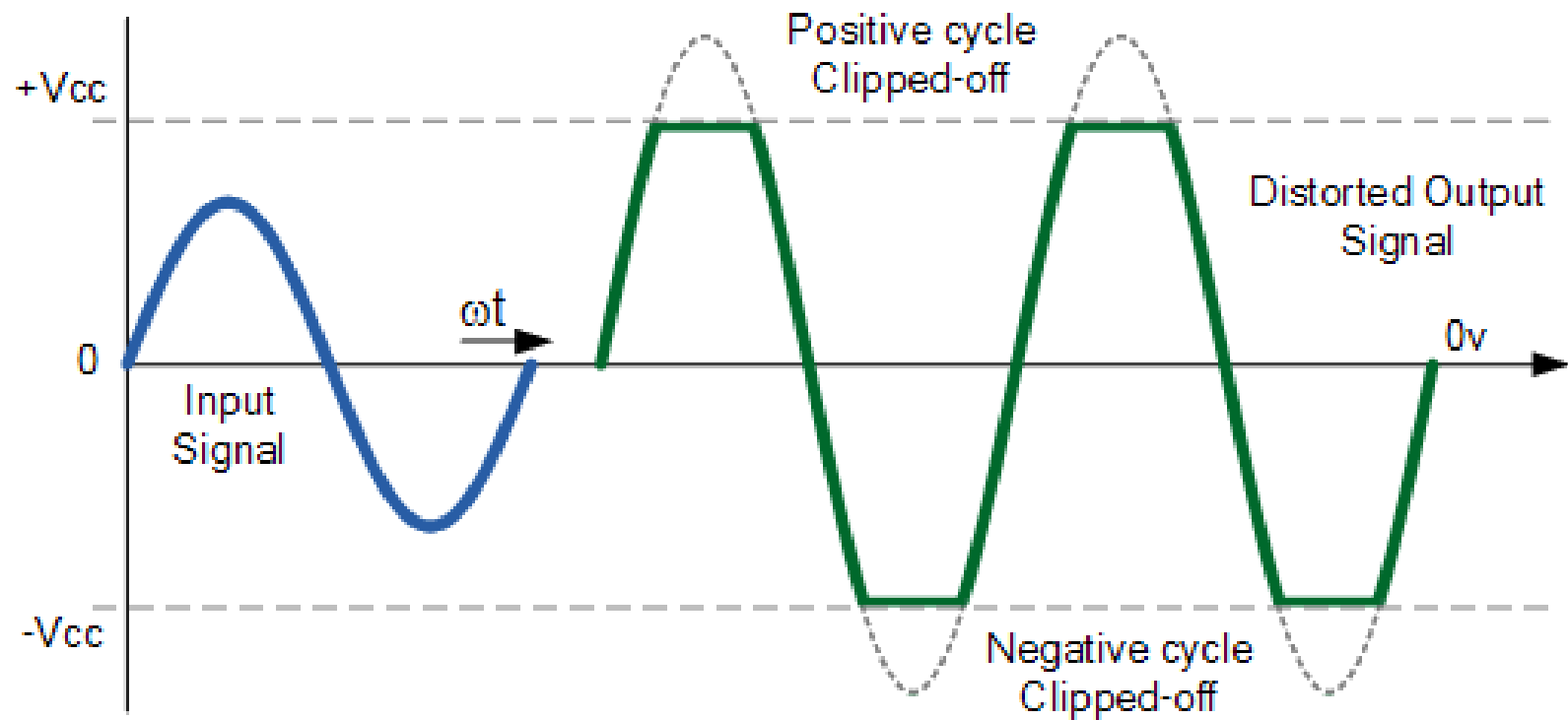

Electronics tutorials

Concepto de amplificación

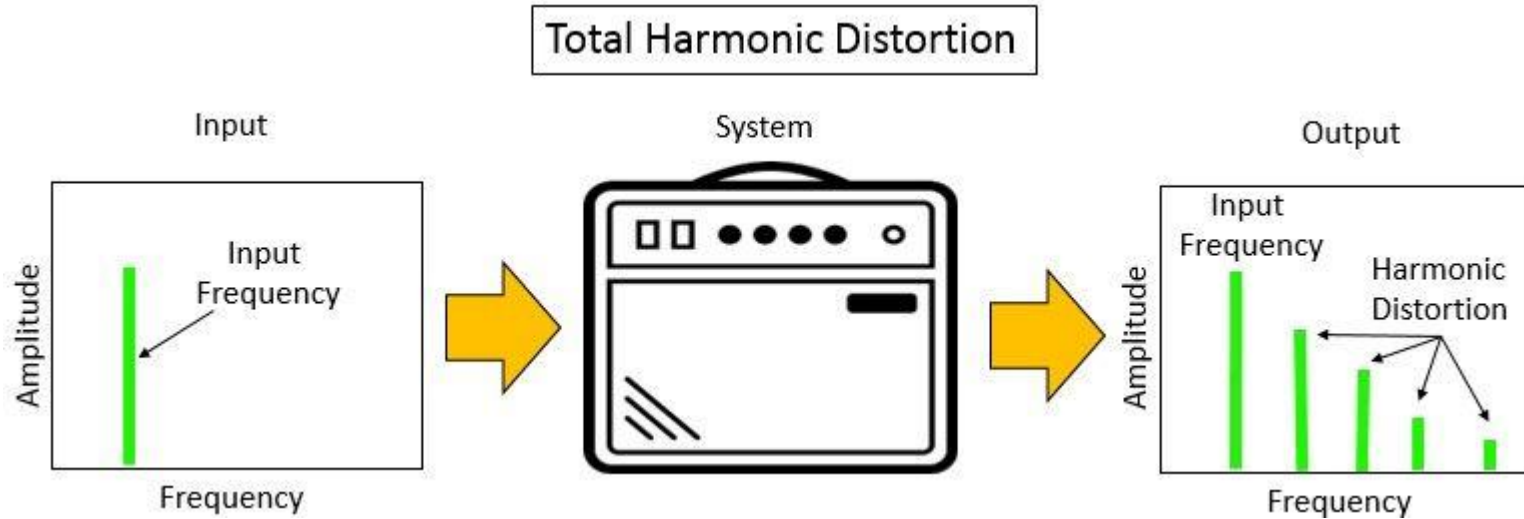

Siemens PLM Community

Probad en

<http://onlinetonegenerator.com/432Hz.html>

<http://www.szynalski.com/tone-generator/>


<http://www.dte.uc3m.es>

Fundamentos de Ingeniería Electrónica.

Parámetros de amplificación

GANANCIA
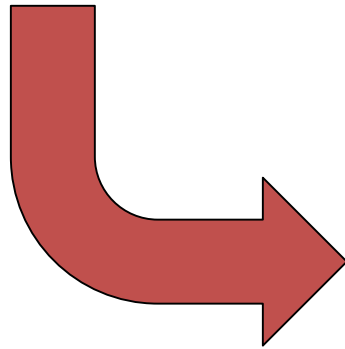
$$A_{Potencia} = 10 \log_{10} \frac{P_{salida}}{P_{entrada}}$$




$$A_V = 20 \log_{10} \frac{V_{salida}}{V_{entrada}}$$

Parámetros de amplificación


GANANCIA
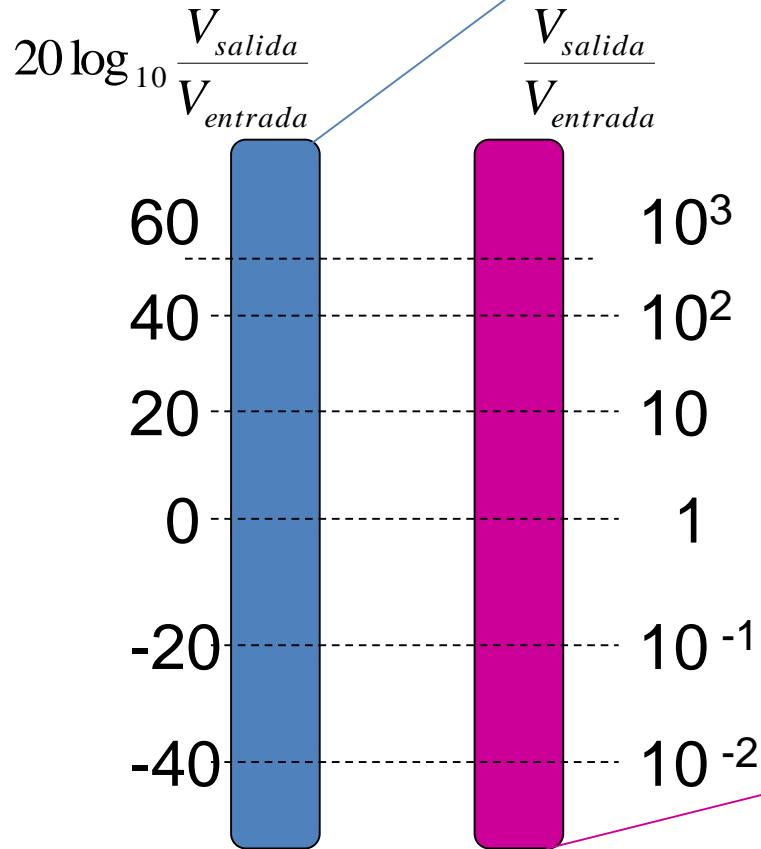
$$\text{Ganancia (A)} = A_1 * A_2 * A_3 * A_4 * \dots * A_n.$$




$$\text{Ganancia en dB (A)} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + \dots + A_n$$

Los tipos de amplificación

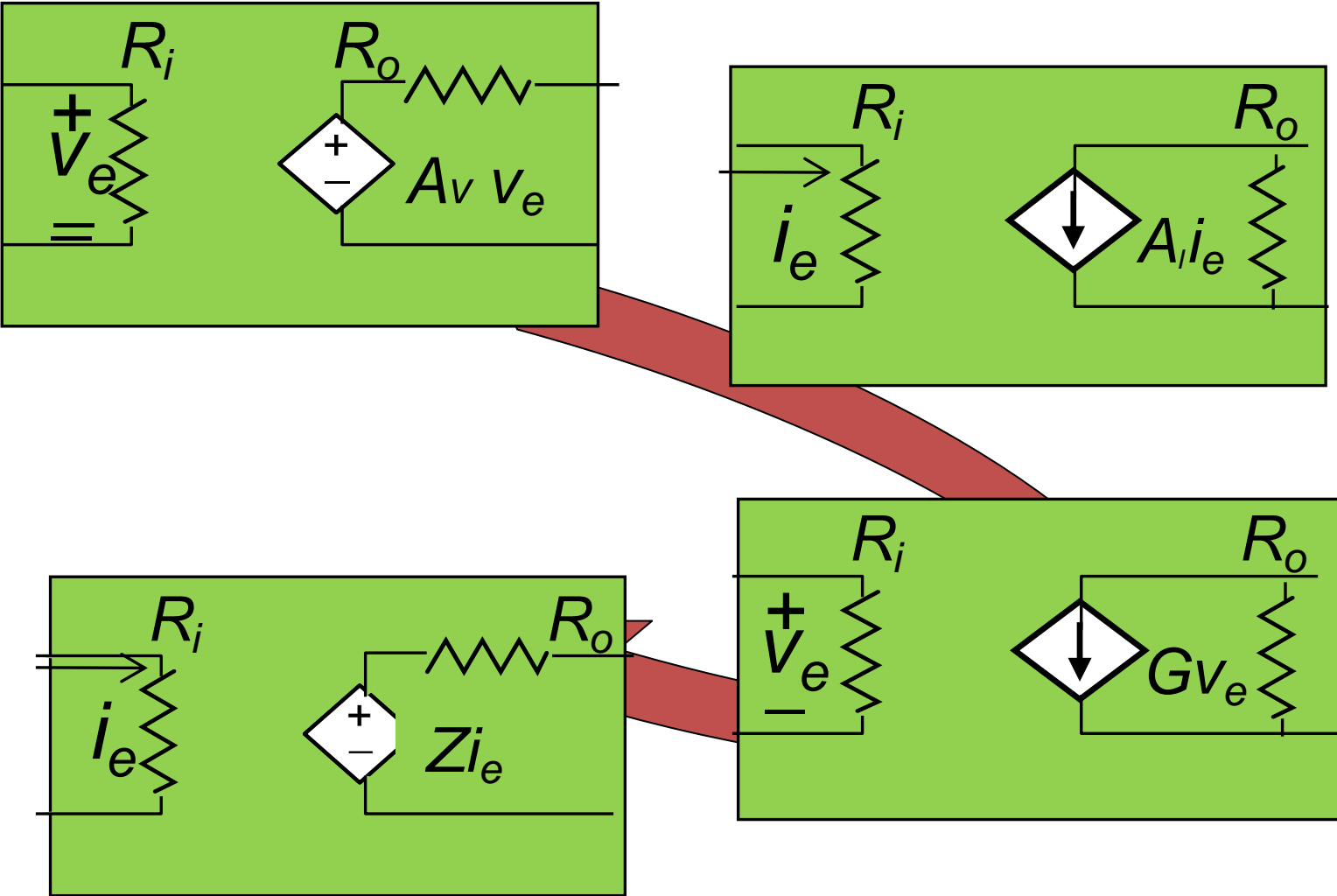


Los tipos de amplificación

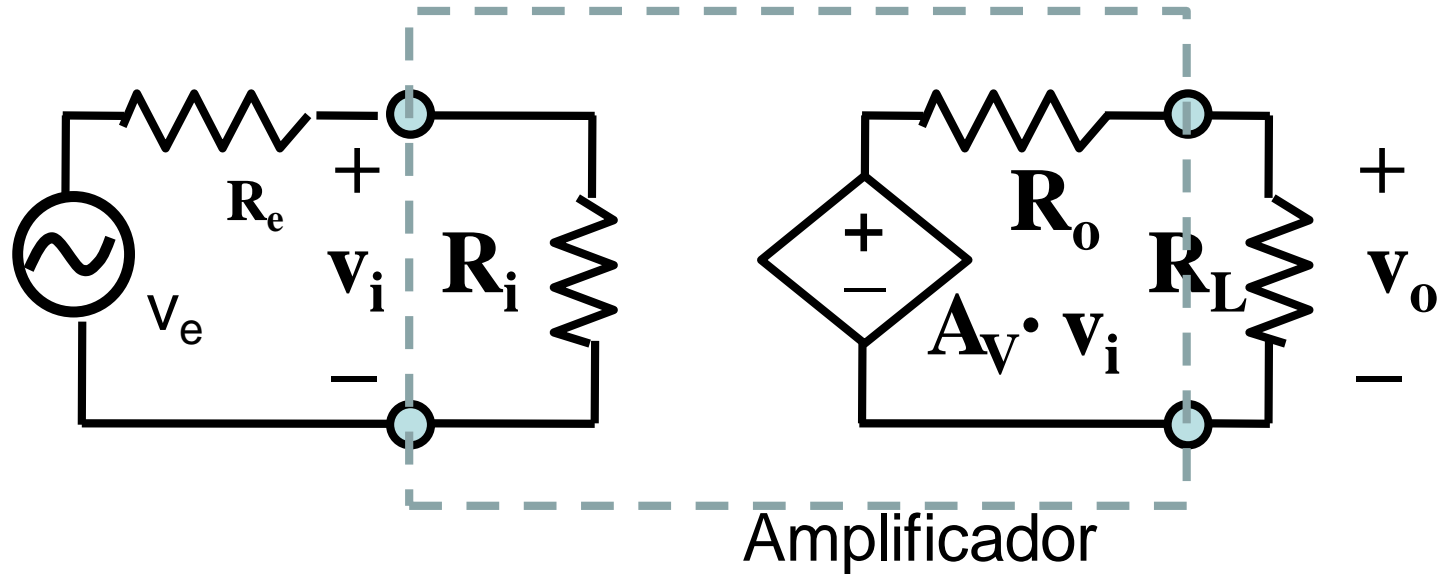


$$A_{Vtotal} = \frac{v_o}{v_e} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_e} = \frac{R_L}{R_o + R_L} \cdot A_V \cdot \frac{R_i}{R_e + R_i}$$

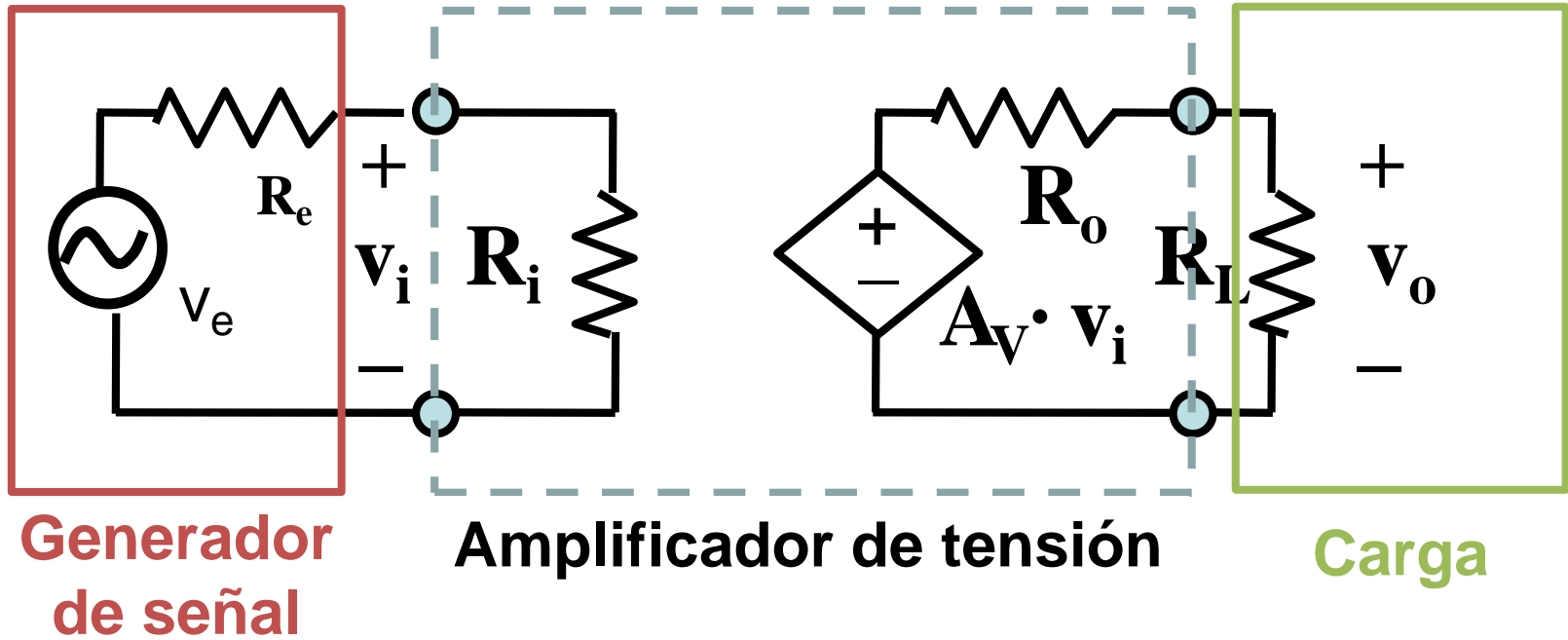Efecto de carga por conexión del amplificador






$$A_{Vtotal} = \frac{v_o}{v_e} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_e} = \frac{R_L}{R_o + R_L} \cdot A_V \cdot \frac{R_i}{R_e + R_i} < A_V$$

Los tipos de amplificación

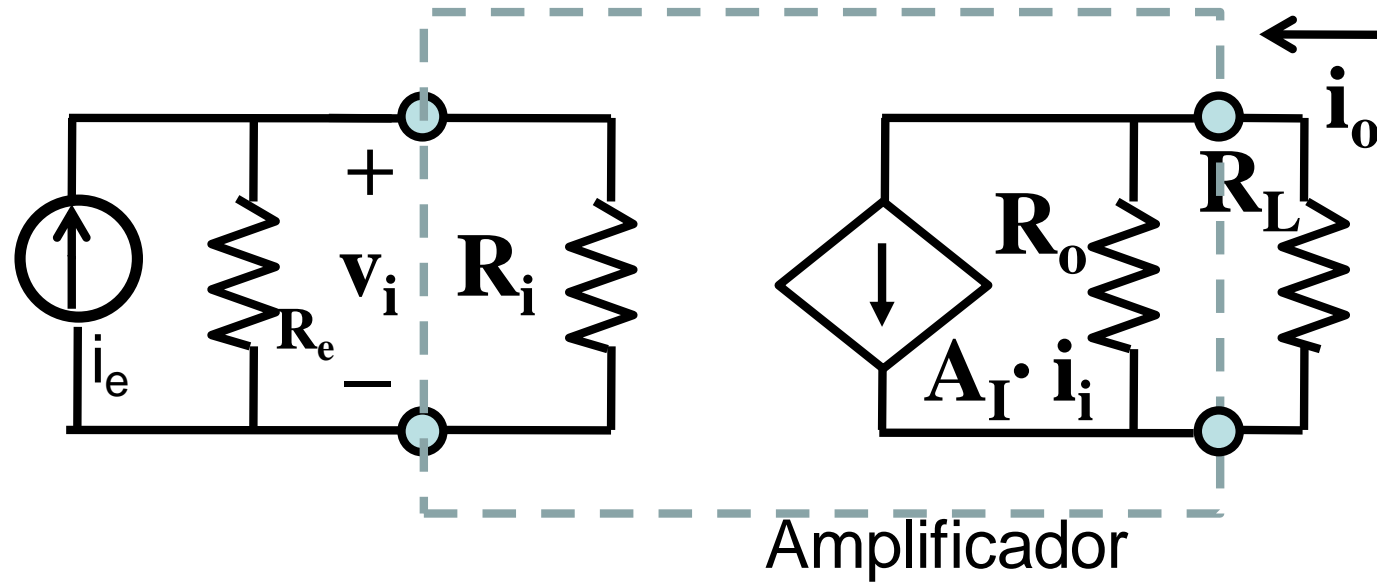

$$A_{I_{total}} = \frac{i_o}{i_e} = \frac{i_o}{i_i} \cdot \frac{i_i}{i_e} = \frac{R_o}{R_o + R_L} \cdot A_I \cdot \frac{R_e}{R_i + R_e}$$

Los tipos de amplificación

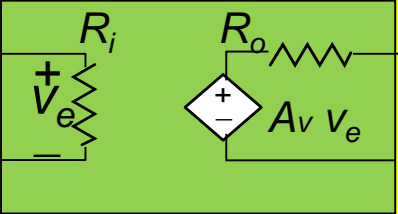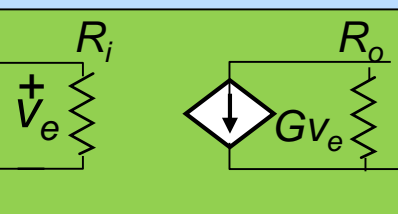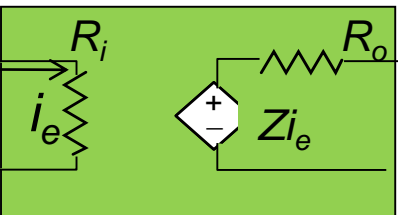	Entra	Sale	Ganancia (unidades)	R_i	R_o	Modelo
Tensión	V	V	$A_V = V/V$			
Corriente	I	I	$A_I = A/A$			
Trans conductancia	V	I	$G = A/V$			
Trans impedancia	I	V	$Z = V/A$			

El efecto de los condensadores de acoplo: la función de transferencia de cualquier amplificador


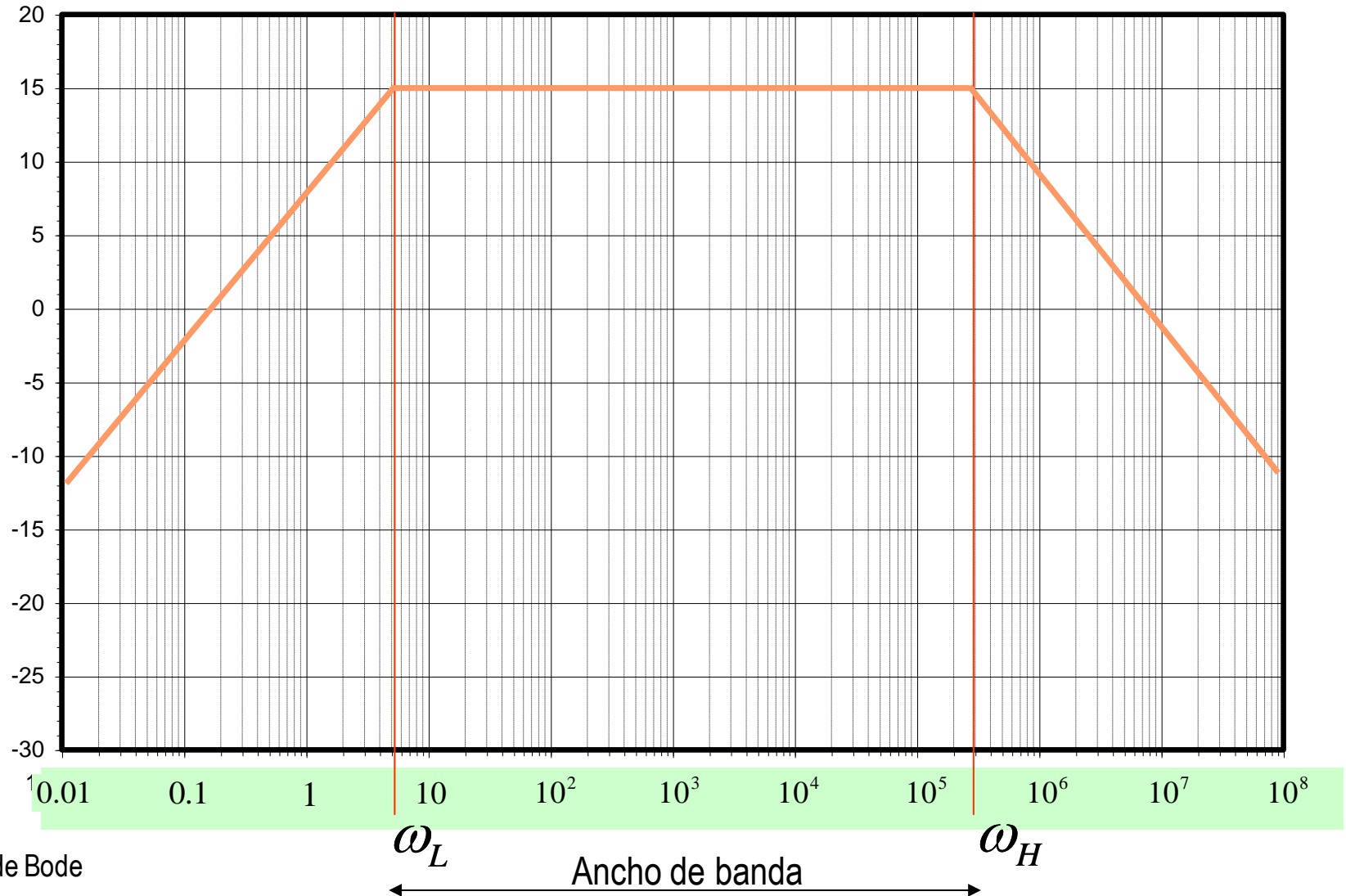


Diagrama de Bode

ω_L Ancho de banda ω_H

El efecto de los condensadores de acoplo

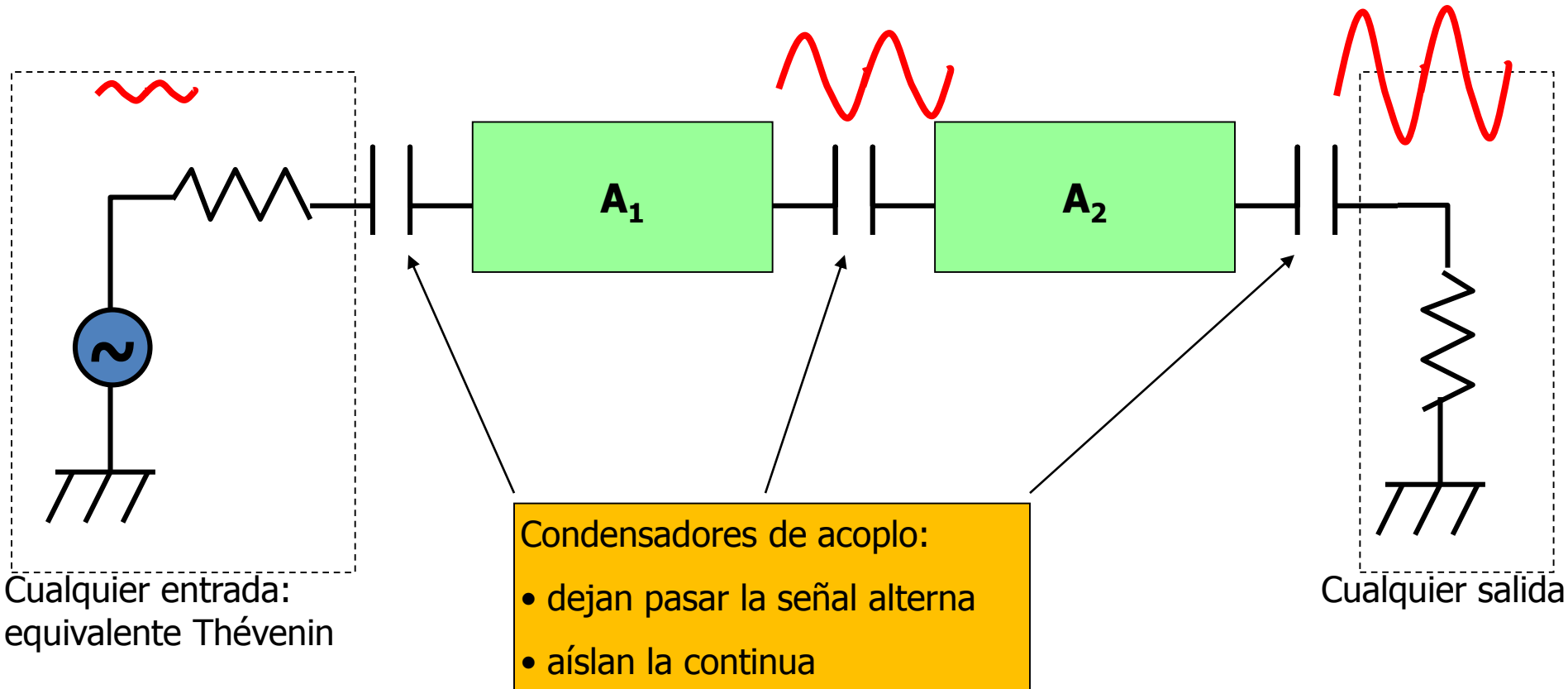

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$