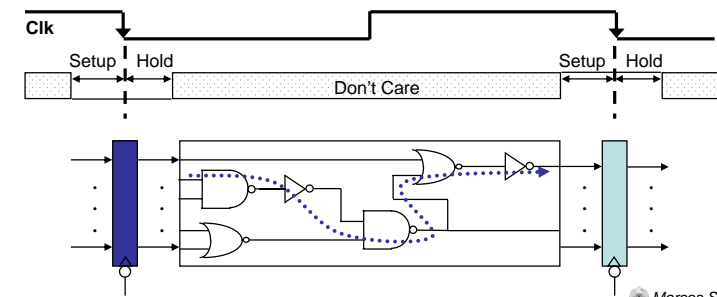


Procesador Monociclo

Diseño de la ruta de datos monociclo

Ejecución típica (de una instrucción)

- Todos los registros se cargan simultáneamente (de modo selectivo)
- Todos los valores se propagan a través de las redes combinatoriales hasta estabilizarse en las entradas de los registros
- Todos los elementos de almacenamiento están sincronizados al mismo flanco de reloj:
 - Tiempo de ciclo = Hold + Camino con retardo máximo + Setup + Clock Skew



Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño de la ruta de datos monociclo

1. El ciclo de instrucción comienza buscando la instrucción en memoria (*fetch*)
 - instrucción \leftarrow Memoria(PC)
2. En función del tipo de instrucción se realiza una de las siguientes operaciones
3. Se vuelve a comenzar

- **Instrucciones con referencia a memoria** (formato tipo I):
 - lw rt, inmed(rs) $rt \leftarrow \text{Memoria}(rs + \text{SignExt}(\text{inmed}))$, $PC \leftarrow PC + 4$
 - sw rt, inmed(rs) $\text{Memoria}(rs + \text{SignExt}(\text{inmed})) \leftarrow rt$, $PC \leftarrow PC + 4$
- **Instrucciones aritmético-lógicas con operandos en registros** (formato tipo R)
 - add rd, rs, rt $rd \leftarrow rs + rt$, $PC \leftarrow PC + 4$
 - sub rd, rs, rt $rd \leftarrow rs - rt$, $PC \leftarrow PC + 4$
 - and rd, rs, rt $rd \leftarrow rs \text{ and } rt$, $PC \leftarrow PC + 4$
 - or rd, rs, rt $rd \leftarrow rs \text{ or } rt$, $PC \leftarrow PC + 4$
 - slt rd, rs, rt (si ($rs < rt$) entonces ($rd \leftarrow 1$)
en otro caso ($rd \leftarrow 0$)), $PC \leftarrow PC + 4$
- **Instrucciones de salto condicional** (formato tipo I)
 - beq rs, rt, inmed si ($rs = rt$) entonces ($PC \leftarrow PC + 4 + 4 \cdot \text{SignExp}(\text{inmed})$)
en otro caso $PC \leftarrow PC + 4$

Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño de la ruta de datos monociclo

```
lw r1, 0(r0)
lw r2, 1(r0)
add r3, r1, r2
beq r3, r5, 1
sub r3, r3, r5
sw r3, 2(r0)
```


Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño de la ruta de datos monociclo

- Para implementar el subconjunto del repertorio del MIPS en una implementación monociclo se requieren (el tamaño de palabra es de 32 bits):
 - Memoria de instrucciones**
 - Memoria de datos**
 - 32 registros de datos:** visibles por el programador.
 - Contador de programa**
 - 2 Sumadores:** para sumar 4 al PC, y para sumar al PC el valor inmediato de salto.
 - ALU:** capaz de realizar suma, resta, and, or, comparación de mayoría e indicación de que el resultado es cero (para realizar la comparación de igualdad mediante resta)
 - Extensor de signo:** para adaptar el operando inmediato de 16 bits al tamaño de palabra.
 - Desplazador a la izquierda:** para implementar la multiplicación por 4 (necesaria en el salto).

Marcos Sánchez-Élez Martín


Diseño de la ruta de datos monociclo

 

Marcos Sánchez-Élez Martín


Diseño de la ruta de datos monociclo

- Los 32 registros se almacenan en un **banco de registros**. Dado que en las instrucciones de tipo R, se requiere un acceso simultáneo a 3 registros:
 - 2 salidas de datos de 32 bits
 - 1 entradas de datos de 32 bits
 - 3 entradas de 5 bits para la identificación de los registros
 - 1 entrada de control para habilitar la escritura sobre uno de los registros
 - 1 puerto de reloj (sólo determinante durante las operaciones de escritura, las de lectura son combinacionales)

 

Marcos Sánchez-Élez Martín


Diseño de la ruta de datos monociclo

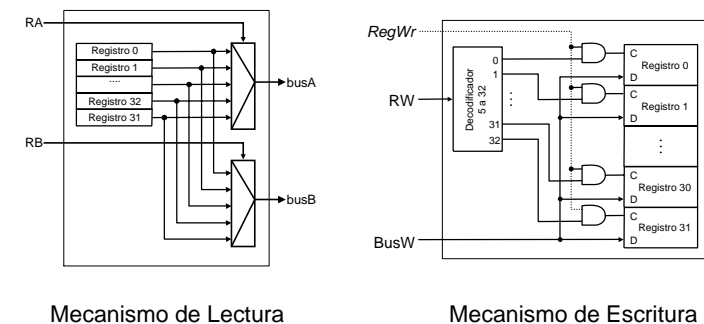

Marcos Sánchez-Élez Martín


Diseño de la ruta de datos monociclo

- La memoria tendrá un comportamiento idealizado.
 - "Integrada" dentro de la CPU.
 - Direccionable por bytes, pero capaz de aceptar/ofrecer 4 bytes por acceso
 - 1 entrada de dirección
 - 1 salida de datos de 32 bits
 - 1 entrada de datos de 32 bits (sólo en la de datos)
 - 1 entrada de control para seleccionar el tipo de operación (lectura/escritura), sólo en la de datos
 - Se supondrá que se comporta temporalmente como el banco de registros (síncronamente) y que tienen un tiempo de acceso menor que el tiempo de ciclo
 - Se supondrá dividida en dos para poder hacer dos accesos a memoria en el mismo ciclo.

 


Diseño de la ruta de datos monociclo

- La **búsqueda de instrucciones** implica:
 - Leer la instrucción ubicada en la dirección de la **memoria de instrucciones** indicada por el **contador de programa**:
- La **ejecución secuencial** de programas implica:
 - Actualizar el **contador de programa** para que apunte a la siguiente instrucción (sumando 4 por ser una memoria direccionable por bytes y una arquitectura con tamaño de palabra de 32 bits)

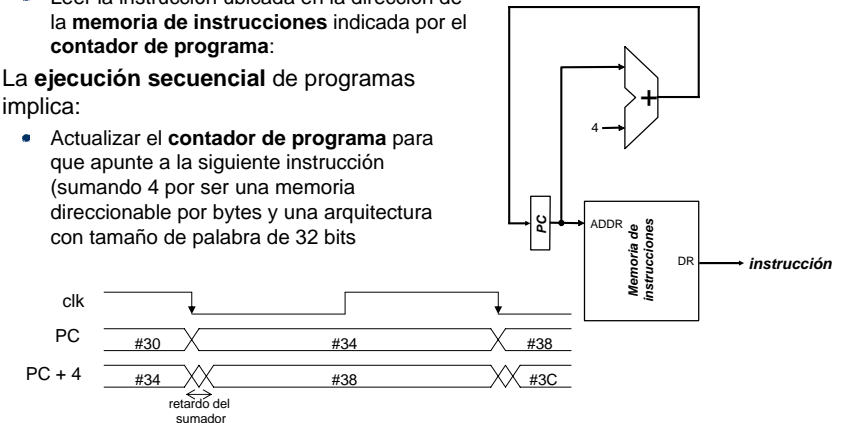


Diseño de la ruta de datos monociclo

- Las instrucciones **aritmético lógicas** (tipo-R) implican:
 - BR(rd) ← BR(rs) funct BR(rt)**
 - Leer dos registros cuyos identificadores se ubican en los campos **rs** y **rt** de la instrucción:
 - Operar sobre ellos según el contenido del campo de código de operación aritmética (**funct**) de la instrucción
 - Almacenar el resultado en otro registro cuyo identificador se localiza en el campo **rd** de la instrucción

 


Diseño de la ruta de datos monociclo

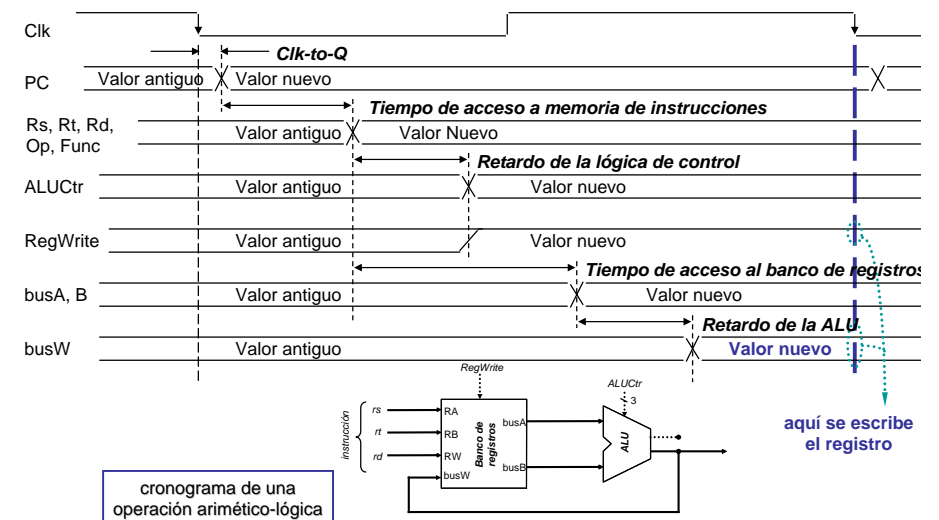

Diseño de la ruta de datos monociclo


- La **instrucción de carga (lw)** implica:
 - BR(rt) ← Memoria(BR(rs) + SignExt(inmed))**
 - Calcular la dirección efectiva de memoria:
 - Leyendo el **registro base** cuyo identificador se ubica en el campo **rs** de la instrucción
 - Obteniendo un **desplazamiento** de 32 bits a partir de la **extensión** del campo de operando inmediato (**inmed**) de la instrucción
 - Sumando** base y desplazamiento.
 - Leer dato ubicado en la **memoria de datos** cuya dirección es la anteriormente calculada
 - Almacenar el dato leído de memoria en el registro cuyo identificador se especifica en el campo **rt** de la instrucción

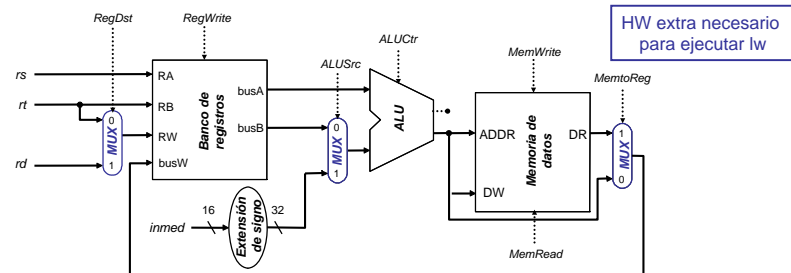

Marcos Sánchez-Élez Martín


Diseño de la ruta de datos monociclo

- La **instrucción de carga (lw)** implica:
 - BR(rt) ← Memoria(BR(rs) + SignExt(inmed))**
 - Calcular la dirección efectiva de memoria:
 - leyendo el **registro base** cuyo identificador se ubica en el campo **rs** de la instrucción
 - Obteniendo un **desplazamiento** de 32 bits a partir de la **extensión** del campo de operando inmediato (**inmed**) de la instrucción
 - Sumando** base y desplazamiento.
 - Leer dato ubicado en la **memoria de datos** cuya dirección es la anteriormente calculada
 - Almacenar el dato leído de memoria en el registro cuyo identificador se especifica en el campo **rt** de la instrucción

  Marcos Sánchez-Élez Martín


Diseño de la ruta de datos monociclo

- La **instrucción de carga (lw)** implica:
 - BR(rt) ← Memoria(BR(rs) + SignExt(inmed))**
 - Calcular la dirección efectiva de memoria:
 - Leyendo el **registro base** cuyo identificador se ubica en el campo **rs** de la instrucción
 - Obteniendo un **desplazamiento** de 32 bits a partir de la **extensión** del campo de operando inmediato (**inmed**) de la instrucción
 - Sumando** base y desplazamiento.
 - Leer dato ubicado en la **memoria de datos** cuya dirección es la anteriormente calculada
 - Almacenar el dato leído de memoria en el registro cuyo identificador se especifica en el campo **rt** de la instrucción

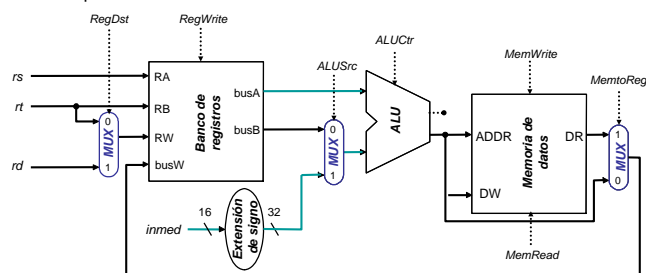 Marcos Sánchez-Élez Martín


Diseño de la ruta de datos monociclo

- La **instrucción de carga (/w)** implica:
 - BR(rt) ← Memoria(BR(rs) + SignExt(inmed))**
 - Calcular la dirección efectiva de memoria:
 - Leyendo el **registro base** cuyo identificador se ubica en el campo **rs** de la instrucción
 - Obteniendo un **desplazamiento** de 32 bits a partir de la **extensión** del campo de operando inmediato (**inmed**) de la instrucción
 - Sumando** base y desplazamiento.
 - Leer dato ubicado en la **memoria de datos** cuya dirección es la anteriormente calculada
 - Almacenar el dato leído de memoria en el registro cuyo identificador se especifica en el campo **rt** de la instrucción

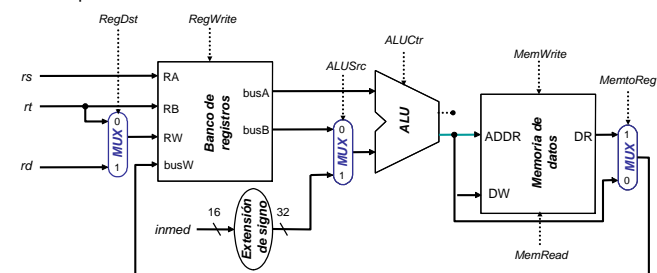 Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño de la ruta de datos monociclo

- La **instrucción de carga (lw)** implica:
 - $BR(rt) \leftarrow Memoria(BR(rs) + SignExt(inmed))$
 - Calcular la dirección efectiva de memoria:
 - Leyendo el **registro base** cuyo identificador se ubica en el campo **rs** de la instrucción
 - Obteniendo un **desplazamiento** de 32 bits a partir de la **extensión** del campo de operando inmediato (**inmed**) de la instrucción
 - Sumando** base y desplazamiento.
 - Leer dato ubicado en la **memoria de datos** cuya dirección es la anteriormente calculada
 - Almacenar el dato leído de memoria en el registro cuyo identificador se especifica en el campo **rt** de la instrucción

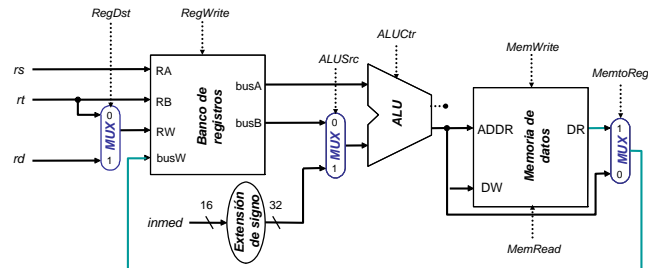


Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño de la ruta de datos monociclo

- La **instrucción de almacenaje (sw)** implica:
 - $Memoria(BR(rs) + SignExt(inmed)) \leftarrow BR(rt)$
 - Leer el dato almacenado en el registro cuyo identificador se especifica en el campo **rt** de la instrucción
 - Calcular la dirección efectiva de memoria:
 - Leyendo el **registro base** cuyo identificador se ubica en el campo **rs** de la instrucción
 - Obteniendo un **desplazamiento** de 32 bits a partir de la **extensión** del campo de operando inmediato (**inmed**) de la instrucción
 - Sumando** base y desplazamiento.
 - Almacenar el dato leído en la **memoria de datos** en la dirección anteriormente calculada


Interconexión necesaria para ejecutar sw

 

Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño de la ruta de datos monociclo


- La **instrucción de almacenaje (sw)** implica:
 - $Memoria(BR(rs) + SignExt(inmed)) \leftarrow BR(rt)$
 - Leer el dato almacenado en el registro cuyo identificador se especifica en el campo **rt** de la instrucción
 - Calcular la dirección efectiva de memoria:
 - Leyendo el **registro base** cuyo identificador se ubica en el campo **rs** de la instrucción
 - Obteniendo un **desplazamiento** de 32 bits a partir de la **extensión** del campo de operando inmediato (**inmed**) de la instrucción
 - Sumando** base y desplazamiento.
 - Almacenar el dato leído en la **memoria de datos** en la dirección anteriormente calculada

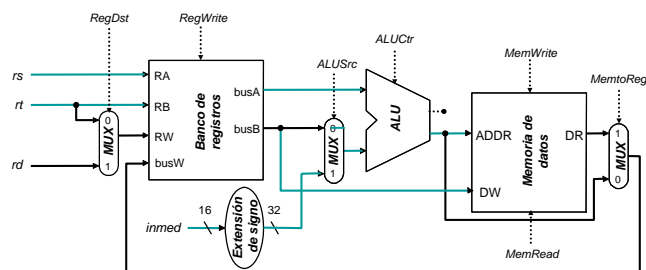

Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño de la ruta de datos monociclo

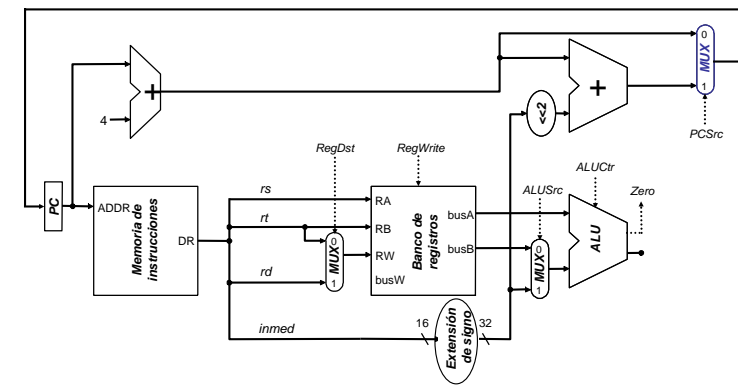
- La **instrucción de salto condicional (beq)** implica
 - si $(BR(rs) = BR(rt))$ entonces $(PC \leftarrow PC + 4 \cdot SignExp(inmed))$



Marcos Sánchez-Élez Martín


Diseño de la ruta de datos monociclo

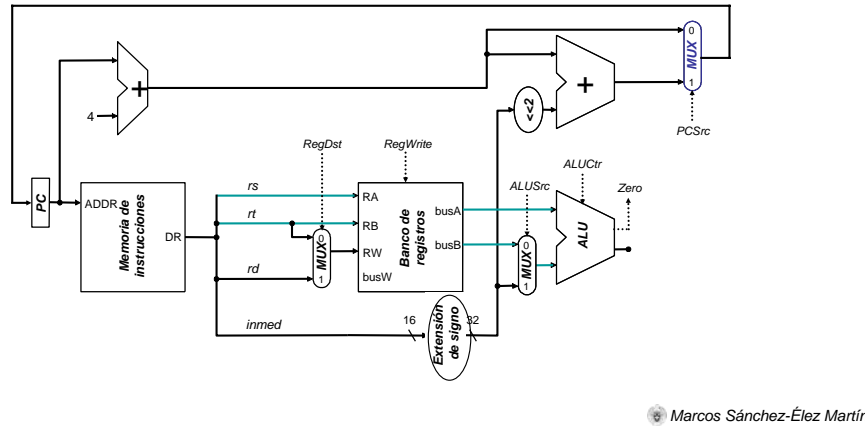- La **instrucción de salto condicional** (beq) implica:
 - Leer dos registros cuyos identificadores se ubican en los campos **rs** y **rt** de la instrucción:




Diseño de la ruta de datos monociclo

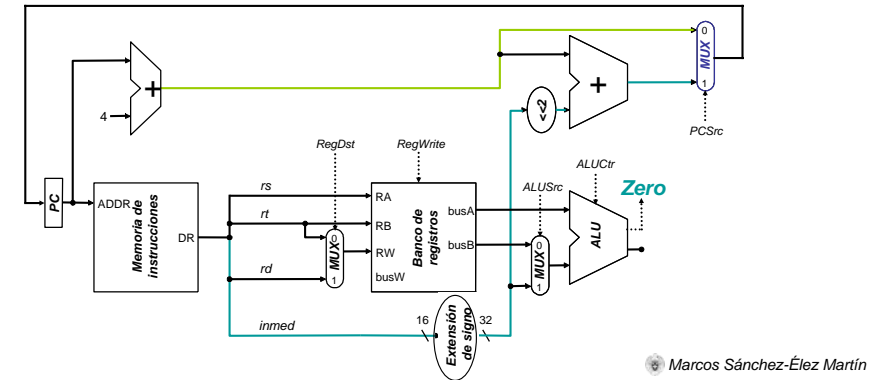- La **instrucción de salto condicional** (beq) implica
 - Comparar la igualdad de sus contenidos y en función del resultado:
 - No hacer nada** o
 - Sumar** al contador del programa un *desplazamiento* de 32 bits obtenido a partir de la **extensión** del campo de operando inmediato (**inmed**) de la instrucción



Diseño de la ruta de datos monociclo

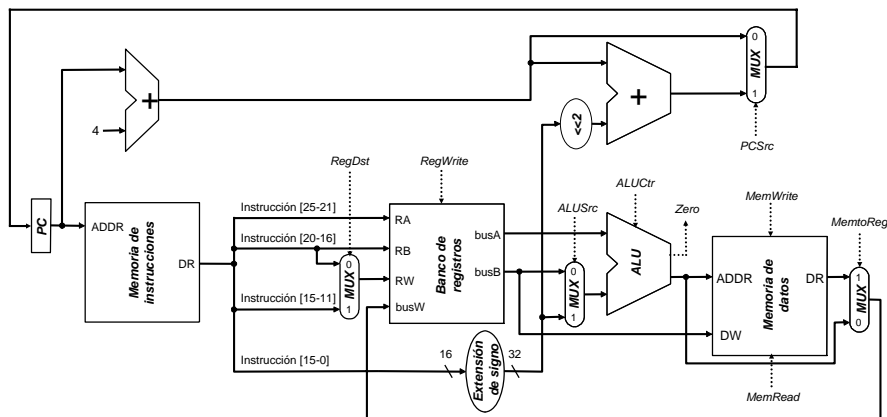

Diseño del controlador monociclo

- Para poder realizar la máquina de control es importante saber los valores de codificación de *op* y *funct*

Diseño del controlador monociclo

La tarea del **controlador** es:


- Los valores de las señales de control dependen de la instrucción que se está ejecutando
- Seleccionar las operaciones a realizar por los módulos multifunción (ALU, read/write, ...)
- Controlar el flujo de datos, controlando la entrada de selección de los multiplexores y la señal de carga de los registros

Diseño del controlador monociclo

Instrucción de carga (lw)

$$rt \leftarrow \text{Memoria}(rs + \text{SignExt}(\text{inmed})), PC \leftarrow PC + 4$$

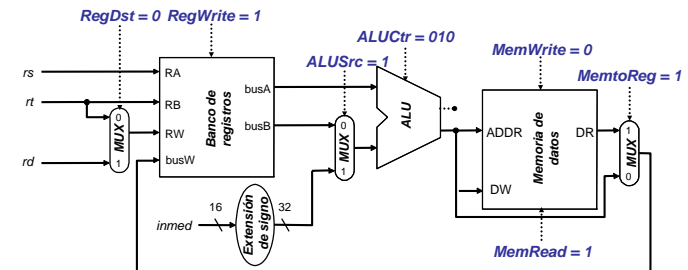RegDest $\leftarrow 0$, RegWrite $\leftarrow 1$, ALUSrc $\leftarrow 1$, ALUctr $\leftarrow 010$, MemWrite $\leftarrow 0$, MemRead $\leftarrow 1$,
MementoReg $\leftarrow 1$, PCSrc $\leftarrow 0$




Diseño del controlador monociclo

Instrucción de almacenaje (sw)

$$\text{Memoria}(rs + \text{SignExt}(\text{inmed})) \leftarrow rt, PC \leftarrow PC + 4$$

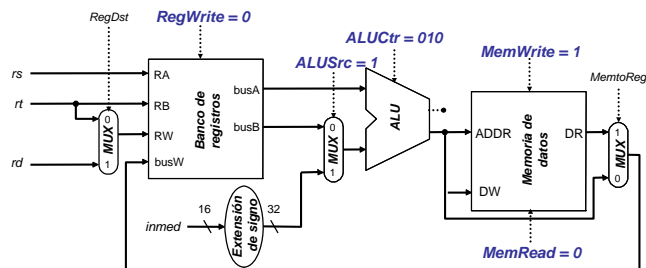RegDest $\leftarrow X$, RegWrite $\leftarrow 0$, ALUSrc $\leftarrow 1$, ALUctr $\leftarrow 010$, MemWrite $\leftarrow 1$, MemRead $\leftarrow 0$,
MementoReg $\leftarrow X$, PCSrc $\leftarrow 0$




Diseño del controlador monociclo

Instrucción aritmético-lógicas

$$rd \leftarrow rs \text{ and } rt, PC \leftarrow PC + 4$$

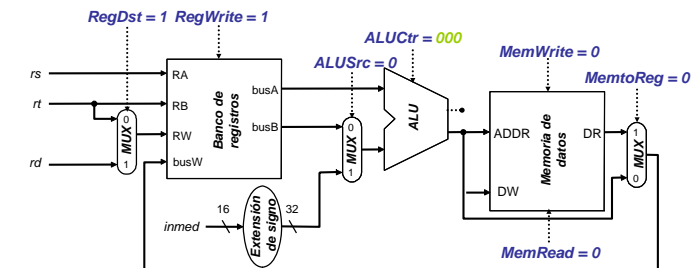RegDest $\leftarrow 1$, RegWrite $\leftarrow 1$, ALUSrc $\leftarrow 0$, ALUctr $\leftarrow 000$, MemWrite $\leftarrow 0$, MemRead $\leftarrow 0$,
MementoReg $\leftarrow 0$, PCSrc $\leftarrow 0$



Diseño del controlador monociclo


Instrucción de salto condicional (beq)

si ($rs = rt$) entonces ($PC \leftarrow PC + 4 + 4 \cdot \text{SignExp}(\text{inmed})$)

en otro caso $PC \leftarrow PC + 4$


$\text{RegDst} \leftarrow X$, $\text{RegWrite} \leftarrow 0$, $\text{ALUSrc} \leftarrow 0$, $\text{ALUctr} \leftarrow 110$, $\text{PCSrc} \leftarrow \text{Zero}$,

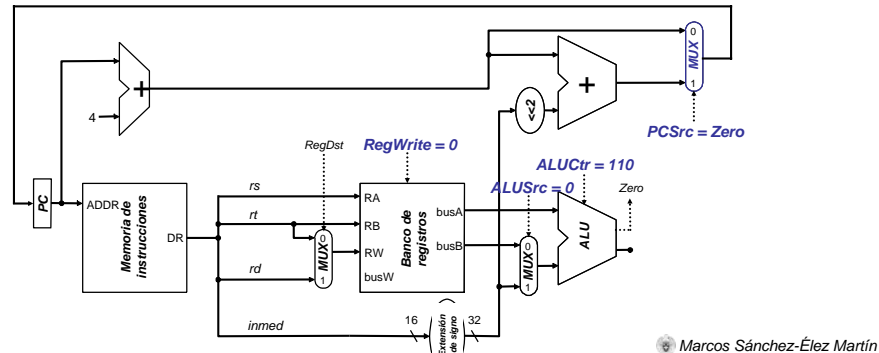$\text{MemWrite} \leftarrow 0$, $\text{MemRead} \leftarrow 0$, $\text{MemtoReg} \leftarrow X$



Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño del controlador monociclo

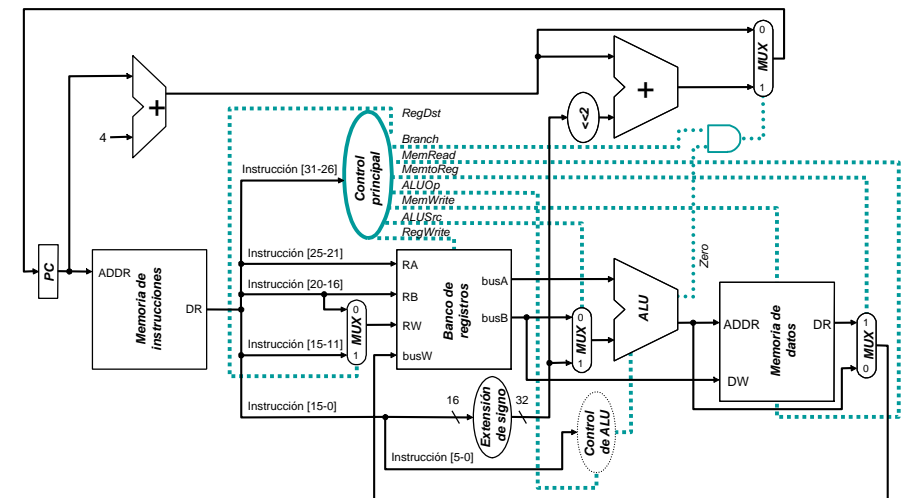


Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño del controlador monociclo

Control de la ALU

op	funct	ALUop	ALUctr
100011 (lw)		00	010
101011 (sw)	XXXXXX	00	010
000100 (beq)		01	110
000000 (tipo-R)	100000 (add)	11	010
	100010 (sub)	11	110
	100100 (and)	11	000
	100101 (or)	11	001
	101010 (slt)	11	111

 


Marcos Sánchez-Élez Martín

Diseño del controlador monociclo


Control principal

op	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUop
100011 (lw)	0	1	1	1	0	0	0	00
101011 (sw)	X	1	X	0	0	1	0	00
000100 (beq)	X	0	X	0	0	0	1	01
000000 (tipo-R)	1	0	0	1	0	0	0	10

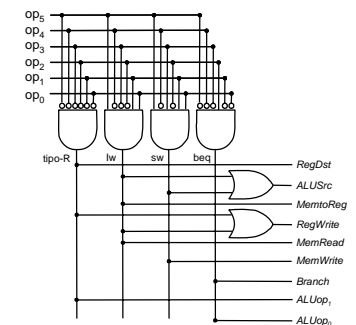

Marcos Sánchez-Élez Martín

Procesador monociclo

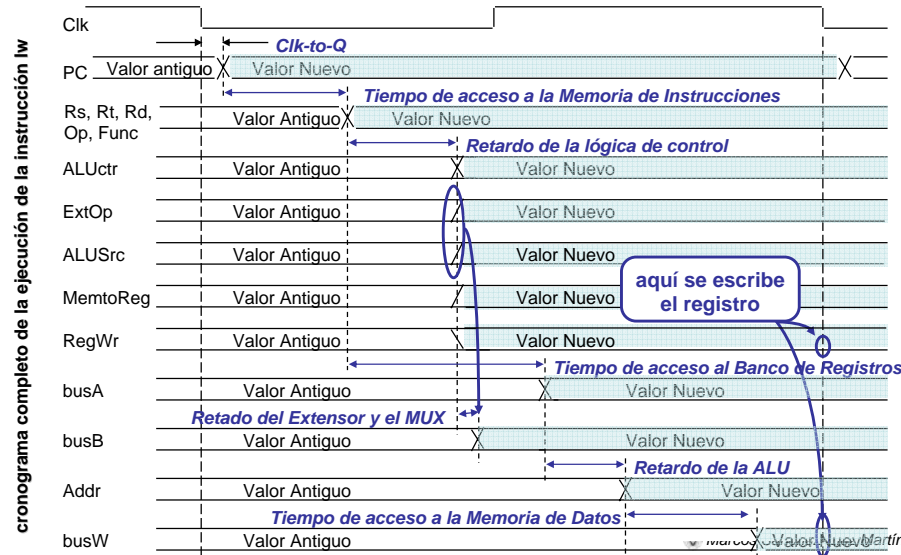

Procesador monociclo




- **Problema:** en un controlador monociclo:
 - El reloj debe tener igual periodo que la instrucción más lenta
 - No se puede reusar hardware
- **Solución:** dividir la ejecución de la instrucción en varios ciclos más pequeños:
 - Cada instrucción usará el número de ciclos que necesite
 - Un mismo elemento hardware se puede ser utilizado varias veces en la ejecución de una instrucción si se hace en ciclos diferentes
 - Se requieren elementos adicionales para almacenar valores desde el ciclo en que se calculan hasta el ciclo en que se usan.

Procesador monociclo


- Ejemplo:
 - Multiplexores: 0,5 ns
 - Memorias (lectura): 2 ns
 - Banco de Registros (lectura): 1,5 ns
 - ALU: 1 ns
 - Cables, extensor de signo ... : 0ns
 - La señal debe permanecer estable durante 1 ns antes de la escritura

Procesador monociclo

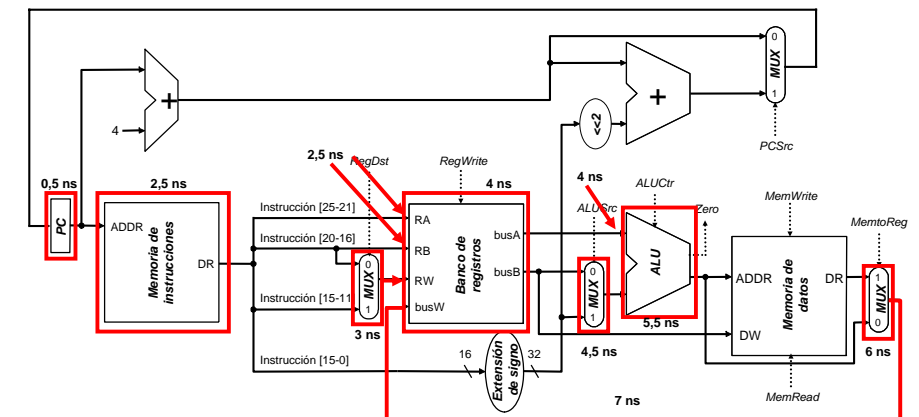

ARITMETICOLÓGICA


Procesador monociclo

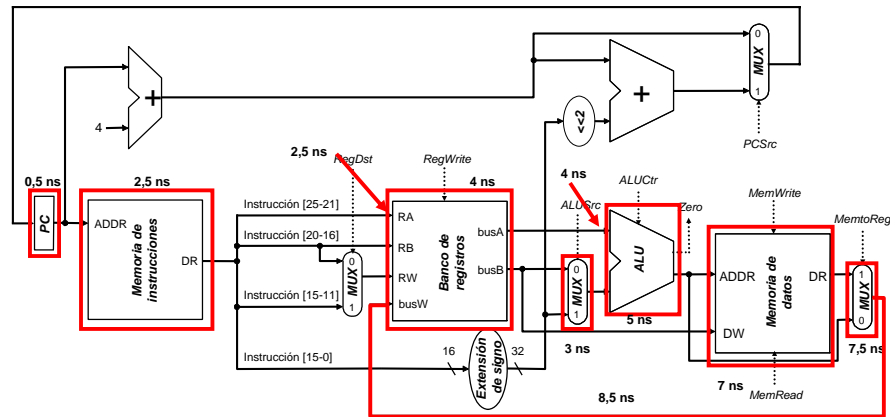

LOAD

 Marcos Sánchez-Élez Martín

Solución: Procesador multiciclo

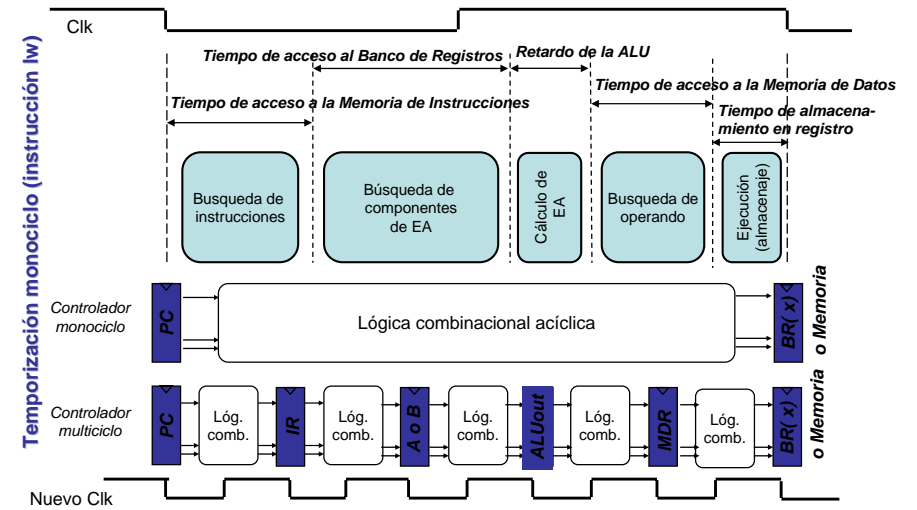 Marcos Sánchez-Élez Martín