

FUNDAMENTOS DE MICROPROCESADORES
PROBLEMAS DE LA UNIDAD 4.- EL PROCESADOR II: LA RUTA DE DATOS y SU CONTROL

4.1. En la arquitectura de MIPS de ciclo único estudiada en clase, hay identificados varios elementos de hardware. Dadas las instrucciones:

1. `add $s1, $s2, $s2` y 2. `lw $t1, Offset($t2)`

Se quiere saber para cada una:

- a. ¿Cuáles son los valores de las señales de control generadas?
- b. ¿Qué recursos o elementos hardware (excluyendo los multiplexores y el registro PC) hacen algo útil para esta instrucción?

4.2. Las distintas entidades digitales tienen latencias distintas (latencia: tiempo necesario para hacer su trabajo). La latencia mínima de una instrucción está determinada por la latencia de los bloques a lo largo de su camino crítico (el de mayor latencia). En la arquitectura de MIPS de ciclo único estudiada en clase, suponer las siguientes latencias:

I-MEM	Add	Mux	ALU	BancoReg	D-MEM	Control	Ext_signo	Despl_iz-2	And
500 ps	150 ps	30 ps	180 ps	220 ps	1000 ps	65 ps	90 ps	20 ps	20 ps

- a. ¿Cuál es el camino crítico para una instrucción `and`? ¿Cuál es la duración del ciclo de reloj si el único tipo de instrucción admitida son las instrucciones en la ALU (`add`, `and`, etc.)?
- b. ¿Cuál es el camino crítico para una instrucción de carga `lw`? ¿Cuál es la duración del ciclo de reloj si sólo se admiten instrucciones de carga (`lw`)?
- c. ¿Cuál es el camino crítico para una instrucción de salto condicional `beq`?
- d. ¿Cuál es la duración del ciclo de reloj si se admiten las instrucciones `add`, `beq`, `lw` y `sw`?

4.3. Si partimos como base de la arquitectura de MIPS de ciclo único estudiada en clase, se pide incluir de forma independiente en la ruta de datos tres nuevas instrucciones no implementadas:

1. `sll $rd, $rt, despl` # `rd <= rt << despl`
 2. `jal address` # `PC <= (PC+4)[31:28] & address & "00"`
 3. `add3 $rd, $rs, $rt, $rx` # `rd <= rt + rs + rx`

- a. En el caso de que los haya, ¿cuáles de los bloques ya existentes pueden utilizarse para la nueva instrucción?
- b. En el caso de que se pudiera, ¿qué bloques funcionales nuevos se necesitarían para la nueva instrucción?
- c. En el caso de que las haya, ¿qué nuevas señales de control es necesario añadir a la unidad de control para poder ejecutar la nueva instrucción?

4.4. Dada la arquitectura unicyclo para MIPS estudiada en clase, suponer que una de las siguientes señales de control funciona mal: i) *RegWrite*, y ii) *MemWrite*

- a) Suponer que siempre vale '0' con independencia del valor que se quiera aplicar
- b) Suponer que siempre vale '1' con independencia del valor que se quiera aplicar

Explicando en cada caso y para señal el motivo, ¿qué instrucciones del set estudiado funcionarán mal?

4.5. Dada la arquitectura de ciclo único de MIPS, se señalan dos instrucciones en lenguaje máquina `0x8C430010` y `0x1023000C`. Se conoce que todos los datos en memoria valen `0xFF` y que el contenido de los registros señalados en la tabla adjunta es:

\$0	\$at	\$v0	\$v1	\$a0	\$a1	\$a2	\$t0	\$t4	\$ra
0	-16	-2	-3	4	-10	-6	-1	8	-4

Para cada una de las instrucciones anteriores, se pide:

- a. ¿Cuál es la salida de la extensión de signo y la salida de la unidad "Despl.izq.2" ubicado en la ruta de datos del salto incondicional?
- b. ¿Cuáles son los valores en binario de las entradas de la unidad de control de la ALUControl[2:0]?

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70




FUNDAMENTOS DE MICROPROCESADORES PROBLEMAS DE LA UNIDAD 4.- EL PROCESADOR II: LA RUTA DE DATOS y SU CONTROL

4.6. En la figura adjunta se muestra una arquitectura particular. La ruta de datos tiene cuatro registros y una ALU. El control de la ruta de datos es de ciclo único y se realiza por medio de una memoria y de un registro que almacena la palabra de control (microinstrucción) en cada caso leída. Se pide:

- a) Escribir en las 4 primeras posiciones de la memoria de control, la palabra necesaria para ejecutar las siguientes sentencias
- M0: $R1 \leftarrow \text{ADD}(R2, R3)$
M1: Saltar SI NEGATIVO ($N=1$) a 15_{10} ; ($\text{bneg } 15$)
M2: $R3 \leftarrow \text{AND}(R1, R2)$
M3: Saltar siempre a 20_{10} ; ($\text{jump } 20$)

 - b) Escribir un pseudo-código ensamblador y las palabras de control equivalentes que implementen la operación de multiplicar $R2 \leftarrow R0 \times R1$. Considerar que inicialmente $R2 = 0$ y $R3 = 1$. El programa debe terminar en un bucle infinito y el microcódigo debe estar almacenado a partir de la posición 0 de la memoria.



Nota: Si bien no hay líneas que así lo indiquen, debe interpretarse que los bits N y Z son ambos '0' cuando C_1C_0 son '00'. Esto significa que si no hay posibilidad de salto, las líneas A_{22} y A_{23} son ambas '0'.

Nota: Cada bit de los campos A, B y C corresponde directamente a un registro. Así, la palabra 1000 selecciona el registro R3, no el registro R8, inexistente

4.7. En la primera columna de la tabla adjunta se muestra un programa escrito para MIPS que se ejecuta en la arquitectura uniciclo estudiada. Se pide indicar en una tabla el de las señales de control indicadas, al ejecutar el código dado, así como el valor final de los registros indicados.

Registros:					
\$pc	\$s1	\$s2	\$s3	\$s4	\$s5

Datos iniciales: $\$pc = 0x0800$, $\$s1 = \$s2 = \$s3 = \$s4 = \$s5 = 0x00$

Señales de Control						
Jump	MentoReg	MemWrite	Branch	RegDst	RegWrite	ALUScr

```

Código
.text 0x0800
lw $s1, B($0)
lw $s2, C($0)
and $s3, $s1, $s2
sw $s3, D($0)
add $s4, $s1, $s2
lw $s5, D($0)
fin: j fin
.data 0x2000
A: 0x00000005
B: 0x0000000C
C: 0x00000007
D: 0x0000002F
    
```

4.8. En la arquitectura uniciclo del procesador MIPS, se ejecuta el código adjunto. Se pide definir en una tabla el valor de las señales de control indicadas, necesarias para ejecutar el código dado, así como el valor final de los registros señalados, sabiendo que en el ciclo 1 de reloj se está ejecutando la primera instrucción.

Registros:				
\$pc	\$s1	\$s2	\$s3	\$ra

Datos iniciales: $\$pc = 0x00$, $\$s1 = 0x208C$; $\$s2 = 0x2140$; $\$s3 = 0x2000$; $\$ra = 0x00$

Señales de Control				
--------------------	--	--	--	--

```

Código
.text 0x0000
add $s3, $s1, $s2
beq $s1, $s2, eti
jal eti
lui $s1, 0x1000
.text 0x0100
eti: sw $s3, 4($s1)
lw $s2, 4($s1)
    
```


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



FUNDAMENTOS DE MICROPROCESADORES
PROBLEMAS DE LA UNIDAD 4.- EL PROCESADOR II: LA RUTA DE DATOS y SU CONTROL

 4.9. En la figura adjunta se muestra un sistema con dos ALUs independientes, cuyos operandos se leen/escriben de/en un banco de 4 registros. Se adjunta una tabla para el control del sistema en donde se señalan las 4 operaciones que cada ALU puede ejecutar.



- a) Escribir el pseudocódigo para ejecutar una secuencia de control que calcule:
- a.1. La función XOR de los contenidos de los registros R₀ y R₁ y deje el resultado en el registro R₀.
(R₀ ← R₀ ⊕ R₁)
 - a.2. La diferencia entre los contenidos de los registros R₁ y R₂ y deje el resultado en el registro R₃.
(R₃ ← R₁ - R₂)
 - a.3. El producto de los contenidos de los registros R₀ y R₁ y deje el resultado en el registro R₂. Suponer inicialmente que R₂ = 0 y R₃ = 1. Suponer que existen las mismas instrucciones de salto (branch y jump) vistas en MIPS. (R₂ ← R₀ x R₁)
- b) Identificar las señales de control para realizar las instrucciones pertinentes en cada uno de los programas anteriores. En el caso 3, no indicar el control para las señales de salto utilizadas.

Nota: Para leer/escribir de/en uno de los 4 registros, se debe aplicar una palabra de control en el bus que corresponda (para R₀ será "0001" y para R₃ será "1000"). Para activar la salida de una de las dos ALUs, se debe activar '1' la señal de habilitación correspondiente F_{en} o G_{en}.

4.10. Se ejecuta el código adjunto escrito para MIPS con arquitectura uniciclo. En el código dado, también figura parte del contenido de memoria. Se pide definir en una tabla el valor de las señales de control indicadas, necesarias para ejecutar el código dado, así como el valor final de los registros señalados, sabiendo que en el ciclo 1 de reloj se está ejecutando la primera instrucción. Señale también el contenido final de las posiciones de memoria indicadas (A, B, C y D).

Registros:				
\$pc	\$s1	\$s2	\$s3	\$ra

Datos iniciales: \$pc = 0x0000, \$s1 = 0x2000; \$s2 = 0x2004; \$s3 = \$ra = 0x0000

Señales de Control						
Jump	MentoReg	MemWrite	Branch	RegDst	RegWrite	ALUScr

```

Código
.text 0x0000
lw $s1,4($s2)
or $s3,$s1,$s2
jal etiq
add $s1,$s1,$s2
etiq: sw $s3,D($0)
addi $s3,$s2,4
sw $s1,-4($s3)
.data 0x2000
A: 0x00000001
B: 0x00000010
C: 0x00000100
D: 0x00001000
    
```

4.11. En la tabla adjunta se muestran los bits de control de la ALU que figura en la ruta de datos de un cierto sistema digital. Los demás controles deben ser identificados por el estudiante, puesto que controlan a tres multiplexores y la línea W se utiliza para permitir la escritura en el banco de registros.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

FUNDAMENTOS DE MICROPROCESADORES
PROBLEMAS DE LA UNIDAD 4.- EL PROCESADOR II: LA RUTA DE DATOS y SU CONTROL

4.12. Sea un sistema procesador basado en MIPS con arquitectura unicyclo igual que el estudiado en clase. Se quiere ejecutar el código que se adjunta. Se pide definir en una tabla el valor de las señales de control indicadas, necesarias para ejecutar el código dado, así como el valor final de los registros señalados, sabiendo que en el ciclo T de reloj se está ejecutando la primera instrucción. Señalar el contenido final de las posiciones de memoria indicadas (A, B y C).

Registros:				
\$pc	\$s1	\$s2	\$s3	\$ra

Datos iniciales: \$pc = \$ra = 0x0000, \$s1 = 0x3F41; \$s2 = 0x2004; \$s3 = 0x003F

Señales de Control						
Jump	MentoReg	MemWrite	Branch	RegDst	RegWrite	ALUScr

Código
<pre> .text 0x0000 lw \$s1, 4(\$s2) and \$s2, \$s1, \$s3 beq \$s1,\$s2,eti1 sw \$s2, -4(\$s3) j fin .text 0x001C eti1: jal fin or \$s3,\$s1,\$s2 fin: addi \$s3,\$s1,5 sw \$s3,C(\$0) .data 0x2000 A: 0x00000002 B: 0x00000007 C: 0x00000013 </pre>

4.13. Sea un sistema procesador basado en MIPS con arquitectura unicyclo igual que el estudiado en clase. Se quiere ejecutar el código que se adjunta:

Se pide definir en una tabla el valor de las señales de control indicadas, necesarias para ejecutar el código dado, así como el valor final de los registros señalados y el de las posiciones de memoria indicadas. Complete la tabla hasta el ciclo T+6, sabiendo que en el ciclo T de reloj se está ejecutando la primera instrucción. Complete toda la información de la tabla que se pueda, pero no añada más columnas aunque queden instrucciones sin ejecutar.

Registros:			
\$pc	\$s1	\$s2	\$s3

Datos iniciales: \$pc = 0x0000, \$s1 = 0xABCD; \$s2 = 0x1234; \$s3 = 0x0002

Señales de Control						
MemWrite	RegWrite	MentoReg	RegDst	ALUScr	Branch	Jump

Código
<pre> .text 0x0 addi \$s1, \$0, 4 lw \$s2, A(\$s1) j eti1 .text 0x100 addi \$s2, \$0, 4 eti1: beq \$s2, \$s3, eti2 addi \$s2, \$0, 8 eti2: sw \$s2, B(\$s1) sllv \$s1, \$s2, \$s3 </pre>
<pre> .data 0x2000 A: 0x00000001 B: 0x00000002 C: 0x00000003 </pre>




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

FUNDAMENTOS DE MICROPROCESADORES
PROBLEMAS DE LA UNIDAD 4.- EL PROCESADOR II: LA RUTA DE DATOS y SU CONTROL

 4.14. En la figura que se adjunta se puede observar el esquemático de un procesador no MIPS. Se conocen tres tipos de instrucciones en las que siempre hay un registro de destino (D), pero donde los operandos fuentes pueden ser: dos registros (F1, F2), dos datos inmediatos (Inm1, Inm2), o un registro (F1) y un dato inmediato (Inm2).



Sabiendo esa información conteste a las siguientes preguntas.

- ¿Qué formato tiene una instrucción con dos registros fuente como operandos fuente? Utilice los nombres del esquemático (D, F1...) e indique cuántos bits ocupa cada campo.
- ¿Qué formato tiene una instrucción con dos datos inmediatos como operandos fuente? Utilice los nombres del esquemático (D, F1...) e indique cuántos bits ocupa cada campo.
- ¿Qué formato tiene una instrucción con un registro y un dato inmediato como operandos fuente? Utilice los nombres del esquemático (D, F1...) e indique cuántos bits ocupa cada campo.
- ¿Qué tamaño de palabra tiene este procesador? Justifique brevemente la respuesta.
- ¿Cuántos bytes ocupa una instrucción? Justifique brevemente la respuesta.
- ¿Cuál es la máxima capacidad de la memoria de instrucciones, expresada en bytes? Justifique brevemente la respuesta.
- ¿Cuántos registros pueden ser direccionados con este procesador? Justifique brevemente la respuesta.
- ¿Cuántas operaciones diferentes como máximo puede realizar la ALU? Justifique brevemente la respuesta.

4.15. Durante la ejecución de un cierto código ensamblador para MIPS, en el ciclo de reloj de valor T, el valor de las señales de control, el de alguno de los registros y el de algunas posiciones de la memoria de datos, son los señalados en las tablas facilitadas. Se pide:

CONTROL ciclo actual T						
ALUSrc	Jump	MemtoReg	MemWrite	PCSrc	RegDst	RegWrite
1	0	X	1	0	X	0
REGISTROS ciclo actual T						
\$s1		\$s2		\$s3		\$s4
0x00FF		0x2000		0x200C		0x0000

- Analizando las señales de control para el ciclo de reloj actual de valor T, identificar la instrucción que se está ejecutando y completar el código

```

Código
.text 0x0000
    addi $s1, $0, 0x2000
    lw $s2, 8($s1)
    add $s1, $s2, $s3
.text 0x0020
    and $s2, $s1, $s3
    sw $s2, -4($s3)
    beq $s1, $s2, eti
    lw $s4, 4($s2)
    addi $s3, $s1, -1
    
```



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

FUNDAMENTOS DE MICROPROCESADORES
PROBLEMAS DE LA UNIDAD 4.- EL PROCESADOR II: LA RUTA DE DATOS y SU CONTROL

4.16. Se adjunta un código escrito para un sistema basado en MIPS, con arquitectura unicyclo igual que la estudiada en la asignatura. El programa comenzó su ejecución con el valor \$pc = 0x0000, y se sabe que en el ciclo actual T, \$pc = 0x00000104 y comienza la ejecución de una nueva instrucción.

```
.text 0x0000
    lw $s1, A($0)
    lw $s2, B($0)
    and $s3, $s1, $s2
    j eti_1
.text 0x100
    add $s3, $s1, $s2
eti_1: beq $s2, $s3, eti_2
    addi $s1, $s1, - 8
eti_2: sub $s2, $s2, $s3
    sw $s2, A($s1)
    xor $s2, $s1, $s1
```

Contenido actual (T) memoria datos	
.data 0x2000	
A:	0x00000010
B:	0x000000FF
C:	0x000000AA

a. Con la información facilitada, se pide completar en una tabla los valores de las señales de control indicadas desde la instrucción actual (ciclo "T") hasta completar 4 ciclos señalados (ciclo "T+3").


MemWrite	RegWrite	MemtoReg	RegDst	ALUSrc	Branch	Jump
----------	----------	----------	--------	--------	--------	------

b. Señalar el valor de los registros y de las posiciones de memoria indicados, antes de terminar el ciclo "T+4". Si se desconoce algún valor de los solicitados, escriba en la respuesta el valor 0xFFFF.

%pc	\$s1	\$s2	\$s3	%ra	A	B	C
-----	------	------	------	-----	---	---	---

 4.17. En la figura adjunta se muestra el esquema de un determinado procesador unicyclo. En la figura se distinguen cinco bloques fundamentales para el procesador, las dos unidades de memoria (MEMC, MEMD), el banco de registros (GPR), la unidad aritmético-lógica (ALU) y la unidad de control (UC). Asimismo el esquema presenta otros elementos digitales conocidos que junto a los bits de control, se emplean para configurar la ruta de datos de este sistema.

En base a la información facilitada en el esquema, justificando de forma breve cada respuesta, se pide:



a) Señale el tamaño de palabra en bits del procesador.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

