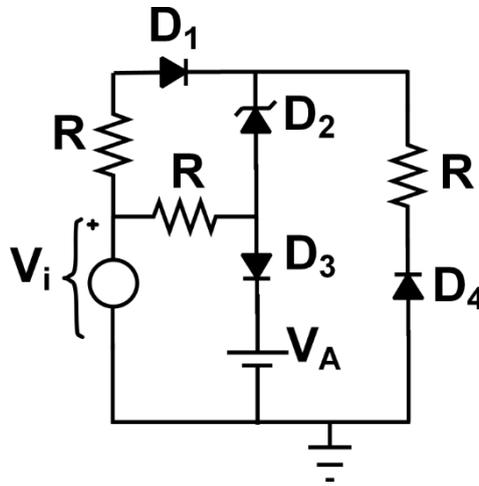


CIRCUITO CON DIODOS

Razone que secuencia de estados tendrán los diodos en función de V_i para el circuito de la figura.



Nota: La secuencia de estados no depende de los valores de la tensión umbral, tensión zener, tensión V_A (siendo este positivo) ni del valor de la resistencia, por lo que si se prefiere se puede solucionar para unos valores concretos. Por ejemplo: tensión umbral $V_y = 0.7$ V, tensión zener $|V_z| = 3.3$ V, $V_A = 6$ V y $R = 1$ k Ω .

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70