

Circuitos con MOS


Polarización

Para los siguientes problemas, tomar:

- Tensión umbral de los diodos y diodos zener 0,7 V
- Los parámetros tecnológicos del transistor MOS: $K = 20 \mu\text{A}/\text{V}^2$ y $V_T = 1\text{V}$

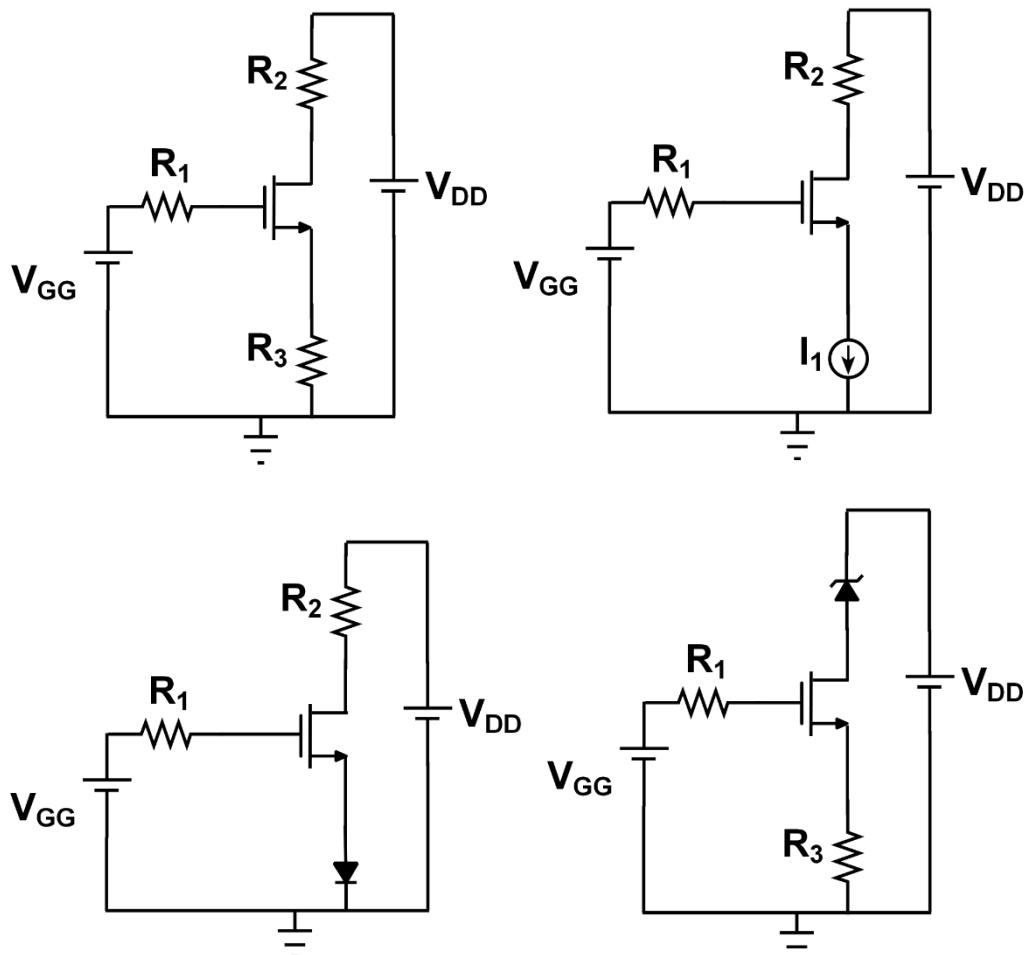1. Para los circuitos de la figura:


- Calcular el punto de polarización [$I_{DS} = 1.5 \text{ mA}, 2.5 \text{ mA}, 2.5 \text{ mA}, 4.04 \text{ mA}$]
- La tensión V_{GG} que lleva al transistor al límite entre saturación y triodo [$4.76 \text{ V}, 5.816\text{V}, 9.7\text{V}, 10.3\text{V}$]



Datos: $V_{DD} = 12 \text{ V}$, $V_{GG} = 5 \text{ V}$, $W/L = 40$, $R_1 = 280 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 600 \Omega$, $I_1 = 1.5 \text{ mA}$, $|V_z| = 2.7 \text{ V}$

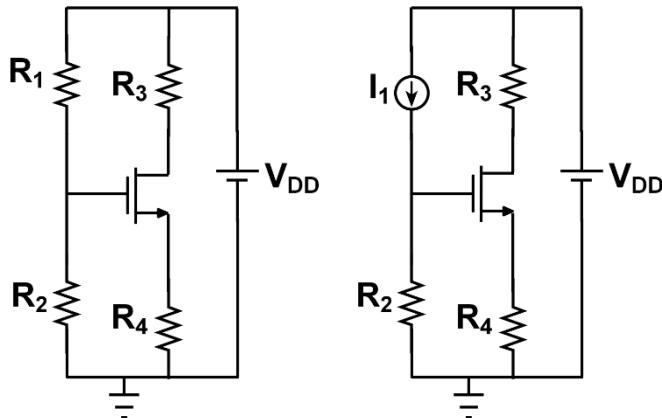2. Para los circuitos de la figura:


- Calcular el punto de polarización
- La resistencia R_2 que lleva al transistor al límite entre saturación y triodo [16.224 kΩ, 5.358 kΩ]



Datos: $V_{DD} = 12 \text{ V}$, $W/L = 60$, $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1,8 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1,6 \text{ k}\Omega$, $I_1 = 1,5 \text{ mA}$

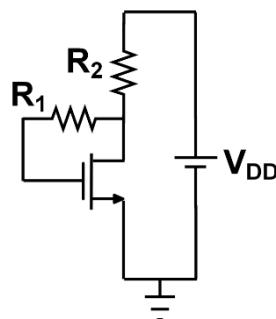3. Para el circuito de la figura:


- Calcular el punto de polarización
- Calcular R_2 para que la intensidad de drenador sea igual a 19.2 mA [833.3 Ω]



Datos: $V_{DD} = 25 \text{ V}$, $W/L = 30$, $R_1 = 750 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,6 \text{ k}\Omega$

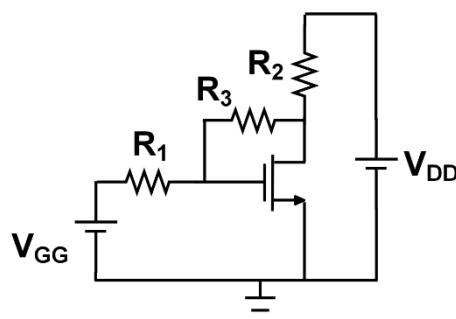4. Para el circuito de la figura:


- Calcular el punto de polarización
- Calcular el voltaje V_{GG} para que el transistor se encuentre entre el límite entre saturación y triodo [7.915 V]



Datos: $V_{DD} = 15 \text{ V}$, $V_{GG} = 5 \text{ V}$, $W/L = 10$, $R_1 = 300 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 750 \text{ k}\Omega$

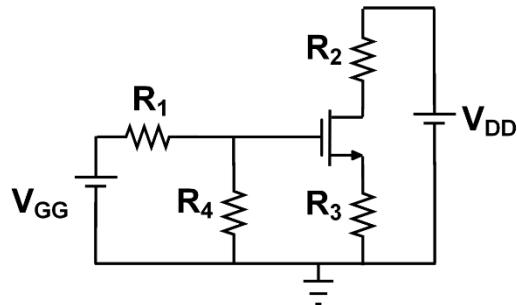5. Para el circuito de la figura:


- Calcular el punto de polarización para $V_{GG} = 1V, 8V$ y $15V$
- Calcular las tensiones V_{GG} que llevan al transistor al límite entre dos regiones



Datos: $V_{DD} = 15 V$, $W/L = 50$, $R_1 = 30 k\Omega$, $R_2 = 6 k\Omega$, $R_3 = 2 k\Omega$, $R_4 = 30 k\Omega$

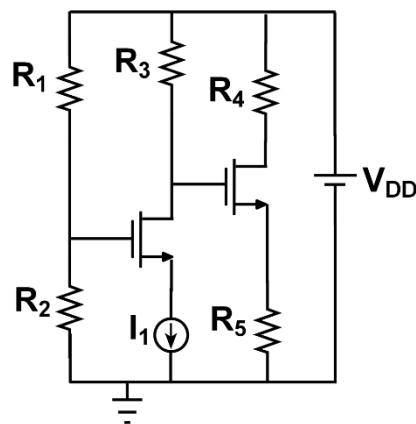6. Para el circuito de la figura:


- Calcular el punto de polarización
- Calcular las resistencias R_3 y R_4 máximas para que los transistores operen en región de saturación [2.58 kΩ, 3.37 kΩ]



Datos: $V_{DD} = 10 V$, $W/L = 30$, $R_1 = 12 k\Omega$, $R_2 = 10 k\Omega$, $R_3 = 2,2 k\Omega$, $R_4 = 1,8 k\Omega$, $R_5 = 500 \Omega$, $I_1 = 2,5 mA$

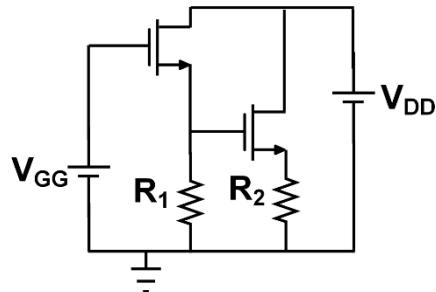7. Para el circuito de la figura:


- Calcular el punto de polarización
- Calcular las resistencias R_1 y R_2 para que las corrientes de drenador sean $I_{D1} = 2 mA$ e $I_{D2} = 3 mA$ [3.086 kΩ, 569.3 Ω]



Datos: $V_{DD} = 15 V$, $V_{GG} = 10 V$, $W/L = 25$, $R_1 = 25 k\Omega$, $R_2 = 600 \Omega$

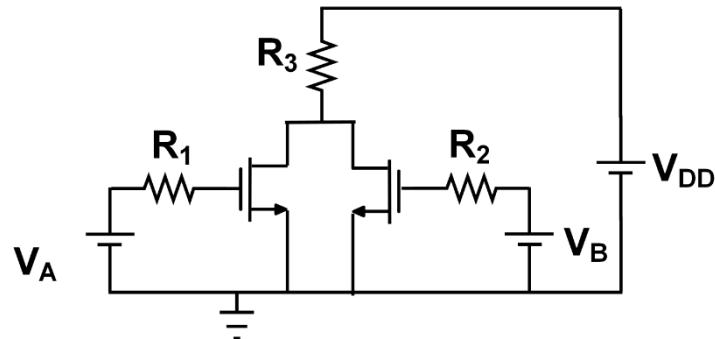8. Para el circuito de la figura:


- Calcular el punto de polarización
- Calcular la resistencia R_3 que lleva a uno de los transistores al límite entre saturación y triodo [1.2 kΩ]



Datos: $V_{DD} = 5 \text{ V}$, $V_A = 2 \text{ V}$, $V_B = 3 \text{ V}$, $W/L = 50$, $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$

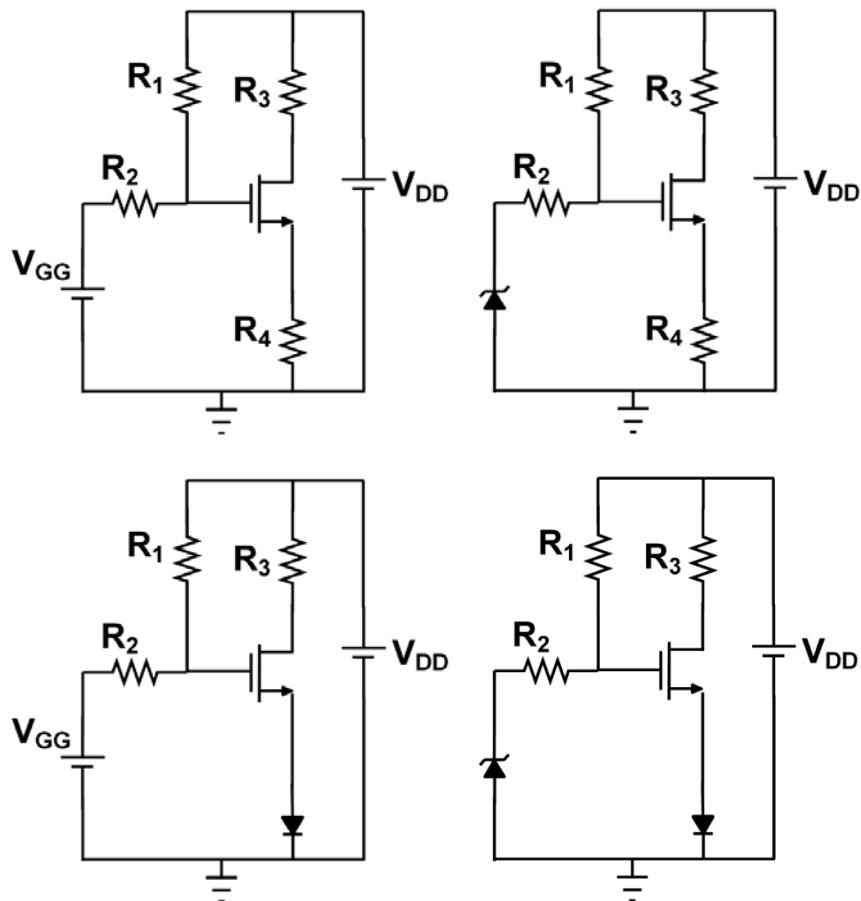9. Para los circuitos de la figura:


- Calcular el punto de polarización [$I_{DS} = 0.736 \text{ mA}, 0.957 \text{ mA}, 1.32 \text{ mA}, 2.025 \text{ mA}$]



Datos: $V_{DD} = 12 \text{ V}$, $V_{GG} = 2 \text{ V}$, $W/L = 10$, $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2.5 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $V_z = 3.3 \text{ V}$


Pequeña señal

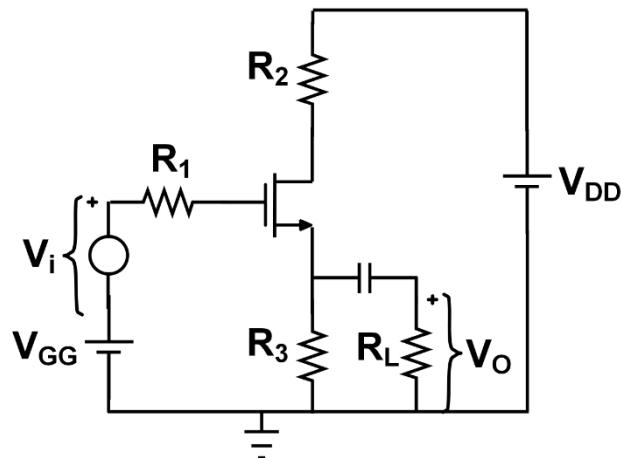1. Para el circuito de la figura:
 - a. Calcular la ganancia [0.529]
 - b. Calcular la impedancia de entrada [∞]
 - c. Calcular la impedancia de salida [272.7 Ω]



Datos: $V_{DD} = 12 \text{ V}$, $V_{GG} = 5 \text{ V}$, $W/L = 40$, $R_1 = 280 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 600 \Omega$, $R_L = 900 \Omega$

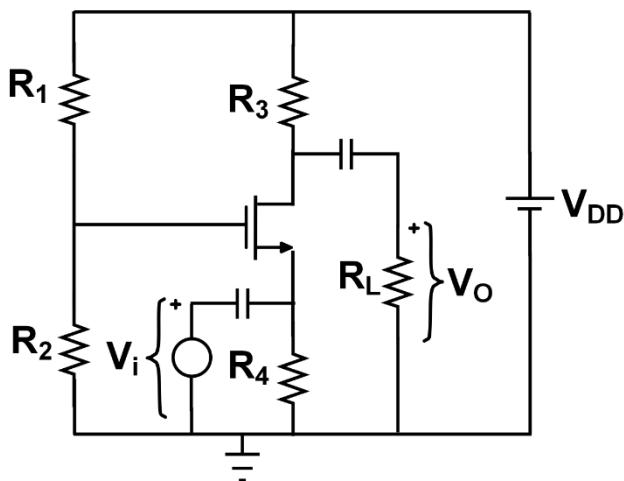
2. Para el circuito de la figura:
 - a. Calcular la ganancia
 - b. Calcular la impedancia de entrada
 - c. Calcular la impedancia de salida
 - d. La resistencia R_2 mínima y máxima para poder aplicar el modelo de pequeña señal



Datos: $V_{DD} = 12 \text{ V}$, $W/L = 60$, $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1,8 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1,6 \text{ k}\Omega$, $R_L = 1,2 \text{ k}\Omega$

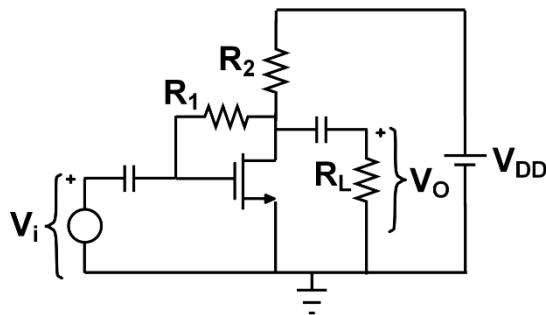3. Para el circuito de la figura:


- Calcular la ganancia
- Calcular la impedancia de entrada
- Calcular la impedancia de salida



Datos: $V_{DD} = 25 \text{ V}$, $W/L = 30$, $R_1 = 750 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,6 \text{ k}\Omega$, $R_L = 2 \text{ k}\Omega$

4. Para el circuito de la figura:


- Calcular la relación V_o/I_i

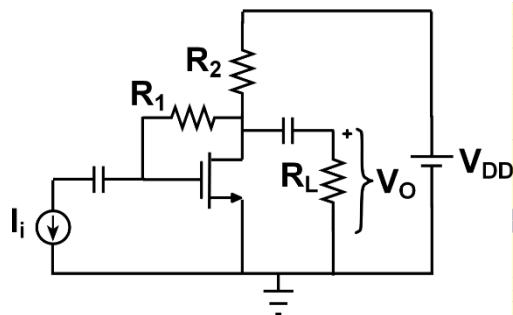

Datos: $V_{DD} = 25 \text{ V}$, $W/L = 30$, $R_1 = 750 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,6 \text{ k}\Omega$, $R_L = 2 \text{ k}\Omega$, I_i fuente de corriente alterna

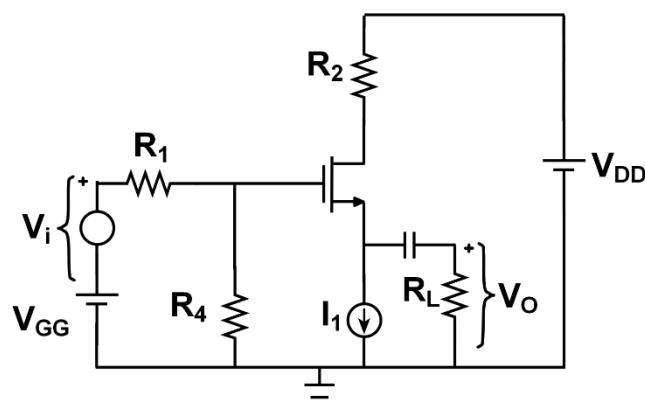5. Para el circuito de la figura:


- Calcular la ganancia [0.37]
- Calcular la impedancia de entrada [60 kΩ]
- Calcular la impedancia de salida [707 Ω]
- La corriente I_1 máxima para poder aplicar el modelo de pequeña señal [1.92 mA]



Datos: $V_{DD} = 15 \text{ V}$, $V_{GG} = 9 \text{ V}$, $W/L = 50$, $R_1 = 30 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 30 \text{ k}\Omega$, $I_1 = 1 \text{ mA}$, $R_L = 2 \text{ k}\Omega$

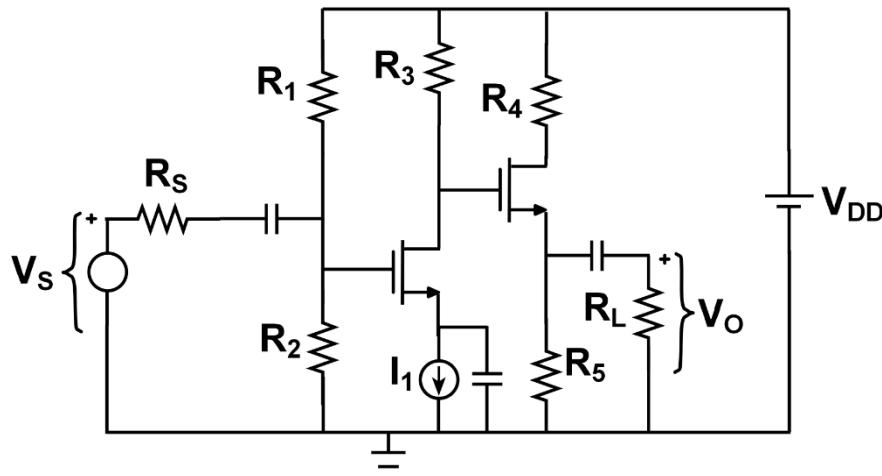6. Para el circuito de la figura:


- Calcular la ganancia
- Calcular la impedancia de entrada
- Calcular la impedancia de salida
- La corriente I_1 máxima para poder aplicar el modelo de pequeña señal



Datos: $V_{DD} = 10 \text{ V}$, $W/L = 30$, $R_1 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1,8 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 500 \Omega$, $R_s = 1 \text{ k}\Omega$, $R_L = 3,3 \text{ k}\Omega$, $I_1 = 2,5 \text{ mA}$

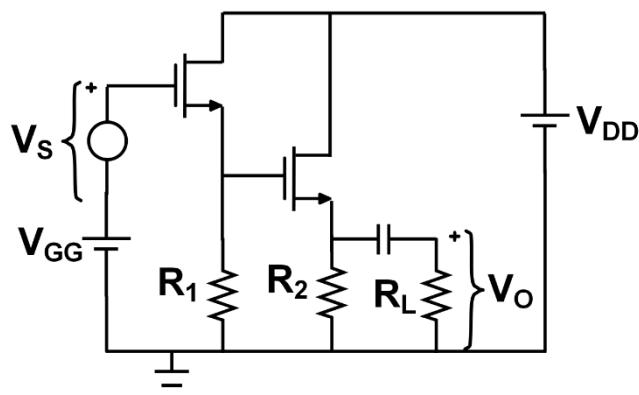7. Para el circuito de la figura:


- Calcular la ganancia
- Calcular la impedancia de entrada
- Calcular la impedancia de salida
- La tensión V_{GG} mínima y máxima para poder aplicar el modelo de pequeña señal



Datos: $V_{DD} = 15 \text{ V}$, $V_{GG} = 10 \text{ V}$, $W/L = 25$, $R_1 = 25 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 600 \Omega$, $R_L = 1,2 \text{ k}\Omega$

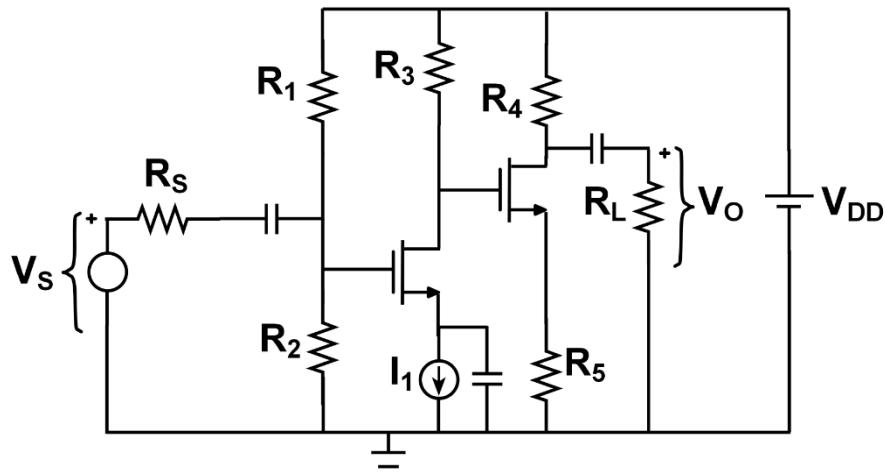8. Para el circuito de la figura:


- Calcular la ganancia
- Calcular la impedancia de entrada
- Calcular la impedancia de salida
- El aumento de ganancia debido a colocar un condensador en paralelo a R_5



Datos: $V_{DD} = 10 \text{ V}$, $W/L = 30$, $R_1 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1,8 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 500 \Omega$, $R_s = 600 \Omega$, $R_L = 7,5 \text{ k}\Omega$, $I_1 = 2,5 \text{ mA}$

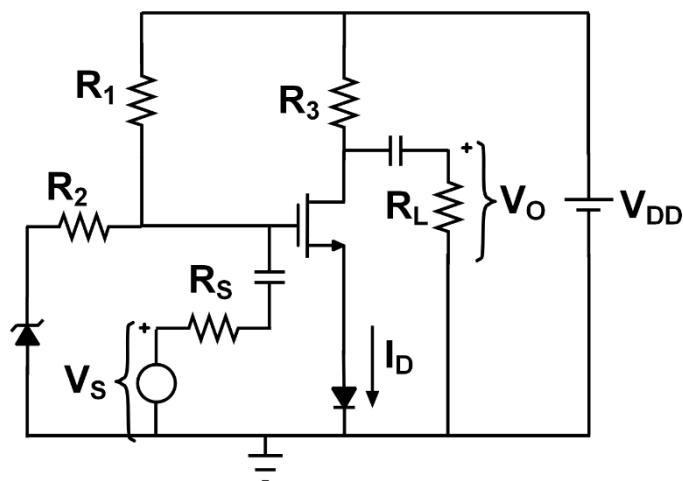9. Para el circuito de la figura:

- Calcular la ganancia [-1.142]
- Calcular la impedancia de entrada [2.67 kΩ]
- Calcular la impedancia de salida [2.5 kΩ]
- Calcular la relación I_D/V_s [0.625 mA/V]



Datos: $V_{DD} = 12 \text{ V}$, $W/L = 10$, $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2,5 \text{ k}\Omega$, $V_z = 3,3 \text{ V}$, $R_s = 50 \Omega$, $R_L = 6,8 \text{ k}\Omega$