

Nombre:

DNI:

**Nota: Únicamente está permitido el uso de cualquier tipo de calculadora. \*\*\*\*\***

**TIEMPO: 2 HORAS**

*Esta Prueba Presencial consta de diez ejercicios. Lea atentamente el enunciado de cada uno de ellos antes de resolverlos. Cada ejercicio tiene una validez de 1 punto. Utilice papel de borrador para resolver los ejercicios que lo requieran. De entre las posibles respuestas propuestas en el ejercicio debe seleccionar la que más se aproxime al resultado que usted haya obtenido y marcarla en la hoja de lectura óptica. No se dará como correcto ningún resultado diferente a los reflejados. El desarrollo de cada problema y los resultados intermedios relevantes deben reflejarse en el espacio marcado detrás de los correspondientes ejercicios del presente examen, que debe identificarse y entregarse conjuntamente con la hoja de lectura óptica. Los ejercicios cuyo desarrollo se solicita y que no lo tengan, o no sea correcto, no se darán como válidos para la nota final.*

**Ejercicio 1.** Describa brevemente como funciona una central de ciclo combinado e indique el rendimiento total aproximado que se puede obtener en dichas centrales.

**Solución:** a) 60%

b) 70%

c) 80%

d) 90%

**Desarrollo:**

**Ejercicio2.** Indique las causas de los diversos tipos de sobretensiones de larga duración y transitorias que se producen habitualmente en las líneas de baja tensión. Entre otras, la diferencia entre ellas es:

**Solución:**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



**Nombre:** \_\_\_\_\_

**DNI:** \_\_\_\_\_

**Desarrollo:**

**Ejercicio 3.** Describa brevemente el concepto de deslizamiento en una máquina asíncrona e indique y justifique los valores que éste toma cuando la máquina actúa como freno.

**Solución:** a)  $S > 0$


b)  $0 < S < 1$

c)  $-1 < S < 1$

d)  $S > 1$

**Desarrollo:**

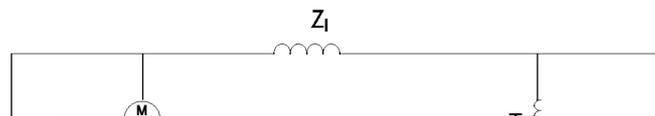**Ejercicio 4.** En el circuito de la figura, la carga, de potencia constante y conectada en triángulo, consta de tres motores iguales de potencia 300 kVA a 30 kV a plena carga, con compensación para tener factor de potencia 1. La red de media tensión que alimenta la carga parte de un transformador de potencia trifásico de 220 kV/30 kV y 1 MVA, compuesto por tres transformadores monofásicos conectados en triángulo, a través de conductores de línea de impedancia equivalente  $Z_l = 0,1 + j0 \Omega$  cada uno. Determinar el valor eficaz de la tensión en cada motor si a la salida de cada transformador del banco la tensión de línea es de 30 kV.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**Nombre:**

**DNI:**

**Desarrollo:**

**Ejercicio 5.** Una red trifásica de baja tensión, de 400 V de tensión nominal, alimenta tres cargas resistivas monofásicas iguales que, a plena carga, demandan individualmente una corriente de 100 A a 400 V, estando conectada cada una de ellas entre dos fases de la instalación de manera que la carga quede equilibrada. La instalación se realiza con conductores de resistividad  $0,025 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$  y su longitud es de 60 m. Determine la sección del conductor que sería admisible en la instalación para alimentar la carga y para que la caída de tensión a plena carga no supere el 1 % en el extremo de la línea.

**Solución:** a)  $50 \text{ mm}^2$

b)  $70 \text{ mm}^2$

c)  $95 \text{ mm}^2$

d)  $120 \text{ mm}^2$

**Desarrollo:**

**Ejercicio 6.** El circuito de la figura representa un sistema en la que la red tiene una impedancia de cortocircuito de  $j0,01$  p.u., el transformador T tiene una impedancia de  $j0,06$  p.u., el motor M una impedancia subtransitoria de  $j0,2$  p.u y la carga C una impedancia de  $1,7$  p.u. Determinar la corriente que soportará el interruptor automático IA<sub>3</sub> cuando se produce un cortocircuito trifásico en bornes de la carga C, tomando como potencia base del sistema 1 MVA y tensiones de base de 15 kV y 400 V en los tramos 1 y 2, respectivamente.

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

**Nombre:**

**DNI:**

**Desarrollo:**

**Ejercicio 7.** Un circuito de baja tensión de una red TN-C está conectado a una red de distribución de baja tensión de impedancia equivalente  $j0,02 \Omega$ , conectada a la salida de un transformador de 15/0,4 kV, 160 kVA y  $u_{cc}=4\%$  ( $R_t$  despreciable), con neutro puesto a tierra de resistencia  $50 \Omega$  e independiente de la del centro de transformación. Determinar la sección mínima del conductor PEN por criterio de máxima corriente de cortocircuito soportada considerando que es un conductor de aluminio de aislamiento de PVC

Nota: No tenga en cuenta la sección que corresponde al régimen nominal, aunque sea mayor.

**Solución:** a)  $10 \text{ mm}^2$

b)  $35 \text{ mm}^2$

c)  $50 \text{ mm}^2$

d)  $75 \text{ mm}^2$

**Desarrollo:**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**Nombre:** \_\_\_\_\_

**DNI:** \_\_\_\_\_

Determinar la corriente que circulará por el conductor de puesta a tierra del cuadro de baja tensión situado en el centro de transformación y conectado a la misma tierra de este en caso de fallo de aislamiento en él.

**Solución:** a) 10 A

b) 500 A

c) 1 kA

d) 1,5 kA

**Desarrollo:**

**Ejercicio 9.** En el centro de transformación del ejercicio anterior, establecer la distancia teórica mínima que debe haber entre las masas del centro y las de utilización de baja tensión si la red de distribución de baja tensión es TT.

**Solución:** a) 5 m

b) 15 m

c) 20 m

d) 35 m

**Desarrollo:**

**Ejercicio 10.** Un circuito de baja tensión de una red TT industrial está protegido con un diferencial y parte de una red de media tensión de impedancia despreciable y un

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

Nombre:

DNI:

Desarrollo:

Electrodo	Resistencia de Tierra en $\Omega$
Placa enterrada vertical o profunda	$R = 0,8 \rho/P$
Placa enterrada horizontal o superficial	$R = 1,6 \rho/P$
Pica vertical	$R = \rho/L$
Conductor enterrado horizontalmente	$R = 2 \rho/L$
Malla de tierra	$R = \rho/4r + \rho/L$

$\rho$ , resistividad del terreno ( $\Omega.m$ )  
P, perimetro de la placa (m)  
L, longitud de la pica o del conductor (m)  
r, radio del círculo de superficie igual a la cubierta por la malla (m)

conductores de protección que constituyen un cable multiconductor

	Naturaleza del aislamiento		
	PVC	PRE/EP	Caucho butilo
Temperatura inicial	70°C	90°C*	85°C
Temperatura final	160°C	250°C	220°C
Material del conductor	k		
Cobre	115	143	134
Aluminio	76	94	89

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99