

**Nombre:****DNI:**

**Hojas a entregar:** Hoja de lectura óptica y hoja de examen identificada y rellena  
**Nota:** Únicamente está permitido el uso de calculadora.

**TIEMPO: 2 HORAS**

Esta Prueba Presencial consta de diez ejercicios. Lea atentamente el enunciado de cada uno de ellos antes de resolverlos. Cada ejercicio tiene una validez de 1 punto. Utilice papel de borrador para resolver los ejercicios que lo requieran. De entre las posibles respuestas propuestas en el ejercicio debe seleccionar la que más se aproxime al resultado que usted haya obtenido y marcarla en la hoja de lectura óptica. No se dará como correcto ningún resultado diferente a los reflejados. El desarrollo de cada problema y los resultados intermedios relevantes deben reflejarse en el espacio marcado detrás de los correspondientes ejercicios del presente examen, que debe identificarse y entregarse conjuntamente con la hoja de lectura óptica. Los ejercicios cuyo desarrollo se solicita y que no lo tengan, o no sea correcto, no se darán como válidos para la nota final.

**Ejercicio 1.** Describa la curva de funcionamiento de una placa fotovoltaica. Los parámetros característicos de funcionamiento de una placa fotovoltaica son:

- Tensión nominal y corriente nominal.
- Tensión nominal, corriente nominal y corriente de cortocircuito.
- Tensión a circuito abierto, corriente de cortocircuito y tensión y corriente de máxima potencia.
- Tensión en cortocircuito, corriente a circuito abierto y tensión y corriente de máxima potencia.

**Desarrollo:**

**Ejercicio 2.** Describa cómo es un esquema de distribución TN y sus tipos. En un esquema TN de cualquiera de sus tipos:

- La impedancia de bucle en condiciones de defecto a tierra es siempre independiente de

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Cartagena99

**Ejercicio 3.** Justifique cuales son las condiciones de un sistema eléctrico en las que se producen las corrientes de cortocircuito más altas. La corriente de un sistema eléctrico en dichas condiciones de cortocircuito puede obtenerse mediante:

- La tensión y corriente previas al cortocircuito en el punto en el que se produce.
- La potencia de cortocircuito de la red y las impedancias de los cables.
- El equivalente Thevenin a partir de la tensión previa al cortocircuito y sumándole las corrientes de las cargas aguas abajo del cortocircuito.
- La corriente máxima que pueden aportar los generadores y motores conectados al sistema.

**Desarrollo:**

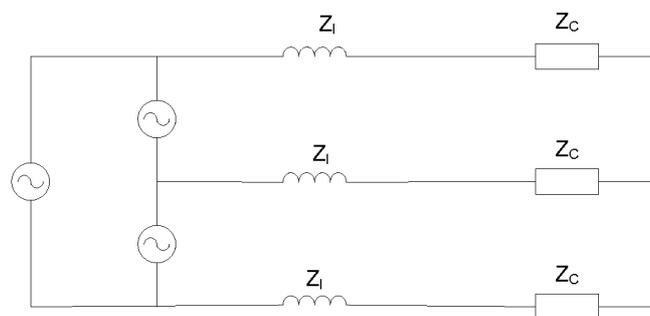**Ejercicio 4.** En el circuito de la figura, una carga conectada en estrella y de impedancia constante de valor  $Z_C = 256 + j192 \Omega$  por fase, se conecta a un generador conectado en triángulo con tensión de línea nominal eficaz 30 kV, a través de conductores de línea de impedancia equivalente  $Z_1 = j64 \Omega$  cada uno. Determinar la corriente que aporta cada rama del generador a la carga.



**Solución:** a) 30 A

b) 50 A

c) 80 A

d) 100 A

**Desarrollo:**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


Nombre:

DNI:

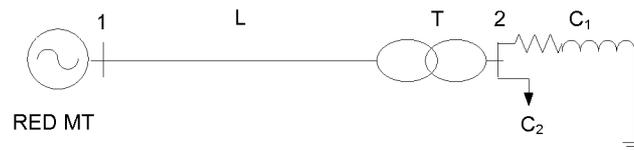**Ejercicio 5.** En el sistema eléctrico de la figura, las características nominales de los elementos que la componen son las siguientes:

- Red de MT: 20 kV,  $S_{RMT} = 10 \text{ MVA}$ .
- Línea L:  $Z_L = 0,3 + j0,07 \Omega$ .
- Transformador T: 20/0,4 kV; 2 MVA,  $u_{CC} = 6\%$  (resistencia despreciable)
- Carga  $C_1$ : De impedancia constante,  $Z_{C1} = 200 + j100 \Omega$
- Carga  $C_2$ : De potencia constante  $S_{C2} = 1 + j0,5 \text{ MVA}$ .

Tomando como bases  $S_b = 10 \text{ MVA}$  y la tensión  $U_{b1} = 20 \text{ kV}$  en el tramo 1, determinar la tensión real de la red en el primario del transformador para que las cargas se alimenten a 380 V.



Solución: a) 19,2 kV

b) 19,7 kV

c) 20 kV

d) 20,2 kV

Desarrollo:

**Ejercicio 6.** En una red de baja tensión con esquema de distribución TT, se desea determinar la impedancia del bucle de defecto a tierra en un punto de la red situado a 3km aguas abajo del transformador de distribución donde la resistencia de puesta a tierra es de 10  $\Omega$ .

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Cartagena99

Nombre: \_\_\_\_\_

DNI: \_\_\_\_\_

Desarrollo:

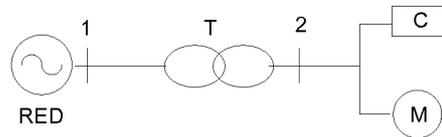**Ejercicio 7.** El circuito de la figura representa un sistema en la que la red tiene una impedancia de cortocircuito de  $j0,01$  p.u, el transformador T tiene una impedancia de  $j0,06$  p.u, el motor M una impedancia subtransitoria de  $j0,2$  p.u y la carga C una impedancia de  $1,7$  p.u. Determinar la característica de corriente de cortocircuito asignada a las protecciones de la carga C para valores de base 400 V y 200 kVA.



Solución: a) 6 kA

b) 10 kA

c) 15 kA

d) 20 kA

Desarrollo:

**Ejercicio 8.** Una red de media tensión de 36 kV y de impedancia equivalente despreciable a los efectos del cálculo, que parte del transformador de una subestación

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**Nombre:**

**DNI:**

A la malla se añaden 2 picas de 3m. Determinar la tensión máxima de aislamiento (tensión trasferida) a soportar por el cuadro de protecciones de baja tensión del transformador, situado en el centro de transformación.

**Solución:** a) 1200 V

b) 3750 V

c) 5000 V

d) 8000 V

**Desarrollo:**

**Ejercicio 9.** En una industria conectada a una línea de media tensión de 5 kV que tiene una potencia de cortocircuito  $S_{CC}=120$  MVA (con resistencia despreciable) a través de un transformador de 20/0,4 kV, 100 kVA y  $u_{cc}=5\%$  ( $R_t=0$ ), se utiliza un circuito monofásico de 700 metros de longitud para alimentar, a su tensión nominal, una carga de 80 kW a 400 V, con f.d.p 0,8 inductivo, conectado entre dos de las fases del transformador de distribución de la industria. Los conductores del circuito son de aluminio, con aislamiento de PVC de 70 °C y su sección se elige como la mínima admisible para la corriente nominal de la carga, según la tabla adjunta y considerando que se distribuyen como dos conductores unipolares.

Determinar el tiempo máximo en el que deberían actuar las protecciones con la corriente de cortocircuito máxima del circuito monofásico para que la sección de los conductores determinada cumpla con el requisito de máxima corriente de cortocircuito admisible por el conductor.

**Solución:** a) 8 s

b) 10 s

c) 13 s

d) 20 s

**Desarrollo:**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Nombre:

DNI:

**Ejercicio 10.** Determinar ahora la máxima caída de tensión porcentual del circuito monofásico anterior en el punto donde se sitúa la carga si se considera ahora para el cálculo que la tensión en su origen es 400 V.

Solución: a) 1 %

b) 3%

c) 4%

d) 5%

Desarrollo:

Electrodo	Resistencia de Tierra en $\Omega$
Placa enterrada vertical o profunda	$R = 0,8 \rho/P$
Placa enterrada horizontal o superficial	$R = 1,6 \rho/P$
Pica vertical	$R = \rho/L$
Conductor enterrado horizontalmente	$R = 2 \rho/L$
Malla de tierra	$R = \rho/4r + \rho/L$

$\rho$ , resistividad del terreno ( $\Omega \cdot m$ )  
 $P$ , perímetro de la placa (m)  
 $L$ , longitud de la pica o del conductor (m)  
 $r$ , radio del círculo de superficie igual a la cubierta por la malla (m)

Tensión nominal del sistema de suministro basada en la Norma CIE 60638		Tensión fase-neutro derivada de los valores nominales en c.a. o en c.c. hasta este valor inclusive	Tensión de impulso asignada			
trifásico	monofásico		Categoría de sobretensión			
		V	I	II	III	IV
		50	330	500	800	1 500
		100	500	800	1 500	2 500
	120-240	150	800	1 500	2 500	4 000
230/400 277/480		300	1 500	2 500	4 000	6 000
400/690		600	2 500	4 000	6 000	8 000
1 000		1 000	4 000	6 000	8 000	12 000

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Nombre:

DNI:

Tensión soportada de impulso requerida (kV)	Grado de contaminación		
	1	2	3
	mas	mas	mas
0,33	0,01		
0,40	0,02		
0,50	0,04	0,2	0,8
0,60	0,06		
0,80	0,10		
1,0	0,15		
1,2	0,25	0,25	
1,5	0,5	0,5	
2,0	1,0	1,0	1,0
2,5	1,5	1,5	1,5
3,0	2,0	2,0	2,0
4,0	3,0	3,0	3,0
5,0	4,0	4,0	4,0
6,0	5,5	5,5	5,5
8,0	8,0	8,0	8,0
10	11	11	11
12	14	14	14
15	18	18	18
20	25	25	25
25	33	33	33
30	40	40	40
40	60	60	60
50	75	75	75
60	90	90	90
80	130	130	130
100	170	170	170

Tensión (valor de crestas)	
3,3	0,01
4	0,02
5	0,04
6	0,06
8	0,10
10	0,15
12	0,25
1,2	0,42
1,5	0,76
2,0	1,27
2,5	1,8
3,0	2,4
4,0	3,8
5,0	5,7
6,0	7,9
8,0	11,0
10	15,2
12	19
15	25
20	34
25	44
30	55
40	77
50	100
60	
80	
100	

**Distancias en el aire para soportar sobretensiones transitorias rápidas (rayo)**

**Distancias en el aire para soportar sobretensiones permanentes o temporales de corta duración (50 Hz)**



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**