



Lógica Combinacional en VHDL (I)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Recordamos: Tipos de Circuitos Lógicos

- **Lógica combinacional**

- Sin memoria
- Salidas determinadas por el valor actual de la entrada

- **Lógica Secuencial**

 - Con memoria
- Salidas determinadas por los valores actuales y anteriores de las entradas.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

NEBRIJA

Regla de composición para lógica combinacional

- Cada elemento es combinacional
- Cada nodo es o una entrada o conecta con exactamente una salida.
- El circuito no contiene rutas cíclicas
- **Ejemplo:**

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Algunos Bloques Combinacionales

- Multiplexores
- Decodificadores
 - 7-Segmentos

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Multiplexor (Mux)

 - Selecciona una de N entradas para conectarla a una salida
- $\log_2 N$ -bit entradas de selección
- Ejemplo: **2:1 Mux**



S	D ₁	D ₀	Y	S	Y
0	0	0	0	0	D ₀
0	0	1	1	1	D ₁
0	1	0	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE

LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS

CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

MUX en VHDL

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity mux2 is  
  port(d0, d1: in  STD_LOGIC;  
        s:      in  STD_LOGIC;  
        y:      out STD_LOGIC);  
end mux2;
```

```
architecture synth of mux2 is  
begin  
  pr: process (s, d0, d1)  
  begin  
    if s='1' then  
      y <= d1;  
    else  
      y <= d0;  
    end if;  
  end process;  
end synth;
```

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity mux4 is  
  port(d0, d1,  
        d2, d3: in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
        s:      in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);  
        y:      out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
end;
```

```
architecture synth1 of mux4 is  
begin  
  y <= d0 when s = "00" else  
    d1 when s = "01" else  
    d2 when s = "10" else  
    d3;
```

The logo for Cartagena99, featuring the text "Cartagena99" in a stylized, green, serif font with a blue and orange gradient background behind the letters.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA


Implementación de multiplexores

- **Con puertas lógicas**

- Suma de productos


Y	D_0, D_1			
	S	00 01 11 10		
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$

 

- **Buffers Triestado**

- Para un mux de N entradas, usa N buffers triestado
- Activa exactamente uno para seleccionar la entrada apropiada

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Implementación VHDL

```
library IEEE; use
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mux2 is
  port(d0, d1: in  STD_LOGIC;
        s:      in  STD_LOGIC;
        y:      out STD_LOGIC);
end mux2;

architecture synth of mux2 is
begin
  y <= (s='0' and d0='1')
        or (s='1' and d1='1');
end synth;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mux2 is
  port(d0, d1: in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        s:      in  STD_LOGIC;
        y:      out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end mux2;

architecture struct of mux2 is
  signal sbar: STD_LOGIC;
begin
  sbar <= not s;
  t0: entity work.tristate
      port map(d0, sbar, y);
  t1: entity work.tristate
      port map(d1, s, y);
end struct;
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


NEBRIJA

Lógica mediante Multiplexores

- Usar el mux como una tabla de verdad

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

 

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Lógica usando multiplexores

- Reduciendo el tamaño del MUX

 

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Decodificadores Binarios

 - N entradas, 2^N salidas
- Salidas one-hot: solo una salida en alto a la vez



A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

NEBRIJA

Implementación del Decodificador

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Decodificador Binario en VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity decode_2to4_top is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- 2-bit input
          X : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- 4-bit output
          EN : in  STD_LOGIC);                -- enable input
end decode_2to4_top;

architecture Behavioral of decode_2to4_top is
begin
    process (A, EN)
    begin
        X <= "0000"; -- default output value
        if (EN = '1') then -- active high enable pin
            case A is
                when "00" => X(0) <= '1';
                when "01" => X(1) <= '1';
                when "10" => X(2) <= '1';
                when "11" => X(3) <= '1';
                when others => X <= "0000";
            end case;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Lógica Usando Decodificadores

- OR minterms

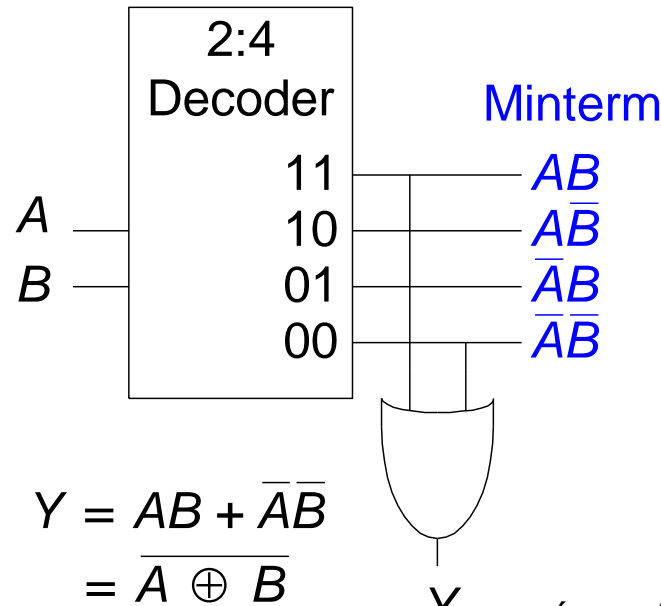

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Decodificadores traductores entre códigos

- N entradas, 2^N salidas
- Puede haber varias salidas activadas a la vez.
- Ejemplo: decodificador BCD a 7 segmentos.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


NEBRIJA

Ejemplo VHDL: bcd2seg.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity bcd2seg is
port ( input: in std_logic_vector(3 downto 0);
      seg: out std_logic_vector (6 downto 0));
end bin2seg;

architecture arch of bin2seg is
begin
  uno:PROCESS (input)
  BEGIN
    CASE input IS
      WHEN "0000"=>seg<="1000000";
      WHEN "0001"=>seg<="1111001";
      WHEN "0010"=>seg<="0100100";
      WHEN "0011"=>seg<="0110000";
      WHEN "0100"=>seg<="0011001";
      WHEN "0101"=>seg<="0010010";
      WHEN "0110"=>seg<="0000010";
      WHEN "0111"=>seg<="1111000";
      WHEN "1000"=>seg<="0000000";
      WHEN "1001"=>seg<="0010000";
      WHEN OTHERS=>seg<="1111111";
```

 

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Temporización (Timing)

- Retardo entre el cambio en la entrada y el cambio en la salida.
- ¿Cómo construir circuitos más rápidos?

  

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Propagation & Contamination Delay

- **Propagation delay:** t_{pd} = retardo desde que la entrada ha cambiado hasta que la salida se encuentra estable
- **Contamination delay:** t_{cd} = tiempo mínimo entre que cambia la entrada y empieza a cambiar la salida (sin estar aún estable)

 

Cartagena99

Time →
CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Propagation & Contamination Delay

- Retardos causados por
 - Capacitancia y resistencia en un circuito
 - Limitación de la velocidad de la luz
- Razones por las que t_{pd} y t_{cd} pueden ser diferentes:
 - Diferentes retardos de subida y bajada
 - Múltiples entradas y salidas, algunas de las cuales pasan más rápido a la salida
 - Los circuitos funcionan más lento cuando se calientan y más rápido al enfriarse


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Ruta Crítica

 

Ruta crítica: $t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Glitches

- Cuando el cambio de una entrada produce varios cambios en la salida.

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

 Ejemplo de Glitch

- ¿Qué ocurre cuando $A = 0$, $C = 1$, B cae?



Y		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

NEBRIJA

Ejemplo de Glitch

 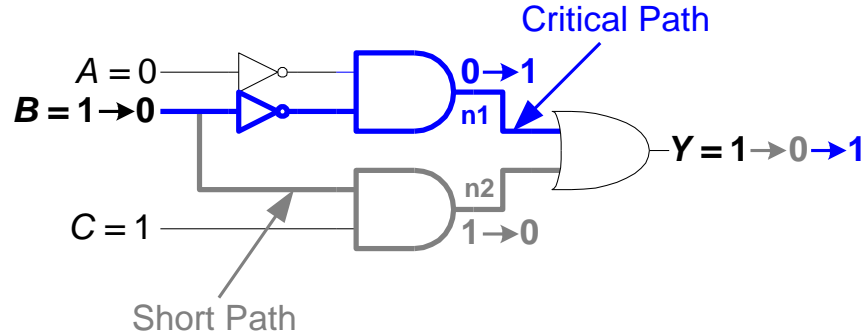



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Solucionando el Glitch

  

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA