




Lógica Combinacional en VHDL (III)




UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Restador

Symbol

 


Implementation

 


Comparador: Igualdad


Symbol

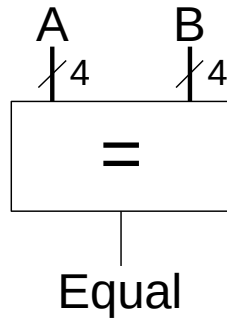

Implementation

 

Comparator: Menor que

 

Implementación VHDL


```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity comparator is
    generic(N: integer := 8);
    port(a, b: in  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
         eq, neq, lt, lte, gt, gte: out STD_LOGIC);
end comparator;

architecture synth of comparator is
begin
    eq  <= '1' when (a = b)  else '0';
    neq <= '1' when (a /= b) else '0';
    lt  <= '1' when (a < b)  else '0';
    lte <= '1' when (a <= b) else '0';
    gt  <= '1' when (a > b)  else '0';
    gte <= '1' when (a >= b) else '0';
end synth;
```




Arithmetic Logic Unit (ALU)

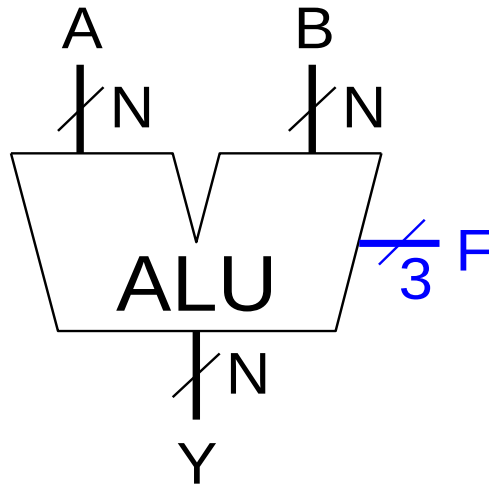

$F_{2:0}$	Function
000	A and B
001	A or B
010	$A + B$
011	no usado
100	A and B'
101	A or B'
110	$A - B$
111	SLT




Diseño de la ALU

 

$F_{2:0}$	Function
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	no usado
100	A and B'
101	A or B'
110	A - B
111	SLT




Ejemplo Set Less Than (SLT)

 

- Configura una ALU de 32-bit para la operación SLT : $A = 25$ and $B = 32$



Set Less Than (SLT) Example

 

- Configura una ALU de 32-bit para la operación SLT : $A = 25$ and $B = 32$
 - $A < B$, hace que Y sea la representación de 1 con 32-bits (0x00000001)
 - $F_{2:0} = 111$
 - $F_2 = 1$ (sumador funciona como restador), por tanto $25 - 32 = -7$
 - -7 en complement a 2 tiene un 1 en su bit más significativo bit ($S_{31} = 1$)
 - $F_{1:0} = 11$ el multiplexor selecciona $Y = S_{31}$ (zero extended) = 0x00000001.



Shifters: Desplazamiento

- **Logical shifter:** desplaza el valor a la izquierda o derecho y rellena los espacios vacíos con ceros.
 - Ex: $11001 \gg 2 =$
 - Ex: $11001 \ll 2 =$
- **Arithmetic shifter:** igual que el lógico, pero en el desplazamiento a la derecha, en vez de rellenar con ceros, rellena con el valor del antiguo bit más (most significant bit - msb).
 - Ex: $11001 \ggg 2 =$
 - Ex: $11001 \lll 2 =$
- **Rotator:** rota los bits en círculo, de forma que esos bits salen por un extremo y entran por el otro.
 - Ex: $11001 \text{ ROR } 2 =$
 - Ex: $11001 \text{ ROL } 2 =$





Shifters: Desplazamiento

- **Logical shifter:**
 - Ex: $11001 \gg 2 = 00110$
 - Ex: $11001 \ll 2 = 00100$
- **Arithmetic shifter:**
 - Ex: $11001 \ggg 2 = 11110$
 - Ex: $11001 \lll 2 = 00100$
- **Rotator:**
 - Ex: $11001 \text{ ROR } 2 = 01110$
 - Ex: $11001 \text{ ROL } 2 = 00111$



Diseño del shifter

  

Shifters como Multiplicadores, Divisores

- $A \ll N = A \times 2^N$
 - Ejemplo: $00001 \ll 2 = 00100$ ($1 \times 2^2 = 4$)
 - Ejemplo: $11101 \ll 2 = 10100$ ($-3 \times 2^2 = -12$)
- $A \gg N = A \div 2^N$
 - Ejemplo: $01000 \gg 2 = 00010$ ($8 \div 2^2 = 2$)
 - Ejemplo: $10000 \gg 2 = 11100$ ($-16 \div 2^2 = -4$)



Multiplicadores

- **Productos parciales** se forman multiplicando un dígito del multiplicador por el multiplicando
- Las sumas parciales **desplazadas** se suman para formar el resultado final.

Decimal

$$\begin{array}{r} 230 \\ \times 42 \\ \hline 460 \\ + 920 \\ \hline 9660 \end{array}$$

multiplicand
multiplier
partial
products
result

$$230 \times 42 = 9660$$


Binary

$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 0111 \\ \hline 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ + 0000 \\ \hline 0100011 \end{array}$$


$$5 \times 7 = 35$$




Multiplicador 4 x 4

 


 
$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & A_3 & A_2 & A_1 & A_0 \\
 \times & B_3 & B_2 & B_1 & B_0 \\
 \hline
 & A_3B_0 & A_2B_0 & A_1B_0 & A_0B_0 \\
 & A_3B_1 & A_2B_1 & A_1B_1 & A_0B_1 \\
 & A_3B_2 & A_2B_2 & A_1B_2 & A_0B_2 \\
 + & A_3B_3 & A_2B_3 & A_1B_3 & A_0B_3 \\
 \hline
 P_7 & P_6 & P_5 & P_4 & P_3 & P_2 & P_1 & P_0
 \end{array}
 \end{array}$$



Divisor 4 x 4

 

Legend

  

$$A/B = Q + R/B$$

Algorithm:

$$R' = 0$$

for $i = N-1$ to 0

$$R = \{R' \ll 1, A_i\}$$

$$D = R - B$$

if $D < 0$, $Q_i = 0$, $R' = R$

else $Q_i = 1$, $R' = D$

$$R' = R$$

