



Lógica Secuencial en VHDL (I)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Introducción

- Las salidas de la lógica secuencial depende de la entrada actual y las anteriores. Tiene **memoria**.
- Algunas definiciones:
 - **Estado**: toda la información del circuito necesaria para explicar su comportamiento futuro
 - **Latches y flip-flops**: elementos que almacenan un bit de estado
 - **Circuitos secuenciales síncronos**: lógica combinacional seguida por un banco de flip-flops

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Circuitos secuenciales

- Dan secuencia a los eventos
- Tienen memoria (a corto plazo)
- Usan retroalimentación desde la salida a las entradas para almacenar la información

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Elementos de Estado

- El estado de un circuito influye en su comportamiento futuro
- Entre los elementos de estado que almacenan información sobre el mismo están:
 - Circuitos biestables
 - Latch SR
 - Latch D
 - Flin-flon D

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Circuito biestable

- Bloque fundamental base de los otros elementos de estado
- Dos salidas: Q , Q_{bar}
- Sin entradas

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Análisis del circuito biestable



- Dos casos posibles:

- $Q = 0$:

- entonces $Q = 1, Q_{bar} = 0$ (coherente)

- $Q = 1$:

  - entonces $Q = 0, Q_{bar} = 1$ (coherente)



- Almacena un bit de estado en la variable de estado, Q , (o Q_{bar})

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

NEBRIJA

Latch SR (Set/Reset)

- Latch SR

 

- Considera los cuatro casos posibles:
 - $S = 1, R = 0$
 - $S = 0, R = 1$
 - $S = 0, R = 0$

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


NEBRIJA

Análisis del Latch SR

 - $S = 1, R = 0$:
- entonces $Q = 1$ y $Q_{bar} = 0$



- $S = 0, R = 1$:
- entonces $Q = 0$ y $Q_{bar} = 1$

 

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


NEBRIJA

Análisis del Latch SR

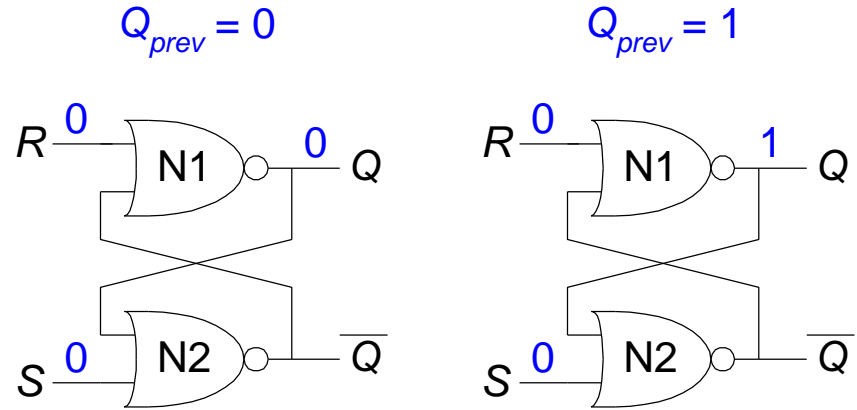- $S = 0, R = 0$:
- entonces $Q = Q_{prev}$
- ¡Memoria!



- $S = 1, R = 1$:
- entonces $Q = 0, \bar{Q} = 0$
- Estado inválido
- $0 \neq \text{NOT } 0$.

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Implementación VHDL

```
entity sr_latch is
    port ( s, r: in std_logic;
          q, qbar: out std_logic);
end sr_latch;

architecture sr_latch_arq of sr_latch is
    signal q_int, qbar_int : std_logic;
begin
    q_int <= s nand qbar_int;
    qbar_int <= r nand q_int;

    q <= q_int;
    qbar <= qbar_int;
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Latch D

- Dos entradas: CLK , D
 - CLK : controla *cuándo* cambia la salida
 - D (entrada de datos): controla *cuáles* son los cambios de la salida
- Función
 - Cuando $CLK = 1$,
 - D pasa a Q (*transparente*)
 - Cuando $CLK = 0$,
 - Q mantiene su valor anterior (*opaco*)
- Evita el caso inválido en el que $Q \neq \text{NOT } Q$

D Latch
Symbol

 


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Circuito interno del Latch D

 

| CLK | D | \overline{D} | S | R | Q | \overline{Q} |
|-------|-----|----------------|-----|-----|------------|-----------------------|
| 0 | X | \overline{X} | 0 | 0 | Q_{prev} | \overline{Q}_{prev} |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Implementación VHDL

```
entity dlatch is
    port (
        signal d, clk: in std_logic;
        signal q,qn: out std_logic);
end dlatch;

architecture behavior of dlatch is
begin
    process (clk, d)
    begin
        if (clk = '1') then
            q <= d;
            qn <= not d;
        end if;
    end process;
end behavior;
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Flip-Flop D

- **Entradas:** CLK , D
- **Función**
 - Muestra D en el flanco de subida del reloj CLK
 - Cuando CLK sube de 0 a 1, D pasa a Q
 - En cualquier otro caso, Q mantiene su valor anterior
 - Q cambia solo en el flanco de subida del reloj CLK
- Se le llama *disparado por flanco*
- Activado en el flanco del reloj

D Flip-Flop Symbols

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Implementación VHDL

```
entity DFLIPFLOP is
    Port ( DATAIN : in std_logic;
          CLOCK : in std_logic;
          DATAOUT : out std_logic);
end DFLIPFLOP;
architecture Behavioral of DFLIPFLOP is
begin
    process (DATAIN, CLOCK)
    begin
        if rising_edge(CLOCK) then
            DATAOUT <= DATAIN;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

D

CLK

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Circuito interno del Flip-Flop D

- Dos latches (L1 y L2) seguidos controlados por relojes de valores opuestos
- Cuando $CLK = 0$
 - L1 es transparente
 - L2 es opaco
 - D pasa a $N1$
- Cuando $CLK = 1$
 - L2 es transparente
 - L1 es opaco
 - $N1$ pasa a Q
- Así, en el flanco de reloj (cuando CLK sube de 0 a 1)
 - D pasa a Q

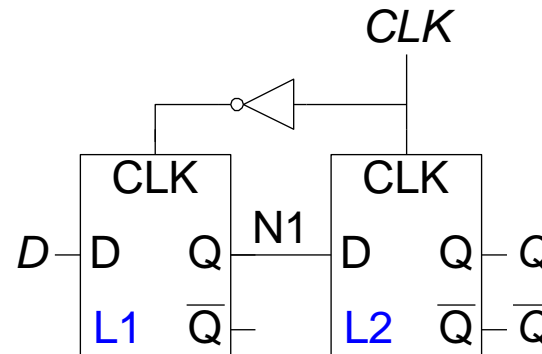



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Latch D vs. Flip-Flop D

  



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Registros

 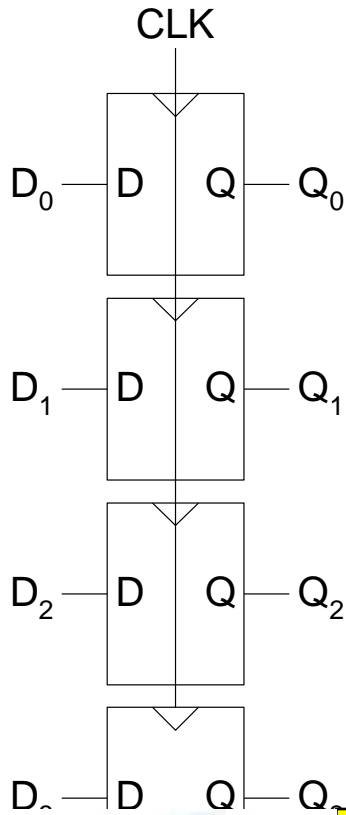

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Implementación VHDL

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity flop is
  port (clk: in  STD_LOGIC;
        d:   in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) ;
        q:   out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)) ;
end flop;

architecture synth of flop is
begin
  process (clk) begin
    if rising_edge (clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end synth;
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA


Flip-Flops con Enable

- **Entradas:** CLK , D , EN

- La entrada enable (EN) controla cuándo se almacena el nuevo dato (D)

Función

- $EN = 1$: D pasa a Q en el flanco de reloj
- $EN = 0$: el flip-flop mantiene su estado previo

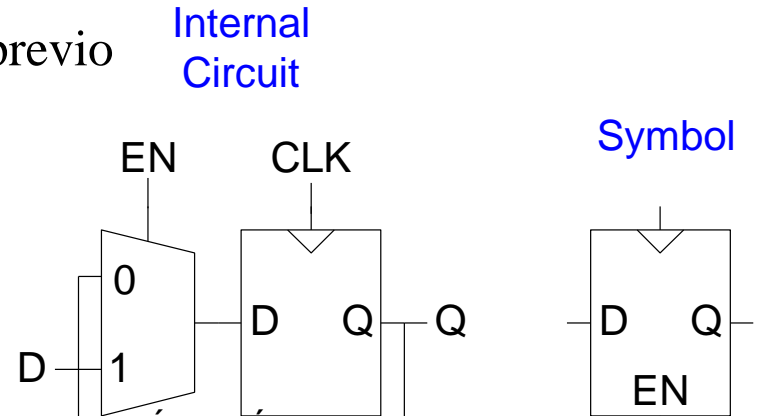

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Implementación VHDL

```
entity DFLIPFLOP3 is
  Port ( DATAIN : in std_logic;
        CLOCK : in std_logic;
        ENABLE : in std_logic;
        DATAOUT : out std_logic);
end DFLIPFLOP3;
architecture Behavioral of DFLIPFLOP3 is
begin
  process (DATAIN, CLOCK)
  begin
    if ENABLE='1' then
      if rising_edge(CLOCK) then
        DATAOUT <= DATAIN;
      end if;
    end if;
  end process;
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Flip-Flops con Reset

- **Entradas:** *CLK, D, Reset*
- **Función:**
 - *Reset = 1*: *Q* se establece a 0
 - *Reset = 0*: el flip-flop se comporta como un flip-flop D normal

Symbols

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

NEBRIJA

Flip-Flops con Reset

- Dos tipos:
 - **Síncronos:** reset solo en el flanco de reloj
 - **Asíncronos:** reset inmediato cuando *Reset* = 1

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Implementación VHDL

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity flopenr is
  port(clk,reset, en: in  STD_LOGIC;
        d:  in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        q:  out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end flopenr;

architecture asynchronous of flopenr is
begin
  process(clk, reset) begin
    if reset='1' then
      q <= "0000";
    elsif rising_edge(clk) then
      if en then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end asynchronous;
```

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity flopr is
  port(clk : in  STD_LOGIC;
        reset: in  STD_LOGIC;
        d:  in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        q:  out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end flopr;

architecture synchronous of flopr is
begin
  process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset='1' then
        q <= "0000";
      else
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end synchronous;
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA

Flip-Flops con Set

- **Entradas:** CLK , D , Set
- **Función:**
 - $Set = 1$: Q se pone a 1
 - $Set = 0$: el flip-flop se comporta como un flip-flop D normal

Symbols

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

NEBRIJA