

Rectificadores no controlados		Modos de conducción
Monofásico de media onda con carga RL (Circuito 1-1)		MCD
Monofásico de media onda con carga RL y DLC (Circuito 1-2)		MCD o MCC
Monofásico de onda completa con carga RL (Circuito 1-4)		MCC
Trifásico de media onda con carga RL (Circuito 1-5)		MCC
Trifásico de onda completa con carga RL (Circuito 1-6)		MCC
Rectificadores controlados		Modos de conducción
Monofásico de media onda con carga RL (Circuito 1-7)		MCD
Monofásico de media onda con carga RL y DLC (Circuito 1-7)		MCD o MCC

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99