



Universidad
Rey Juan Carlos

Bloques combinacionales estándar

Norberto Malpica

norberto.malpica@urjc.es

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Contenido

1. Introducción
2. Codificadores
3. Decodificadores
4. Multiplexores
5. Demultiplexores
6. Desplazadores
7. Dispositivos Lógicos Programables
 - 7.1 Memorias ROM.
 - 7.2 PLA y PAL.
8. Comparadores Binarios
9. Sumadores Binarios.
10. Restadores Binarios.
11. Unidad aritmético lógica combinacional (UAL, ALU).

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Systemas Electrónicos Digitales



1. Introducción a los circuitos combinacionales

En los circuitos combinacionales **la salida Z** en un determinado instante de tiempo t_i **sólo depende de la entrada X** en ese mismo instante de tiempo t_i , es decir que **no tienen capacidad de memoria**

$$Z(t) = F(X(t)) \quad Z = F(X)$$

  

Ejemplo: Sumador

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



Introducción a los circuitos combinacionales


⇒ Decodificadores y Codificadores

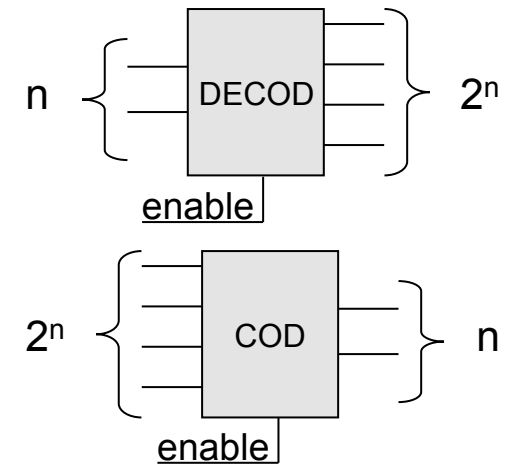- Decodificador: Se activa la salida correspondiente al número binario codificado en la entrada.
- Codificador: Se codifica en binario sobre la salida el número de la entrada que esté activa.



⇒ Multiplexores y Demultiplexores

- Multiplexor: La salida corresponde a la entrada codificada por las señales de control
- Demultiplexor: El valor de la entrada sale por la salida codificada por las señales de control

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



Introducción a los circuitos combinacionales

Niveles de descripción de un circuito digital

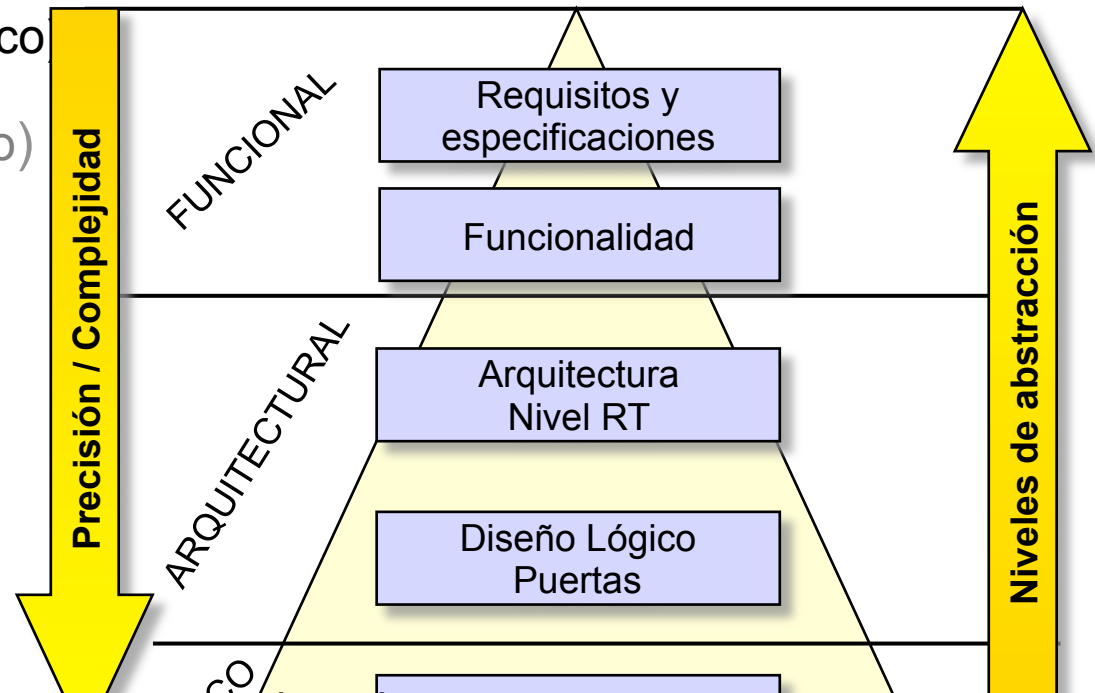- Nivel algorítmico o comportamental: describe la función
- Nivel RTL (álgebra de señales, tabla de verdad)
- Nivel estructural (lógico o esquemático)
- Nivel conmutador (circuitual y eléctrico)



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



2. Codificadores

El codificador identifica qué entrada de las 2^n está activa y genera como salida su representación binaria, siempre y cuando el módulo esté activo.


Un codificador tiene 2^n entradas de datos x_i y n salidas de datos y_j y una salida **A**

➤ Si E está inactivo, todas las salidas inactivas.

➤ Si E está activo y todas las entradas de datos x_i están inactivas, todas las salidas (y_j y A) permanecen inactivas.

➤ Si se activa la entrada de datos x_i y E está activo:

- Las salidas y_j componen el número i codificado en binario.
- Se activa la salida A .

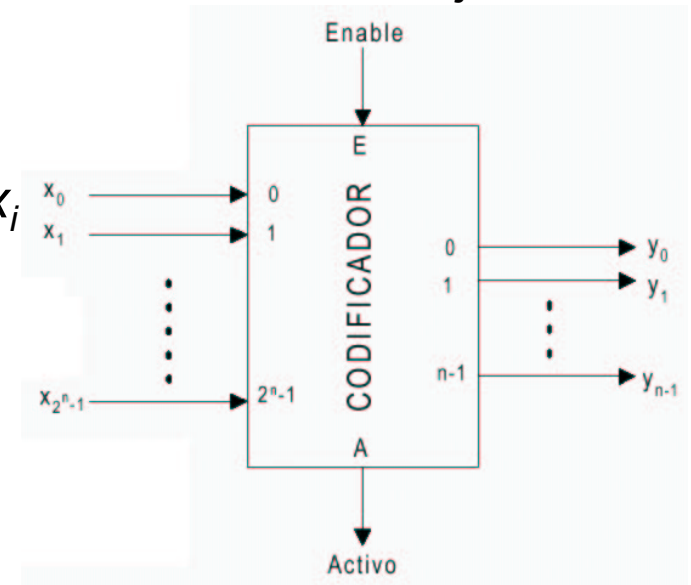

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Codificadores

El **comportamiento** del codificador sin prioridad es:

$$Y = \sum_{j=0}^{n-1} y_j \cdot 2^j$$
$$Y = \begin{cases} i & \text{si } x_i = H \text{ y } E = H \text{ y } x_k = L \forall k \neq i \\ \text{indefinido} & \text{si } \exists x_i, x_j / x_i = x_j = H \text{ con } i \neq j \\ L & \text{resto de casos} \end{cases}$$

La salida de actividad A se define como: $A = \begin{cases} H & \text{si algún } x_i = H \text{ y } E = H \\ L & \text{resto de casos} \end{cases}$

Expresión de conmutación:

$$y_i = E \cdot \sum x_j$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Codificadores

Ejemplo: diseño de un codificador sin prioridad de 8 a 3.

Comercial: 74148

E	X _{activa}	Y ₂	Y ₁	Y ₀	A
L	x	L	L	L	L
H	X ₀	L	L	L	H
H	X ₁	L	L	H	H
H	X ₂	L	H	L	H
H	X ₃	L	H	H	H
H	X ₄	H	L	L	H
H	X ₅	H	L	H	H
H	X ₆	H	H	L	H
H	X ₇	H	H	H	H

Funciones lógicas

$$A = E \cdot (x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7)$$

$$Y_0 = E \cdot (x_1 + x_3 + x_5 + x_7)$$

$$Y_1 = E \cdot (x_2 + x_3 + x_6 + x_7)$$

$$Y_2 = E \cdot (x_4 + x_5 + x_6 + x_7)$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Codificadores

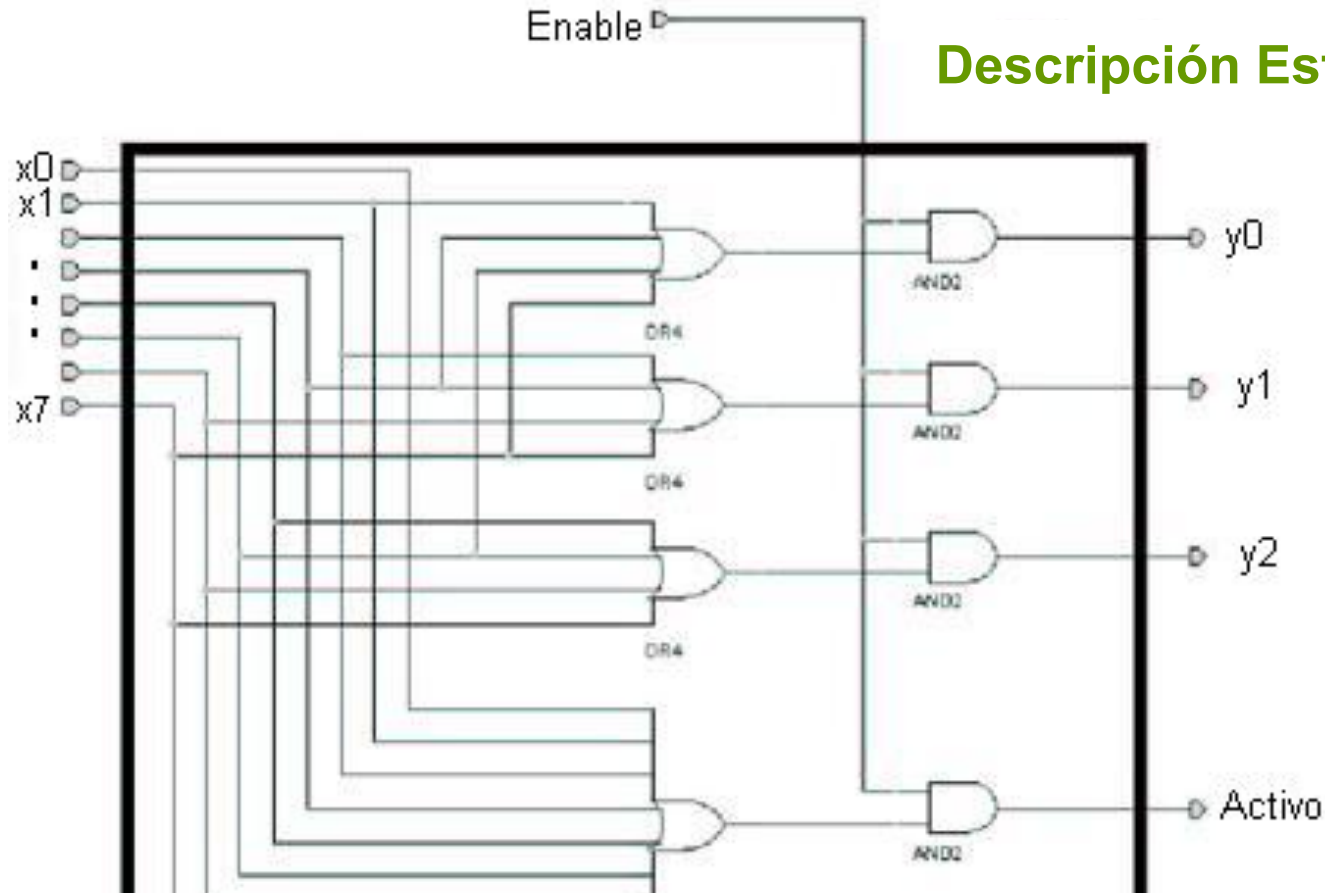Ejemplo: diseño de un codificador sin prioridad de 8 a 3.



Descripción Estructural

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



Codificadores

Ejemplo: diseño de un codificador sin prioridad de 8 a 3. **Simulación**

No tiene sentido, A0, A1, A2!!!

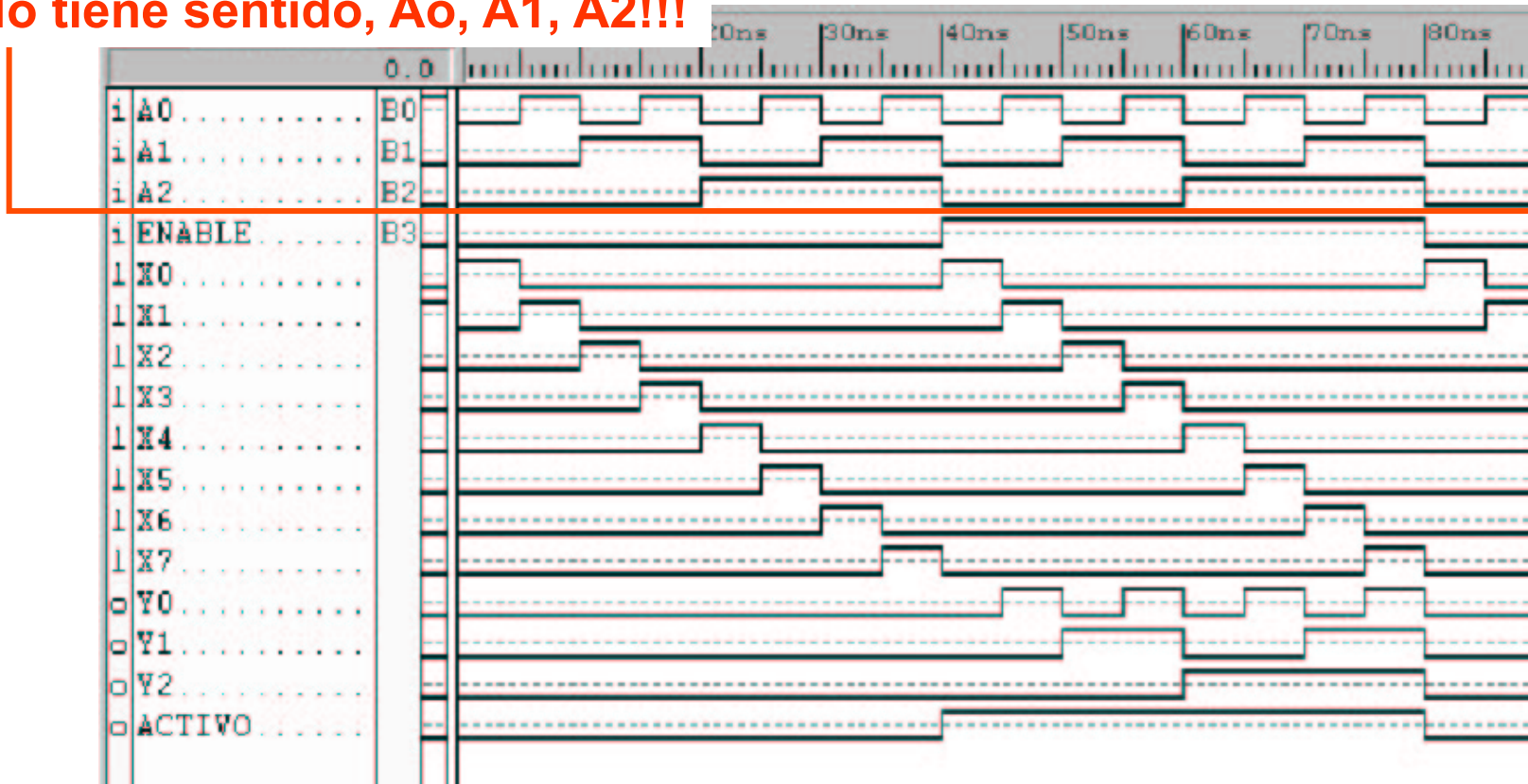

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




Codificadores con prioridad

¿Qué pasa si hay de más de una entrada activa?

¿Qué aparecerá en la salida?

Codificadores con Prioridad:

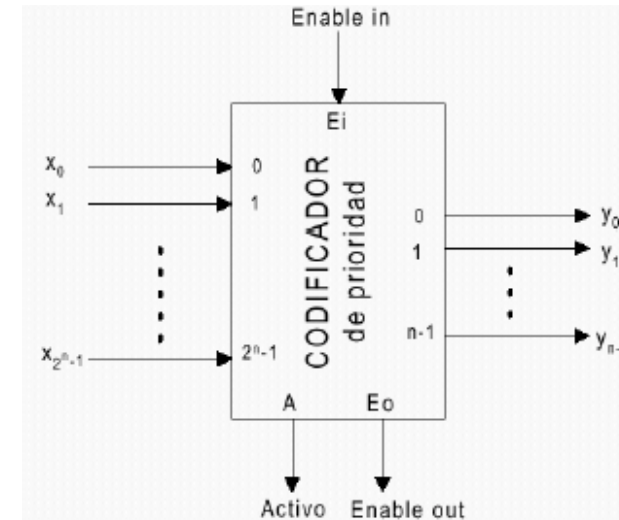Las salidas y_j codifican en binario el número correspondiente a la **entrada activa con mayor peso**



Los codificadores pueden encadenarse para formar codificadores con mayor número de bits.

Eout se activa cuando **Ein** está activo y no hay ninguna entrada de datos activa.

Si la salida **F** se conecta a la entrada **E** de otro codificador permite su

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Codificadores con prioridad

El **comportamiento** del codificador con prioridad es:

$$Y = \begin{cases} i & \text{si } x_i = H \text{ y } E_{in} = H \text{ y } x_k = L \forall k > i \\ L & \text{resto de los casos} \end{cases}$$

$$A = \begin{cases} H & \text{si algún } x_i = H \text{ y } E = H \\ L & \text{resto de los casos} \end{cases}$$

$$E_{out} = \begin{cases} H & \text{si } x_i = L(\forall i) \text{ y } E = H \\ L & \text{resto de los casos} \end{cases}$$

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Codificador de 8 a 3 con prioridad

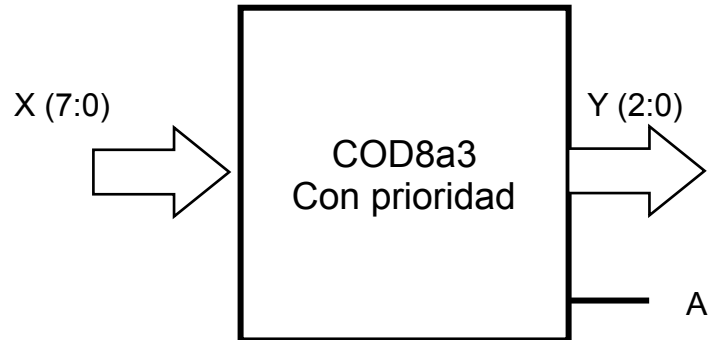

```
entity COD8a3_prior is
port( X   : in  std_logic_vector (7 downto 0);
      Y   : out std_logic_vector (2 downto 0);
      A   : out std_logic);
end COD8a3_prior;
```

```
architecture comportamental1 of COD8a3_prior is
begin
Y <= "111" when X(7) = '1' else
    "110" when X(6) = '1' else
    "101" when X(5) = '1' else
    "100" when X(4) = '1' else
    "011" when X(3) = '1' else
    "010" when X(2) = '1' else
    "001" when X(1) = '1' else
    "000";
A <= '0' when DATAIN = "00000000" else '1';
end comportamental1;
```

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electronicos Digitales

Cartagena99




Codificadores con prioridad

Materialización del codificador de prioridad:

El bloque de resolución de prioridades materializa las **expresiones de conmutación** siguientes:

$$\begin{aligned} Z_{2^n-1} &= \overline{X_{2^n-1}} \\ Z_{2^n-2} &= \overline{X_{2^n-1}} \cdot X_{2^n-2} \\ &\dots \\ Z_i &= \overline{X_{2^n-1}} \cdot \overline{X_{2^n-2}} \cdot \dots \cdot \overline{X_{i+1}} \cdot X_i \end{aligned}$$

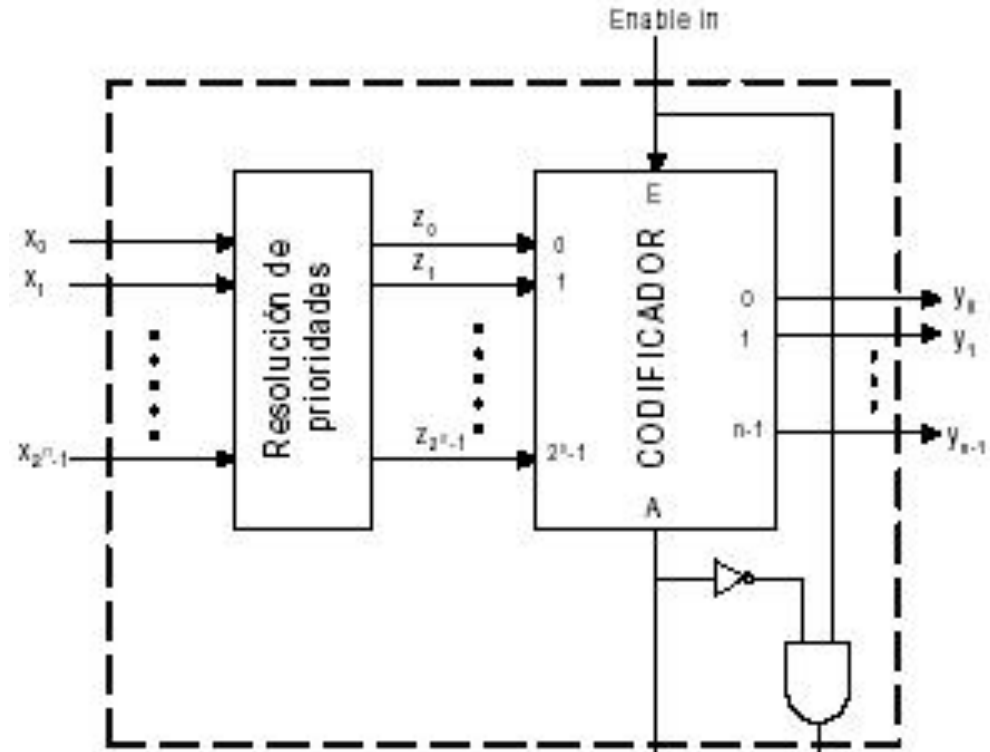

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Codificadores con prioridad: ejemplo Cod4a2

Ejemplo: codificador con prioridad de 4 a 2.

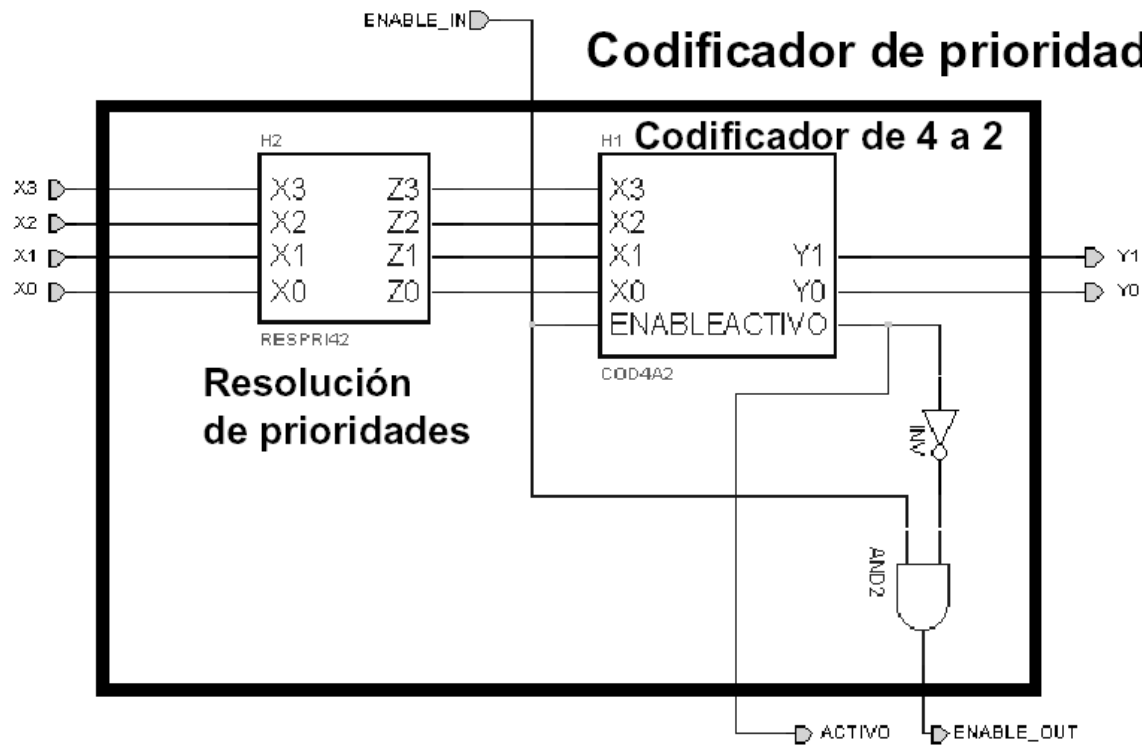

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




Codificadores con prioridad: ejemplo Cod4a2

Ejemplo: codificador de prioridad de 4 a 2.

Bloque de resolución de prioridades

$$\begin{aligned} Z_3 &= X_3 \\ Z_2 &= \overline{X_3} \cdot X_2 \\ Z_1 &= \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 \\ Z_0 &= \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} \cdot X_0 \end{aligned}$$

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



Codificadores con prioridad: ejemplo Cod4a2

E	X _{activa}	Y ₁	Y ₀	A
L	X	L	L	L
H	X ₀	L	L	H
H	X ₁	L	H	H
H	X ₂	H	L	H
H	X ₃	H	H	H

Codificador de 4 a 2
Sin prioridad

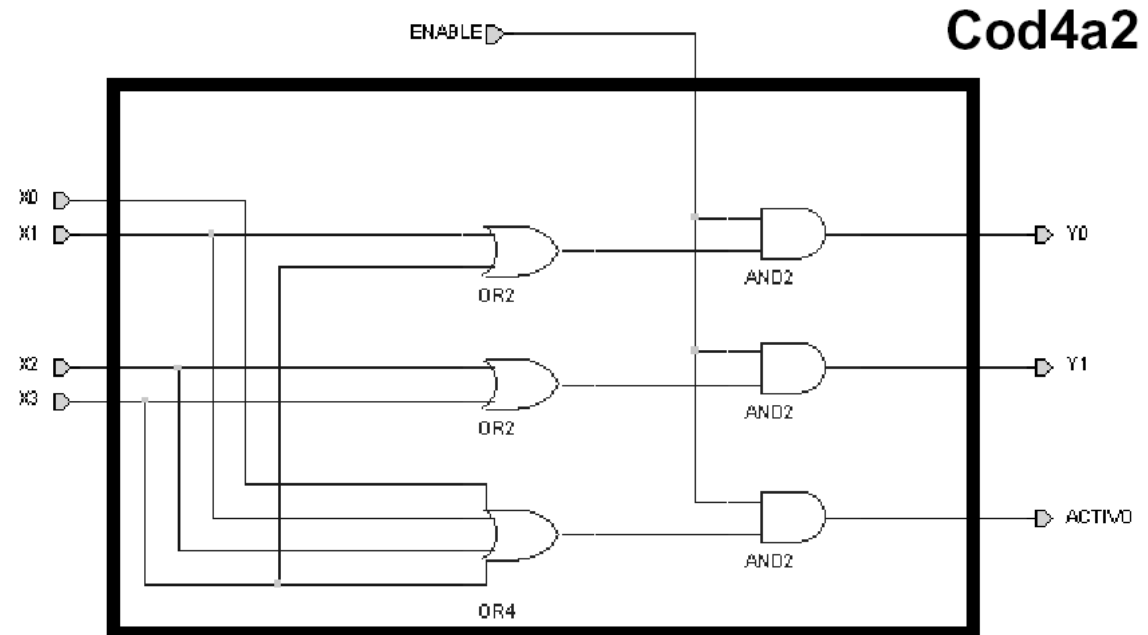

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Codificadores con prioridad: ejemplo Cod4a2

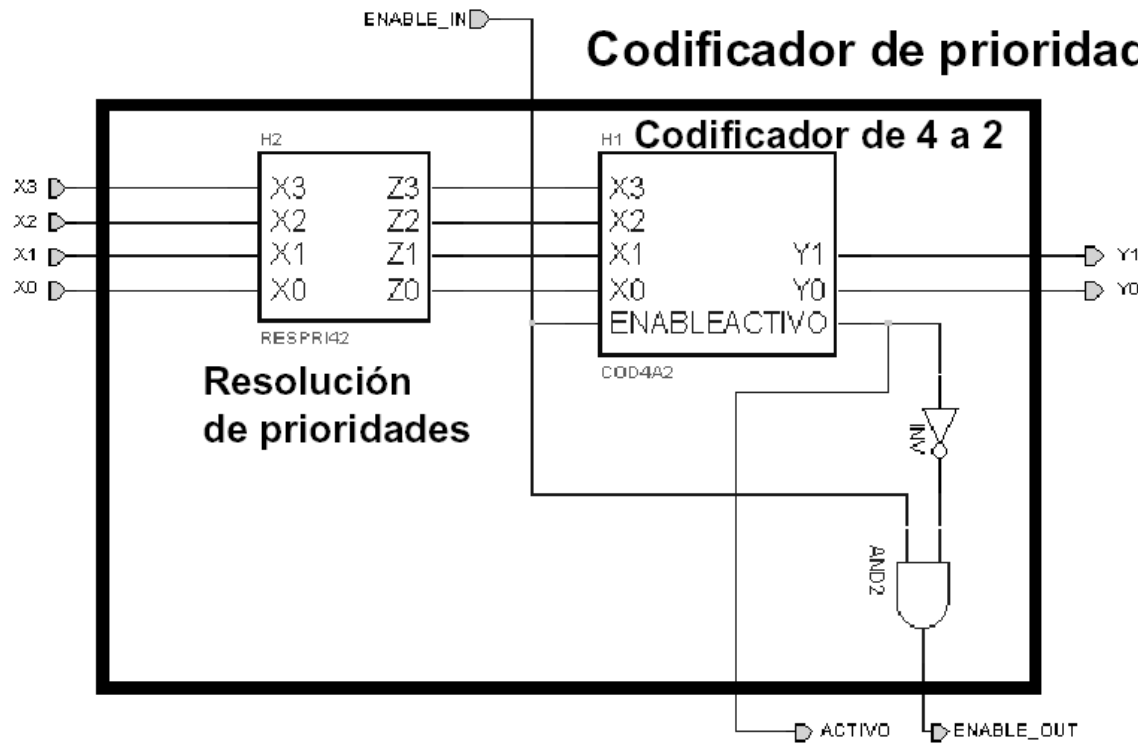

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



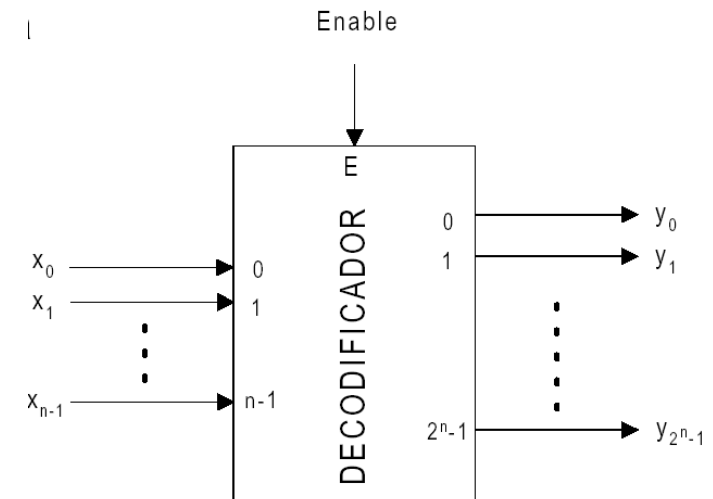3. Decodificadores

Un decodificador (o decodificador de n a 2^n) es un módulo con n entradas y 2^n salidas, además de una **señal de activación (Enable) de entrada**

El decodificador activa la salida 2^i -ésima cuando se presenta la combinación binaria i en las entradas, siempre y cuando el módulo esté activo. Es decir, **se activa la salida correspondiente al número binario codificado en la entrada.**



El **comportamiento** del decodificador

$$X = \sum_{j=0}^{n-1} x_j \cdot 2^j$$

$$v_i = \begin{cases} H & \text{si } X = i \text{ y } E = H \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \forall i = 0, 2^n - 1$$

Expresión de conmutación:

$$v_i = E \cdot m_i(x_{n-1}, \dots, x_0) \quad \forall i = 0, 2^n - 1$$




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Decodificador 2 a 4

 

```
entity DECOD2a4 is
port( X: in std_logic_vector (1 downto 0);
      ENABLE : in std_logic;
      Y : out std_logic_vector (3 downto 0));
end DECOD2a4;
```

```
architecture comportamental1 of DECOD2a4 is
signal DataEnable: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
DataEnable <= ENABLE & DATAIN;
with dataEnable SELECT
Y<= "1000" when "111";
      "0100" when "110";
      "0010" when "101";
      "0001" when "100";
      "0000" when others;
end comportamental1;
```

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electronicos Digitales

Cartagena99



Decodificadores

Ejemplo: diseño de un decodificador de 2 a 4:

E	X ₁	X ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
L	x	x	L	L	L	L
H	L	L	L	L	L	H
H	L	H	L	L	H	L
H	H	L	L	H	L	L
H	H	H	H	L	L	L



Funciones lógicas

$$y_0 = E \cdot m_0(x_1, x_0) = E \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}$$

$$y_1 = E \cdot m_1(x_1, x_0) = E \cdot \overline{x_1} \cdot x_0$$

$$y_2 = E \cdot m_2(x_1, x_0) = E \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}$$

$$y_3 = E \cdot m_3(x_1, x_0) = E \cdot x_1 \cdot x_0$$

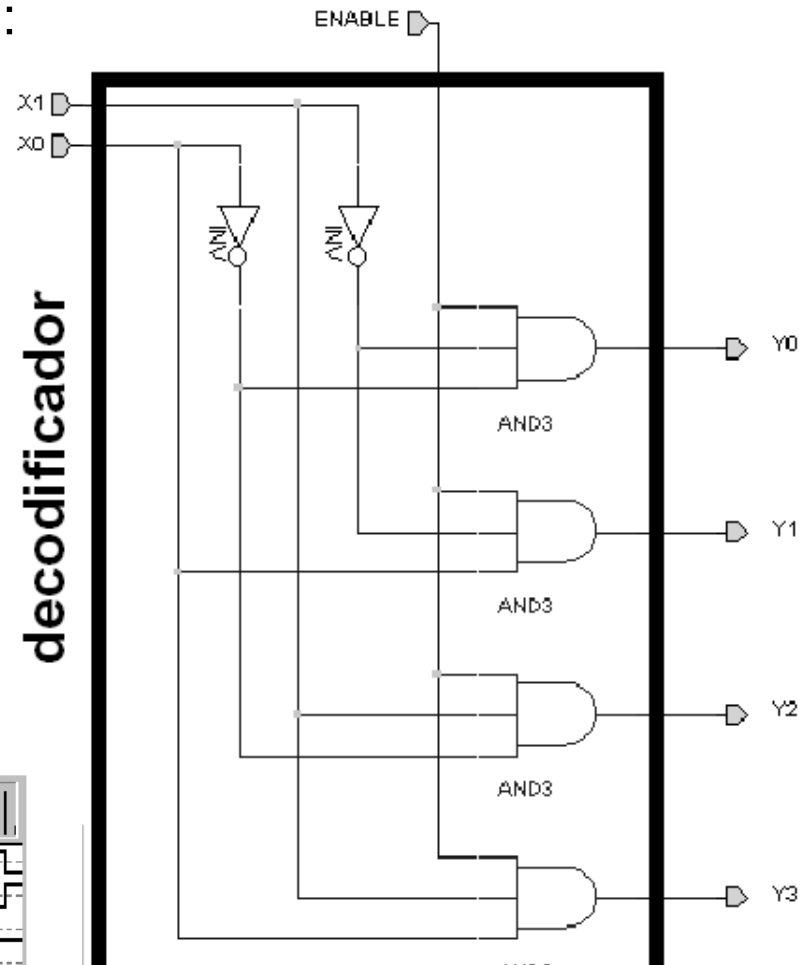 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electronicos Digitales



Decodificadores: diseño jerárquico

Comercial: 74238

Ejemplo: diseño jerárquico de un decodificador de 4 a 16 mediante decodificadores de 3 a 8.

Decodificador de 3 a 8

E	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀	Y ₁₅	Y ₁₄	Y ₁₃	Y ₁₂	Y ₁₁	Y ₁₀	Y ₉	Y ₈	Y ₇	Y ₆	Y ₅	Y ₄	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
L	x	x	x	x	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H
H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L
H	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L
H	L	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L
H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L
H	L	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L
H	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L
H	L	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	H	L	L	H	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	H	L	H	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	H	H	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	H	H	L	H	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Sistemas Electrónicos Digitales





Decodificadores: diseño jerárquico

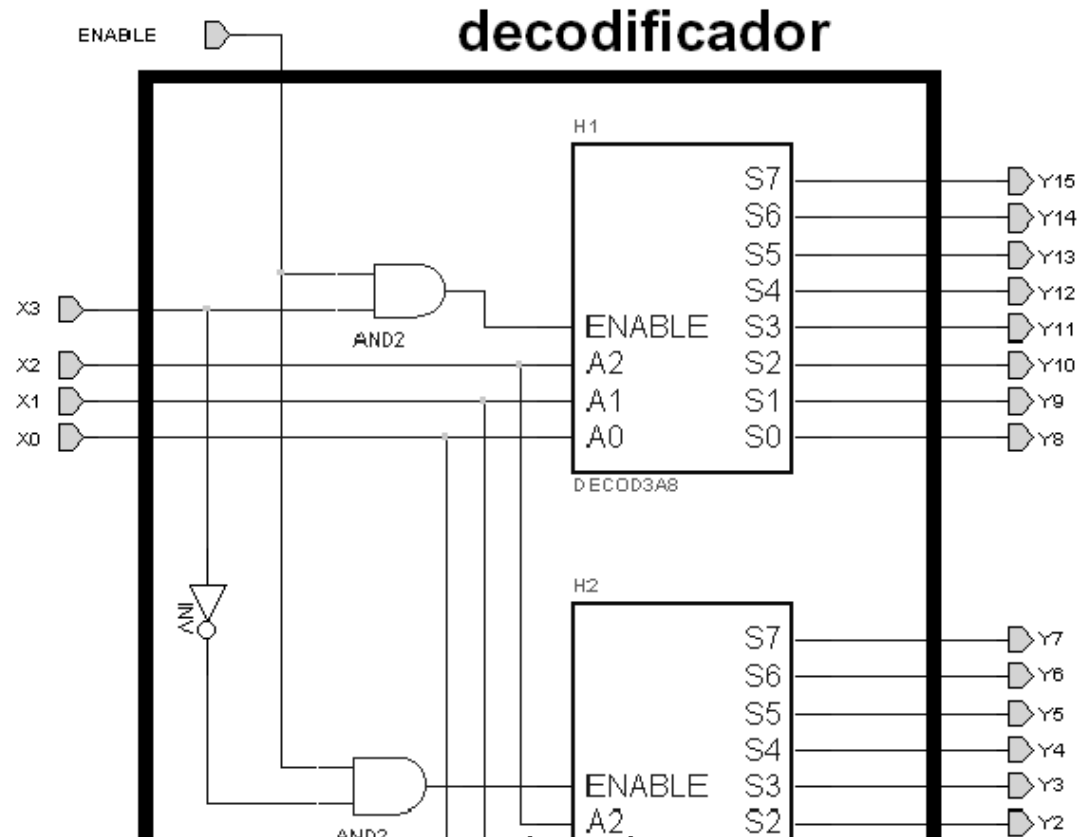Ejemplo: diseño jerárquico de un decodificador de 4 a 16 mediante decodificadores de 3 a 8.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales

Cartagena99



Decodificadores: diseño jerárquico

Ejemplo: diseño jerárquico de un decodificador de 4 a 16 mediante decodificadores de 3 a 8. Resultados de simulación.

 

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




Síntesis de FC con Decodificadores

Un decodificador (o decodificador de n a 2^n) es un módulo que **materializa todos los minterms de una función de n variables.**

Expresión de conmutación:

$$y_i = E \cdot m_i(x_{n-1}, \dots, x_0) \quad \forall i = 0, 2^n - 1$$

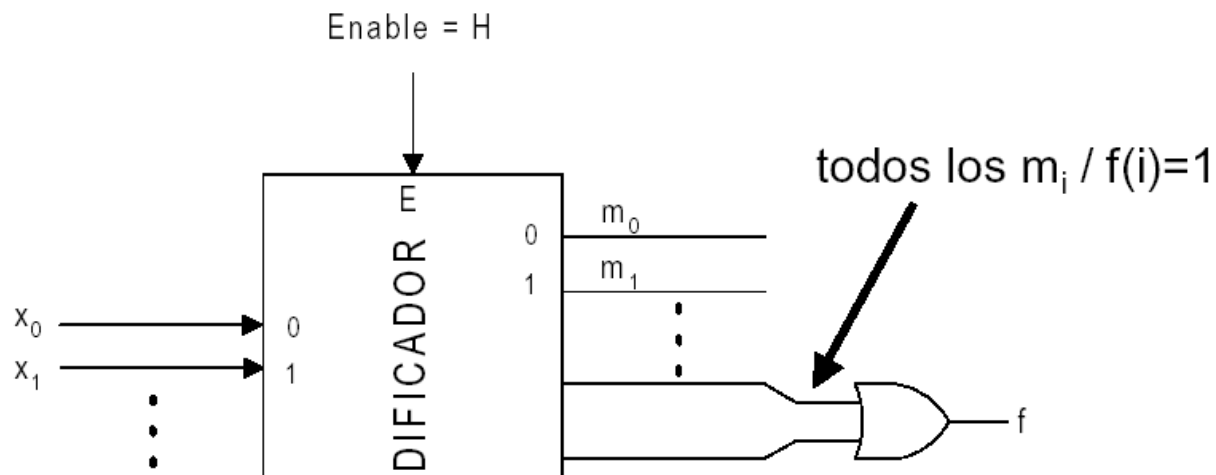Se puede materializar cualquier FC de n variables expresada como suma de minterms sin más que usar **un decodificador de n a 2^n y una puerta OR con tantas entradas como sumandos tenga la expresión de la FC.**



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




Síntesis de FC con Decodificadores

Ejemplo: diseño de las funciones f1, f2 y f3 mediante decodificadores.

$$f_1(x,y,z) = \sum m(1,5,7)$$

$$f_2(x,y,z) = \sum m(0,3)$$

$$f_3(x,y,z) = \sum m(2,4,5)$$

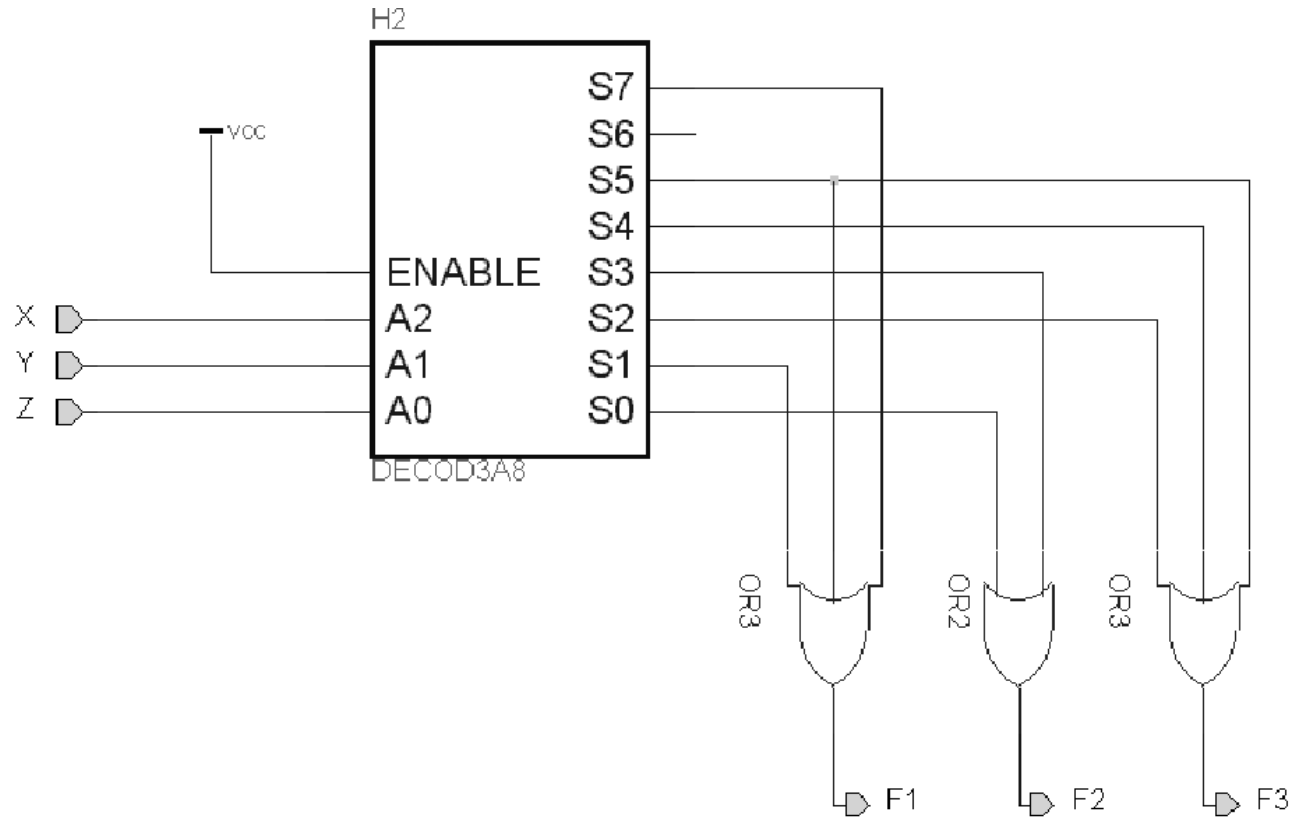

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electronicos Digitales




Síntesis de FC con Decodificadores

Materializar un codificador BCD a 7 segmentos mediante decodificadores

$$a(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0,2,3,5,6,7,8,9)$$

...
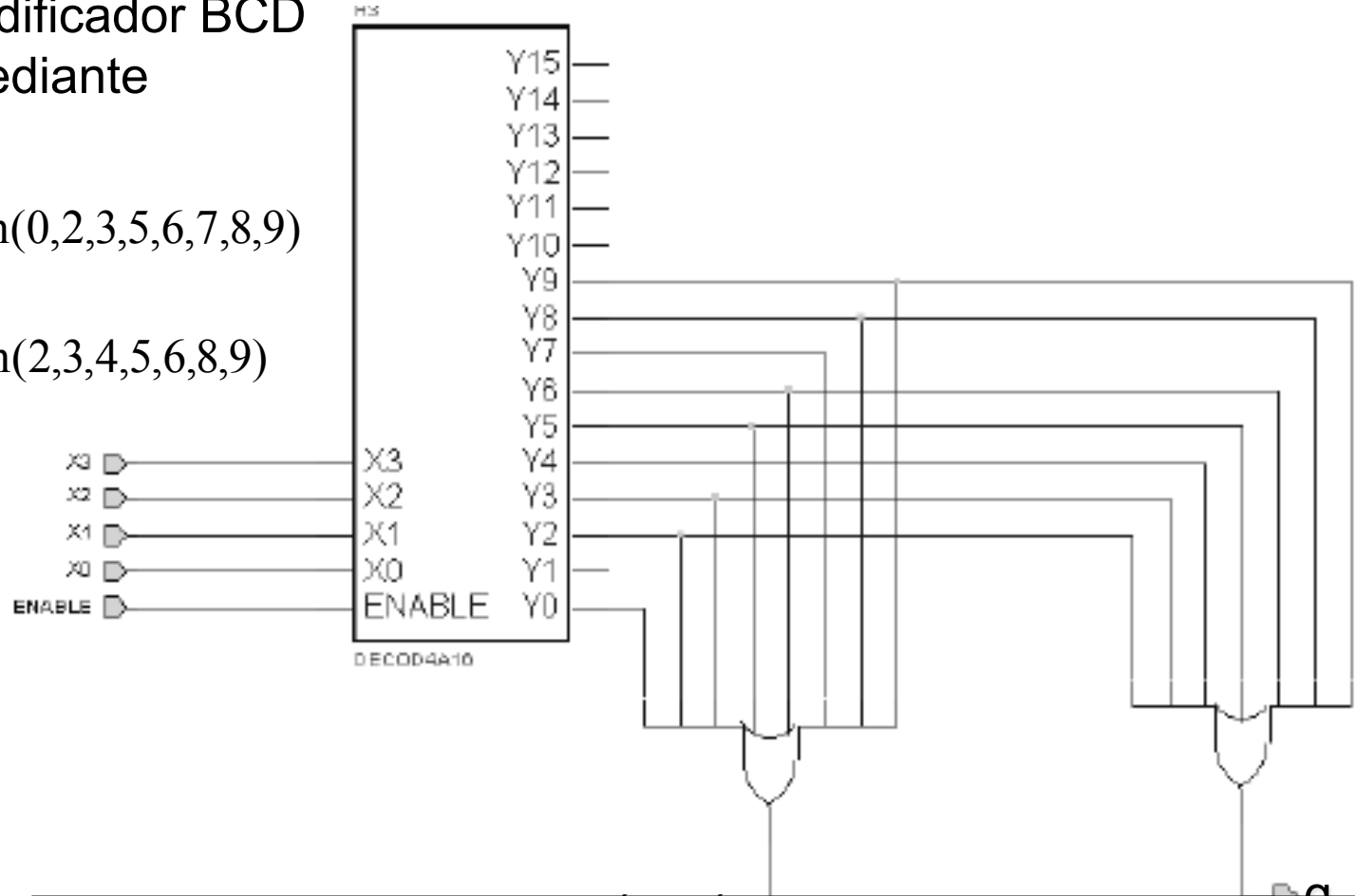
$$g(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(2,3,4,5,6,8,9)$$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Aplicaciones de los Decodificadores

- ▶ Chips de memoria : Convierte el n° binario que designa la dirección de una celda de memoria en la fila o columna correspondiente.
- ▶ Sistemas de memoria de microprocesadores: Seleccionando diferentes bancos de memoria.
- ▶ Sistemas de entrada/salida de microprocesadores: Seleccionando distintos dispositivos.
- ▶ Descodificando instrucciones de microprocesadores: Habilitando diferentes unidades funcionales
- ▶ Displays (descodificador BCD-7 segmentos, etc)
- ▶ Teclados (asignando valores binarios a códigos ASCII, etc)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




4. Multiplexores

Un multiplexor (o multiplexor de 2^n a 1) es un módulo combinacional con 2^n entradas y 1 salida, además de una señal de activación y n señales de control.

El multiplexor conecta una de las 2^n entradas a la salida. Esta entrada se selecciona con la palabra de control S.

El **comportamiento** del multiplexor:
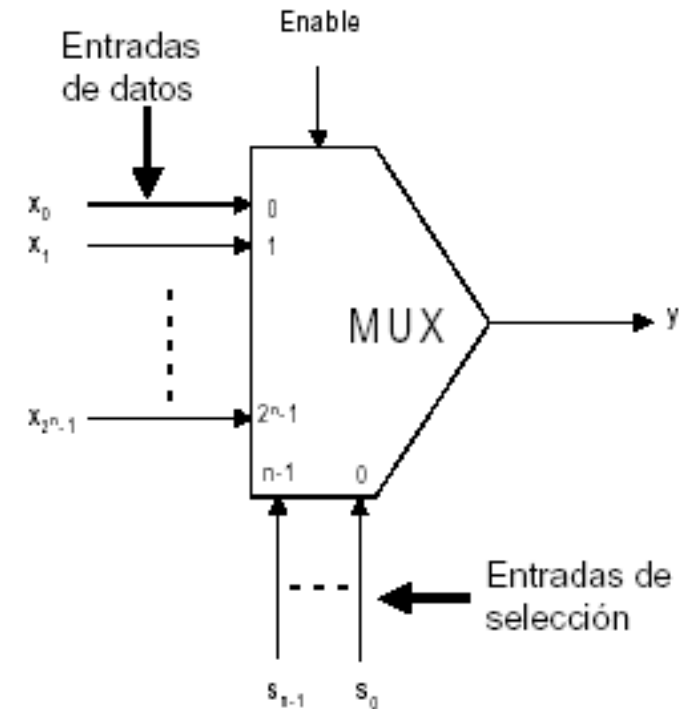
$$S = \sum_{j=0}^{n-1} s_j \cdot 2^j \quad \text{entonces:}$$
$$y = \begin{cases} x_i & \text{si } S = i \text{ y } E = H \\ L & \text{resto de casos} \end{cases}$$



Expresión de conmutación:

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Sistemas Electrónicos Digitales



MUX 2 a 1

Comercial: 74157
 
```
entity MUX is
  port( E0,E1 : in bit;
        SEL: in bit;
        Z  : out bit);
end MUX;
```



```
architecture comportamental1 of MUX is
begin
  Z <= E0 when SEL = '0'
    else E1;
end comportamental1;
```

```
architecture comportamental2 of MUX is
begin
  P1: process(E0, E1, SEL)
  begin
    if SEL = '0' then
      Z <= E0;
    else
      Z <= E1;
    end if;
  end process P1;
end comportamental2;
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales


Cartagena99



Multiplexores


Ejemplo: diseño de un multiplexor de 4 entradas (4 a 1).

Comercial: 74293

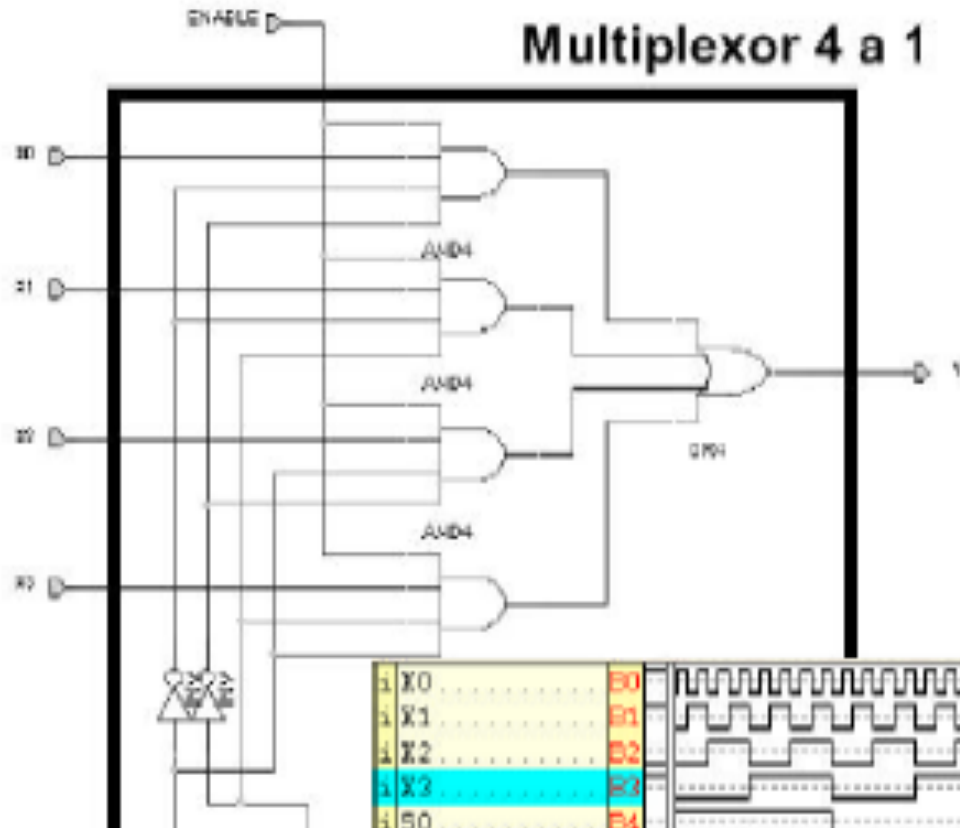

$$y = E \cdot (x_0 \cdot m_0(s_1, s_0) + x_1 \cdot m_1(s_1, s_0) + x_2 \cdot m_2(s_1, s_0) + x_3 \cdot m_3(s_1, s_0))$$
 
$$= E \cdot (x_0 \cdot \bar{s}_1 \cdot \bar{s}_0 + x_1 \cdot \bar{s}_1 \cdot s_0 + x_2 \cdot s_1 \cdot \bar{s}_0 + x_3 \cdot s_1 \cdot s_0)$$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Systemas Electrónicos Digitales



Síntesis de FC con multiplexores

Un único **multiplexor de 2^n a 1** permite materializar cualquier función de conmutación de n variables.

La expresión de conmutación de una FC como suma de productos consiste en la suma de los minterms m_i para los que la FC, $f(i)$, toma valor cierto, es decir:

$$f(a_{n-1}, \dots, a_0) = \sum_{i=0}^{2^n-1} f(i) \cdot m_i(a_{n-1}, \dots, a_0) \quad \approx \quad y = E \cdot \sum_{i=0}^{2^n-1} x_i \cdot m_i(s_{n-1}, \dots, s_0)$$

Obviando E , esta expresión coincide con la expresión del multiplexor si se identifican: $x_i = f(i) \forall i=0, \dots, 2^n-1$ y $(s_{n-1}, \dots, s_0) = (a_{n-1}, \dots, a_0)$.

Esto significa que para materializar f **basta con conectar las entradas binarias de la función a las entradas de control del multiplexor y conectar el valor $f(i)$ que toma la función (fila i de la tabla de verdad) con la entrada de datos x_i del**

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Síntesis de FC con multiplexores

 Ejemplo: diseño mediante un único multiplexor de la función f siguiente.



$$f(x, y, z) = \sum m(0,3,4,7)$$

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Síntesis de FC con multiplexores

Ejemplo: diseño mediante multiplexores de un sumador binario completo de 1 bit.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales





Síntesis de FC con multiplexores

Ejemplo: diseño mediante multiplexores de un sumador binario con de 1 bit.

$$S = \sum m(1,2,4,7)$$

$$COUT = \sum m(3,5,6,7)$$

 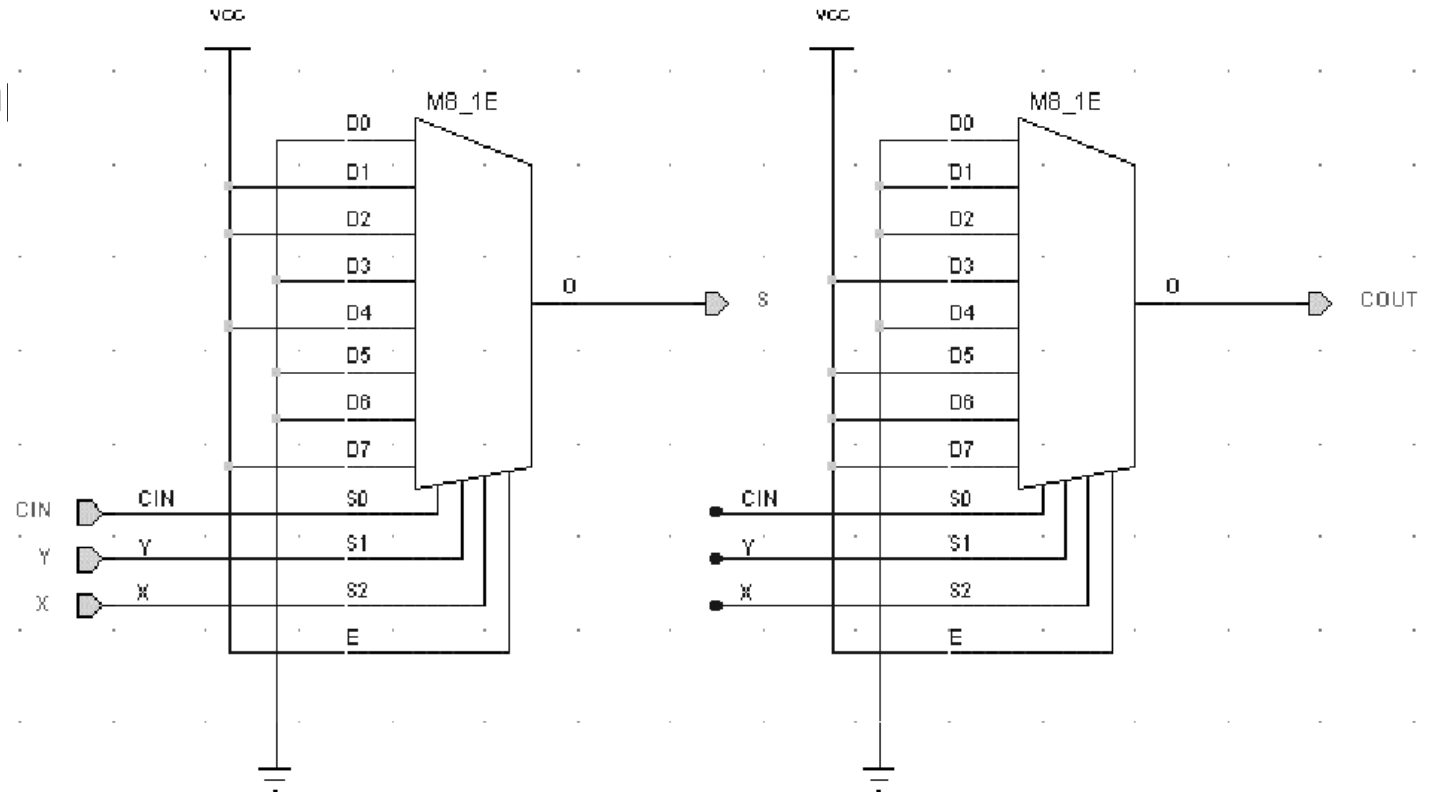

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electronicos Digitales



Síntesis de FC con multiplexores

¿Qué pasa si la materialización se hace con un multiplexor con menor n° de entradas (n) de control que variables de la función?

- Seleccionar n de las variables de entrada para usarlas como control y utilizar las restantes para generar los valores de las 2^n entradas del multiplexor
- Cada una de las funciones de k entradas puede realizarse con multiplexores de k entradas de control o con otros módulos.

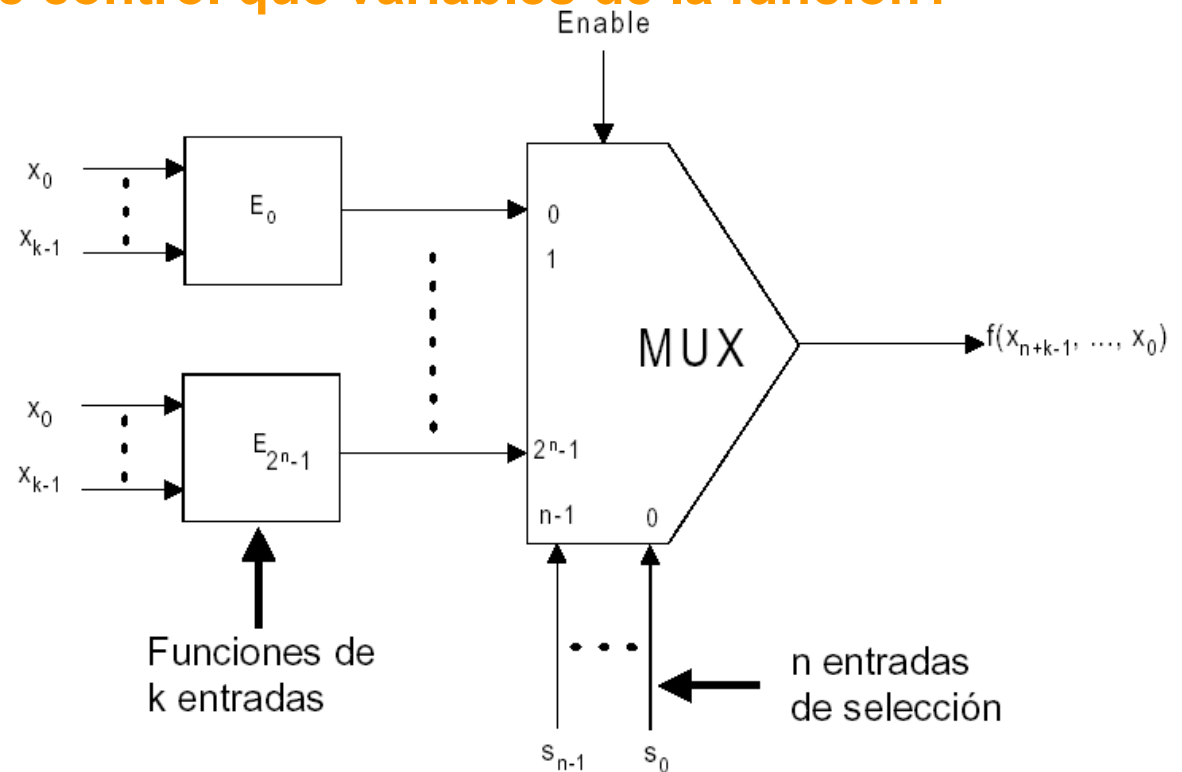

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Síntesis de FC con multiplexores

Ejemplo: diseño de la función f siguiente mediante un multiplexor de 4 a 1 y puertas lógicas.

$$f(a,b,c,d) = \sum m(1,3,4,6,7,9,10,11,14)$$

$$\begin{aligned} f(a,b,c,d) &= \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d = \\ &= (\bar{a}b)\bar{c}d + (\bar{a}\bar{b} + a\bar{b})\bar{c}d + (\bar{a}\bar{b} + a\bar{b} + ab)\bar{c}d + (\bar{a}\bar{b} + a\bar{b} + ab)cd \end{aligned}$$

$(z_1, z_0) = (a, b)$	$E_0 = (\bar{a}\bar{b})$	} Simplificación algebraica.
$(s_1, s_0) = (c, d)$	$E_1 = (\bar{a}\bar{b} + a\bar{b}) = \bar{b}$	
	$E_2 = (\bar{a}\bar{b} + a\bar{b} + ab) = a + b$	
	$E_3 = (\bar{a}\bar{b} + a\bar{b} + ab) = \bar{a} + \bar{b}$	




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Síntesis de FC con multiplexores

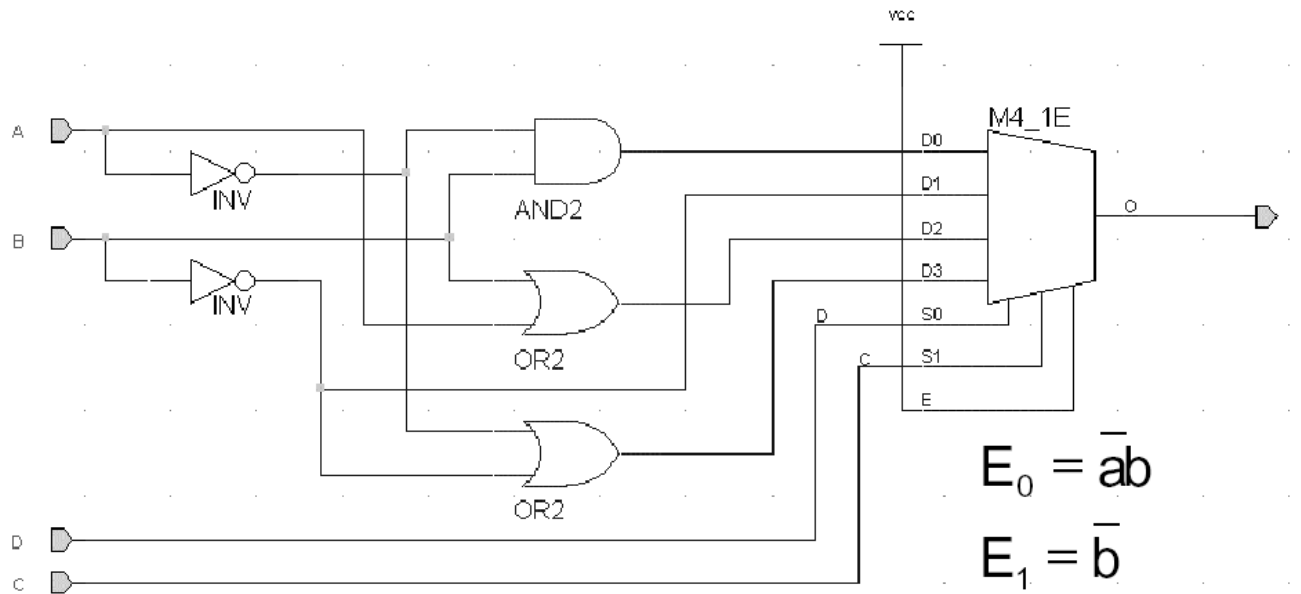

$$E_0 = \bar{a}b$$
$$E_1 = \bar{b}$$
$$E_2 = a + b$$
$$E_3 = \bar{a} + \bar{b}$$

		E_0		E_1		E_3		E_2	
c	d	00	01	11	10	00	01	11	10
a	b	0	1	1	2	3	4	5	6
00			1	1					
01		1		1	1				
11								1	14
10			1	1				1	10

Simplificación con Karnaugh

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



Síntesis de FC con multiplexores

	E ₀		E ₁		E ₃		E ₂	
c d	00	01	11	10				
a b	0	1	1	2				
00	1	4	5	6				
01	1		1	1				
11							1	14
10		1	1	1				

Simplificación con Karnaugh

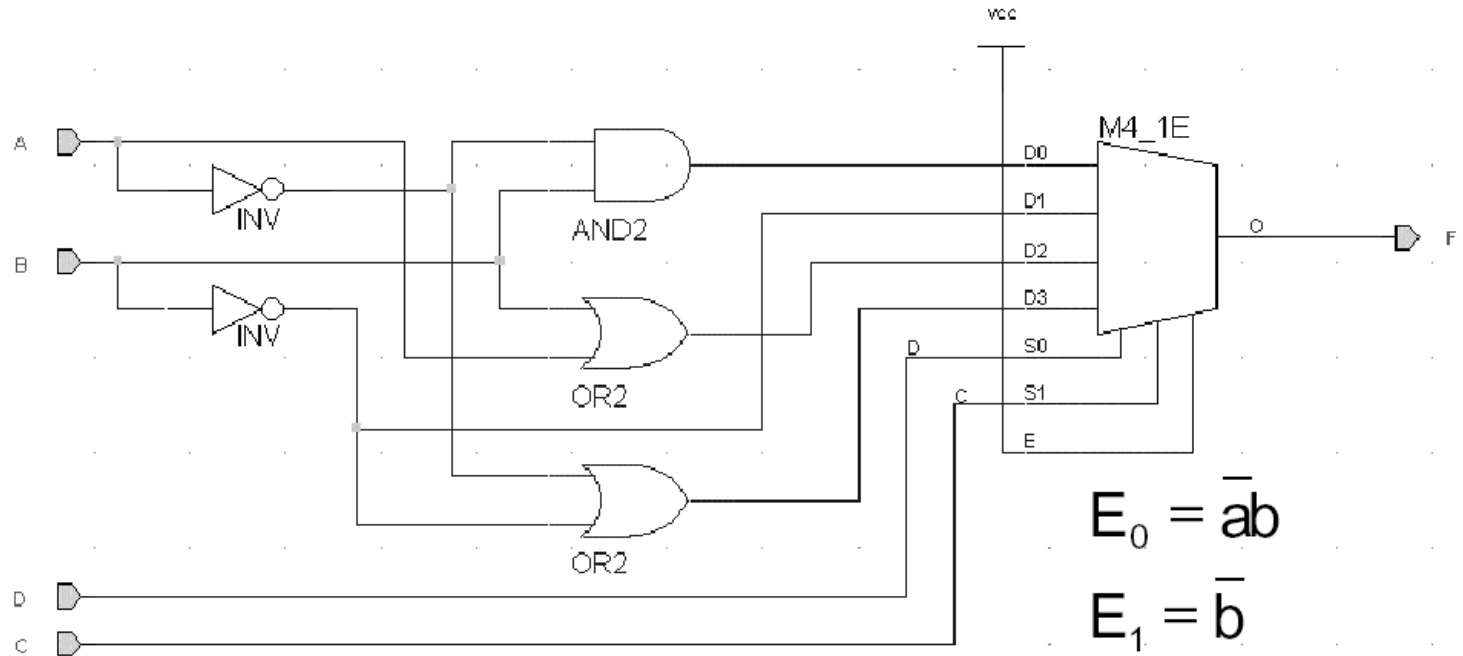

$$E_0 = \bar{a}b$$

$$E_1 = \bar{b}$$

$$E_2 = a + b$$

$$E_3 = \bar{a} + \bar{b}$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Síntesis de FC con multiplexores

La selección de otras señales de control puede variar la materialización. Por ejemplo, si se escogen a y d.

 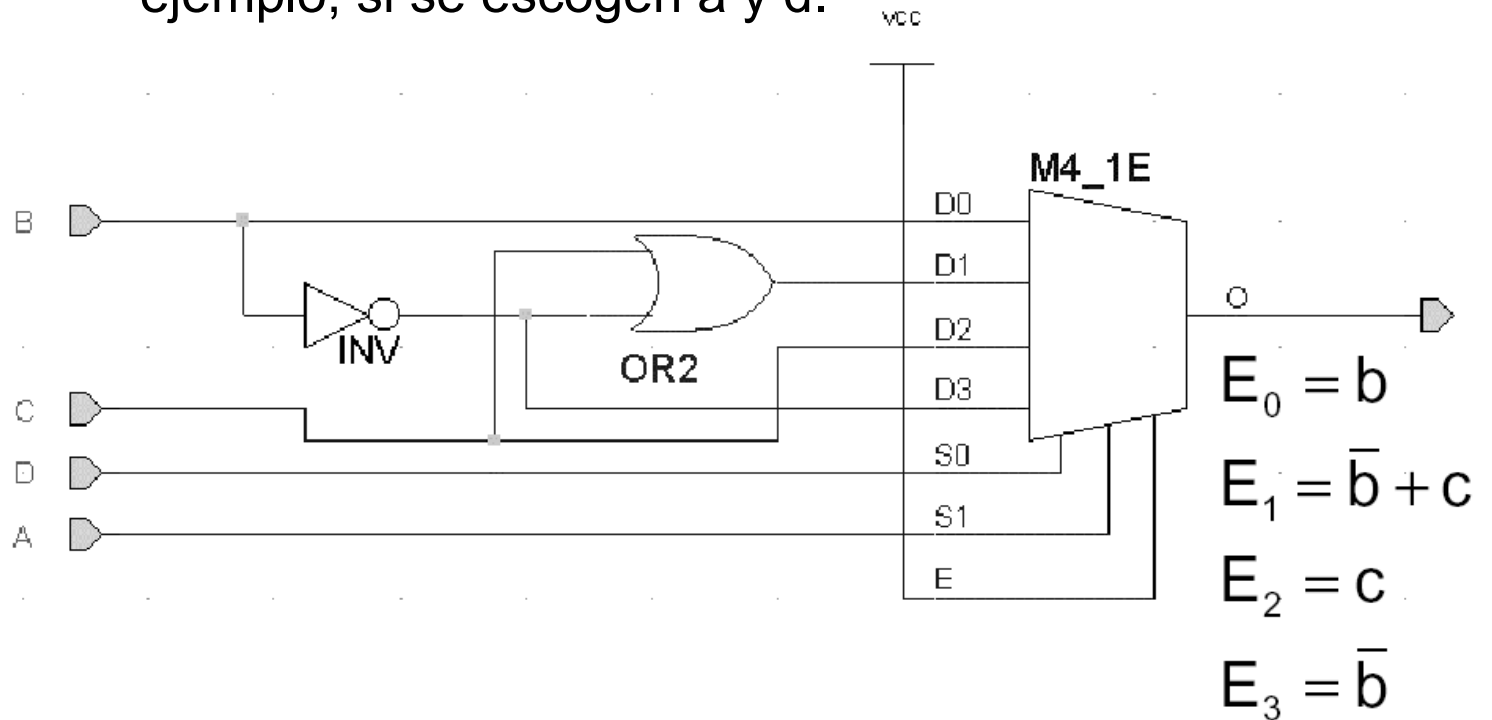

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Aplicaciones de los Multiplexores

- ▶ Un MUX puede implementar cualquier función lógica con un n° de variables igual a los selectores.
- ▶ Un MUX se implementa con un n° razonable de puertas NAND.
- ▶ MUX de pocas entradas se utilizan como elemento básico de los bloques lógicos programables de FPGAs.
- ▶ Conversión paralelo-serie.
- ▶ Multiplexación de bits de dirección en memorias grandes

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




5. Demultiplexores

Un demultiplexor (o demultiplexor de 2^n a 1) es un módulo con 1 **entrada y 2^n salidas**, además de **una señal de activación y n señales de control**.

El demultiplexor conecta la entrada con una de las 2^n salidas que se selecciona con la palabra de control S.

Su funcionamiento es inverso al realizado por el multiplexor.

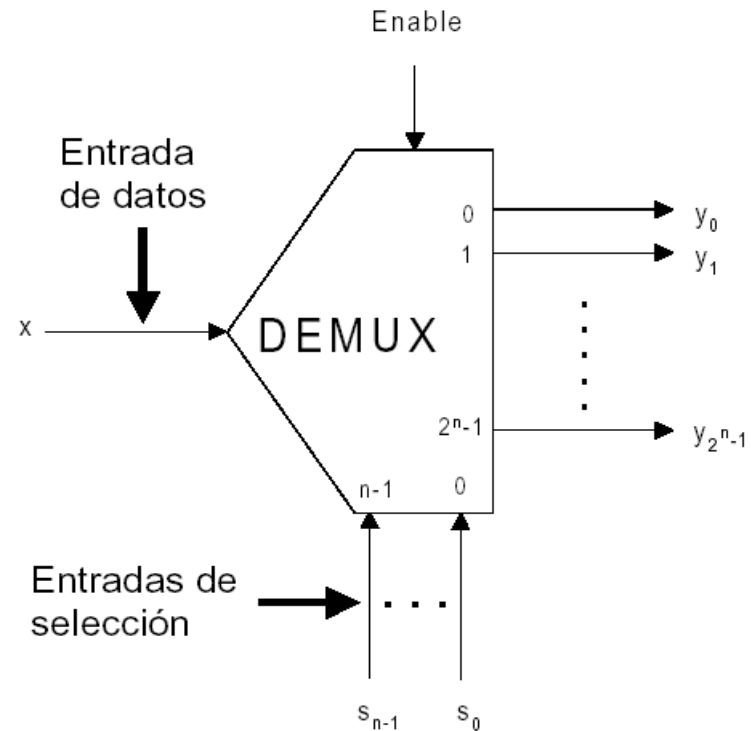

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



DEMUX 3 a 8

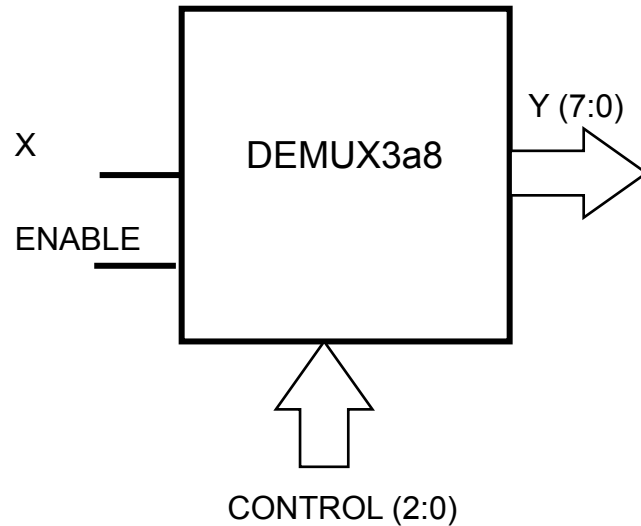

```
entity DEMUX3a8 is
  port( X,ENABLE : in std_logic;
         CONTROL      : in std_logic_vector (2 downto 0);
         Y           : out std_logic_vector (7 downto 0));
end DEMUX3a8;
```

```
architecture comportamental of DEMUX3a8 is
  signal DataControl: std_logic_vector (3 downto 0);
  signal Entrada: std_logic;
  begin
    DataEnable <= ENABLE & CONTROL;
    Entrada <= X;
    with dataEnable SELECT
      Y(7)<= Entrada when "1111";
      Y(6)<= Entrada when "1110";
      Y(5)<= Entrada when "1101";
      Y(4)<= Entrada when "1100";
      Y(3)<= Entrada when "1011";
      Y(2)<= Entrada when "1010";
      Y(1)<= Entrada when "1001";
      Y(0)<= Entrada when "1000";
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Cartagena99



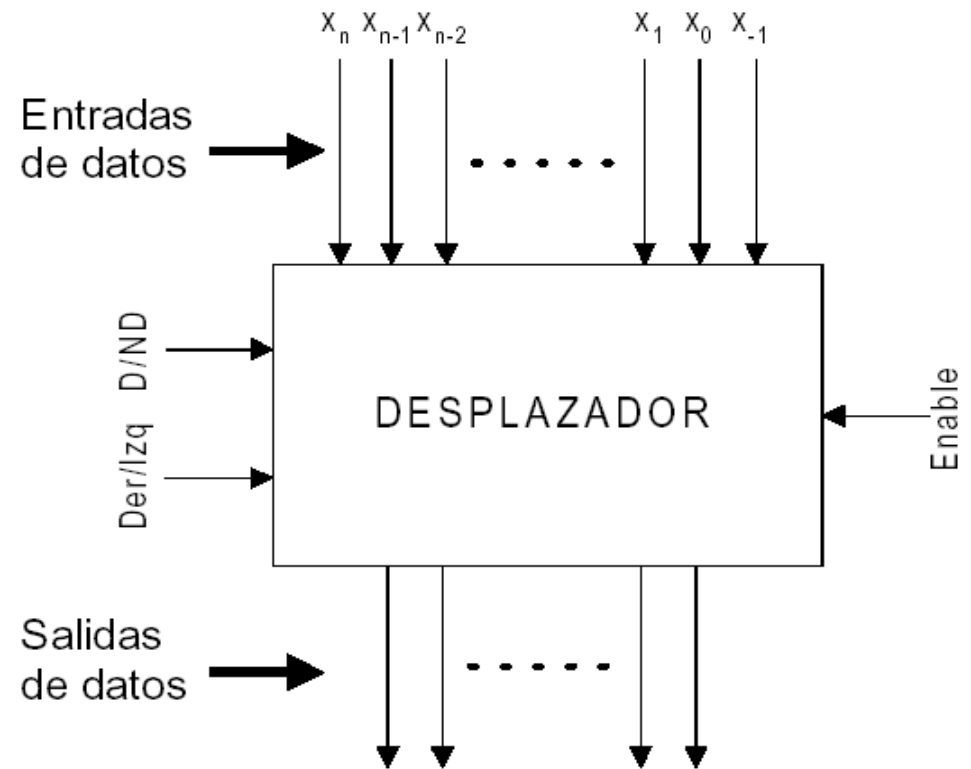 6. Desplazadores

Un desplazador (*shifter*) es un módulo combinacional con **n+2 entradas** de datos y **n salidas**, además de **una señal de activación y señales de control**.

El desplazador puede mover o no bits a derecha e izquierda en desplazamientos abiertos o cerrados (rotaciones) bajo las órdenes de las señales control.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Desplazadores

Ejemplo: materializar mediante multiplexores el siguiente desplazador :
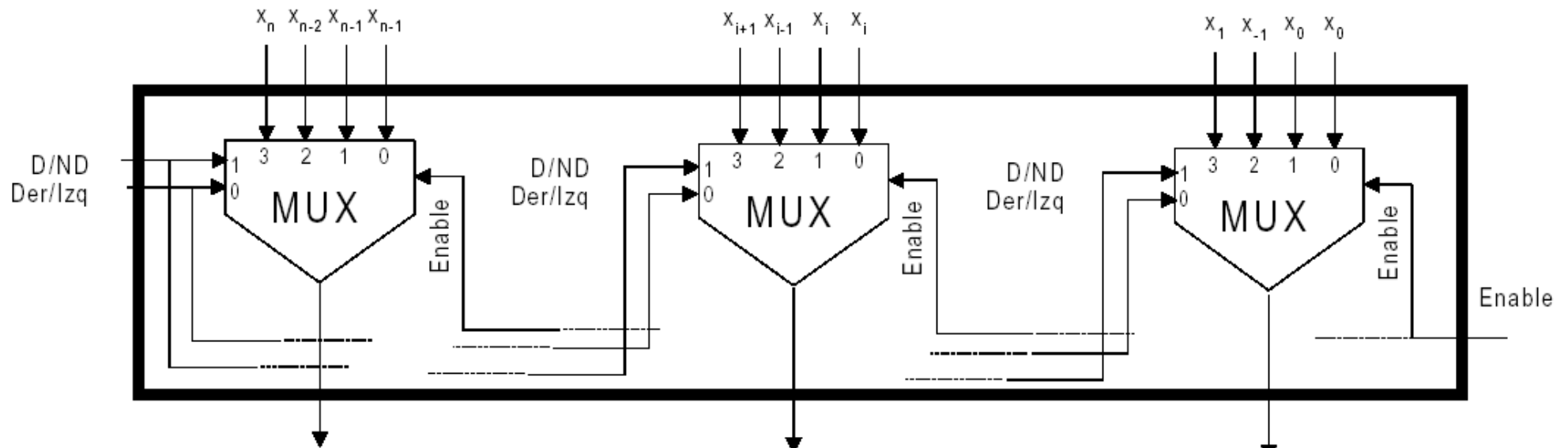
$$y_i = \begin{cases} x_{i-1} & \text{si } D/ND = H \text{ y } Der/lzq = L \text{ y } E = H \\ x_i & \text{si } D/ND = L \text{ y } E = H \\ x_{i+1} & \text{si } D/ND = H \text{ y } Der/lzq = H \text{ y } E = H \end{cases}$$


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



7. Dispositivos lógicos programables

Dispositivos lógicos programables: **conjunto de circuitos integrados** formados por cierto número de **puertas lógicas y/o módulos básicos y/o biestables cuyas conexiones pueden ser personalizadas o programadas, bien sea por el fabricante o por el usuario.**

La gran ventaja de estos dispositivos reside en que los fabricantes pueden realizar grandes tiradas de estos CI lo que abarata sus costes de producción y los usuarios posteriormente pueden personalizar sus diseños en sus propios laboratorios sin grandes inversiones:

- ▶ Consumos medios, aunque hay familias especializadas en bajo consumo
- ▶ Velocidad intermedia
- ▶ Fiabilidad alta
- ▶ Tiempo de desarrollo muy bajo, sin dependencia de terceros
- ▶ Metodología sencilla
- ▶ Equipamiento sencillo

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Sistemas Electrónicos Digitales



Dispositivos lógicos programables

Evolución temporal y escala de integración:

PAL,PLDs	Suma de productos de entradas y salidas realimentadas	200-1000
CPLDs	Varias PALs interconexionadas entre sí	1k-10k
FPGAs	Bloques lógicos configurables con rutas de interconexión no prefijadas	10k-10M

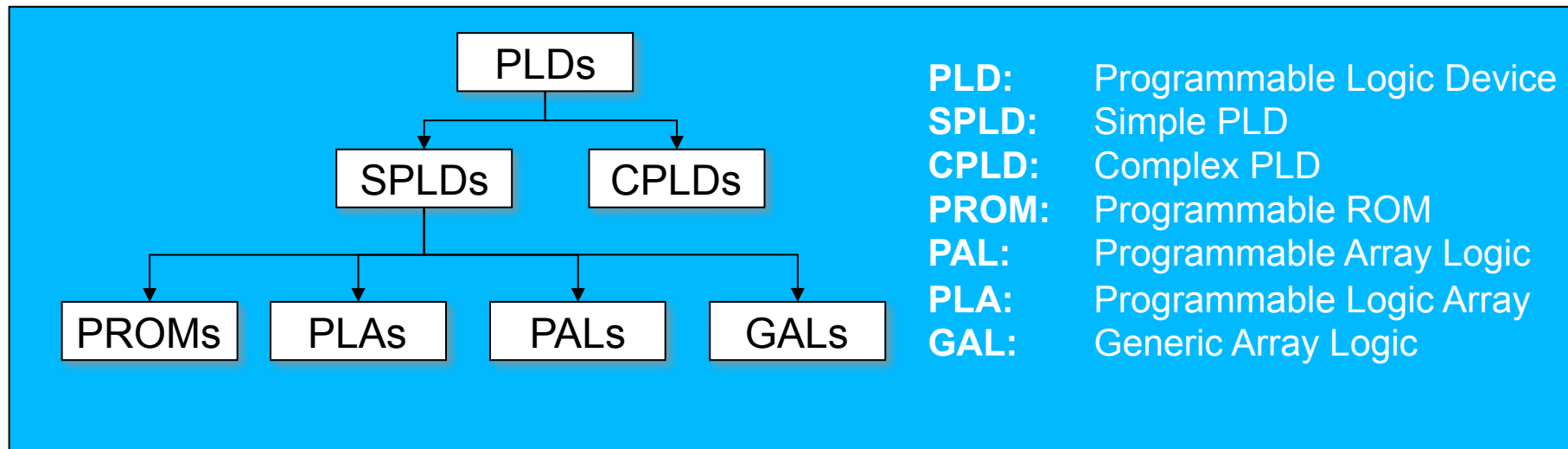

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales

Dispositivo lógico programable (su funcionalidad se fija por el usuario después de la fabricación)
Field Programmable Gate Array

Programación distinta a la de un ordenador o microprocesador

Ordenador o μ P

Programar consiste en cambiar las instrucciones que le llegan al microprocesador

FPGA

Programar consiste en cambiar las conexiones y entradas/salidas de la lógica del dispositivo




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



FPGAs. Arquitectura

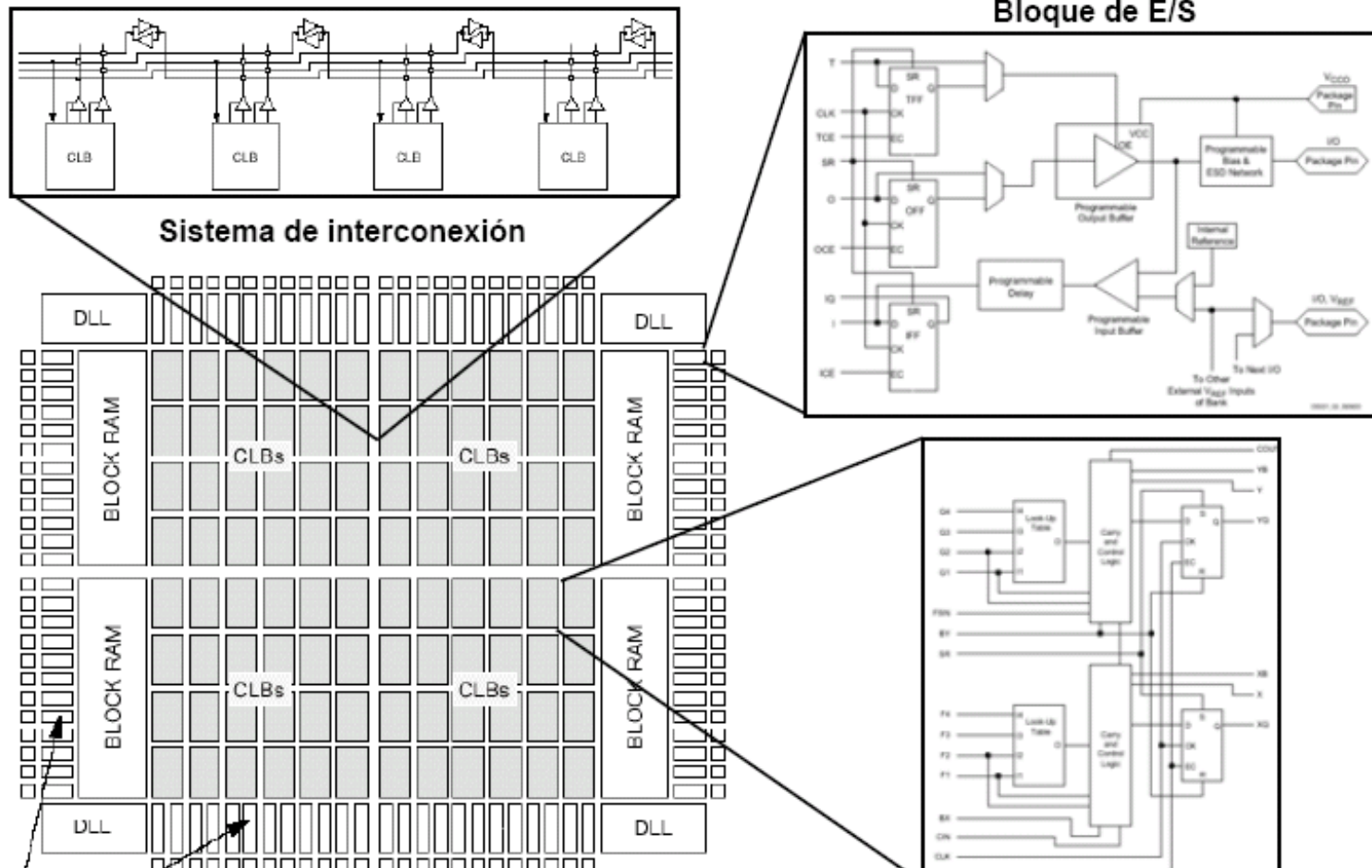

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electronicos Digitales



Comparativa de las FPGAs frente a:

Lógica discreta

ASICs

- ✓ **Tiempo de diseño** (cambios sin "soldar")
- ✓ **Densidad integración** (menor peso, tamaño)
- ✓ **Mayores prestaciones** (consumo, velocidad)
- ✓ **Menor coste** para circuitos medios-complejos
- × **Mayor coste** para circuitos muy simples
- × **Herramientas específicas** (fabricante)

- ✓ **Tiempo de diseño** (cambios en el laboratorio)
- ✓ **Reconfigurable** (pruebas o actualizaciones)
- ✓ **Menor coste** para tiradas cortas y medias
- × **Mayor coste** para tiradas muy largas
- × **Menores prestaciones** (consumo, velocidad)
- × **Menor densidad integración**

- **complejidad** +

- **número de unidades (tirada)** +

- **velocidad** +

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electronicos Digitales



 7.1. Memorias ROM

Una memoria es un dispositivo de almacenamiento de información

- ⇒ RAM Random Access Memory
- ⇒ ROM Read-Only Memory
- ⇒ PROM Programmable ROM
- ⇒ EPROM Erasable and Programmable ROM
- ⇒ EEPROM Electrically erasable PROM



Estructura interna:

- ⇒ Los datos se almacenan en grupos llamados posiciones de memoria. Cada posición de memoria tiene una dirección. Sólo se puede acceder a una dirección a la vez
- ⇒ Las direcciones están codificadas y se indican a través el bus de direcciones
- ⇒ Los datos son leídos o escritos por el bus de datos

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




Memorias ROM

Una memoria ROM (Read Only Memory - memoria de solo lectura) es un módulo combinacional con n entradas de direcciones y k salidas de datos, además de una o varias señales de activación o selección.

Una memoria ROM es un CI programable (por el fabricante o los usuarios) en el que se pueden personalizar ciertas conexiones.

Existen distintos tipos según los datos sean o no permanentes (ROM, PROM o EPROM, EEPROM), sean no programables o programables (**ROM o PROM, EPROM, EEPROM**), y cuantas veces, y como se realice físicamente el borrado y la programación (EPROM - UV, EEPROM - eléctrica).

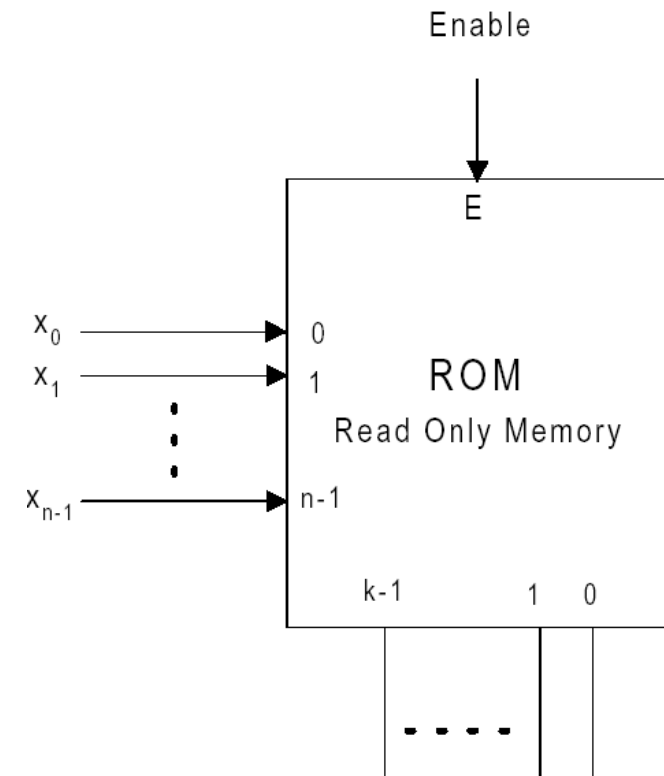

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Memorias ROM

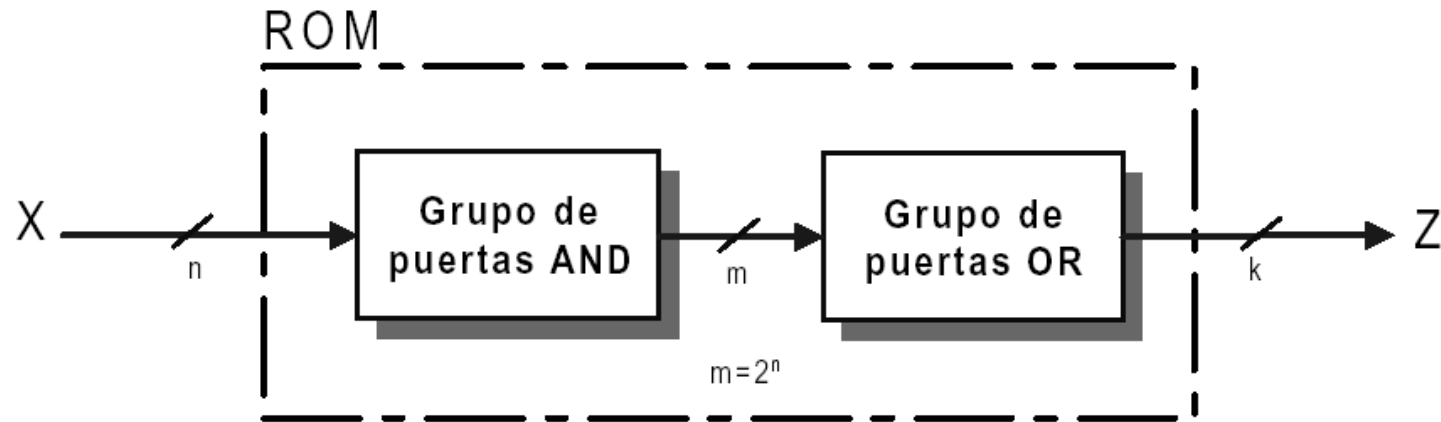Una ROM se compone internamente de dos grupos de puertas: un grupo de puertas AND (en realidad incluye también un conjunto de inversores) y un grupo de puertas OR.



El grupo de puertas **AND** están programadas de antemano y conectadas de forma inalterable, mientras que el grupo de puertas **OR** son programables por el usuario.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



Memorias ROM

El grupo de puertas AND se puede ya entender como un decodificador de n a 2^n con el que se generan todos los minterms para cualquier función de n variables (direcciones).

Ese decodificador (prefijado) junto a un grupo de puertas OR programables permite materializar cualquier FC de n variables (ver Síntesis de FC con decodificadores).

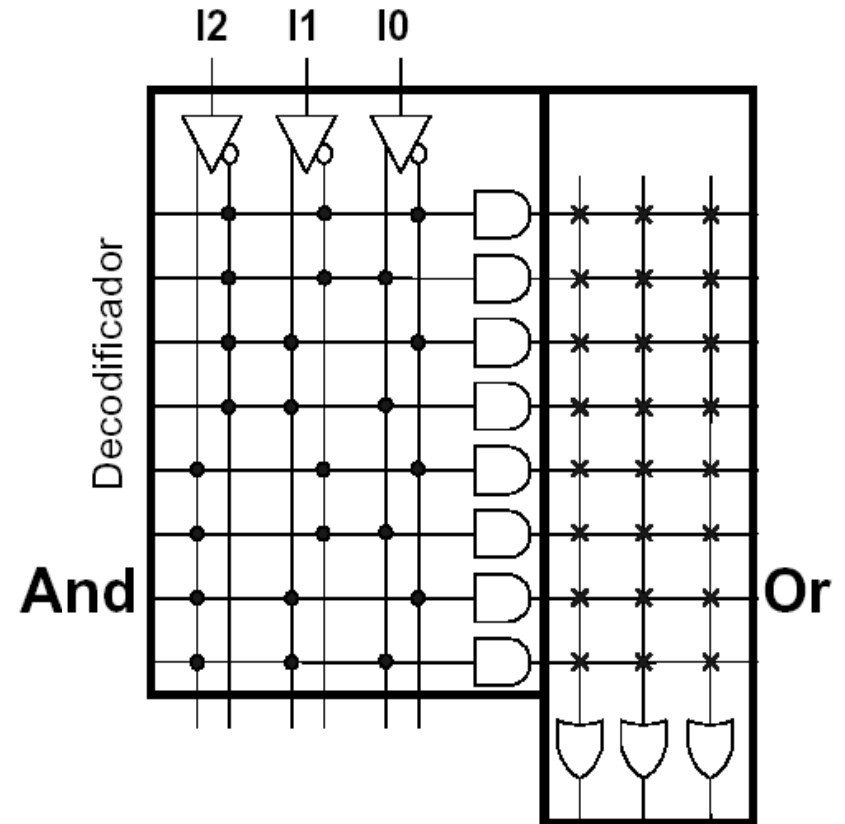

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Memorias ROM

Ejemplo: Materializar el comparador de magnitud de dos palabras binarias de dos bits que cumple lo siguiente:

Z	$z_2 z_1 z_0$
IG	1 0 0
MA	0 1 0
ME	0 0 1


$$Z = \begin{cases} IG & \text{si } A = B \\ MA & \text{si } A > B \\ ME & \text{si } A < B \end{cases}$$

$$z_2 = \sum m(0,5,10,15)$$

$$z_1 = \sum m(4,8,9,12,13,14)$$

$$z_0 = \sum m(1,2,3,6,7,11)$$

 La solución consiste en seleccionar las salidas que generan los minterms de las funciones y programar las conexiones en el grupo OR para cada una de las



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70





Memorias ROM

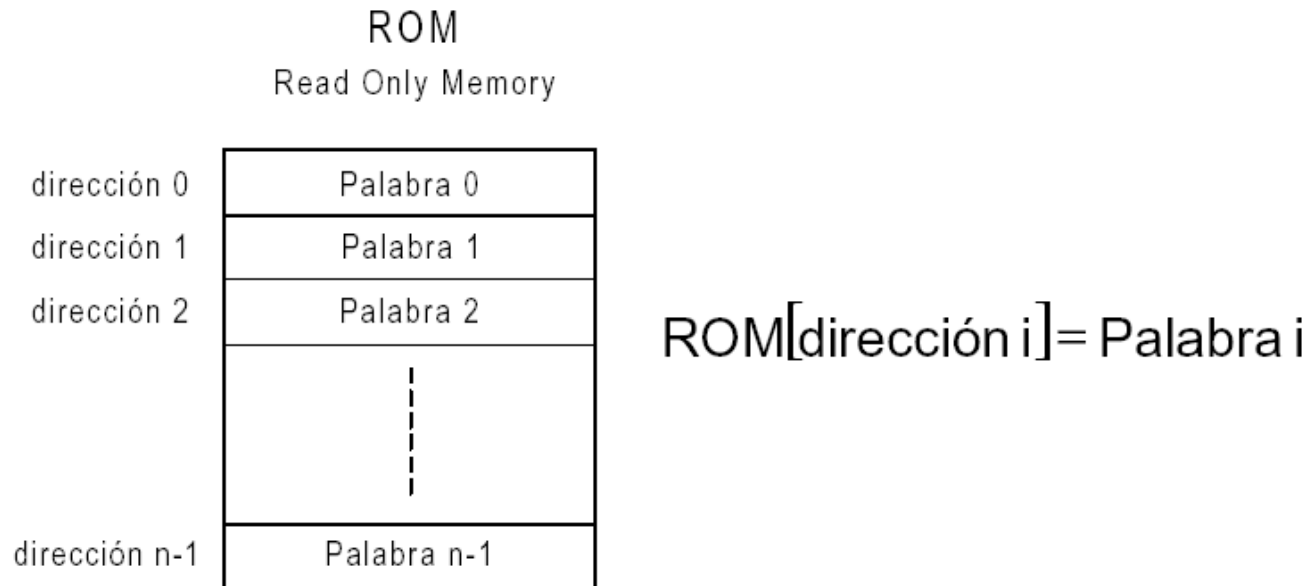Una ROM se puede entender como una tabla que almacena datos con la siguiente estructura interna abstracta, donde cada dato ocupa una posición de la tabla denominada dirección.



Como la única parte programable es la OR se suele representar mediante la



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Memorias ROM

Ejemplo: Diseñar en ROM un conversor de código BCD a XS-3

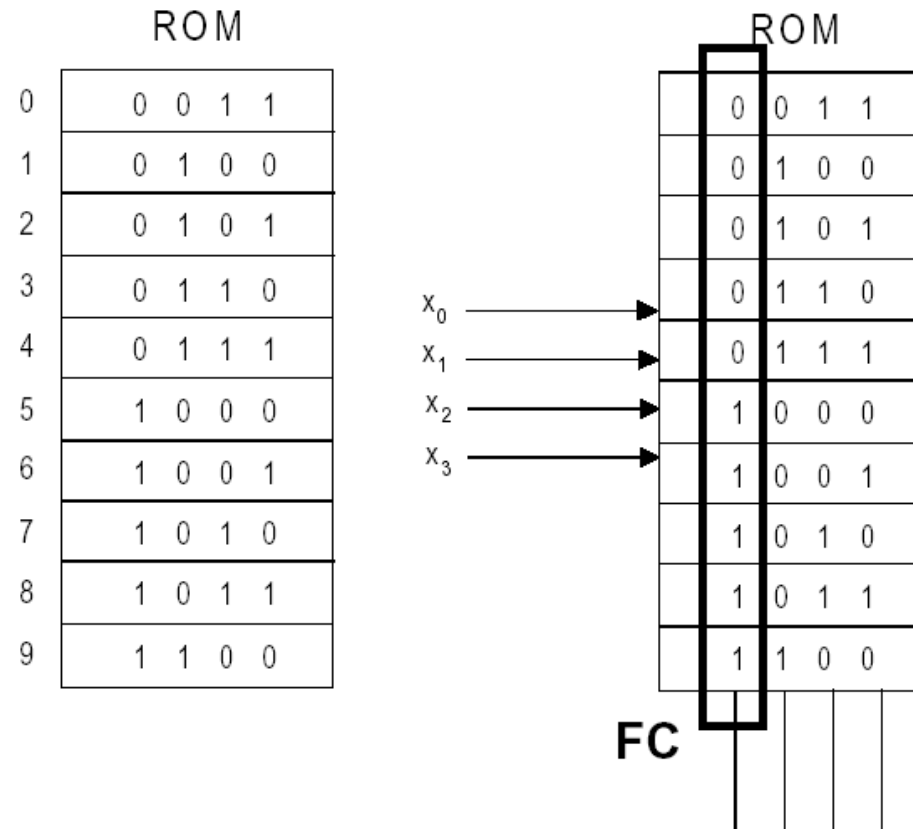

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




7.2. Dispositivos programables PLA,PAL

Una memoria ROM materializa FCs directamente como suma de minterms ya que el grupo de puertas AND está prefijado. Cuando una FC sólo utiliza unos pocos minterms o admite una fuerte simplificación utilizar una ROM puede ser un despilfarro.

Para este tipo de situaciones se utilizan dispositivos PLA con conexiones programables tanto en el grupo de puertas AND como en el grupo de puertas OR.

 Las PALs son un caso particular de las PLA con conexiones OR preprogramadas.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



8. Comparadores


Son sistemas combinatoriales que reciben dos datos de entrada A y B y los comparan en binario puro, devolviendo 3 salidas que indican si $A > B$, $A = B$ ó $A < B$

Comparador de 1 bit


Tabla de verdad

A	B	$I_0 (A=B)$	$M_0 (A>B)$	$m_0 (A<B)$
L	L	H	L	L
L	H	L	L	H
H	L	L	H	L
H	H	H	L	L

Cronograma

 

Circuito lógico

 

Símbolo



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Systemas Electrónicos Digitales



Comparadores

Comparador de 2 bits


Ecuaciones

$$M_{10} = M_1 + I_1 \cdot M_0$$


$$m_{10} = m_1 + I_1 \cdot m_0$$

$$I_{10} = I_1 \cdot I_0$$

Circuito lógico

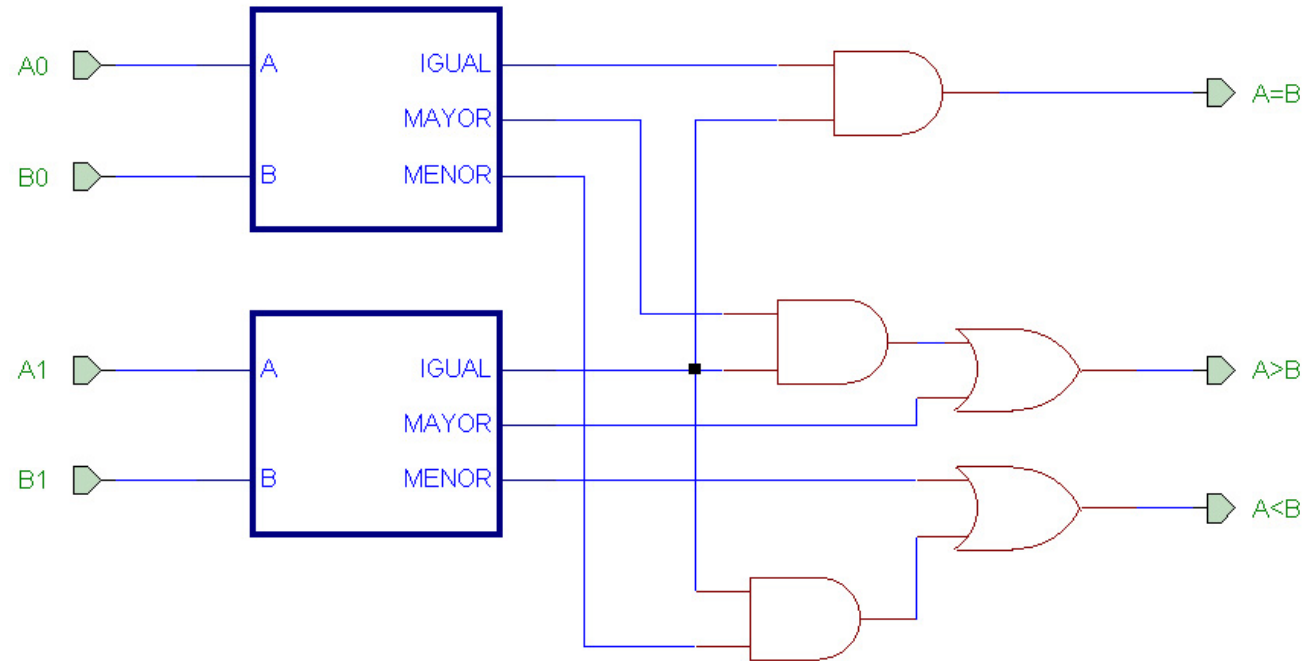

Cronograma

 

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Systemas Electrónicos Digitales



Comparadores conectables en cascada

Estos comparadores disponen de tres entradas que permiten introducir en un comparador las salidas de otro que compara bits de menor peso. El resultado final de la comparación lo dan las salidas del comparador de los bits de mayor peso.

Tabla de verdad de un comparador conectable en cascada para números de 4 bits

COMPARING INPUTS				CASCADING INPUTS			OUTPUTS		
				A>B	A<B	A=B	A>B	A<B	A=B
A3>B3	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2>B2	X	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1>B1	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0>B0	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	L	L	H	H	L
				X	X	H	L	L	H
				L	H	L	L	H	L
				H	L	L	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0<B0	X	X	X	L	H	L



CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales




Comparadores conectables en cascada Comercial: 74HC85

Disponen de tres entradas que permiten introducir en un comparador las salidas de otro que compara bits de menor peso. El resultado final de la comparación lo dan las salidas del comparador de los bits de mayor peso.


Símbolo

 

Comparador de 4 bits

 

Conexión de dos comparadores en serie

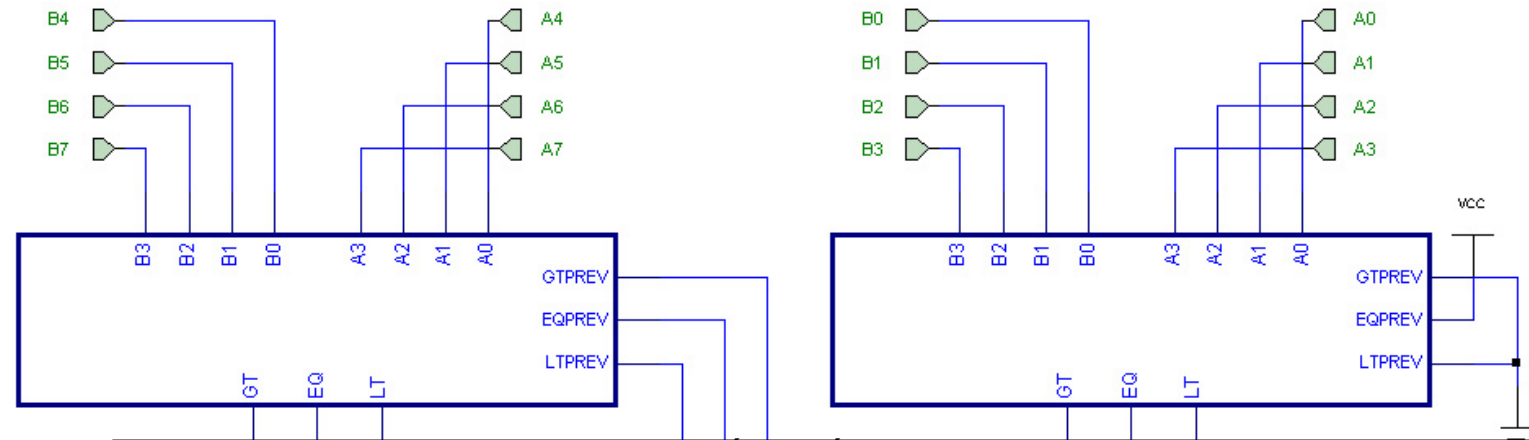

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Systemas Electronicos Digitales



Comparadores conectables en cascada

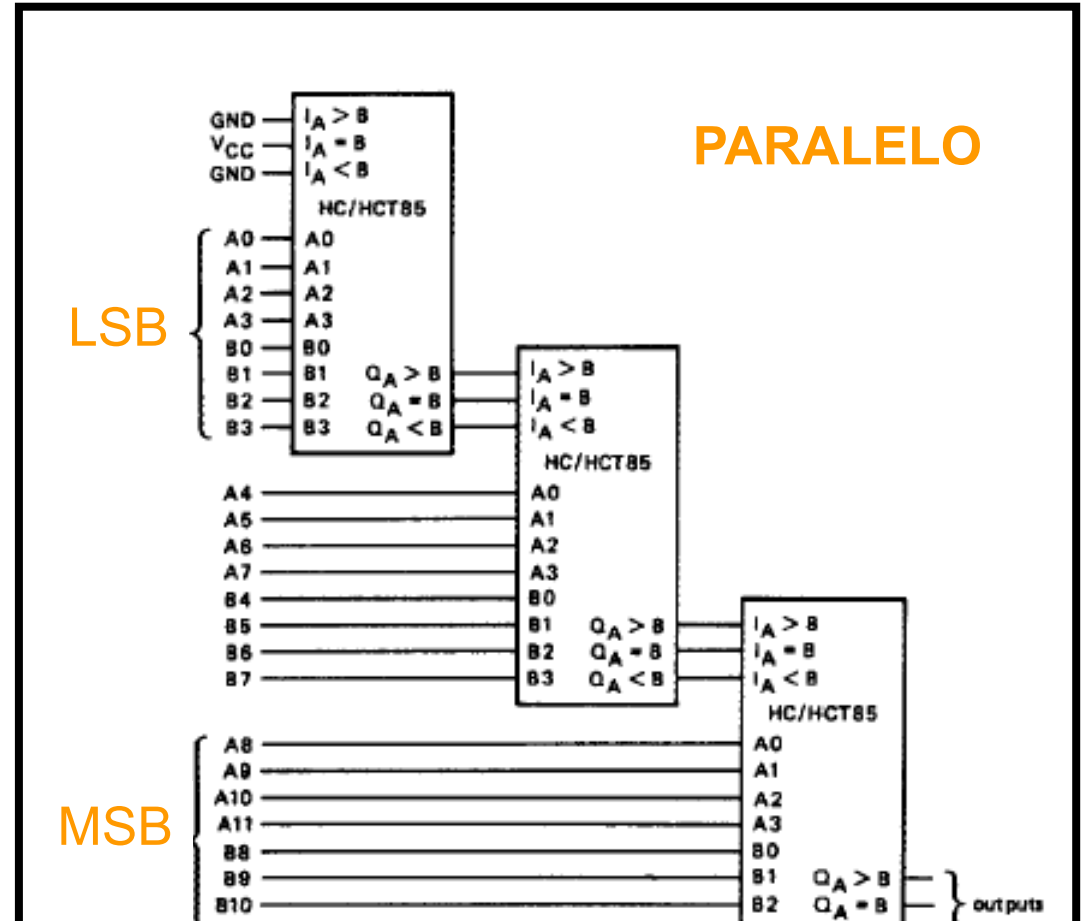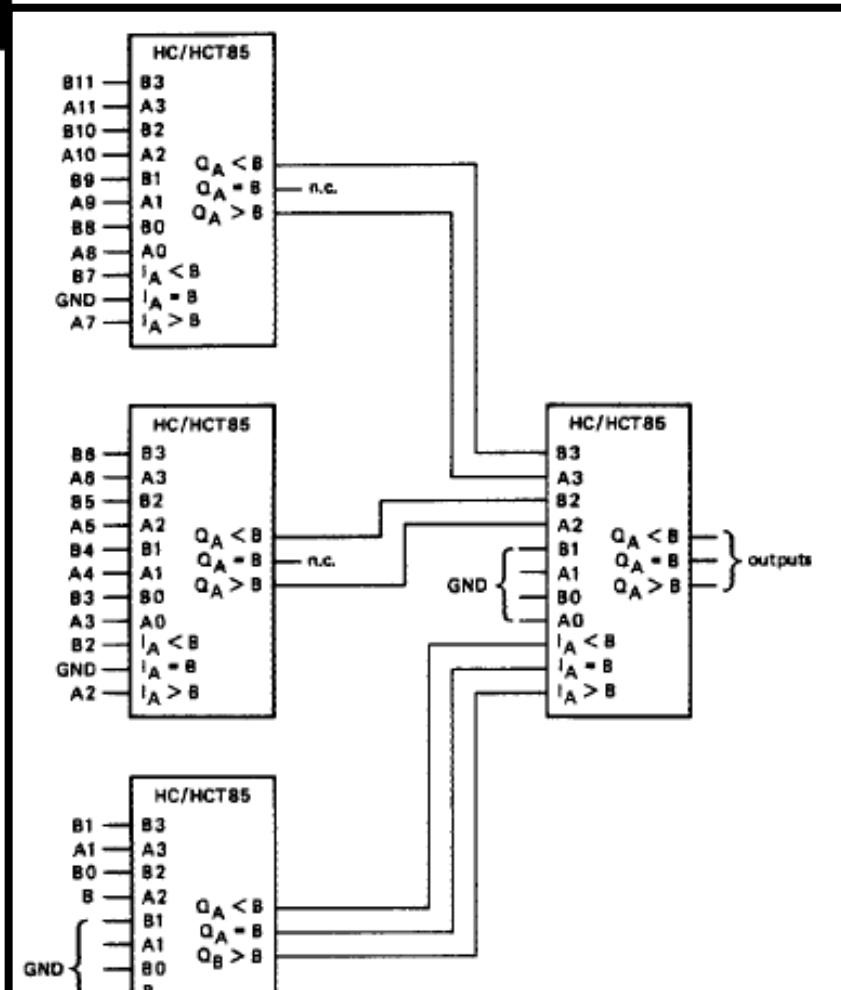

PARALELO

LSB

MSB

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99.com



 9. Sumadores: semisumador elemental

El **semisumador** (*half adder*) es un circuito que suma dos bits de entrada a_i y b_i y devuelve un bit de resultado z_i y un bit de acarreo c_i .





$$C_{out} = a \cdot b$$

$$Sum = a \oplus b$$

Tabla de verdad

A_i	B_i	C_i	Z_i
L	L	L	L
L	H	L	H
H	L	L	H
H	H	H	L

Circuito con puertas lógicas

  

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Cartagena99

Systemas Electronicos Digitales



Sumadores: sumador elemental completo

 El **sumador completo (full adder)** es un circuito que suma dos bits de entrada a_i y b_i más un acarreo de entrada c_{i-1} y devuelve un bit de resultado z_i y un bit de acarreo c_i .




$$C_{OUT} = a \cdot b + a \cdot c_{IN} + b \cdot c_{IN}$$


$$s = a \oplus b \oplus c_{IN}$$

Tabla de verdad

A_i	B_i	C_{i-1}	C_i	Z_i
L	L	L	L	L
L	L	H	L	H
L	H	L	L	H
L	H	H	H	L
H	L	L	L	H
H	L	H	H	L
H	H	L	H	L
H	H	H	H	H

 

Cronograma

 

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Sumadores:

Comercial: 74283

(4 bits, acarreo anticipado)

Sumador paralelo con acarreo en serie

En los ejemplos anteriores el acarreo se va propagando consecutivamente de un sumador a otro.

Sumador paralelo con acarreo anticipado (“carry look ahead”)

Se usa una estrategia combinacional (“generate”, “propagate”) para adelantar la salida del acarreo en una etapa y reducir su tiempo de propagación, a partir del conocimiento de todas las entradas. Requiere varios niveles de lógica, compensa el retardo en sumas de muchos bits.

Los integrados 74HC283 y 74LS283 son sumadores de dos n^os de 4 bits, e incorporan un diseño de acarreo anticipado.

Extensión de sumadores a n^os de más bits.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




Sumador con propagación de acarreo en serie

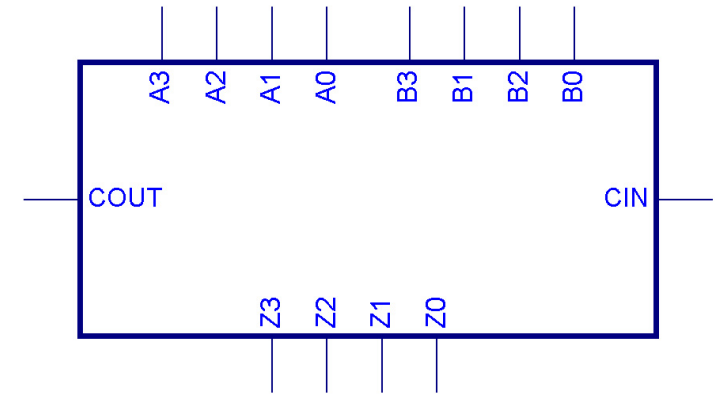Se construye asociando n sumadores elementales completos (full adder) que reciben y procesan todos ellos los datos en paralelo, si bien el acarreo se propaga en serie de un sumador a otro (Circuito lento)



Circuito con sumadores elementales

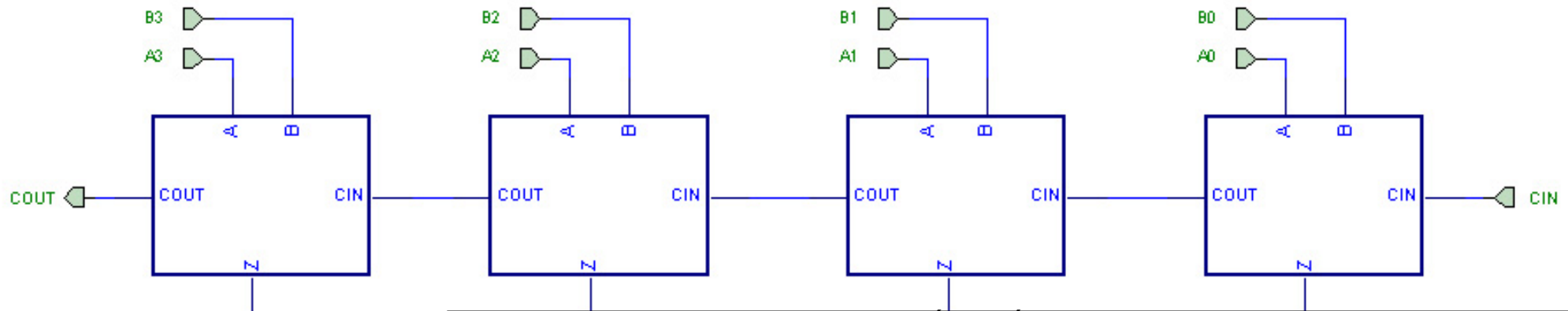

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Sumador con propagación de acarreo en serie

El retardo del sumador elemental es:

- ⇒ Z: 1 puerta.
- ⇒ COUT: 2 puertas.

El retardo del sumador **serie** con acarreo propagado es muy significativo.

Ejemplo: sumar $A=1011$ y $B=0101$.

El resultado es $Z=0000$ con $COUT=1$, y se produce un acarreo en el primer sumador que se va propagando hasta el último. Los retardos son:

- ⇒ $\text{retardo}(Z_0) = 1$
- ⇒ $\text{retardo}(C_0) = 2$
- ⇒ $\text{retardo}(Z_1) = 1 + \text{retardo}(C_0) = 3$
- ⇒ $\text{retardo}(C_1) = 2 + \text{retardo}(C_0) = 4$
- ⇒ $\text{retardo}(Z_2) = 1 + \text{retardo}(C_1) = 1+4 = 5$
- ⇒ $\text{retardo}(C_2) = 2 + \text{retardo}(C_1) = 2+4 = 6$

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



 Sumador de n bits con propagación de acarreo en serie



Circuito con sumadores elementales

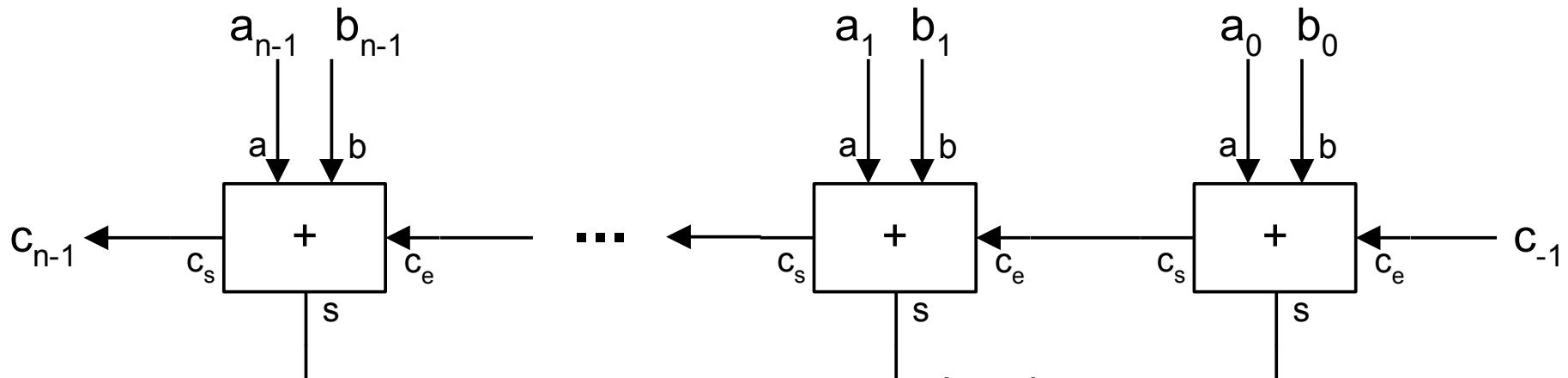

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales


Cartagena99



 10. Restadores binarios

Para restar dos números binarios de n bits podemos hacer una suma del minuendo con el complemento a 2 del sustraendo:

- Para complementar el sustraendo, invertimos todos sus bits e introducimos un 1 en el acarreo de entrada del sumador menos significativo.
- Por este procedimiento también había que invertir el acarreo de salida.
- Esto funciona tanto para binario puro como para complemento a 2 (en complemento a 2 el acarreo se desprecia, y habría que detectar el posible desbordamiento de otro modo).



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales

Cartagena99



Sumar y restar números binarios

Podemos unir los circuitos anteriores y construir uno que haga sumas y restas en función de una señal de control \Rightarrow SUMADOR / RESTADOR DE N BITS.

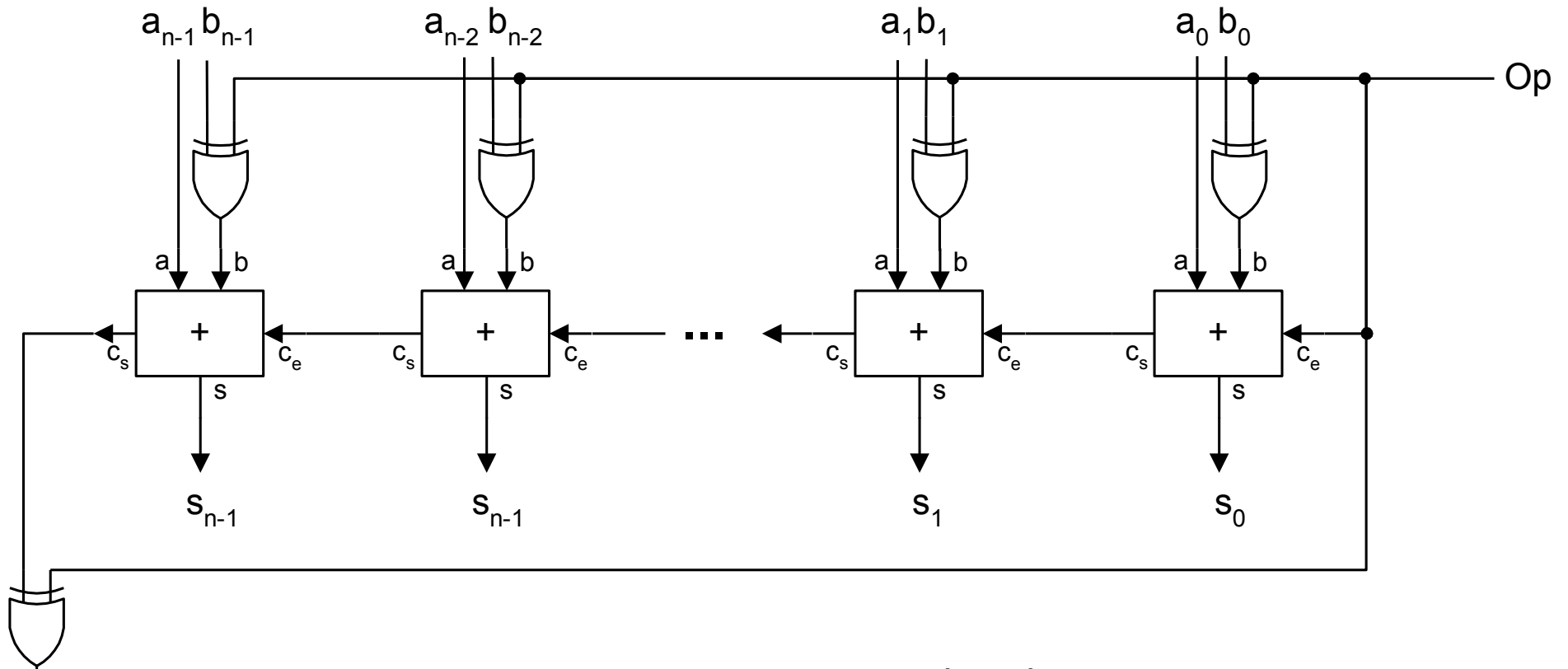

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




11. Unidad Aritmético Lógica Combinacional

Una unidad aritmética y lógica (UAL, ALU) es un circuito combinacional que realiza las operaciones aritméticas y lógicas básicas en el computador.

- ⇒ Operaciones aritméticas básicas: suma y resta de enteros y desplazamientos unitarios.
- ⇒ Operaciones lógicas básicas: NOT, AND, OR, EXOR, NAND, NOR.

Las implementación de circuitos para operaciones lógicas es muy sencilla: basta simplemente con una batería de puertas lógicas y un multiplexor accionado por las correspondientes señales de selección.

 Ejemplo: circuito para realizar AND y OR, AND y XOR para dos datos de un bit.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales

Cartagena99



Unidad Aritmético Lógica Combinacional

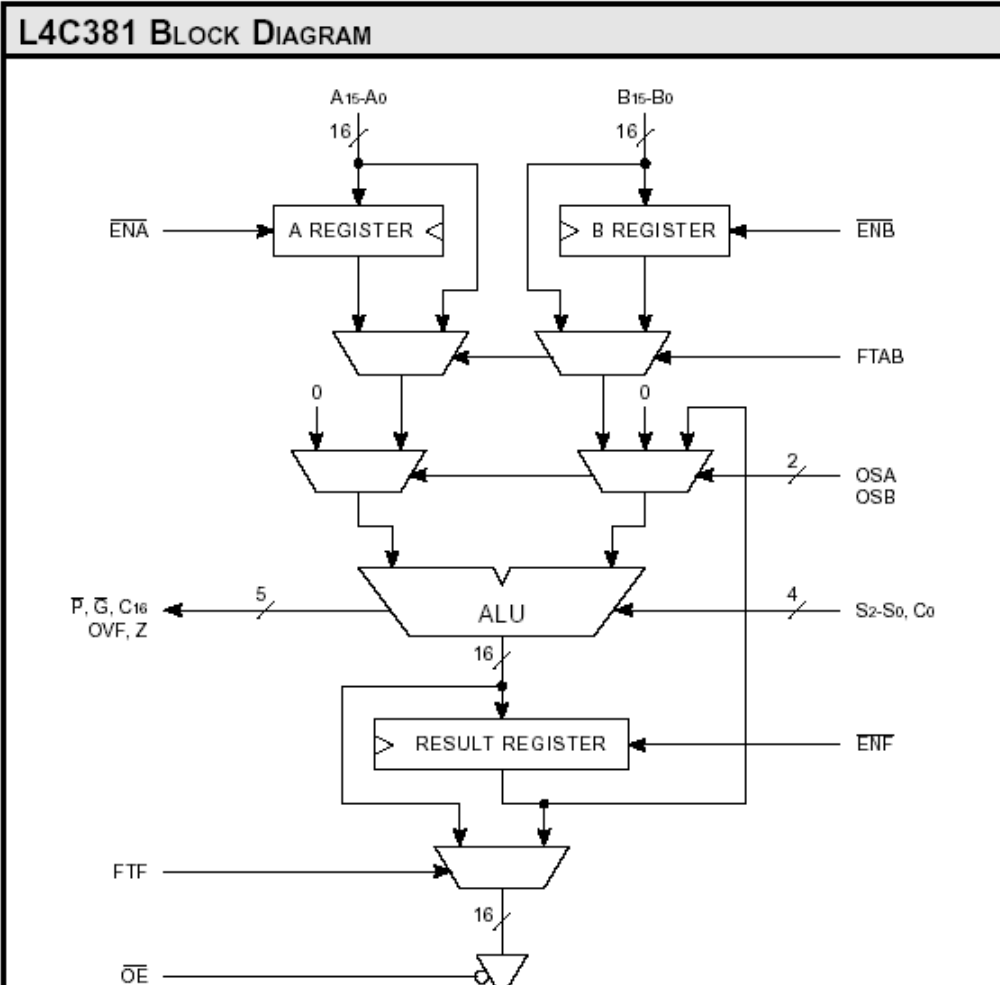

FEATURES

- ❑ High-Speed (15ns), Low Power 16-bit Cascadable ALU
- ❑ Implements Add, Subtract, Accumulate, Two's Complement, Pass, and Logic Operations
- ❑ All Registers Have a Bypass Path for Complete Flexibility
- ❑ 68-pin PLCC, J-Lead

TABLE 1. ALU FUNCTIONS

S2-S0	FUNCTION
000	CLEAR (F = 00 ... 00)
001	NOT(A) + B
010	A + NOT(B)
011	A + B
100	A XOR B
101	A OR B
110	A AND B

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

