



Universidad
Rey Juan Carlos

Lógica secuencial. Biestables

Norberto Malpica

norberto.malpica@urjc.es

Dpto. Tecnología Electrónica

**CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Sistemas Electrónicos Digitales

Cartagena99



Esquema

1. Introducción a los sistemas secuenciales
2. Concepto de sincronismo. Tipos de sincronismo
3. Concepto de biestable
4. Tipos de biestables
5. Parámetros temporales de los biestables
6. Biestables S-R
7. Biestables D
8. Biestables J-K
9. Biestables T
10. Biestables maestro-esclavo
11. Equivalencia entre biestables
12. Aplicaciones

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales



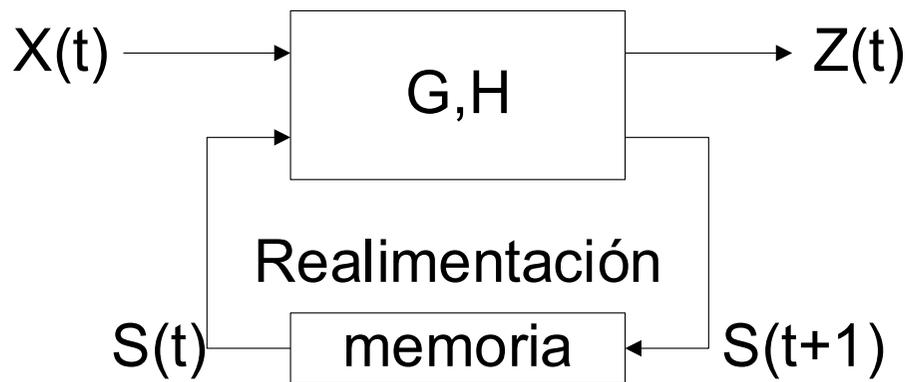1. Introducción a los sistemas secuenciales

En los sistemas secuenciales la salida Z en un determinado instante de tiempo t_i depende de X en ese mismo instante de tiempo t_i y en todos los instantes temporales anteriores. Para ello es necesario que el sistema disponga de **elementos de memoria** que le permitan recordar la situación en que se encuentra (\Rightarrow **estado**).

$$\begin{cases} Z(t) = G(X(t), S(t)) & G: \text{función de salida} \\ S(t+1) = H(X(t), S(t)) & H: \text{función de transición} \end{cases}$$



$X(t)$: entrada actual

$Z(t)$: salida actual

$S(t)$: estado actual

$S(t+1)$: estado próximo

Como un sistema secuencial es finito, tiene una capacidad de memoria

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Concepto de realimentación

Un sistema secuencial dispone de **elementos de memoria** cuyo contenido puede cambiar a lo largo del tiempo.

El **estado** de un sistema secuencial viene dado por el contenido de sus elementos de memoria.

Es frecuente que en los sistemas secuenciales exista una señal que inicia los elementos de memoria con un valor determinado: **señal de inicio (reset)**.

➔ La señal de inicio determina el estado del sistema en el momento del arranque (normalmente pone toda la memoria a cero).

La salida en un instante concreto viene dada por la entrada y por el estado anterior del sistema.

El estado actual del sistema, junto con la entrada, determinará el estado en el instante siguiente ⇒ **realimentación**.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Sistemas Electrónicos Digitales



Representación de los circuitos secuenciales


Diagrama de transición de estados (DTE)

Círculos: estados

Arcos: transiciones

Las salidas pueden estar asociadas a los estados o a las transiciones (no aparece ninguna en este ejemplo)

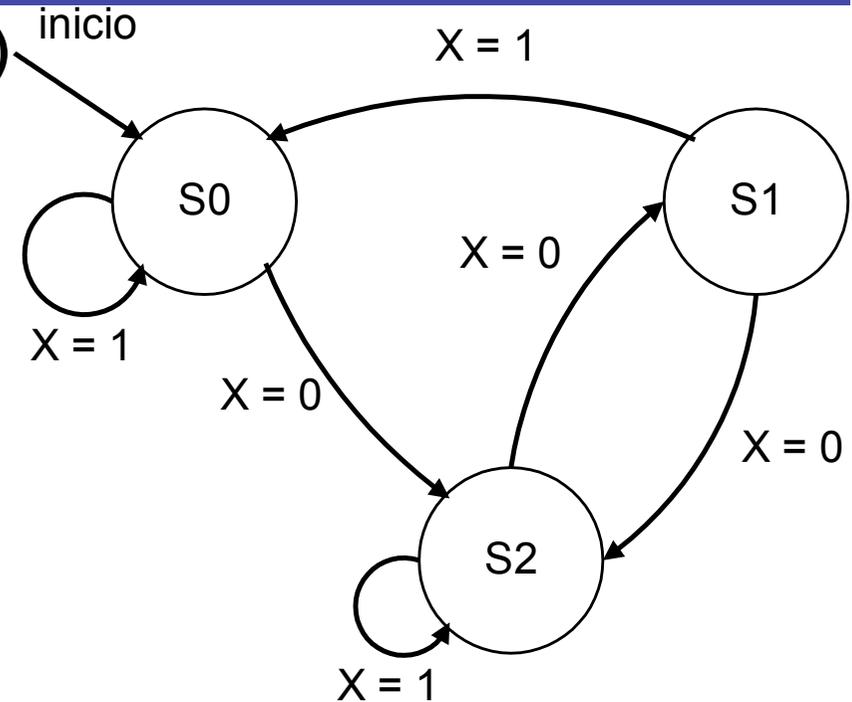El nombre de las entradas se puede omitir



Tablas de transición de estados

Son tablas de verdad en las que aparece descrito el comportamiento del sistema.

Estado actual	Entrada (X)	Estado siguiente
S0	0	S2
S0	1	S0
S1	0	S2
S1	1	S0



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



2. Sincronismo

Existen **dos tipos de sistemas secuenciales**: asíncronos y síncronos.

Los **asíncronos** son sistemas secuenciales que pueden cambiar de estado en cualquier instante de tiempo en función de cambios en las señales de entrada.

- ⇒ Son más frecuentes en la vida real.
- ⇒ Existen métodos específicos para diseñar sistemas asíncronos (no los vamos a estudiar).

Los **síncronos** son sistemas secuenciales que sólo pueden cambiar de estado en determinados instantes de tiempo, es decir, están “sincronizados” con una señal que marca dichos instantes y que se conoce como **señal de reloj (Clk)**. El sistema sólo hace caso de las entradas en los instantes de sincronismo.

- ⇒ Son más fáciles de diseñar.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Sistemas Electrónicos Digitales



Tipos de sincronismo

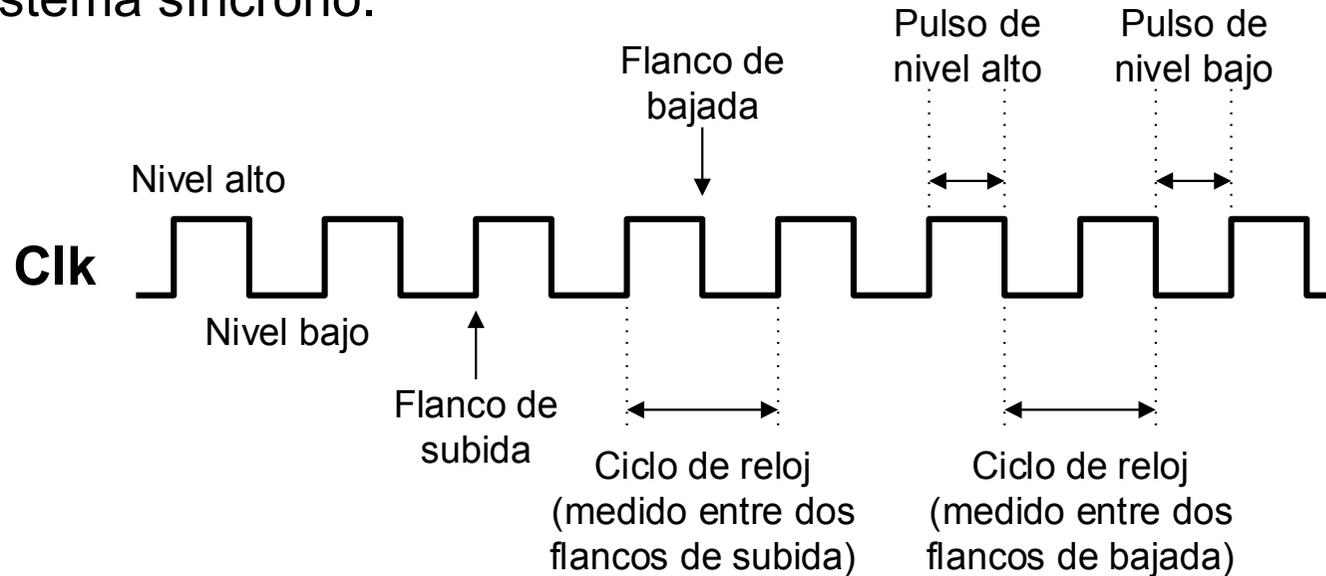El reloj es una señal periódica que regula el funcionamiento y sincronismo de un sistema síncrono.



Tipos de sincronismo:

⇒ **Sincronismo por nivel (*alto o bajo*):** el sistema hace caso de las entradas mientras el reloj esté en el nivel activo (alto o bajo).

⇒ **Sincronismo por flanco (*de subida o de bajada*):** el sistema hace

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electronicos Digitales





3. Concepto de biestable

Un **biestable** es un dispositivo de almacenamiento temporal de estados que puede permanecer en cualquiera de sus dos estados gracias a su capacidad de realimentación. Dispositivo capaz de almacenar un bit (H ó L).

Principio de funcionamiento de un biestable: Utilizando realimentación entre puertas se puede mantener (*almacenar*) un valor estable hasta que cambien las condiciones de entrada.

Ejemplos:

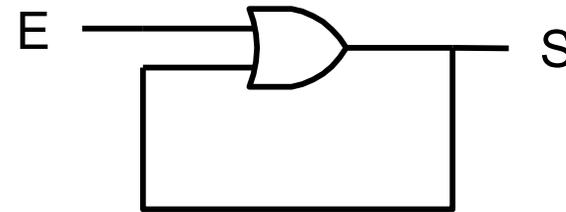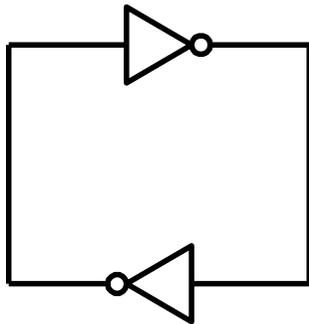

$$S(t+1) = S(t) + E$$

Estas dos puertas NOT mantienen un Al poner E a 1, S valdrá 1 (ese 1 va

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



4. Tipos de biestables

Según el tipo de sincronismo de los biestables, podemos clasificarlos en:

- ➔ Asíncrono (*latch*)
- ➔ Síncrono por nivel alto o bajo (*latch with enable high/low*)
- ➔ Síncrono por flanco de subida o de bajada (*flip-flop positive/negative edge triggered*)

Según las entradas de datos de que disponen (lógica de disparo o de excitación) podemos establecer varios tipos de biestables:

- ➔ S-R: entradas de puesta a 1 (S, *set*) y puesta a 0 (R, *reset*)
- ➔ J-K: entradas de puesta a 1 (J, *set*) y puesta a 0 (K, *reset*)
- ➔ D: entrada de datos (D)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Biestables. Entradas

Los biestables síncronos pueden tener entradas asíncronas que se utilizan para forzar un valor determinado en los mismos al margen del reloj.

➔ Puesta a 0 asíncrona (*clear, reset*)

➔ Puesta a 1 asíncrona (*preset, set*)

Las entradas asíncronas de un biestable actúan al margen de las síncronas y prevalecen sobre ellas. Son muy útiles para iniciar o reiniciar el sistema con un estado inicial determinado.

Las entradas asíncronas pueden ser activas por nivel alto o por nivel bajo.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Biestables. Entradas

A veces es conveniente que los biestables síncronos por flanco no cambien de estado en todos los flancos del reloj, sino sólo en algunos. Para ello se les dota de una **entrada de habilitación de reloj** (*clock enable*, CE) activa por nivel.

- ➔ Si CE está activa “habilita” el efecto de los flancos del reloj.
- ➔ Si CE está inactiva inhibe los flancos del reloj preservando el estado del biestable.

En ocasiones los biestables están dotados de un *buffer* triestado interpuesto entre el valor del estado y la salida, regulado por una **entrada de habilitación de la salida** (*output enable*, OE) activa por nivel alto o bajo.

- ➔ Si OE está activa, la salida del biestable es L ó H y coincide con el estado.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Sistemas Electrónicos Digitales



Tipos de biestables

Tabla de excitación de un biestable

Muestra las entradas que hay que introducir en un biestable para gobernar sus transiciones entre estados.

Estado actual	Estado siguiente	Entradas			
		X0	X1	...	Xn
Si	Sj	V0	V1	...	Vn
.	.			.	
.	.			.	
.	.			.	

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



5. Parámetros temporales de los biestables

Tiempo de propagación o retardo del biestable (*delay time*)

Tiempo necesario para que el efecto de un cambio en la entrada se haga estable en la salida.

- ➔ t_{pHL} : cuando la salida cambia de H a L.
- ➔ t_{pLH} : cuando la salida cambia de L a H.
- ➔ t_{pd} : media de los dos anteriores.

Tiempo de establecimiento (*setup time*)

Tiempo mínimo anterior al flanco de disparo en que las entradas no deben variar (tiempo necesario para que el biestable asiente las entradas antes del flanco).

Tiempo de mantenimiento (*hold time*)

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Parámetros temporales de los biestables

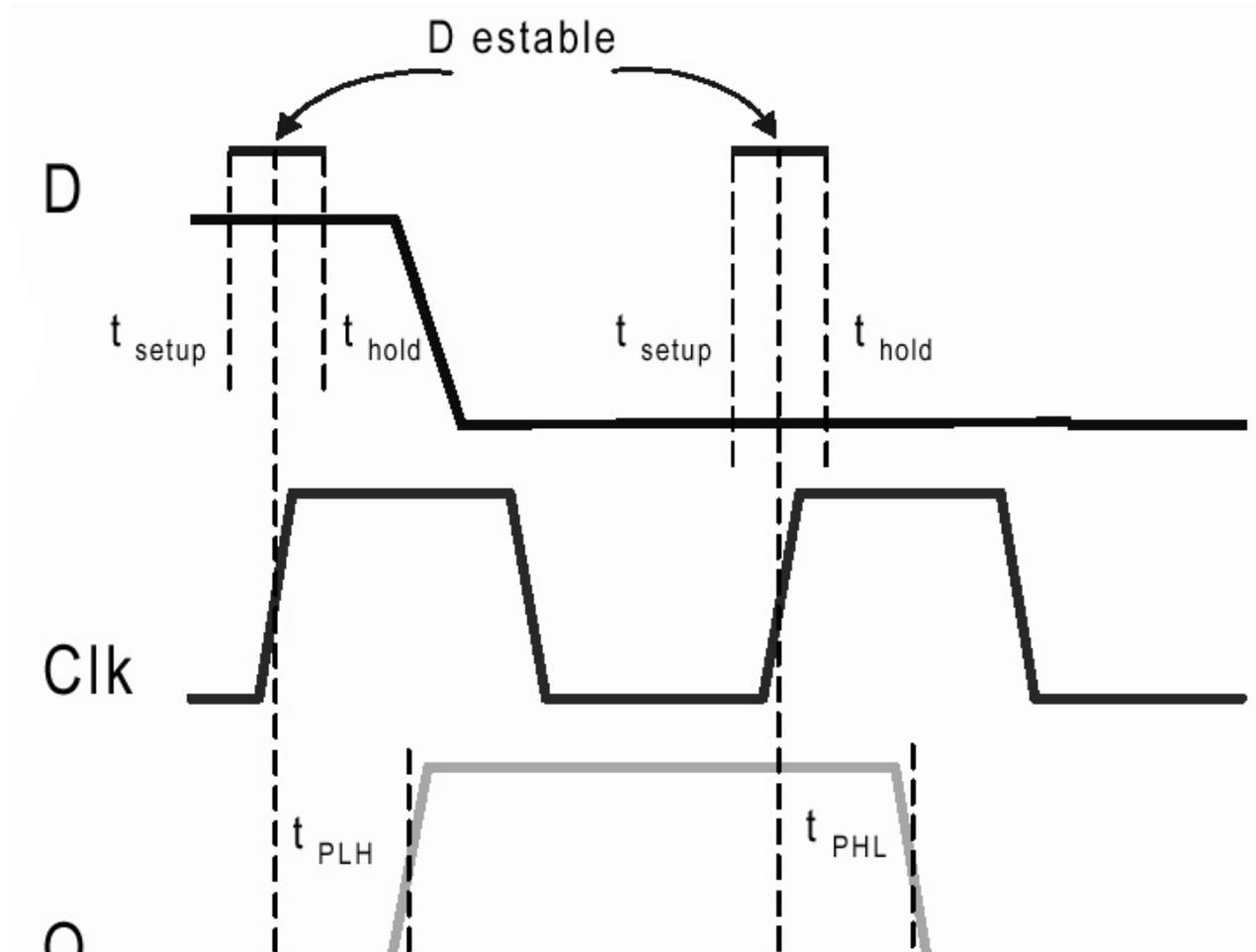

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Sistemas Electrónicos Digitales

Cartagena99



Parámetros temporales de los biestables

Anchura del reloj t_{WH} y t_{WL}

Duración mínima necesaria para los pulsos de nivel alto y bajo respectivamente.

Frecuencia máxima f_{max}

Máxima frecuencia permitida al reloj del biestable. Si se supera, el biestable puede funcionar mal.

Tiempo de *preset* y *clear*

Es el tiempo mínimo que debe durar el nivel activo de las entradas asíncronas de puesta a 1 y puesta a 0 para que el biestable tome el valor pertinente. Este tiempo suele estar incluido en t_{pLH} y t_{pHL} respectivamente.

Disipación de potencia

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Metaestabilidad

Metaestabilidad: En determinadas circunstancias los biestables síncronos por flanco pueden entrar en un estado que no es ni H ni L.

La metaestabilidad se puede producir cuando las entradas del biestable no están sincronizadas con su reloj y no respetan los parámetros temporales dados por el fabricante, en particular los tiempos de establecimiento (t_{setup}) y mantenimiento (t_{hold}). Si el valor de las entradas cambia en el tiempo dado por $t_{\text{setup}} + t_{\text{hold}}$ el biestable puede quedar en estado metaestable.

Esto puede tener graves consecuencias, puesto que la salida ofrecida por el biestable puede ser interpretada como H por unos componentes del sistema y como L por otros, causando así un mal funcionamiento de características impredecibles.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



6. Biestable S-R

El biestable S-R tiene dos entradas (S, R) y dos salidas (Q.H y Q.L)

- ➔ Entrada S (*set*): puesta a 1
- ➔ Entrada R (*reset*): puesta a 0
- ➔ Salida Q.H: contenido del biestable (activa por nivel alto)
- ➔ Salida Q.L: contenido del biestable (activa por nivel bajo)

¡S y R no deben estar activas a la vez!

Tabla de verdad

S	R	Q(t+1)	$\bar{Q}(t+1)$	Operación
0	0	Q(t)	$\bar{Q}(t)$	Mantenimiento
0	1	0	1	Puesta a 0

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales

Cartagena99



Biastable S-R

Tabla de excitación



Q(t)	Q(t+1)	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

Ecuación característica

$$Q(t + 1) = \bar{R} \cdot Q(t) + S$$

Ejemplo CI: 74LS279

Implementación

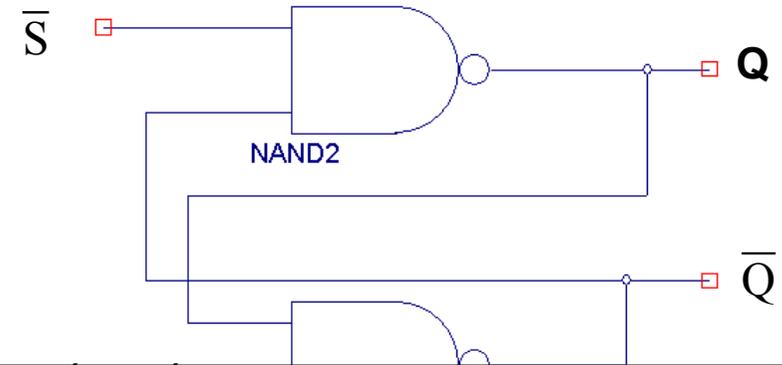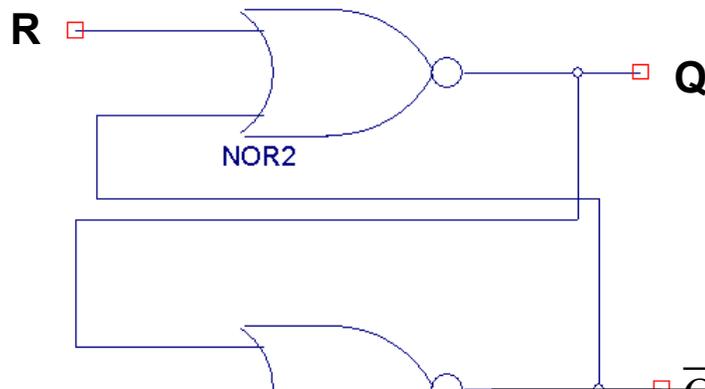

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Biastable S-R síncrono por nivel

- Este biestable cuenta con una entrada de reloj que habilita o inhabilita las entradas S y R según esté en nivel alto o bajo.
- Al ser activa por nivel, a la entrada de reloj se la suele llamar entrada de habilitación (*enable*, a veces se la llama *strobe* si es activa por nivel bajo).
- El biestable puede ser activo por nivel alto o por nivel bajo (*S-R latch with enable high/low*).
- **Las entradas S y R son activas por nivel alto**

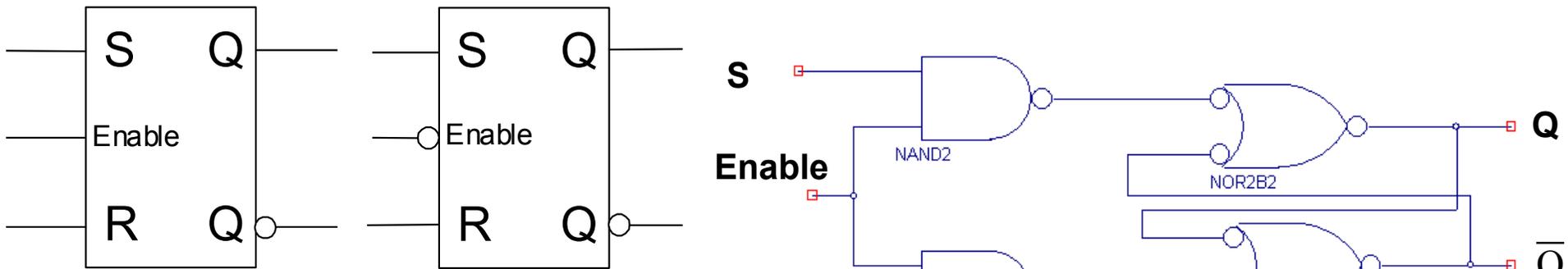

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70




Biestable S-R síncrono por flancos

S-R síncrono por flanco de subida

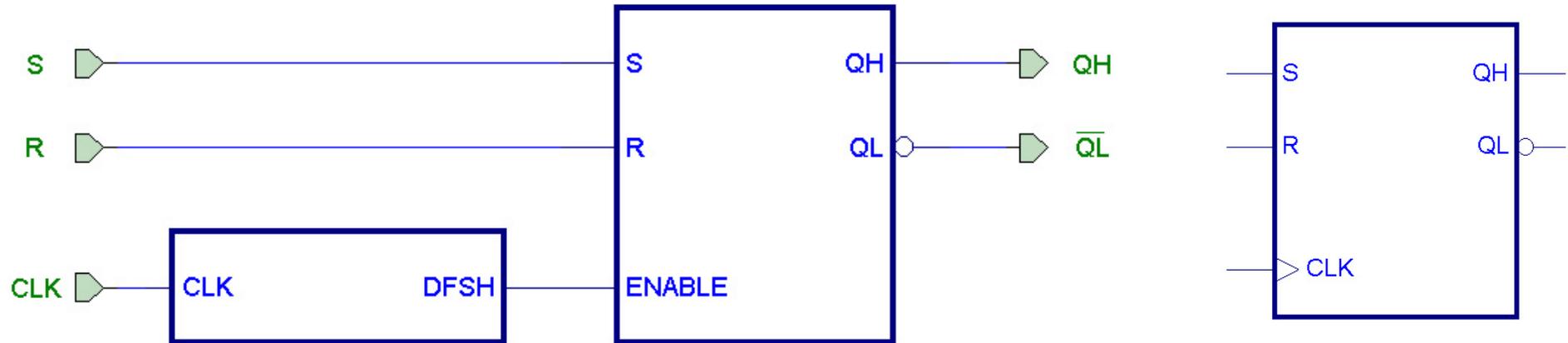

S-R síncrono por flanco de bajada

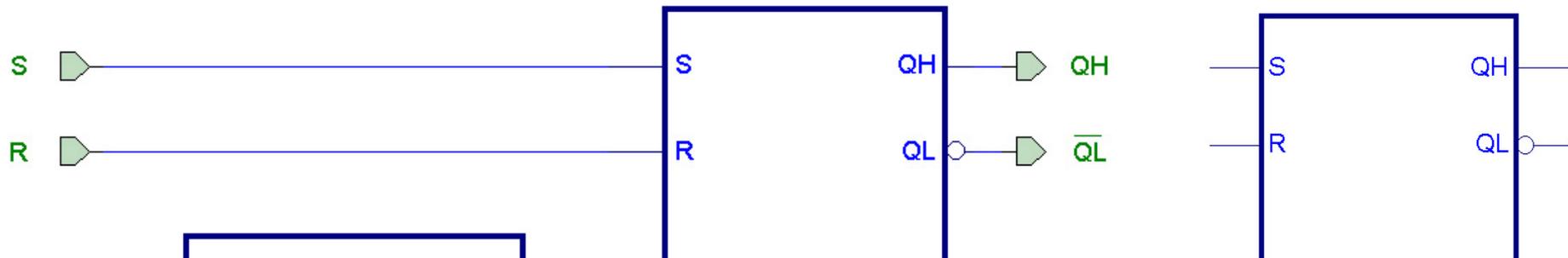



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Circuitos detectores de flancos

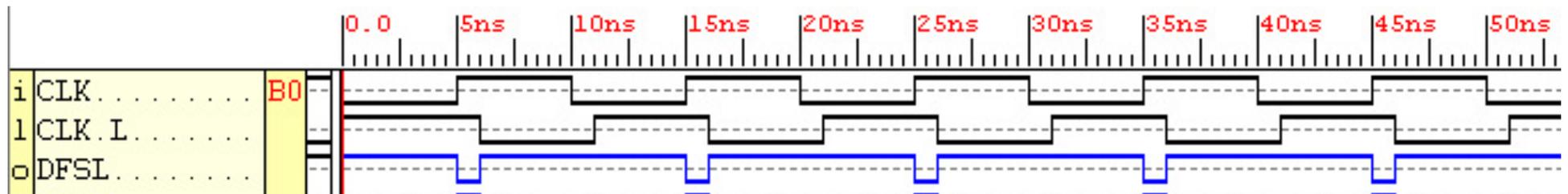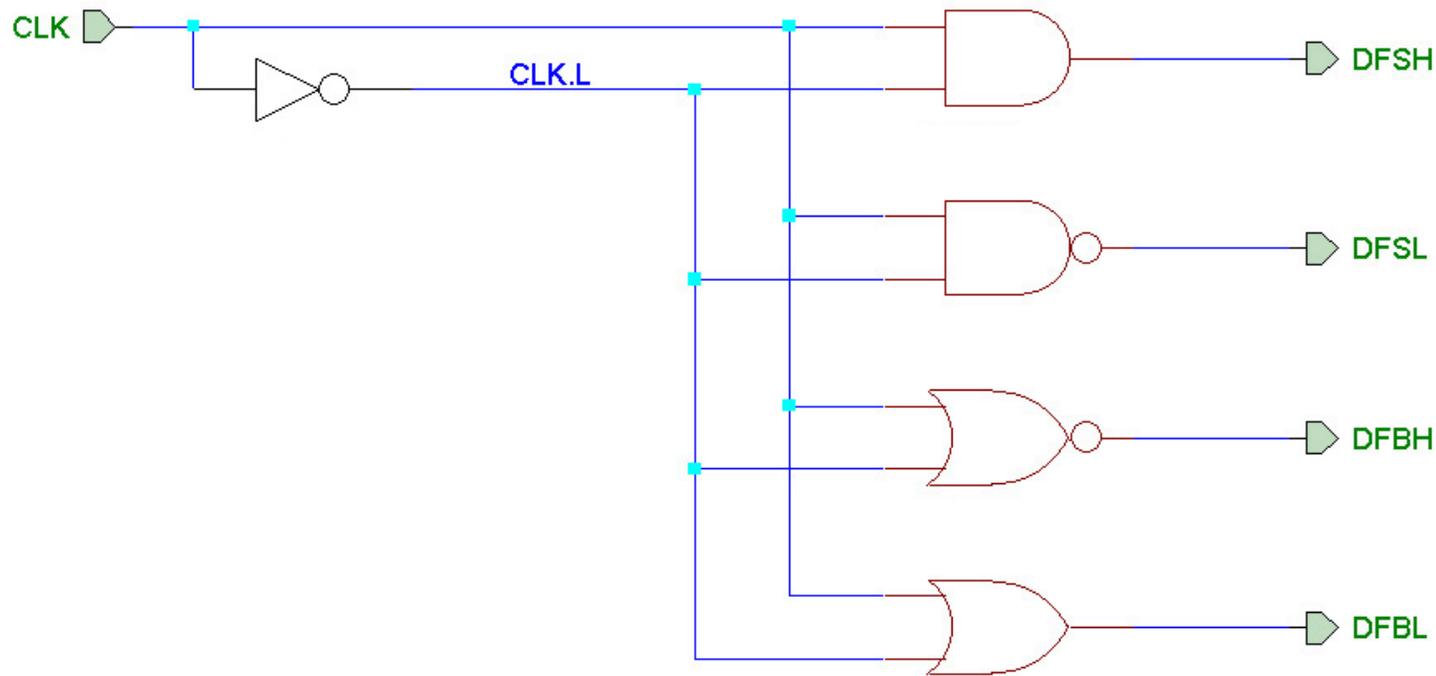

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



7. Biestable D

También llamado biestable seguidor o biestable de datos.

⇒ Cuenta con una única entrada D que se copia al interior del biestable en los instantes de sincronismo.

⇒ Sólo tiene sentido en modo síncrono (por nivel o por flanco).

⇒ **La entrada D es activa por nivel alto**

Tabla de excitación

Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0 (L)
0	1	1 (H)
1	0	0 (L)
1	1	1 (H)

El nuevo estado es 1 si D está activa (H) en el instante de sincronismo.

El nuevo estado es 0 si D está inactiva (L) en el instante de sincronismo.

Ejemplo CI: 74HC74

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales


Cartagena99



Biestable D síncrono por nivel

Este biestable cuenta con una entrada de reloj que habilita o inhabilita la entrada D según esté en nivel alto o bajo.

➔ El biestable puede ser activo por nivel alto o por nivel bajo (*D latch with enable high/low*).

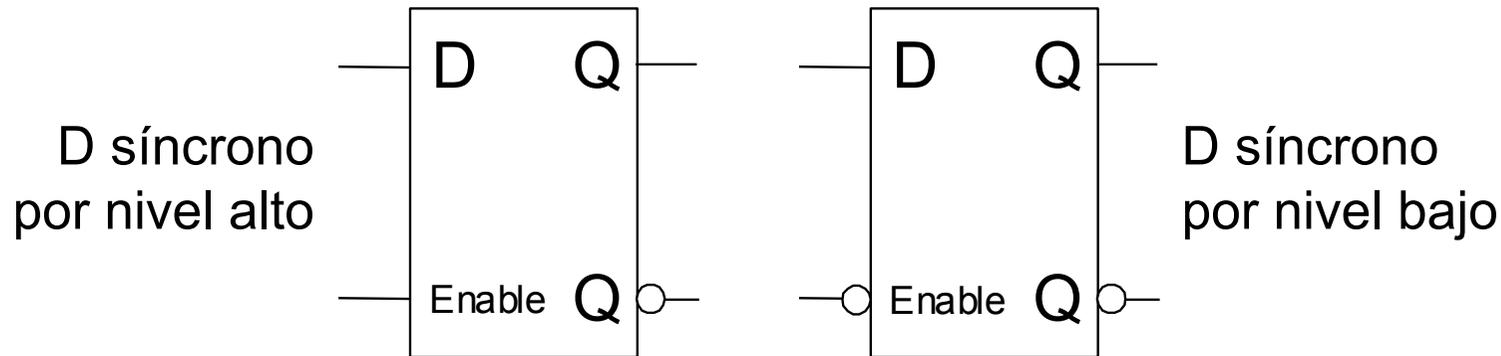

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales




Biestable D síncrono por flanco

D síncrono por flanco de subida: tabla de verdad

Reloj	D	Q(t+1)	$\bar{Q}(t+1)$	Operación
↑	L	L	H	Puesta a 0
↑	H	H	L	Puesta a 1
Resto	H	Q(t)	$\bar{Q}(t)$	Entrada síncrona bloqueada

D síncrono por flanco de bajada: tabla de verdad

Reloj	D	Q(t+1)	$\bar{Q}(t+1)$	Operación
↓	L	L	H	Puesta a 0
↓	H	H	L	Puesta a 1
Resto	H	Q(t)	$\bar{Q}(t)$	Entrada síncrona bloqueada

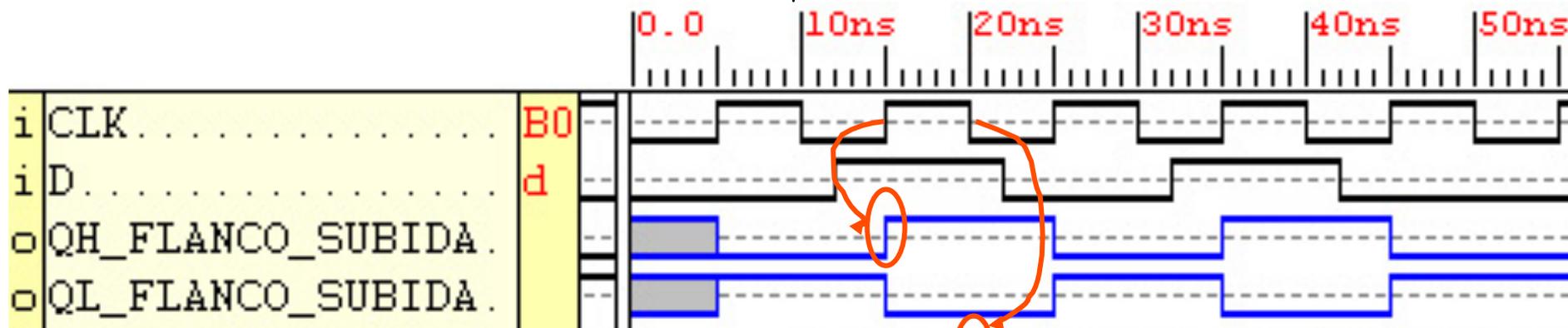

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99



8. Biestable J-K

Tiene dos entradas de excitación (J,K) y dos salidas (Q.H y Q.L)

- ➔ Entrada J (*set*): puesta a 1
- ➔ Entrada K (*reset*): puesta a 0
- ➔ Salida Q.H: contenido del biestable (activa por nivel alto)
- ➔ Salida Q.L: contenido del biestable (activa por nivel bajo)

Las dos entradas J y K pueden estar activas a la vez. En tal caso se produce una inversión en el estado del biestable.

Sólo se utilizan en modo **síncrono por flanco**, porque en asíncrono y en síncrono por nivel se producen oscilaciones en el estado si $J=K=1$.

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0 (L)	X
0	1	1 (H)	X

Ecuación característica

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales

Cartagena99




Biestable J-K síncrono por flanco

J-K síncrono por flanco de subida

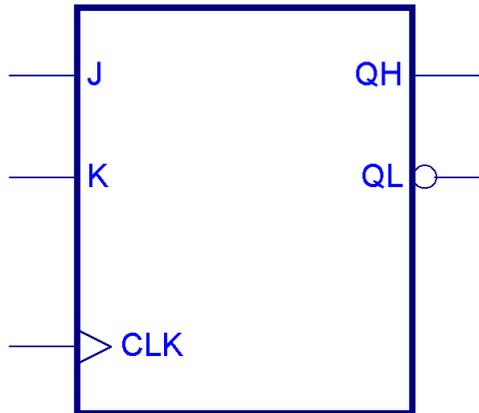

Reloj	J	K	Q(t+1)	$\bar{Q}(t+1)$	Operación
↑	L	L	Q(t)	$\bar{Q}(t)$	Mantenimiento
↑	L	H	L	H	Puesta a 0
↑	H	L	H	L	Puesta a 1
↑	H	H	$\bar{Q}(t)$	Q(t)	Inversión
Resto	X	X	Q(t)	$\bar{Q}(t)$	Entradas síncronas bloqueadas

J-K síncrono por flanco de bajada

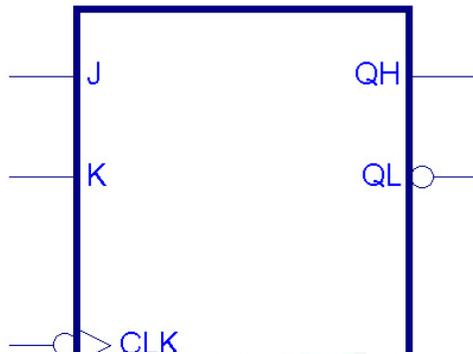

Reloj	J	K	Q(t+1)	$\bar{Q}(t+1)$	Operación
↓	L	L	Q(t)	$\bar{Q}(t)$	Mantenimiento
↓	L	H	L	H	Puesta a 0
↓	H	L	H	L	Puesta a 1
↓	H	H	$\bar{Q}(t)$	Q(t)	Inversión

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Systemas Electrónicos Digitales

Cartagena99





Biestable J-K síncrono por flanco

**J-K
síncrono
por flanco
de subida**

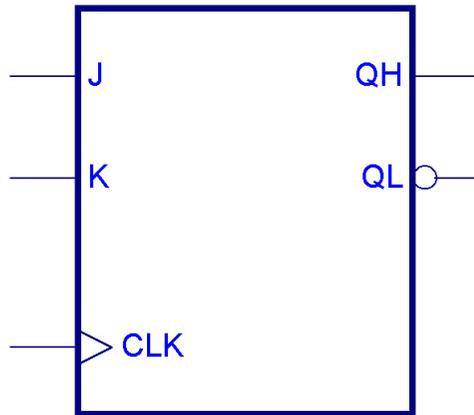

**J-K
síncrono
por flanco
de bajada**

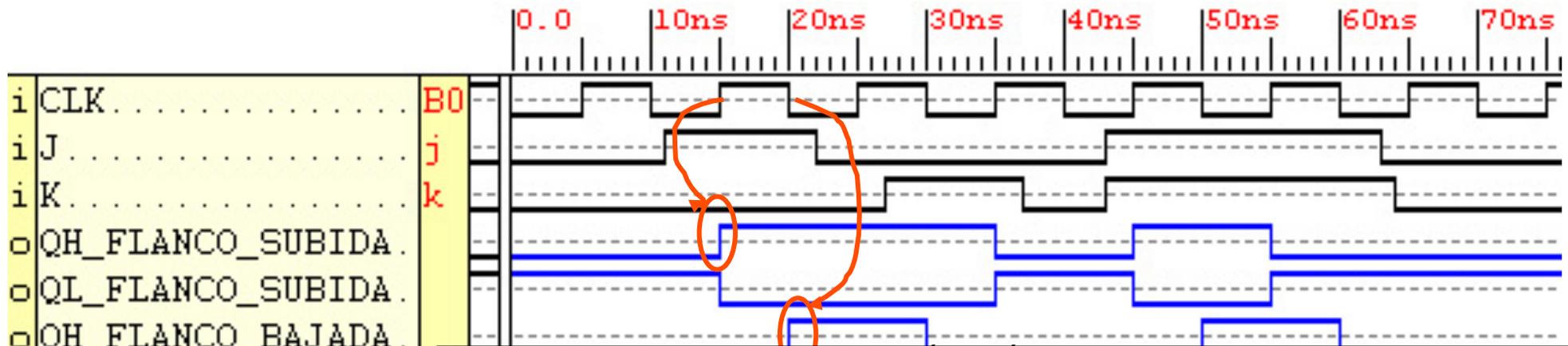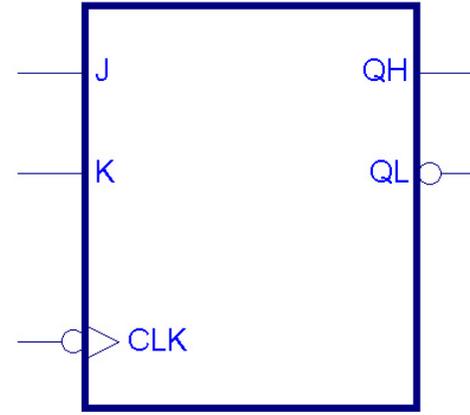

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Cartagena99

Systemas Electrónicos Digitales




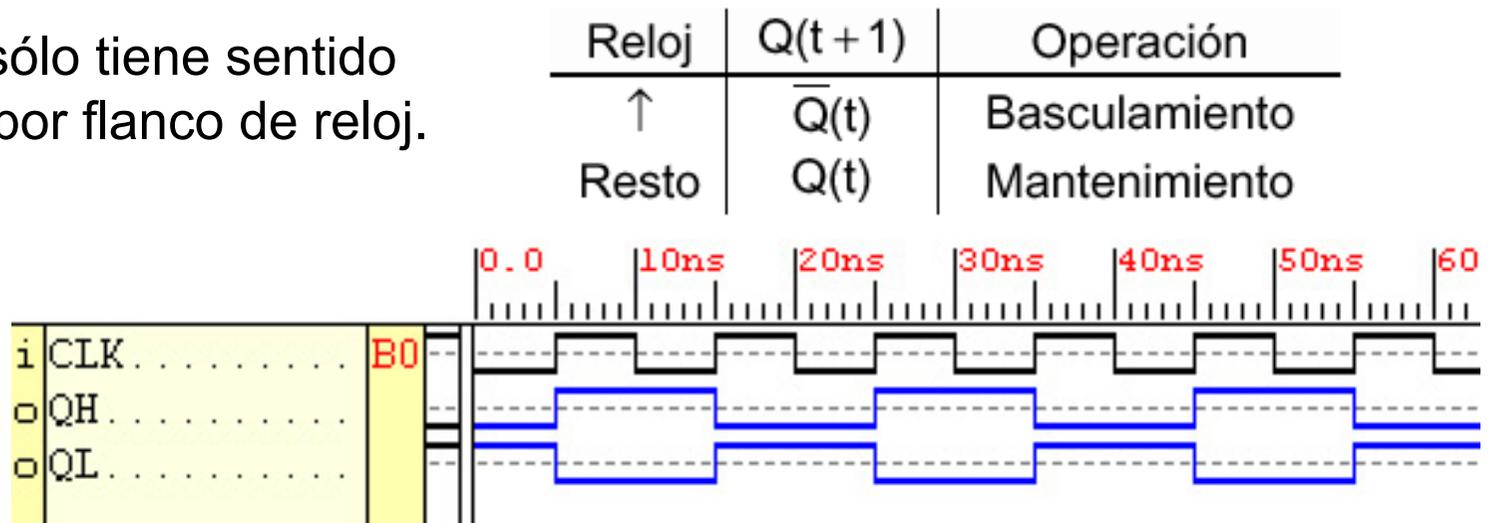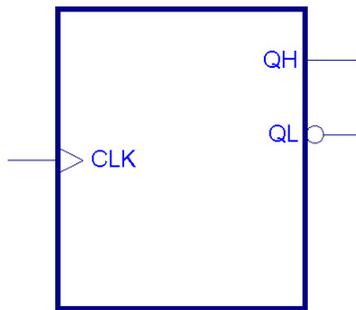9. Biestable T

El biestable T sólo tiene sentido si es síncrono por flanco de reloj.



El biestable T puede tener una entrada de activación (T, *toggle*), que active / inhiba el flanco de reloj.

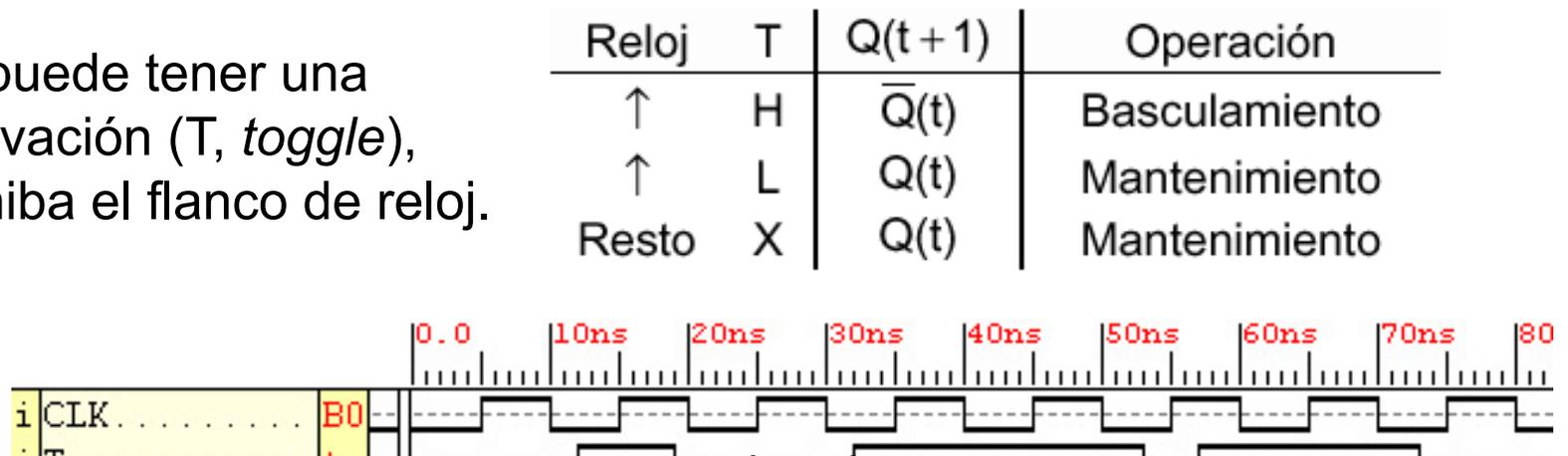

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



9. Biestable T

El biestable T cambia de estado cada vez que recibe un flanco de reloj (es un divisor de frecuencia).

Tabla de excitación

Q(t)	Q(t+1)	T
0	0	0 (L)
0	1	1 (H)
1	0	1 (H)
1	1	0 (L)

Ecuación característica

$$Q(t + 1) = T \cdot \bar{Q}(t) + \bar{T} \cdot Q(t)$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



10. Biestable maestro-esclavo (*master-slave*)

Es un biestable construido a partir de dos biestables síncronos por nivel colocados en cascada con relojes invertidos.

El primer biestable (**maestro**) se encarga de procesar la entrada mientras su reloj está activo. Durante este tiempo el reloj del segundo biestable (**esclavo**) está inactivo, y dicho biestable permanece congelado.

Al quedar inactivo el reloj del maestro, éste queda congelado. Entonces se activa el reloj del esclavo, que simplemente copia el estado del maestro.

A los biestables maestro-esclavo se les llama también biestables **síncronos por pulso**, porque su proceso dura un pulso entero de reloj.

Los biestables S-R maestro-esclavo y los J-K maestro-esclavo presentan el problema de la captación de unos y el de la captación de ceros.

El biestable D maestro-esclavo se comporta como un biestable síncrono por

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Systemas Electrónicos Digitales

Cartagena99



Bi stable maestro-esclavo (*master-slave*)

Activo por pulso de nivel alto

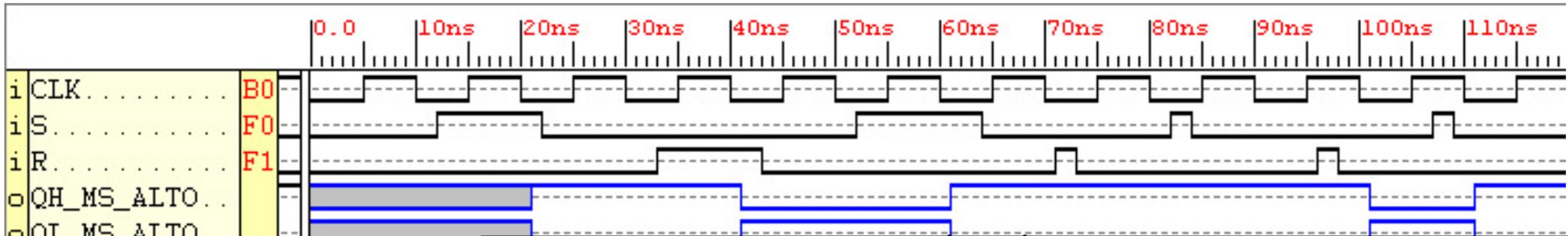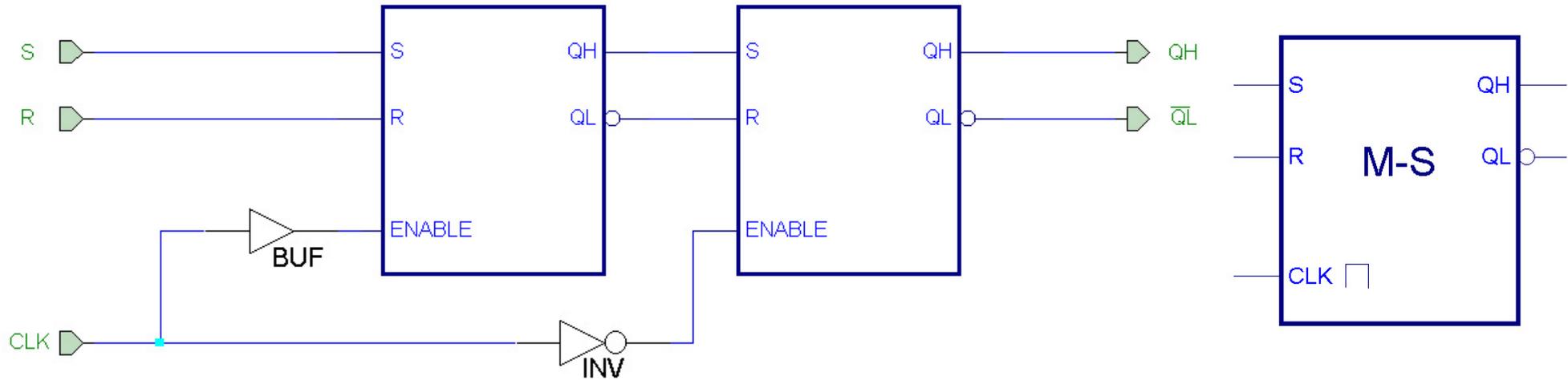

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electrónicos Digitales



Biastable maestro-esclavo (*master-slave*)

Activo por pulso de nivel bajo

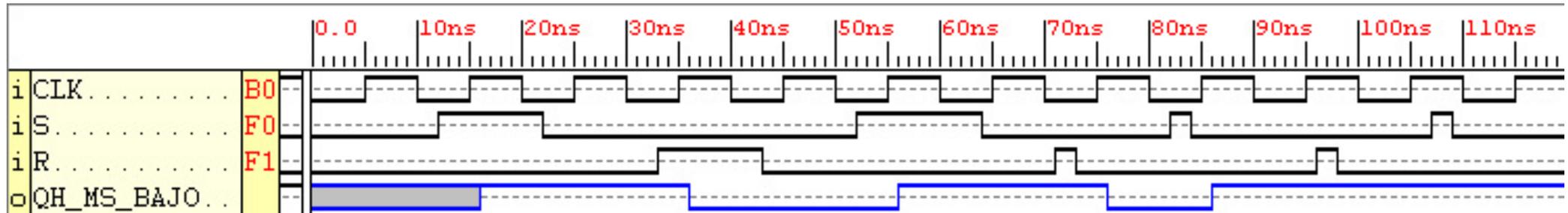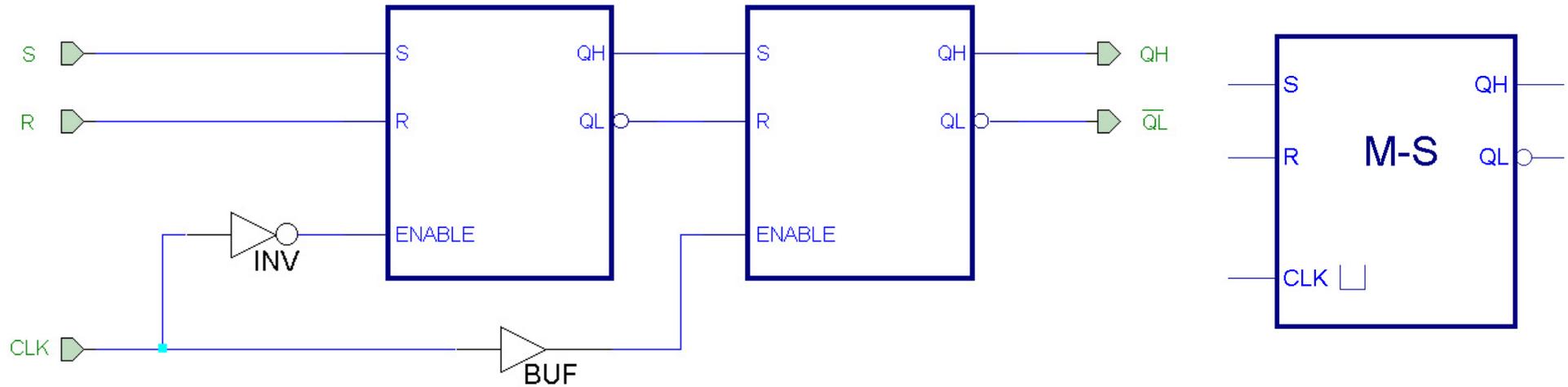

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Biestable maestro-esclavo (*master-slave*)

Activo por pulso de nivel alto

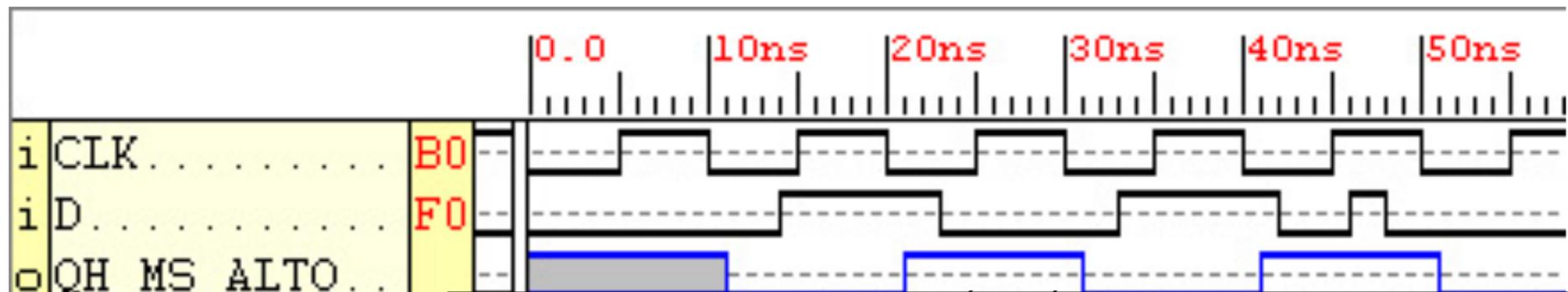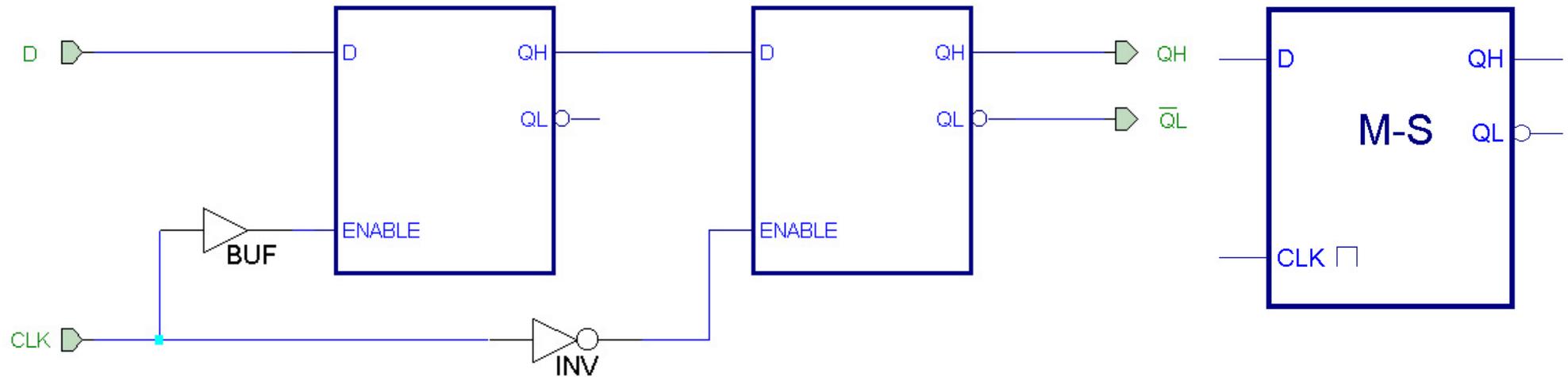

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Systemas Electronicos Digitales

Cartagena99



Bi stable maestro-esclavo (*master-slave*)

Activo por pulso de nivel bajo

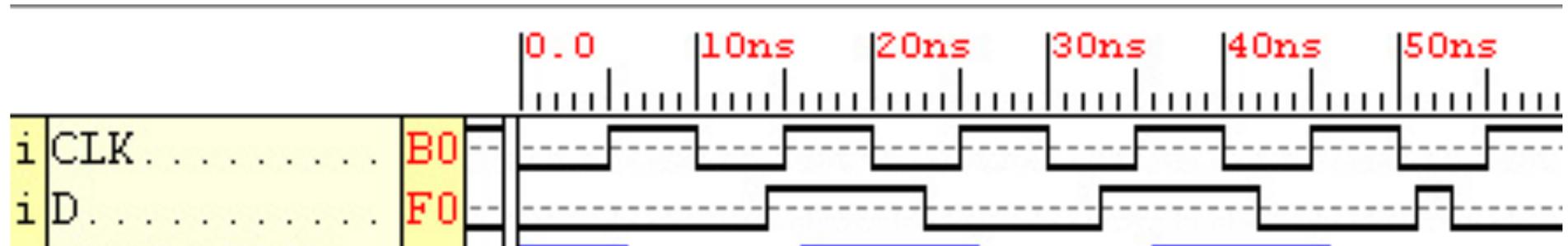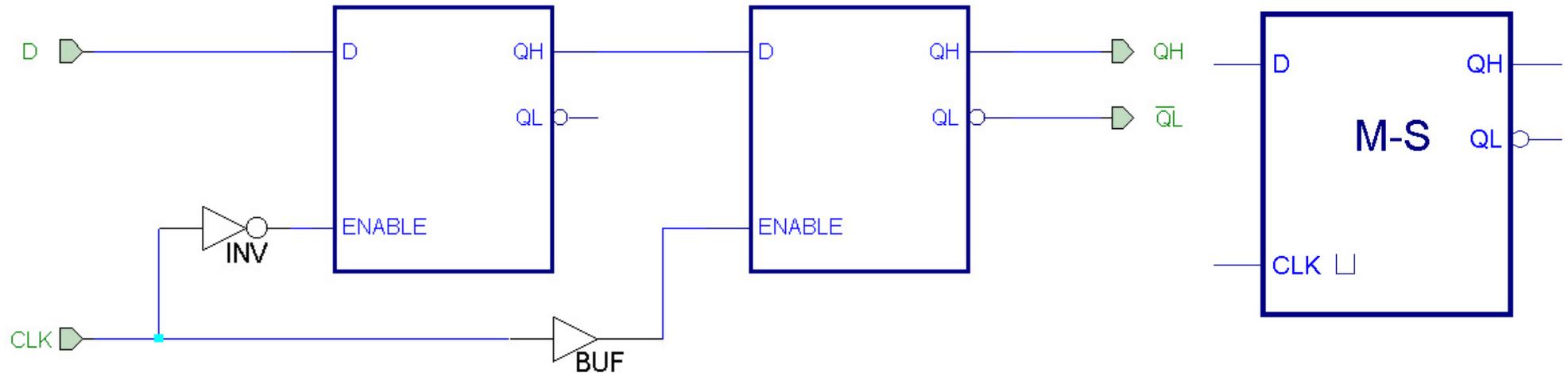

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electronicos Digitales




Biestable *J-K maestro-esclavo (master-slave)*

Activo por pulso de nivel alto

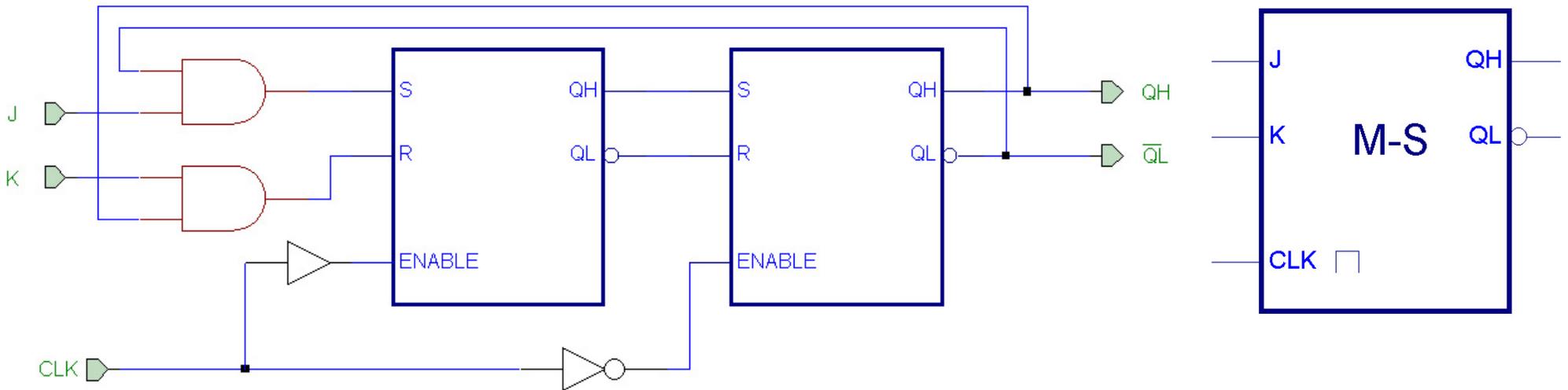

Activo por pulso de nivel bajo

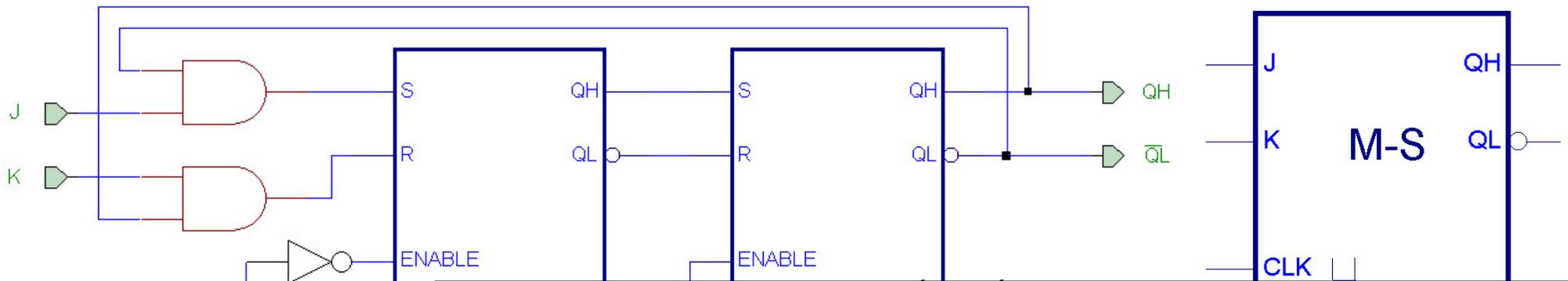

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



11. Equivalencia entre biestables

Construcción de un biestable D a partir de un S-R o un J-K

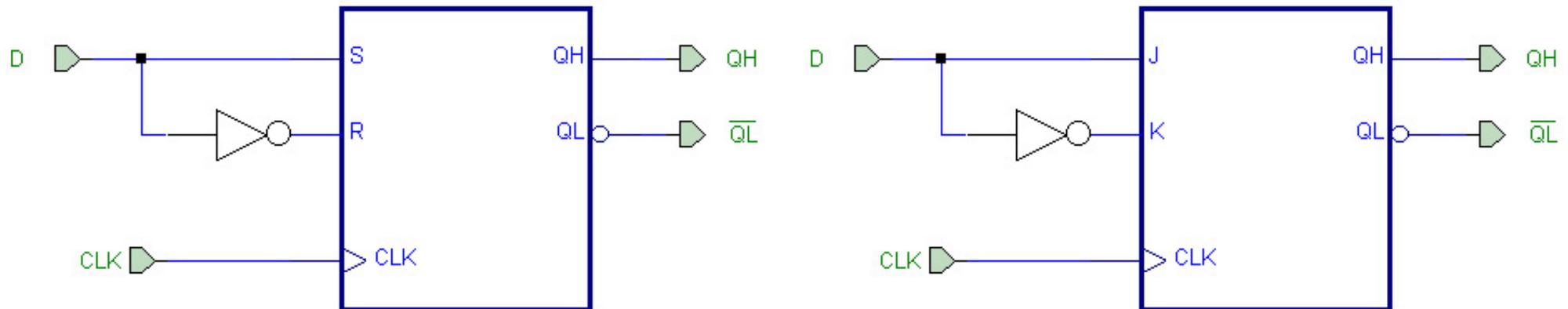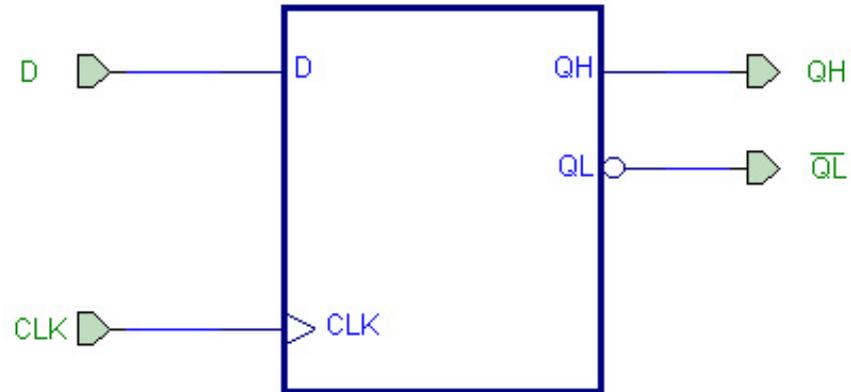

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Equivalencia entre biestables

Biestable J-K a partir de un S-R

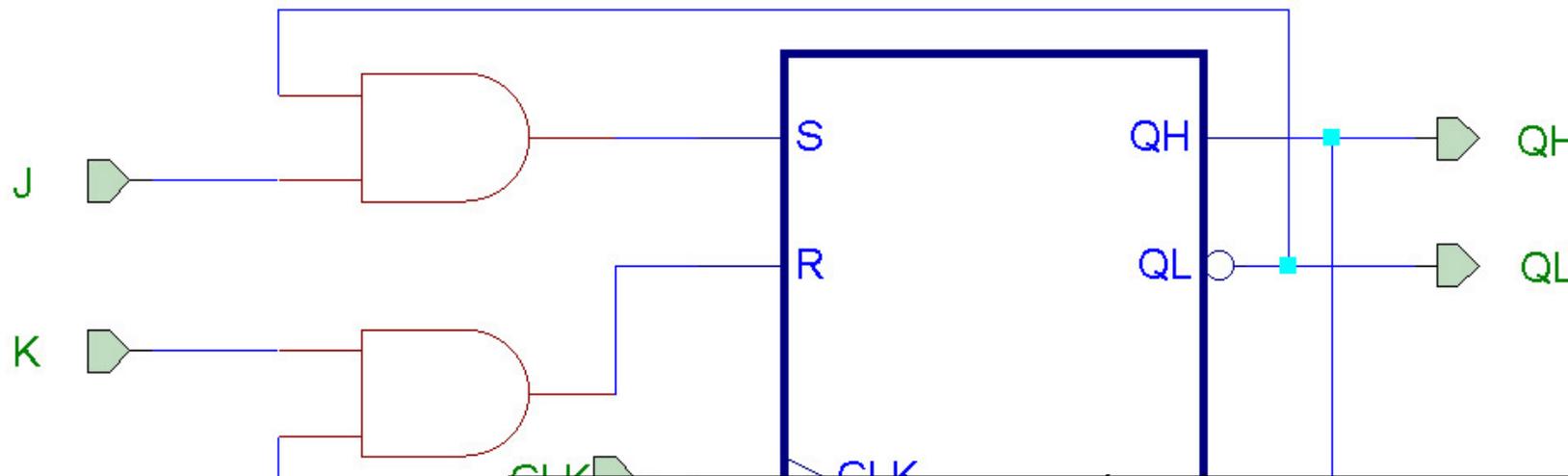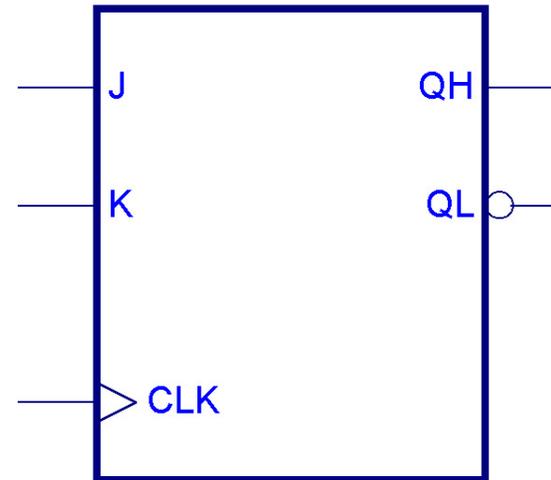

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Equivalencia entre biestables

Biestable J-K a partir de un T con entrada de activación

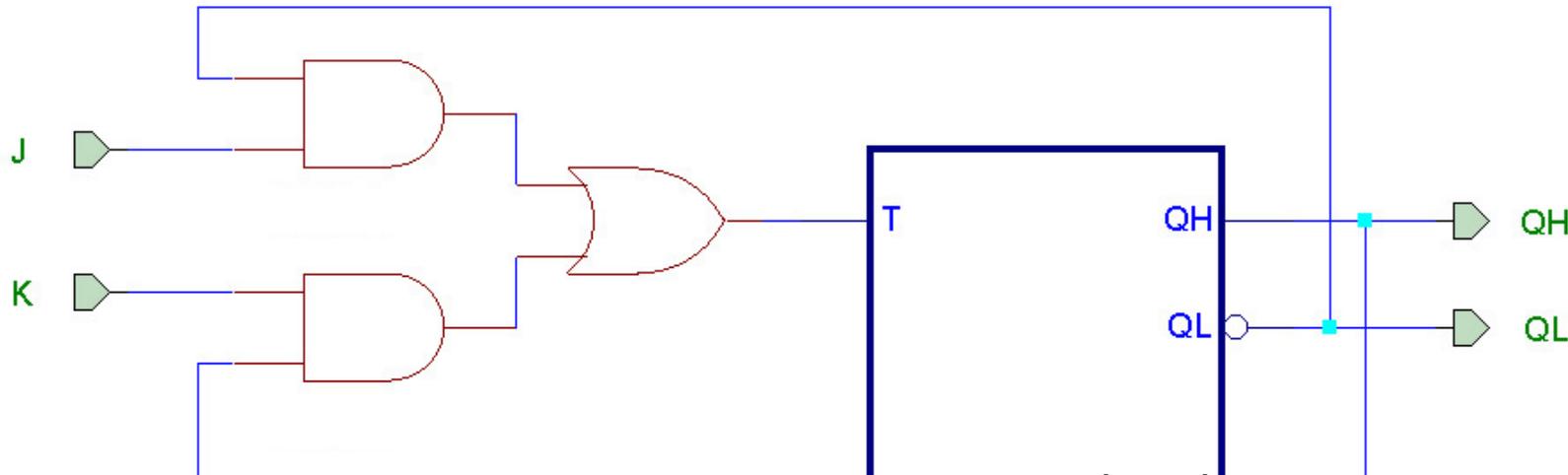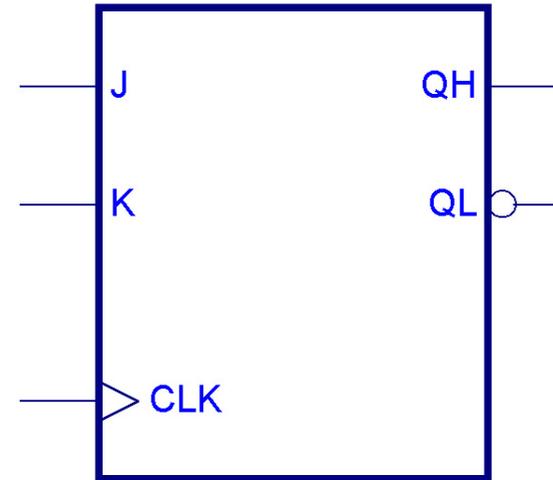

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Equivalencia entre biestables

Biestable J-K a partir de un D

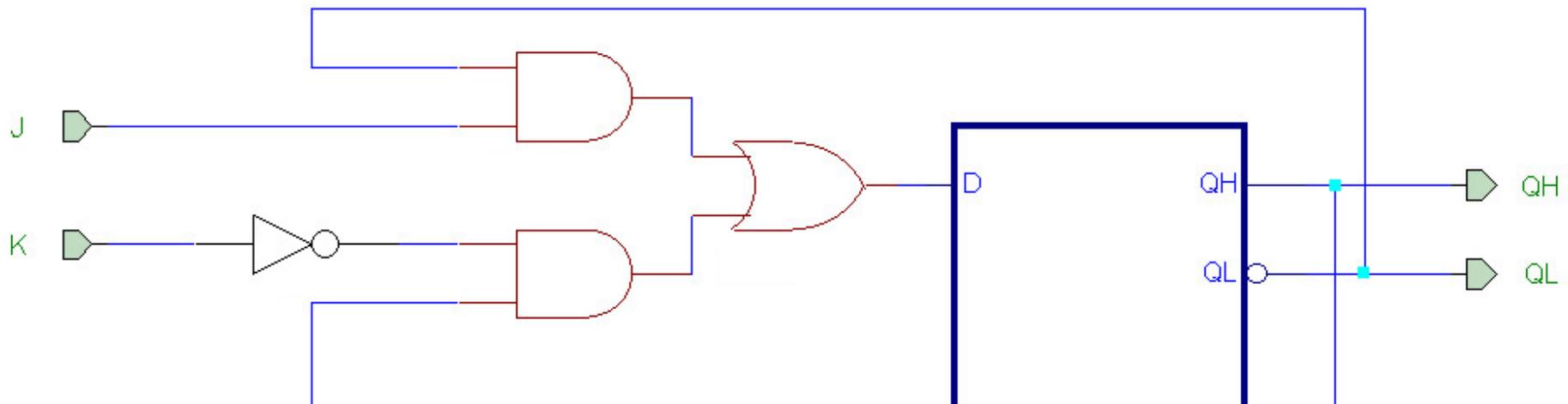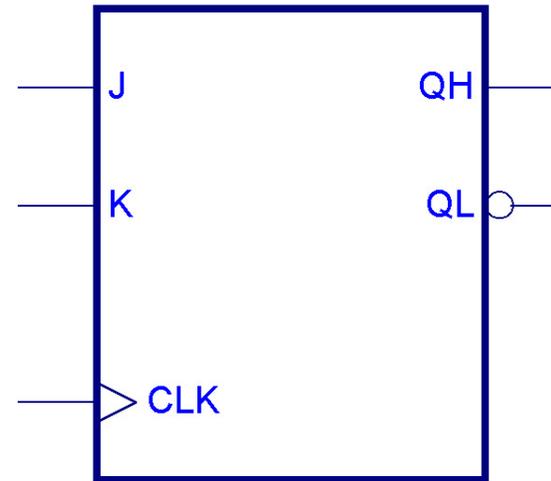

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Systemas Electrónicos Digitales

Cartagena99



Equivalencia entre biestables

Biestable T a partir de un S-R ó un J-K

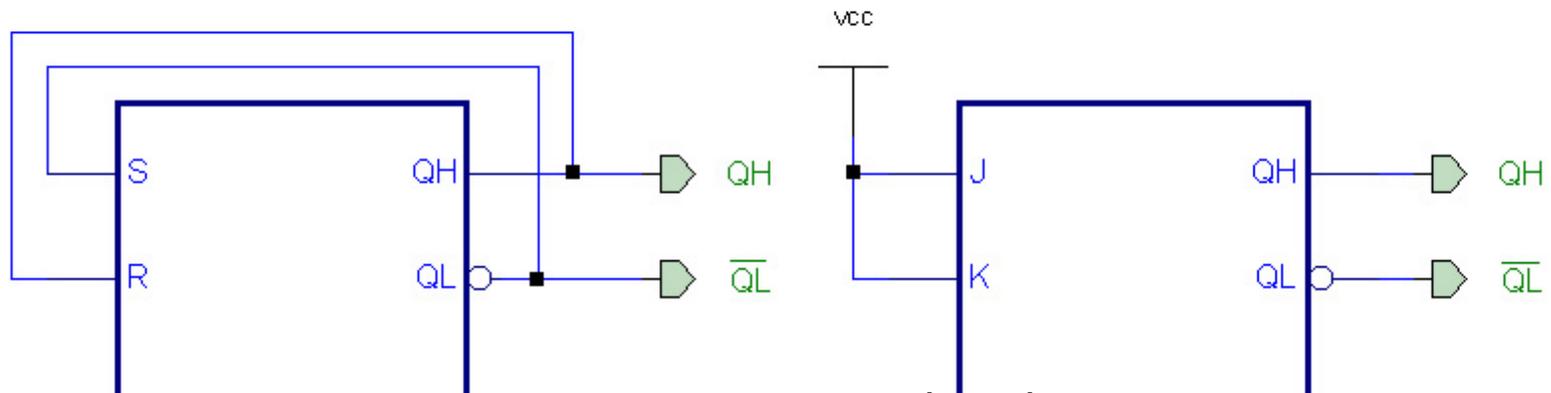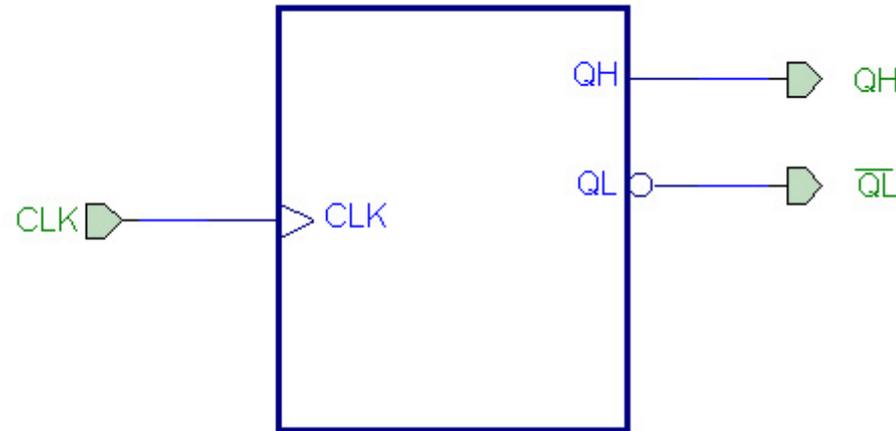

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Systemas Electronicos Digitales

Cartagena99



Equivalencia entre biestables

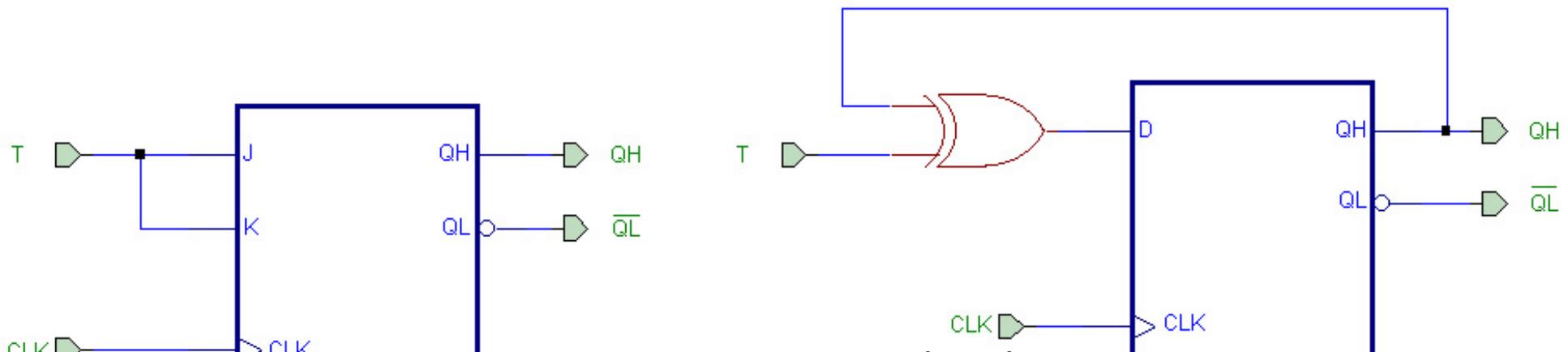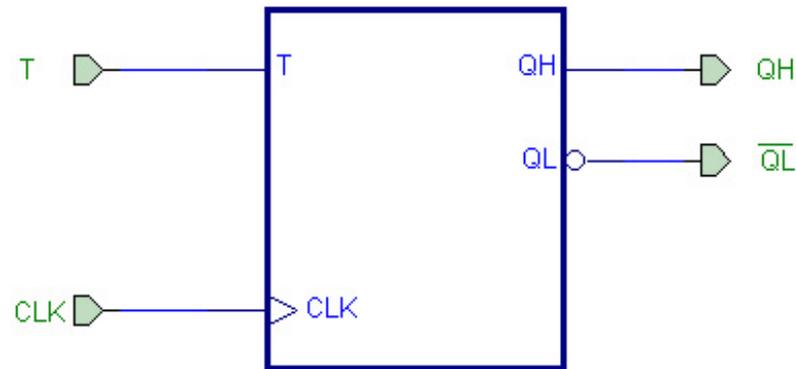Biestable T con entrada de activación a partir de un S-R ó un J-K



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Systemas Electronicos Digitales

Cartagena99




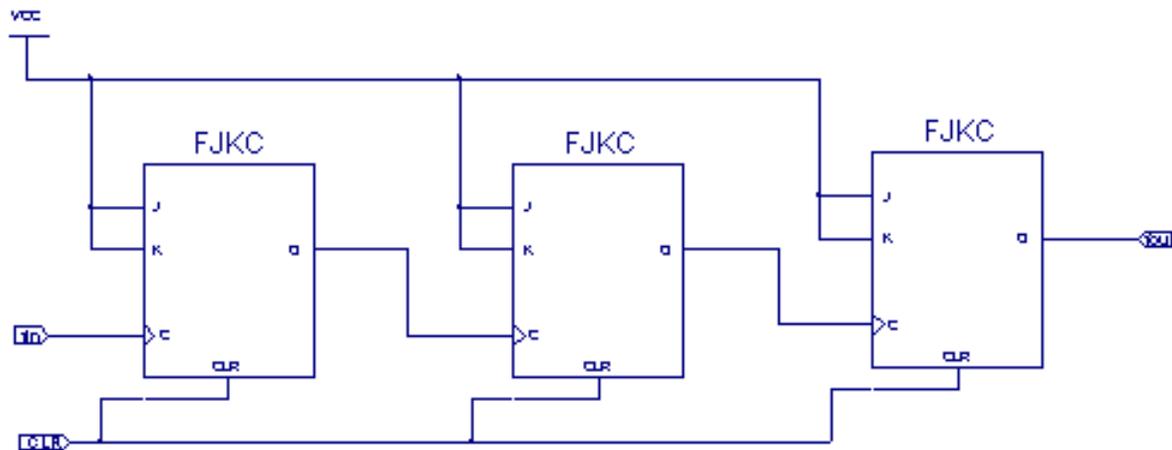12. Aplicaciones

- ▶ Almacenamiento de datos en paralelo:
- ▶ Divisores de frecuencia
- ▶ Contadores



Divisor de frecuencia

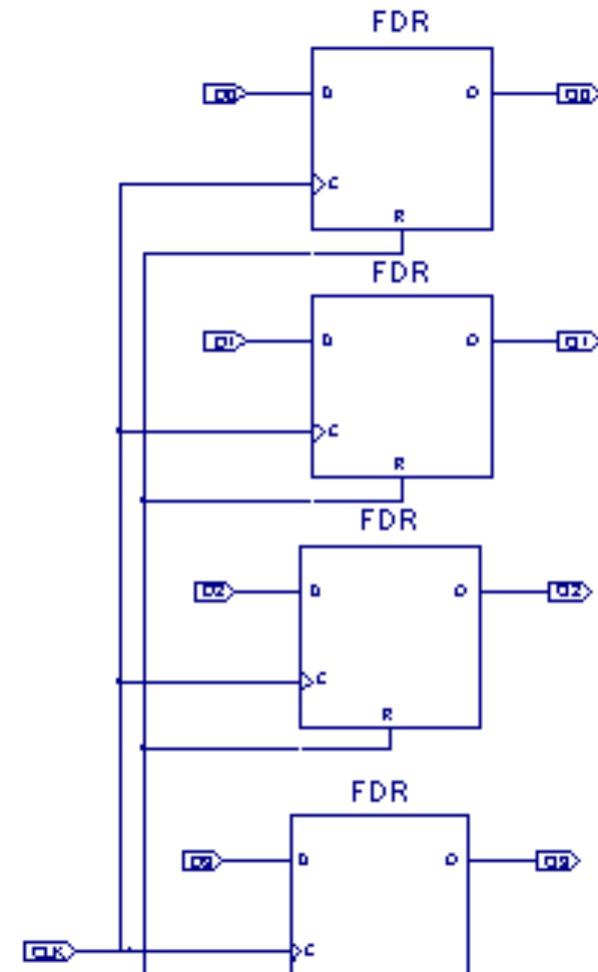

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Systemas Electronicos Digitales