

Problema 1: Los siguientes datos corresponden al 74HC04 utilizado en el Lab.


		SN54HC04			SN74HC04			UNIT
		MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
V_{CC}	Supply voltage	2	5	6	2	5	6	V
V_{IH}	High-level input voltage	$V_{CC} = 2\text{ V}$		1.5	1.5		V	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$		3.15	3.15			
		$V_{CC} = 6\text{ V}$		4.2	4.2			
V_{IL}	Low-level input voltage	$V_{CC} = 2\text{ V}$			0.5		V	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$			1.35			
		$V_{CC} = 6\text{ V}$			1.8			
V_I	Input voltage	0		V_{CC}	0		V_{CC}	V
V_O	Output voltage	0		V_{CC}	0		V_{CC}	V
$\Delta t/\Delta v$	Input transition rise/fall time	$V_{CC} = 2\text{ V}$			1000		ns	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$			500			
		$V_{CC} = 6\text{ V}$			400			
T_A	Operating free-air temperature	-55		125	-40		85	°C

SN54HC04, SN74HC04
HEX INVERTERS

Se pide responder a las siguientes preguntas:

- 1.1. Qué diferencia observa entre los datos del 74HC04 y el 54HC04.
- 1.2. Indicar para que rango de tensiones de alimentación funcionan los circuitos.
- 1.3. Porqué V_{IH} se especifica como un valor mínimo.
- 1.4. Porqué V_{IL} se especifica como un valor máximo.

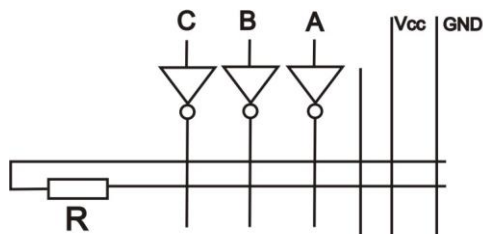Problema 2: Los inversores de la figura son del tipo *open-collector* / *open-drain*. Marque con una cruz todas las conexiones entre cables que se cruzan en el circuito, de manera que la salida sea "0" si cualquiera de las entradas C, B o A son 1.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Problema 3: Explique qué significa VIH VIL VOH VOL. Defina 4 valores numéricos cualesquier entre 0 y 5 voltios para estas tensiones de modo que el margen de ruido sea 1,7 voltios.

Problema 4: En la figuras se muestran dos circuitos de *reset*. Se pide contestar las siguientes preguntas:

1. Cuánto tarda el capacitor del circuito en llegar a 1,8 voltios (V_{IL}) si en $t=0$ se conecta la tensión de +5v.
2. Cuánto vale la corriente en el circuito en $t=0+$, cuando se conecta la tensión de +5v.
3. Cuánto vale la tensión en RST en el circuito en $t=0+$, cuando se conecta la tensión de +5v.
4. Cuánto vale la tensión en RST en el circuito en $t=10$ ms, si en $t=0$ se conecta la tensión de +5v.
5. Qué valor de R habría que poner en serie con 8K2 si se desea que se alcance 1,8 v (V_{IL}) en 2 segundos?

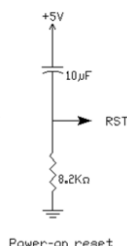

Problema 5: En la tabla adjunta se indican los niveles de tensión y corrientes de dos familias de circuitos digitales. Se pide responder a los siguientes puntos:

	TTL 3.3	CMOS 2.5
VOH	2.4V	2.3V
VIH	2V	1.7V
VOL	0.4V	0.2V
VIL	0.8V	0.7V
IOH	-0.4mA	-4mA
IIH	40µA	1µA
IOL	16mA	4mA
IIL	-1.6mA	-1µA

- a) ¿Si la entrada de una puerta CMOS se conecta a la salida de una puerta TTL puede haber incompatibilidad de niveles lógicos? Es decir, ¿siempre un 1 entregado por la primera puerta se entenderá como tal en la segunda? Verifique la misma pregunta pero con los ceros lógicos. Explique detalladamente todos los casos posibles.
- b) Calcular cuantas entradas de una puerta CMOS pueden conectarse sin problemas a una salida TTL (el signo menos indica que la corriente sale por la pata del circuito). Justifique la respuesta.

Problema 6: Calcule cuánto tarda aproximadamente en operar (como máximo) un sumador de acarreo serio de 8 bits si se realiza con las siguientes tecnologías: 74L y 74S. Considere despreciable el retardo de los cables.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Problema 7: En la tabla anterior se evidencia que una baja disipación de potencia implica mayores retardos de propagación. Realice una explicación de lo anterior aplicando ideas elementales de Física.


Problema 8: Explique que significa que I_{IL} sea negativa e I_{OL} sea positiva.

Problema 9: Utilizando la tabla del problema 5, indique cuántas puertas pueden conectarse a la salida de una puerta TTL 3.3.

Problema 10: Escriba qué se entiende en electrónica como “rebote de un interruptor” y explique cómo funciona el siguiente circuito antirrebote. Considere los siguientes casos: a) El interruptor pasa desde la posición del dibujo hacia S1 sin rebote. B) a) El interruptor pasa desde la posición del dibujo hacia S1 pero rebota golpeando y separándose de S1 varias veces (sin llegar a volver a la posición inicial).

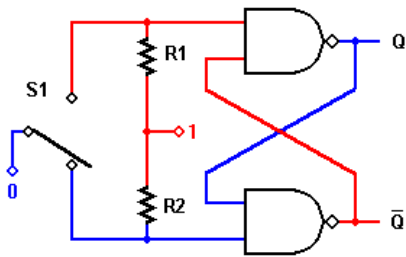

Problema 11: Explique cómo funciona el siguiente circuito RC como antirrebote.

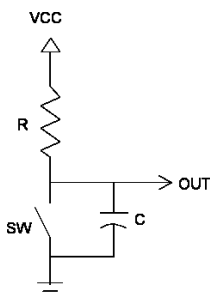

Problema 13: La tabla adjunta muestra valores de 3 corrientes. Indique:

1. El significado de cada una.
2. Qué familia es más adecuada para *manejar* una *carga* elevada? (carga = un LED, un actuador, un relé, etc).

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

PARAMETER	MAX or MIN	AHC	AHCT	LVC 5V	LVC 3.3V	LVC 2.5V	LVC 1.8V	AUC 2.5V	AUC 1.8V	UNIT
I_{CC}	MAX	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mA
I_{OH}	MAX	-8	-8	-32	-24	-8	-4	-9	-8	mA
I_{OL}	MAX	0	0	20	24	0	4	0	0	mA

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Cartagena99

Technology on Gates 00-10; 14; 32; 76; 86;
and Octals 244; 245; 273; 373; 374; 573; 574

Functions	Family	Technology	Vcc	tpd ns max	Icc
Gates and Octals	5V (and up) CMOS family	CD4000	3.0 to 18V	250,120, 90	5, 10,15 μ A
Gates and Octals	5-V Bipolar families	LS	4.75 to 5.25V	20	8.8mA
Gates and Octals	5-V Bipolar families	ALS	4.5 to 5.5V	14	4mA
Gates and Octals	5-V Bipolar families	TTL	4.75 to 5.25V	27	33mA
Gates and Octals	5-V Bipolar families	S	4.75 to 5.25V	7.5	57mA
Gates and Octals	5-V Bipolar families	AS	4.5 to 5.5V	5.5	24mA
Gates and Octals	5-V CMOS families	AC	2.0 to 6.0V	8.7	80 μ A
Gates and Octals	5-V CMOS families	ACT	2.0 to 6.0V	8.7	80 μ A
Gates and Octals	5-V CMOS families	HC	2.0 to 6.0V	27	40 μ A
Gates and Octals	5-V CMOS families	HCT	2.0 to 6.0V	27	40 μ A
Gates and Octals	5-V CMOS families	LV-A/T	2.0 to 5.5V	9	20 μ A
Gates and Octals	5-V BiCMOS families	ABT	4.5 to 5.5V	4.6	250 μ A
Gates and Octals	3.3-V CMOS families	LVC	1.65 to 3.6V	5.5	10 μ A
Gates and Octals	3.3-V BiCMOS families	LVT	2.7 to 3.6V	3.5	190 μ A
Gates and Octals	3.3-V CMOS families	LV-A	2.0 to 5.5V	14	20 μ A
Gates and Octals	2.5-V CMOS family	LVC	1.65 to 3.6V	9	10 μ A
Gates and Octals	1.8-V CMOS family	AUC	0.8 to 2.7V	1.9	10 μ A

Problema 15: Una batería de un móvil tiene una carga de 0,9 ampere-hora. En cuánto tiempo la descargaría un circuito de la familia LVC? ¿Y un circuito LS? Utilice los datos de la tabla anterior.

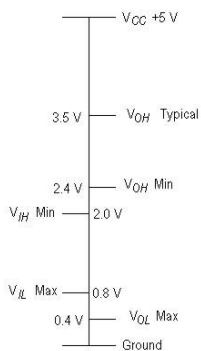Problema 16: Utilizando los siguientes datos, calcule el valor máximo que puede tener un *pull-up* y un *pull-down*. Considere que el chip se alimenta con $V_{cc} = 5$ v. Use los datos de corrientes del problema 25.



What does it all mean?

V_{OH} Min = Output voltage high minimum with up to 0.4 mA load A good chip is guaranteed to output a minimum of 2.4 V logic high up to 0.4 mA

V_{OL} Max = Output voltage low maximum with up to 16 mA load A good chip is guaranteed to output a maximum of 0.4 volts up to 16 mA

V_{IH} Min = Input voltage high minimum 2.0 V A good chip will recognize 2.0 V or greater as a logic high and draw no more than 0.04 mA input current.


V_{IL} Min = Input voltage low maximum 0.8 V A good chip will recognize 0.8 V or less as a logic low and draw no more than 1.6 mA input current.

Problema 17: Indique para que sirve el siguiente circuito:

620

OCTAL BUS TRANSCEIVERS

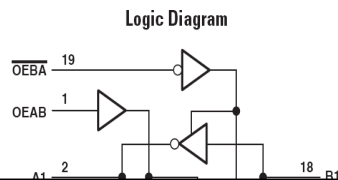- Local Bus-Latch Capability
- 3-State Inverting Outputs
- 74AC1xxx: Product Available in Reduced-Noise



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Problema 18: Para los datos del Problema 16 indique cuánto vale el margen de ruido.

Problema 19: Indique qué utilidad tiene una puerta de tipo *open-drain* u *open-collector*.

Problema 20: Una batería de un móvil tiene 0,9 ampere-hora de carga. En cuánto tiempo se descargaría si se mantiene pulsado un interruptor que está conectado entre GND y una resistencia de *pull-up* de 10KΩ a 5 v.

Problema 21: Una tecnología tiene I_{IL} de valor 1,6 mA. Calcule el valor óptimo de una resistencia de *pull-down*. Indique en cuanto tiempo se descargaría una batería de un móvil con 0,9 ampere-hora de carga, si el pulsador entre VCC y el *pull-down* es activado. Utilice los datos del Problema 1 $V_{CC} = 4,5$ v

Problema 22: Una tecnología tiene I_{IH} de valor 40 μA. Calcule el valor óptimo de una resistencia de *pull-up*. Indique en cuanto tiempo se descargaría una batería de un móvil con 0,9 ampere-hora de carga, si el pulsador entre GND y el *pull-up* es activado. Use los datos de tensión del problema 16.

Problema 23: En los trozo de hoja de datos adjuntos se muestran los valores de V_i y se indica que el pulso mínimo de *clear* de un 74163 es 20 ns. Es decir, dicha señal debe estar a cero lógico durante al menos 20 ns.

Dibuje un circuito RC de *power-on reset* y calcule el valor mínimo de R, si $C = 10$ pF y $V_{CC} = 5$ v. Recuerde que la tensión a la que se carga de condensador vale:

$$V_C(t) = V_{CC} (1 - e^{-t/RC})$$

Notas:

n = nano = 10^{-9}
p = pico = 10^{-12}

recommended operating conditions

	SN54160, SN54161			SN74160, SN74161			UNIT
	SN54162, SN54163			SN74162, SN74163			
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Supply voltage, V_{CC}	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
High-level output current, I_{OH}			-800			-800	μA
Low-level output current, I_{OL}			16			16	mA
Clock frequency, f_{clock}	0		25	0		25	MHz
Width of clock pulse, $t_w(clock)$	25			25			ns
Width of clear pulse, $t_w(clear)$	20			20			ns

V_{IH} High-level input voltage	$V_{CC} = 2$ V	1.5	1.5	V
	$V_{CC} = 4.5$ V	3.15	3.15	
	$V_{CC} = 6$ V	4.2	4.2	
V_{IL} Low-level input voltage	$V_{CC} = 2$ V		0.5	V
	$V_{CC} = 4.5$ V		1.35	
	$V_{CC} = 6$ V		1.8	




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Problema 25: Una determinada tecnología TTL tiene los siguientes parámetros eléctricos. Se pide:

V_{IH}	V_{IL}	V_{OH}	V_{OL}	I_{IH}	I_{IL}	I_{OH}	I_{OL}	V_{CC}
2,4 V	0,8 V	2 V	0,4 V	40 μ A	-1.6mA	-16mA	1,6 mA	5 V

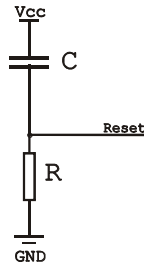
1. Calcular el valor mínimo de C del *power-on reset* de la figura sabiendo que el *reset* del circuito requiere un pulso a "1" de al menos 25 ns y que R=10K



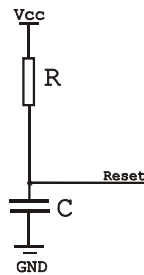2. Calcular en cuando tiempo agota el circuito de *reset* anterior a una pila de 0,5 A-hora si se quita el condensador del circuito.
3. Calcular el valor mínimo de C del *power-on reset* de la figura sabiendo que el *reset* del circuito requiere un pulso a "0" de al menos 25 ns y que R=10K



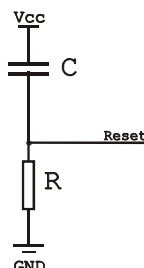
4. Calcular la tensión en la pata de *reset* si se quita el condensador del circuito.
5. Calcular el valor mínimo de R del *power-on reset* de la figura sabiendo que el *reset* del circuito requiere un pulso a "1" de al menos 25 ns y que C=10 μ F



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Cartagena99

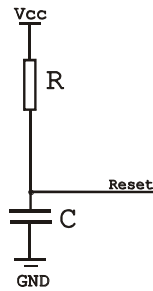

8. Calcular la tensión en la pata de *reset* si se quita el condensador del circuito.

Problema 26: En el problema anterior calcular los valores máximos de R una vez que el capacitor se ha cargado completamente.

Problema 27: La siguiente figura muestra los valores de V_{oh} , V_{ol} , V_{ih} y V_{il} para diversas familias de circuitos integrados. Indique familias que sean compatibles a niveles de tensión y familias que no. Justifique su respuesta.

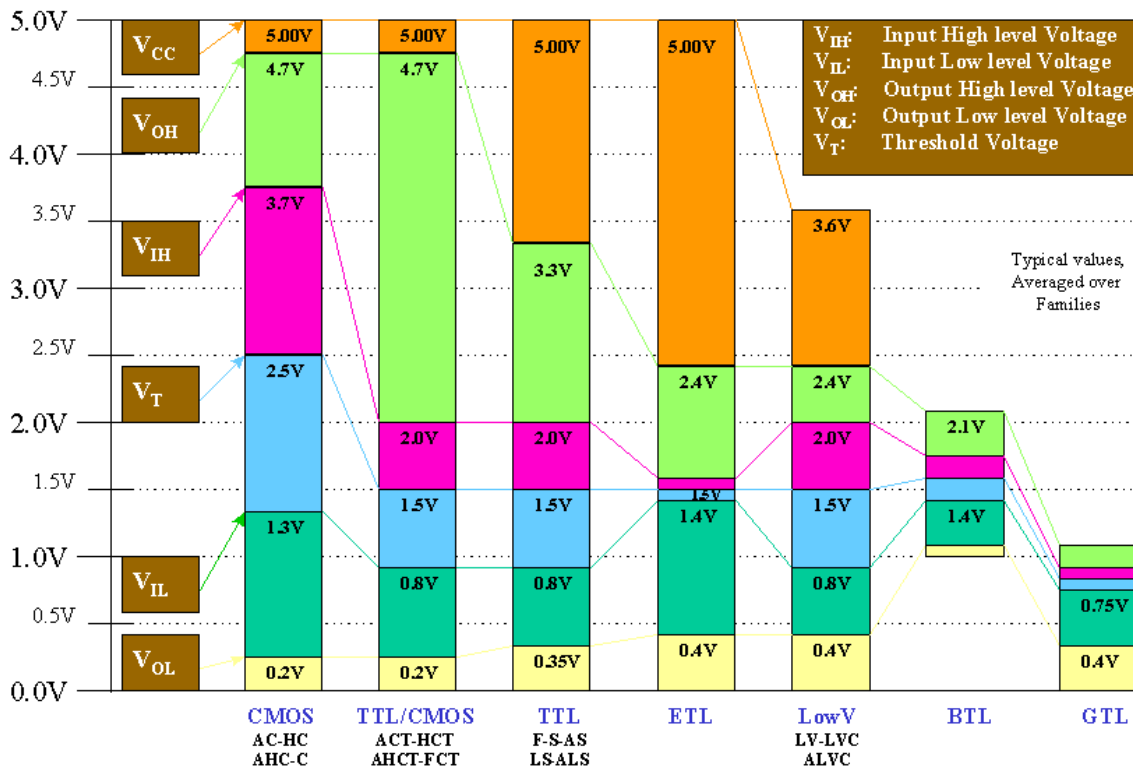

Problema 25: Deducir la ecuación de la carga de un condensador a través de una R conectada con una fuente de tensión constante. Repetir el ejercicio si ahora el condensador se carga con una fuente de

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99