

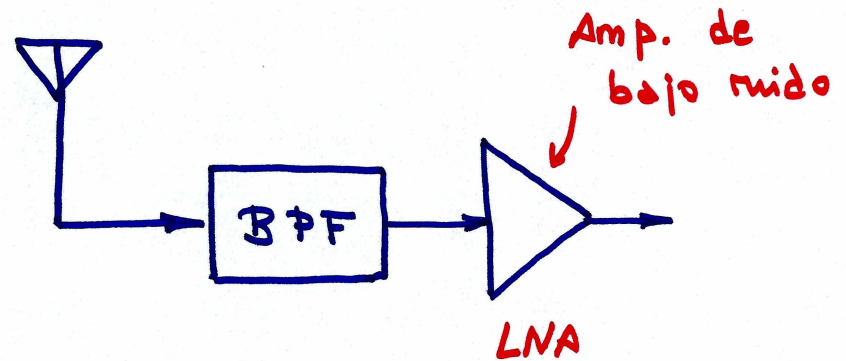
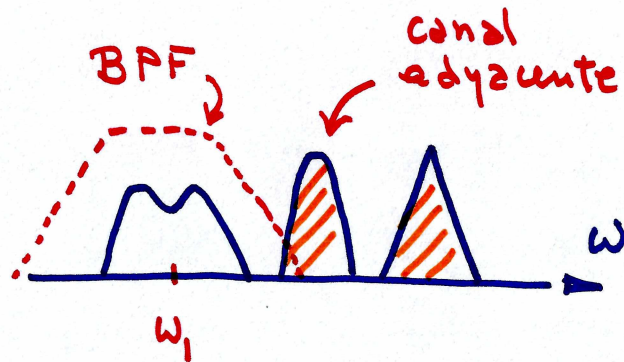
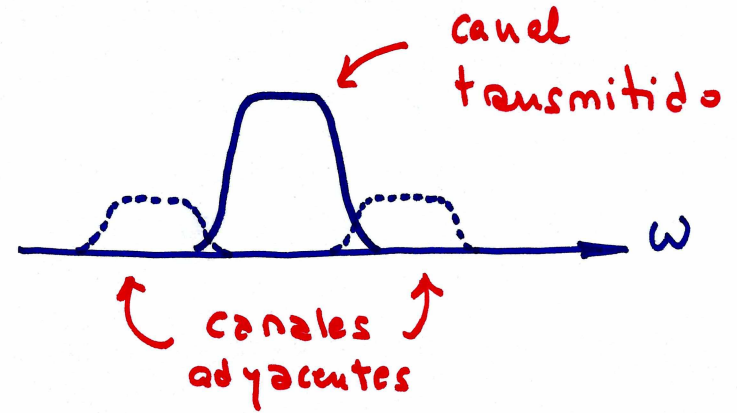


Transmisores y receptores

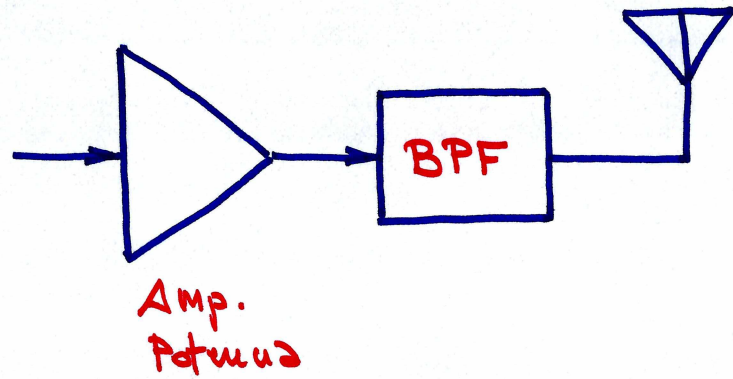


Selección de banda - Selección de canal



Filtrado paso-banda

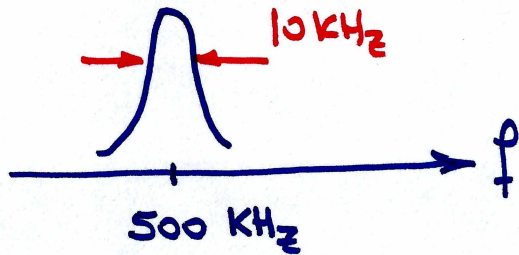




$$Q = 50$$

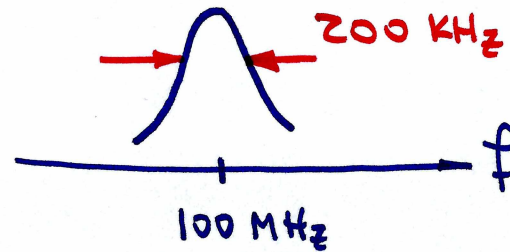

$$Q = 500$$


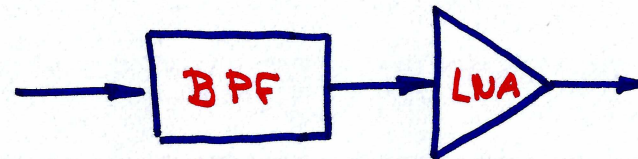
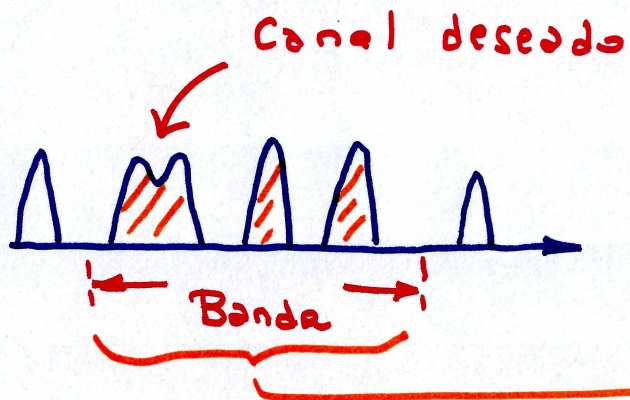


Receptor heterodino

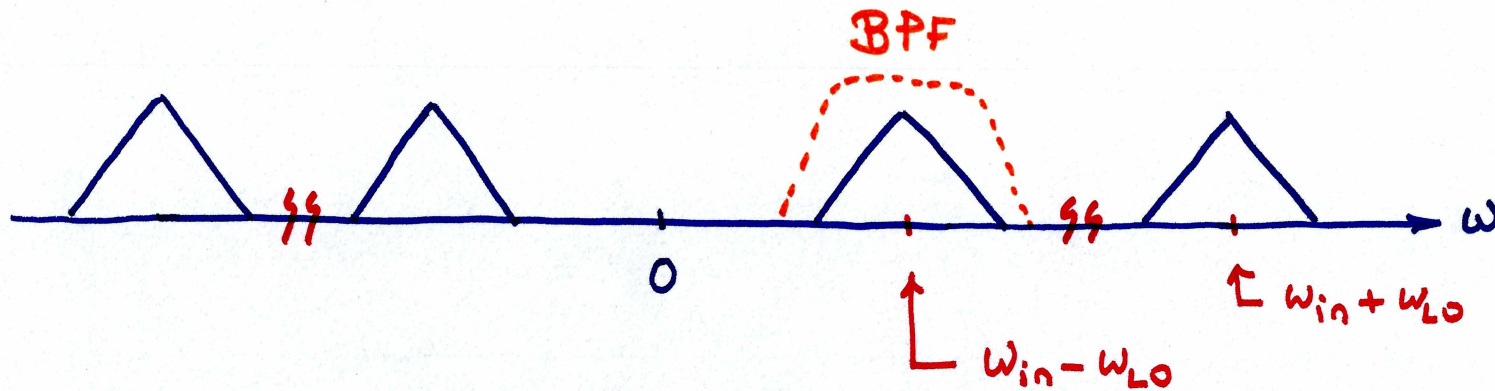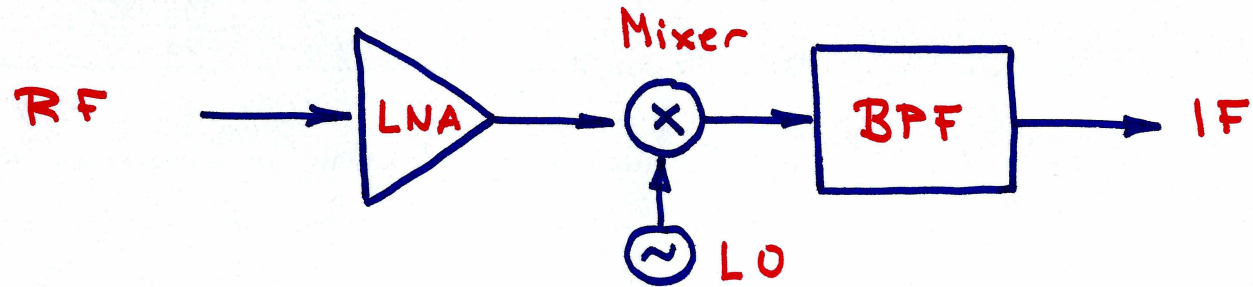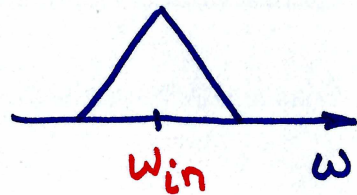


$$\underline{\omega_{IF} = \omega_{in} - \omega_{LO}}$$


Frecuencia imagen



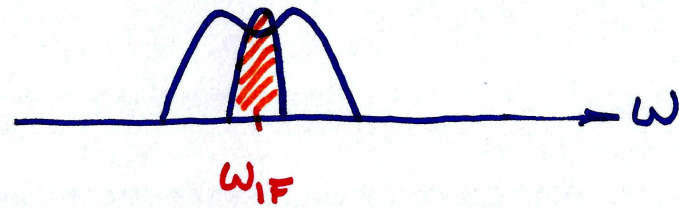
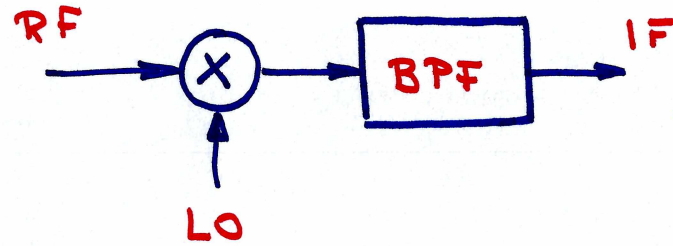
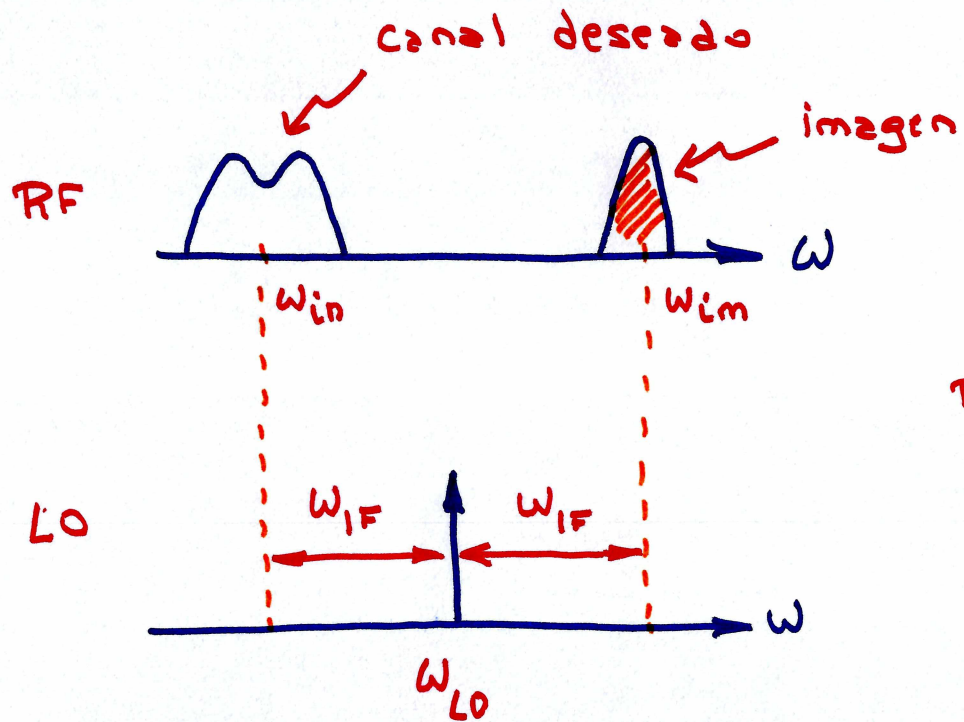


Rechazo de la frecuencia imagen

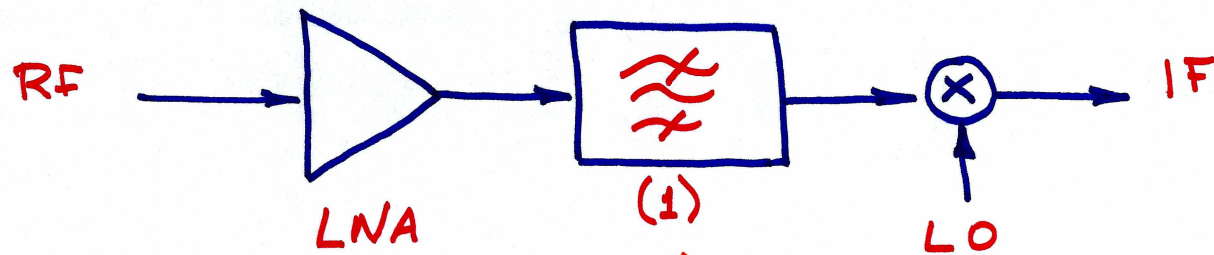


(1) Filtro de rechazo de imagen

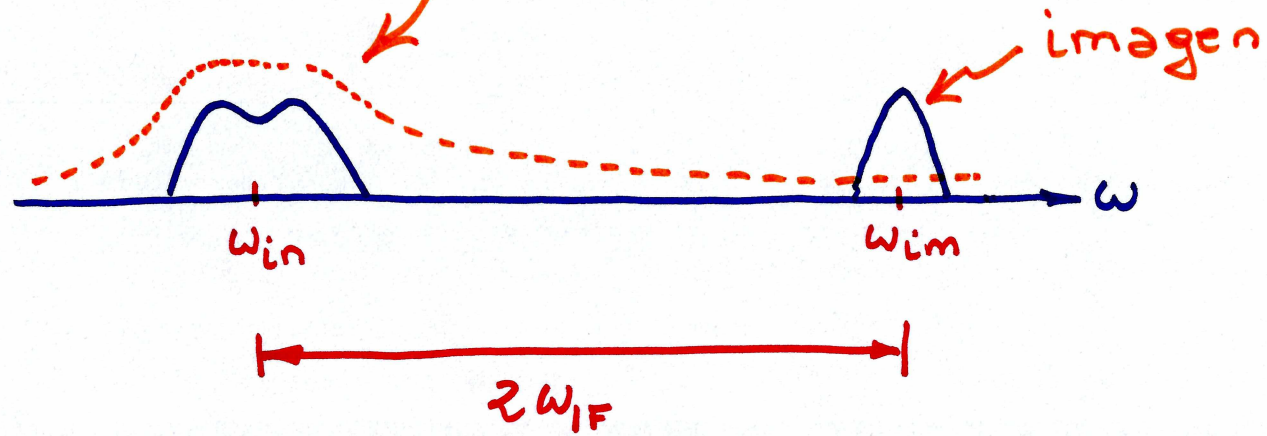

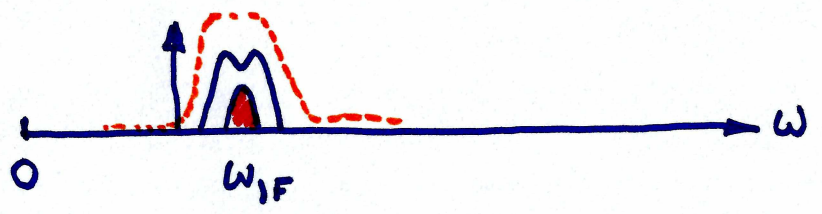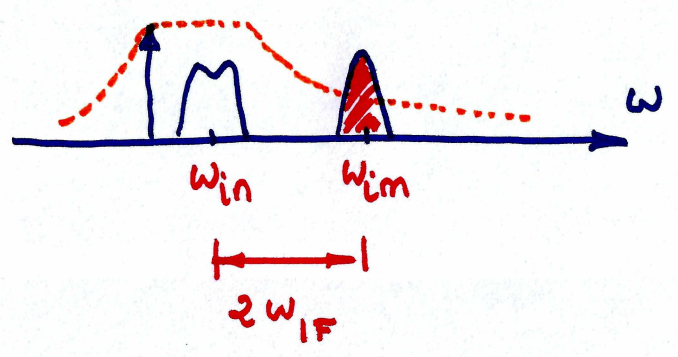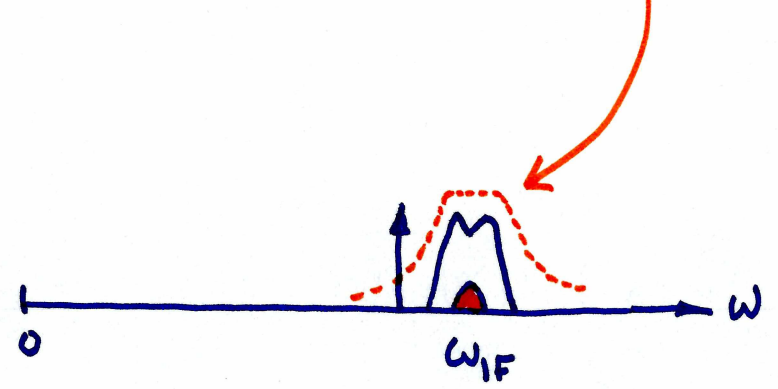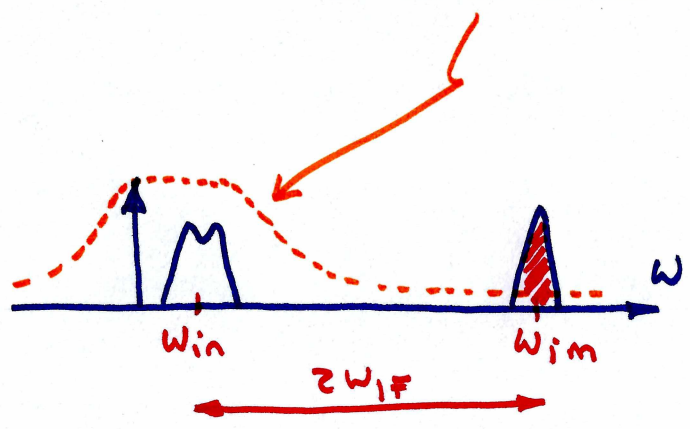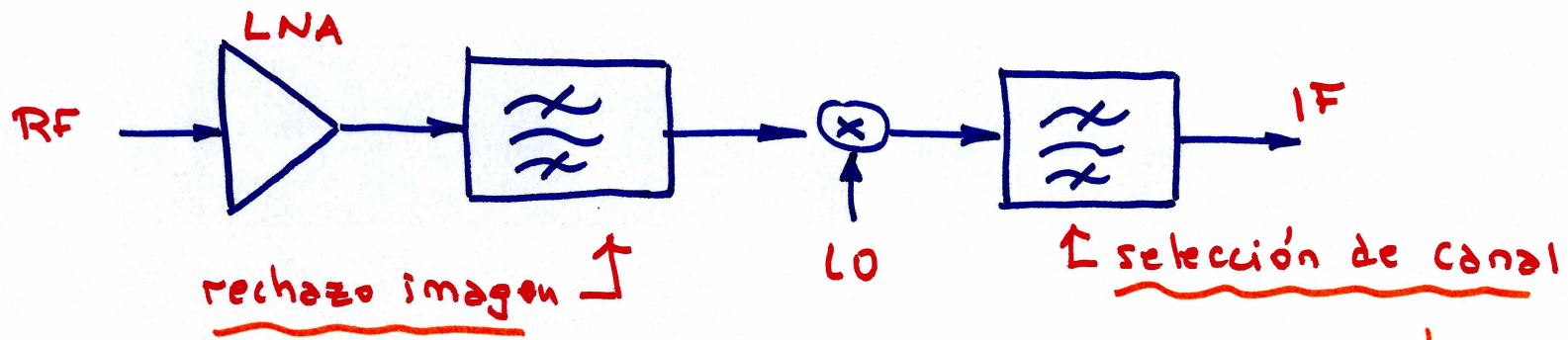

Conversión dual

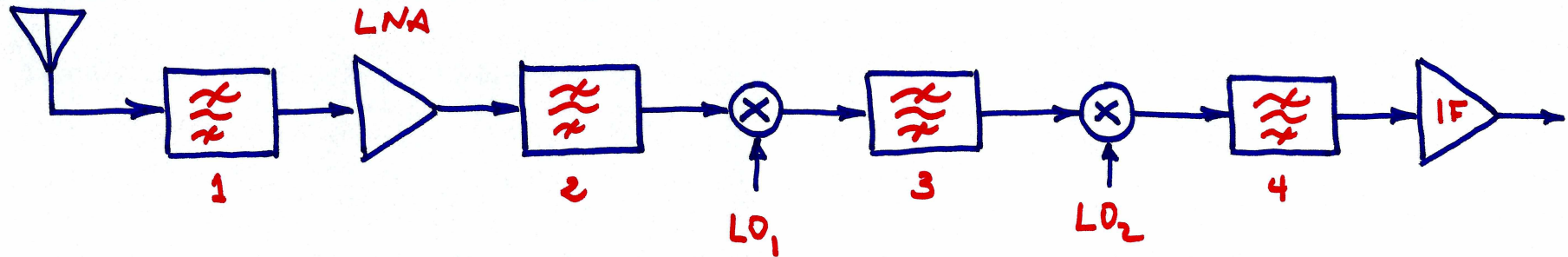

1. Selección de banda
2. Rechazo de imagen
3. Selección de canal
4. Selección de canal