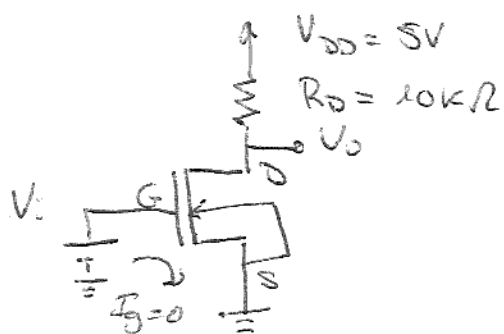


Ejercicios MOSFET.



$V_G = 5V$

$V_T = 1V$

$\frac{W}{L} = 2$

$k = 20 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}$

V_{GS}

V_{DS}

I_{DS}

Al tener el NMOS un condensador en la puerta la corriente $I_C = 0$ (C.C.)

* Valle Puerta - Fuente

$V_G = V_{GS} = 5V > 1V = V_T \rightarrow$ No estar en corte.

* Valle Drenador - Fuente

$V_{DD} = I_{DS} \cdot R_D + V_{DS}$

* Suponemos saturación ($V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$)

$I_{DS} = \frac{k}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{20 \cdot 10^{-6} A}{2} \cdot \frac{2}{1} \cdot (5 - 1)^2 = 0.32mA$

$V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_D = 1.8V$

$V_{DS} = 5V - 0.32mA \cdot 10k\Omega$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

* Suponemos Triodo.

$$I_{DS} = \frac{k}{2} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] = 40 \cdot 10^6 \left[4 V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$V_{DS} \cdot 13 V_{DS} + 25 = 0$$


$$V_{DS} = 2.35 \text{ V } (\checkmark)$$

$$10.65 \text{ V } (\times)$$

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

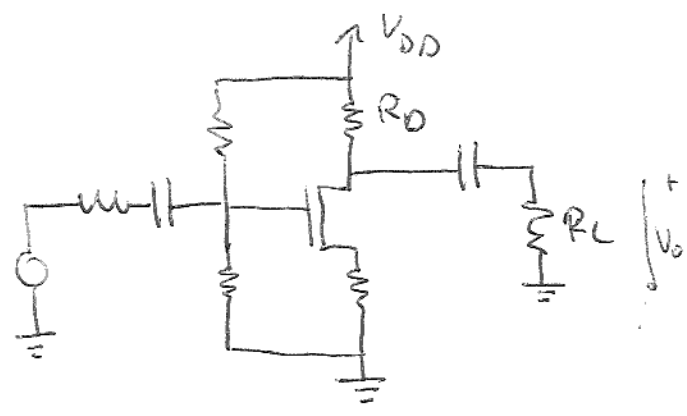ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



- $V_{DD} = 20V$
- $R_D = 10k\Omega$
- $R_S = 5k\Omega$
- $R_{b1} = 15k\Omega$
- $R_{b2} = 12.3k\Omega$

① Pdo polarización

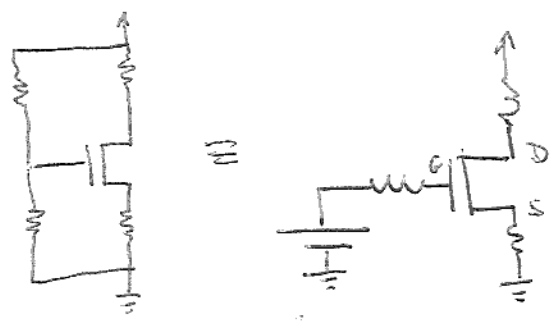

$$V_{TH} = \frac{V_{DD}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot R_{b2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_{b1} \cdot R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}}$$

* $V_{TH} = I_G \cdot R_{eq} + V_{GS} + I_D \cdot R_S$ (Note: $I_G = 0$)

* Suponemos saturación

$$I_D = \frac{k}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS}^2 - 17 = 0$$

$$I_D = 0.9 \text{ mA}$$

$\rightarrow 4.12V$ (✓)
 $\rightarrow -4.12V$ (X)

Hay canal porque $V_{GS} = 4.12 > V_T = 1V$. no está en corte


* $V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} + I_D R_S \Rightarrow V_{DS} = 5.4V$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

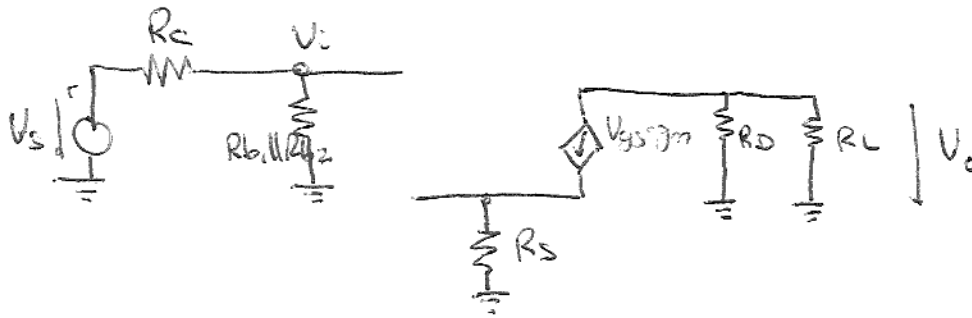$I_D = 0.07 \text{ mA}$ (g_m de pequeña señal)



$$V_i = V_{GS} + I_{R_s} \cdot R_s \quad \left\{ \begin{array}{l} V_i = V_{GS} (1 + g_m R_s) \\ I_{R_s} = V_{GS} \cdot g_m \end{array} \right.$$


$$V_o = (R_D \parallel R_L) \cdot g_m V_{GS}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{(R_D \parallel R_L) g_m \cancel{V_{GS}}}{\cancel{V_{GS}} (1 + g_m R_s)}$$


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

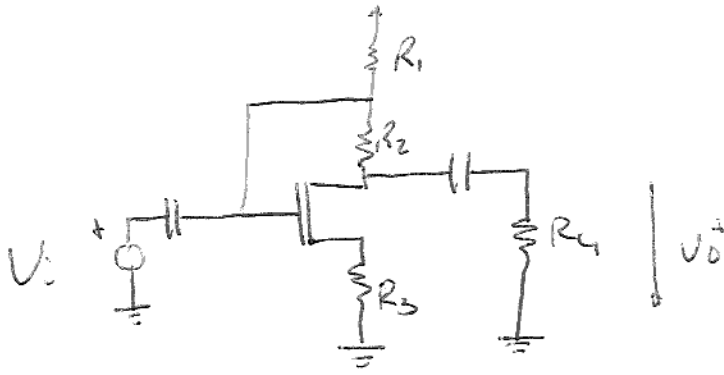ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



ⓐ Polarización

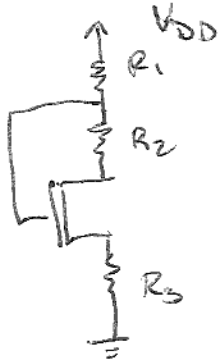

$$* V_{DD} = I_D (R_1 + R_3) + V_{GS} \quad (1)$$

$$* V_{DD} = I_D (R_1 + R_2 + R_3) + V_{DS} \quad (2)$$

$$* \text{Saturación} \quad V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$$

$$I_D = \frac{1}{2} \frac{\mu C W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 \quad (3)$$

(1)(3) $V_{GS} \rightarrow 3V \quad (\checkmark) > V_T = 1V \Rightarrow$ No está en corte.
 $\rightarrow -1.3V \quad (\times)$

Para que haya canal, $V_{GS} > V_T$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R_1 + R_3} = 1.2 \cdot 10^{-3} A$$

$$(2) \quad V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_1 + R_2 + R_3) = 2.4 V$$




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

② Pequeno Sinal.

$$I_D = 1.2 \text{ mA}$$

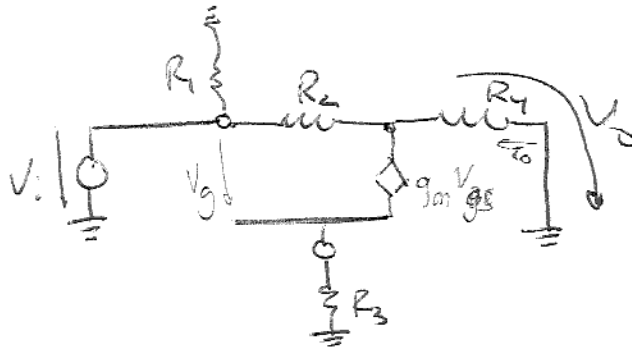

$$V_i = V_g$$

$$V_o = -i_o \cdot R_4 = -\left(g_m V_{gs} + \frac{V_i - V_o}{R_2}\right) R_4$$

$$I R_2 = \frac{V_i - V_o}{R_2}$$

$$V_{gs} = V_g - V_s = V_i - R_3 g_m V_{gs}$$

$$V_{gs} = \frac{V_i}{1 + R_3 g_m}$$


$$I_o = g_m V_{gs} + I R_2$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\left(\frac{1}{R_2} - \frac{g_m}{1 + g_m R_3}\right)}{\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)}$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

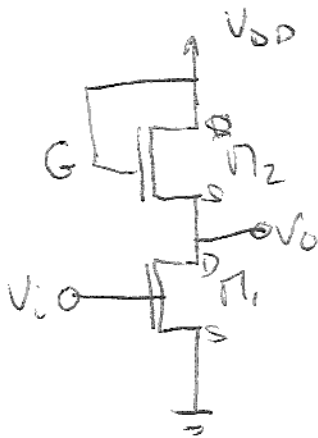ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



$V_{DD} = 5V$

$V_T = 1V$

$k = 20 \cdot 10^{-6}$

$\frac{W}{L} = 2$

$V_G = V_D \Rightarrow V_{GS} = V_{DS} \Rightarrow$

$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \Rightarrow$

Siempre en saturación o corte

Inverso en saturación

$V_i = 0V$

$V_{GS} = V_G = 0V < V_T \Rightarrow$ Corte

$I_{D1} = 0 \Rightarrow I_{D2} = 0$

$V_{DS} = V_T \Rightarrow I_D = 0 = \frac{1}{2} \frac{kW}{L} (V_{DS} - V_T)^2$

$V_{DD} = V_{DS2} + V_0 \Rightarrow V_0 = V_{DD} - V_{DS2}$
 \parallel
 V_{DS1}
 \parallel
 V_T

$V_i = 5V$

$V_{GS1} = 5V = V_G > V_T \Rightarrow M_1$ saturado

$I_{D1} = I_{D2} \Rightarrow$ Hay canal

* Suponemos Triodo.

$V_{GS1} = 5V$

$V_{GS2} = V_{DS2}$

$V_{DS1} = V_0$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70