

Hoja de Ejercicios 2


1.- Dada la siguiente entrada, dibujar la salida Q de un latch SR.



2.- Dada la siguiente entrada, dibujar la salida Q de un latch D, activado en nivel alto del reloj.



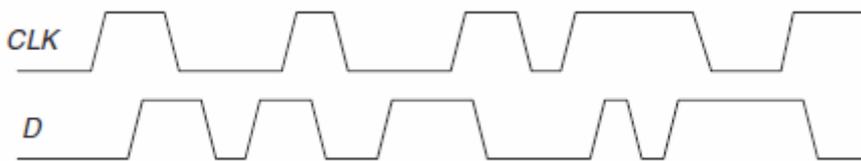3.- Dada la siguiente entrada, dibujar la salida Q de un latch D, activado en nivel alto del reloj.



4.- Dada la entrada del ejercicio 2, dibujar la salida Q de un flip-flop D.

5.- Dada la entrada del ejercicio 3, dibujar la salida Q de un flip-flop D.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70